

Výskumné a vývojové pracoviště televizních služeb
K O V O S L U Ž B A P R A H A
Týnská 21, Praha 1 - Staré Město

TECHNICKÁ ZPRÁVA č. 27

Úprava v rádkovém rozkladu přijímačů
Tesla 4108 U - AZURIT
4214 U - KORUND
4320 U - DIAMANT

O b s a h :

| | |
|---|----|
| Úvod | 3 |
| Popis činnosti rádkového koncového stupně | 4 |
| Příčiny zvýšené poruchovosti | 14 |
| Úpravy zapojení televizních přijímačů řady Azurit | 16 |
| Nastavení televizoru po úpravě | 20 |
| Možné příčiny závad a jejich odstranění | 24 |
| Závěr | 26 |

Úprava v rádkovém koncovém stupni televizního přijímače

AZURIT - 4108 U

D v o d

Televizní přijímač Azurit a jeho odvozeniny Korund a Diamant byly vyvinuty v n.p. Tesla Orava v Nižné jako kombinace televizoru Ametyst (signálová část) a Kamelie (rozklady a obrazovka).

Výroba naběhla od března 1962 poměrně rychle na maximální výkon. Stoupající počet přijímačů v provozu této velké série začal projevovat od podzimu 1962 rychle rostoucí počet oprav již v záruční době, přičemž nebyly řidké případy několikanásobného opakování závady. Jednalo se hlavně o opravy převážně v rádkovém koncovém stupni, kterým se výrobní podnik snažil čelit hlavně lepším konstrukčním provedením rádkového výstupního transformátoru. Začátkem roku 1963 dostoupila poruchovost přijímače Azurit nadprůmerné hodnoty a začaly se množit oprávněné stížnosti spotřebitelů, takže se i v daném tisku rozšířila rozsáhlá diskuse o kvalitě tohoto nového televizoru.

Neudržitelná situace vedla k zássahu ministerstva všeobecného strojírenství, které organizovalo operativní skupinu o nadpodnikové pravomoci. Byla složena ze zkušených pracovníků ministerstva, výrobních podniků Tesla Pardubice, Orava, Rožnov, Výzkumného ústavu sdělovací techniky i ze zástupců televizní služby a obchodu. Technická část operativní skupiny se zabývala rozborom poruchovosti, zjištěním její příčiny a stanovila úpravy v rádkovém koncovém stupni v takovém rozsahu, aby činnost televizoru byla spolehlivější a aby zásahy při tom byly jednoduché a technicky správné. Pro tento účel byla vypracována "Norma úpravy televizního přijímače Azurit", která tvoří základ pro pokyny potřebné k řešení úpravy v televizoru.

Druhá část operativní skupiny se zabývala administrativní stránkou celé akce, stanovila způsob vydávání nových záručních listů pro prodloužení záruky, zabývala se otázkami opatření a distribuce potřebného materiálu a řídila celou informační službu.

Účelem vydání této stručné technické správy oddělením Televizní služby je informovat televizní mechaniky na širším základě o příčinách poruchovosti a podat podrobnější výklad jak postupovat při provádění úprav, než je heslovitě uvedeno v "Normě úpravy".

Je tudiž pojednáno pouze o otázkách technických. Veškeré informace o administrativě spojené s akcí úpravy najdou zájemci ve Zprávách oddělení pro řízení záručních oprav č. 3, 4, 5/TS/1963.

Popis činnosti:

Koncový rádkový stupeň pracuje v klasickém a již ustáleném zapojení dvojice elektronek: koncová pentoda PL 36 a účinnostní dioda PY 88. Jejich spolupráce a podíl na tvorbě pilovitého průběhu proudu ve vychylovacích cívkách je dokonale popsán v televizní literatuře (1) (2) (5) (6) (7). Totéž platí o výrobě vysokého napětí usměrněním napěťových impulů usměrňovačem DY 86. Přece však bude zapotřebí doplnit výklad popisem obvodů a opatření použitých zvláště při zavedení 110° vychylování. Jedná se o tyto doplňky:


- a) stabilizace vodorovného rozměru a vysokého napěti,
- b) prodloužení zpětného běhu nad dobu trvání zatemňovaného impulsu,
- c) oprava symetrické nelineárnosti ve vodorovném směru,
- d) vyladění transformátoru na třetí harmonickou za účelem zmenšení viditelnosti záklinitů.

Není možno v rámci této technické zprávy probrat detailně všechny tyto náměty. Zájemce najde hlubší poučení v literatuře (1) (2) (3) (5) (7) uvedeném v seznamu na konci zprávy.

Zapojení celého koncového stupně je uvedeno na obr.1.


a) Stabilizace vodorovného rozměru a vysokého napěti.

Šíři obrazu určí rozkmit pilovitého průběhu proudu ve vychylovacích cívkách. Toto veličině jsou pak úměrná impulsová napěti na obdojkách rádkového transformátoru, tedy i hodnota vysokého napěti. Výkon koncového stupně tedy současně rozkmit proudu ve vychylovacích cívkách a výška napěťového impulsu, bude pro určitý vychylovací systém určen napětím zdroje a maximálně dosažitelným proudem koncové elektronky. Tento maximální špičkový proud je možno řídit špičkovou hodnotou E_{gl} napěti na řídící mřížce koncové elektronky (obr.2) při prakticky neproměnné zbytkové hodnotě anodového napěti V_{az} .

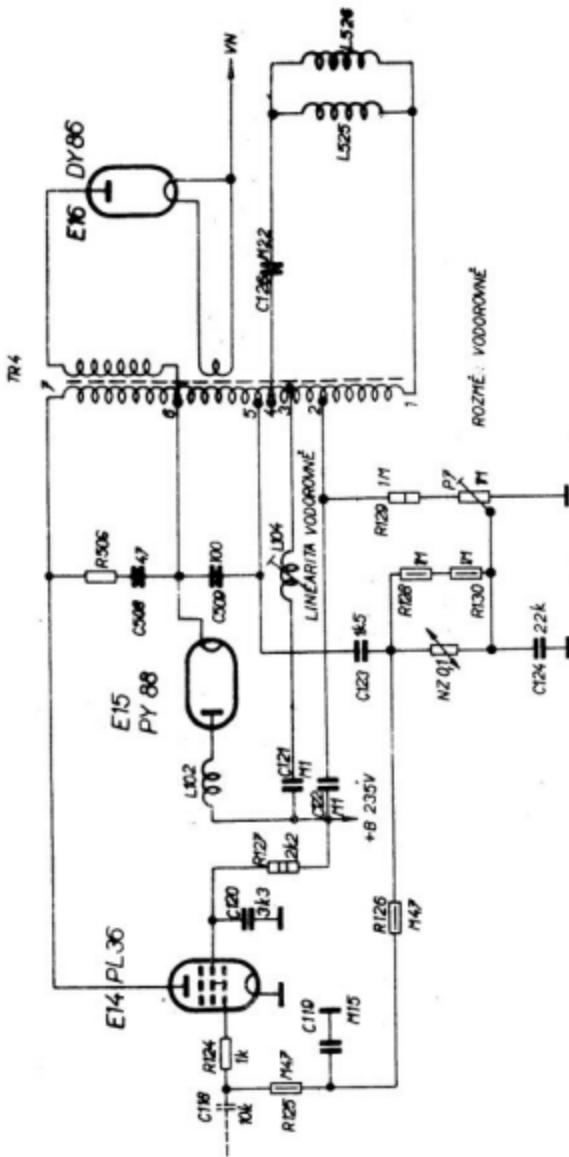

Out. 1.

Zapojení koncového stupně řídkového rozkladu se stabilizuje obvodem.

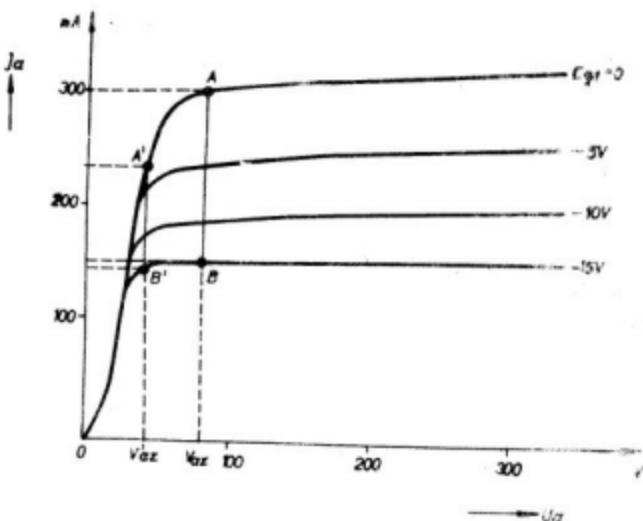

Obr. 2.


Závislost špičkového anodového proudu na špičkovém mřížkovém napětí a vliv pracovního bodu na regulaci rozsahu.

Při náběhu mřížkového proudu, tj. $U_g = 0$ je použitelný proud anodový největší a koncový stupeň bude dodávat maximální výkon. Budě-li budící mřížkové napětí dosahovat ve svém časovém průběhu špičkových hodnot, kdy mřížkový proud neteče, bude anodový proud menší a bude možno velikostí záporného mřížkového napětí reguloval výkon koncového stupně. Správná a účinná regulace stanovi podmínky, aby pracovní přímka v soustavě anodových charakteristik byla umístěna spíše v oblasti nad kolencem charakteristiky, než níže. V opačném případě se dosáhne sice menší anodové ztráty (V_{az} nížší), ale rozsah regulace a tedy i účinnost stabilizace je menší. Prakticky je řízení výkonu provedeno proměnným stejnosměrným záporným předpětím, přes které se překládá impulsový budící průběh otevírající a zavírající koncovou elektronku.

Budě-li nyní možno učinit regulaci záporné předpěti závislou na některé veličině, která je úměrná šíři obrazu, a její změna se na vstup budé projevovat protichůdným účinkem, bude zavedená zpětná vazba plnit stabilizační.

Informační veličinou o šíři obrazu je velikost pulsních napětí na některé z odboček rádkového transformátoru. Kladné impulzy mohou být zdrojem záporného stejnosměrného předpěti, které je úměrné jejich výšce. Při-

vádí-li se na napěťové závislý odpor - varistor - přes kondenzátor kladné napěťové impulsy (viz obr.3), protéká varistorem impulsový proud, který nemá stejnosměrnou složku.

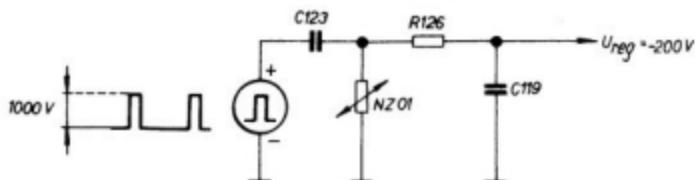


Obr.3.

Zapojení obvodu pro získání záporného regulačního napětí.

Vlivem zakřivené napěťové charakteristiky vytvoří se průchodem proudu na varistoru záporná stejnosměrná složka jak je patrné na obrázku 4. Podmínkou této činnosti je nesouměrný průběh přiváděných impulsů, tj. odlišná délka trvání impulsu vůči mezerám.

Bude-li se šíře ohýbu např. vlivem zvýšeného napěti míté zvětšovat, zvětší se i impulsy na varistor přiváděn a vlivem jeho nelineárnosti vznikne na něm vedle většího střídavého průběhu i větší stejnosměrná záporná složka. Toto napětí se po filtrace uplatní jako zvýšené předpětí elektrolyny PL 36, která tím změní svůj špičkový proud a snaží se tak nastalou původní změnu kompenzovat.

Při snížení šíře nastanou poměry opačné. Původní změna nemusí být však vyrovnaná absolutně, neboť pak by nebylo rozdílové hodnoty ve vzorkových impulsech a nemohlo by vzniknout korektní záporné napětí. Cílem dobrého stabilizačního zapojení bude proto povolit tuto informující změnu šíře co nejméně, prakticky nepozorovatelnou. Aby při tom vznikaly žádoucí a přesobivé rozdíly v hodnotách fidičního záporného předpětí, bývá na varistor zaváděna pokud možno veliká hodnota impulsového napěti až 1000 V. Jeho procentuální změny znamenají pak velké rozdíly v mřížkovém předpěti. Nesymetrický průběh 1000 V by vytvořil záporné napětí podle charakteristiky varistoru např. 200 V. Při 10 % kolísání by to bylo 900 a 1100 V dávajících - 180 a - 220 V regulačního napětí. Tato hodnota nemusí být použita přímo na mřížkové napětí. Je nutno ji změnit, ne však dělením, neboť by se vydělil i regulační rozsah. Prakticky se používá dvou způsobů zmenšení úrovně záporného předpětí při zachování rozsahu jeho změn.

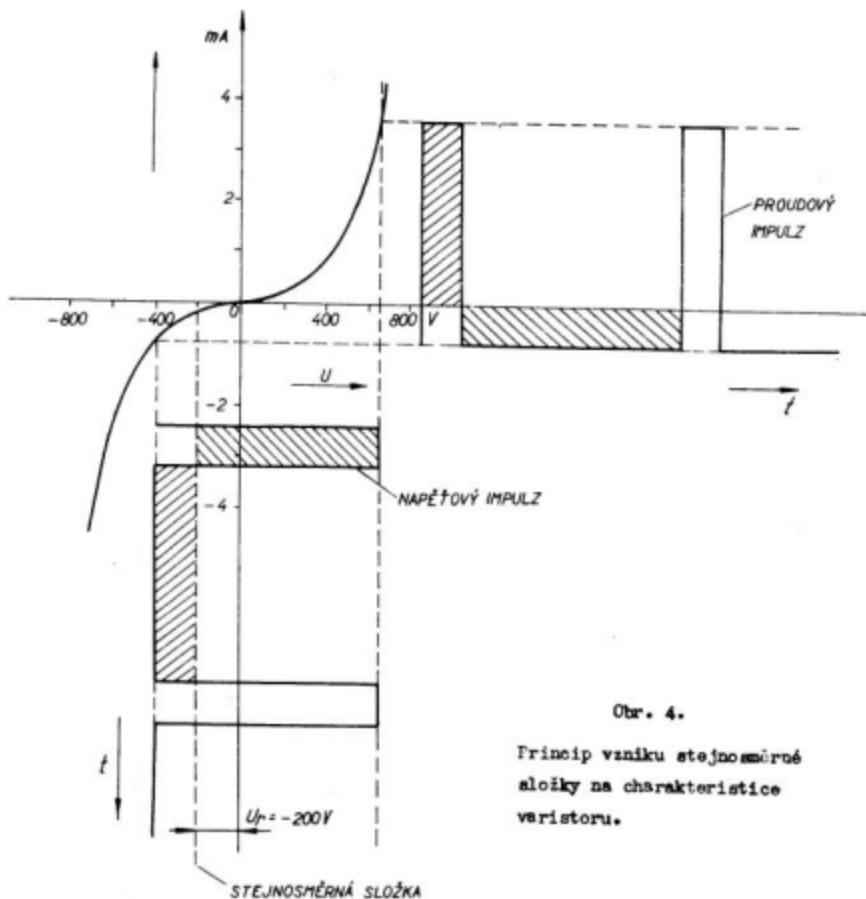


Obr. 4.

Princip vzniku stejnosměrné
složky na charakteristice
varistoru.

1. Do série s vyrobeným záporným napětím se vloží stejnosměrné pokud možno
stálé napětí (viz obr.5 na následující straně).

Činí-li toto napětí např. + 150 V, je výsledné regulační napětí pro g₁
elektronky PL 36: $-200 \pm 10\% + 150 = 50 \pm 20$ V tj. od -30 do -70 V.

Na malé úrovni jsou zachyceny velké změny řídícího napětí, které mohou nyní
s velkou účinností ovlivňovat výkon koncového stupně tak, že nastávají jen
nepatrné, sotva pozorovatelné změny šíře. Tyto odchylky stačí kompenzovat
všechny vlivy změnu šíře působící (kolísání síťového napětí, stárnutí elektro-
nuk, tolerance součástek).

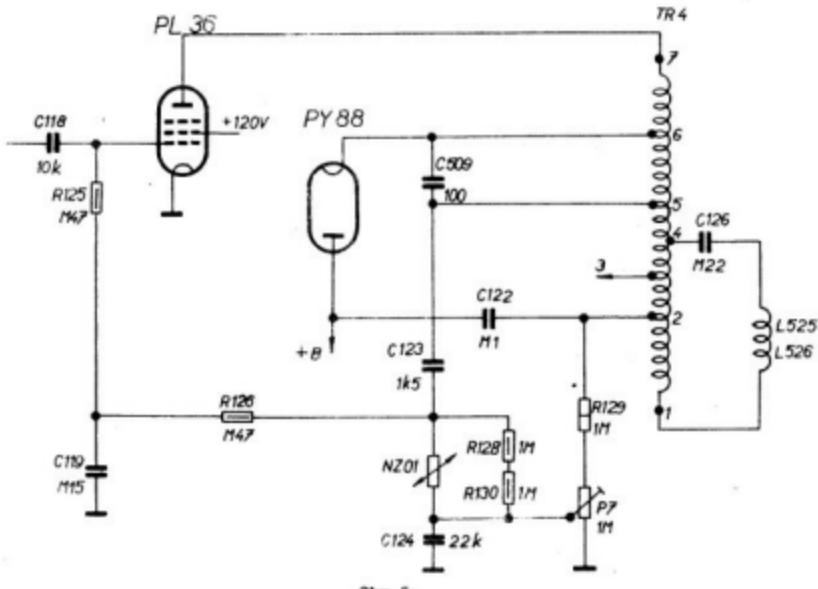

Obr. 5.

Sériová regulace řídícího zlepštění - obvody stabilizace před úpravou.


Užíni-li se kladné vložené napětí ručně proměnné, lze velikost řídícího napětí měnit a tím ovlivňovat výkon koncového stupně, tedy současně šíři i hodnotu vysokého napětí.

V televizních přijímačích je použito za kladné vyrovnávací napětí zvýšené napětí nastavitelné potenciometrem v odporovém děliči. Toto napětí však není zcela stabilní, neboť se odvozuje ze součtu napájecího a zvýšujícího napětí. Chyba se pak projeví v menší účinnosti stabilizace.

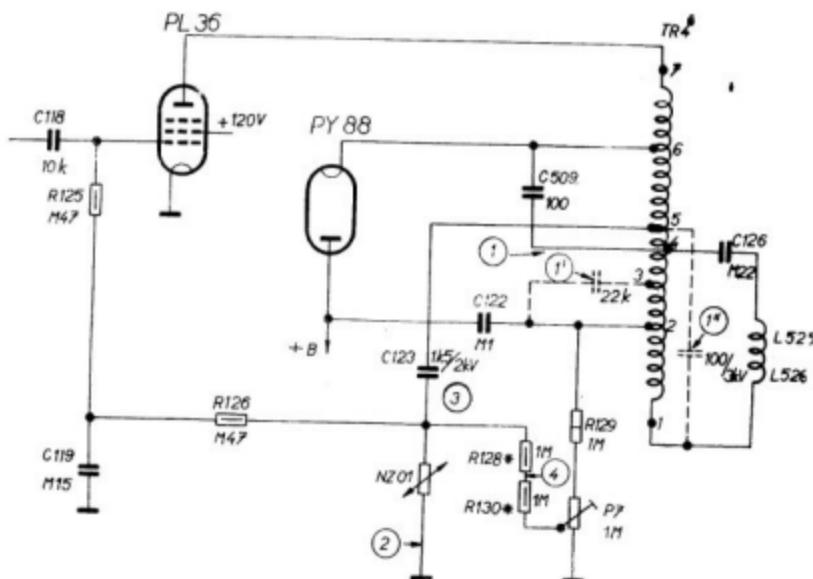2. Výsledné napětí na varistoru se utváří složením dvou proudů varistorem procházejících, a to: původního impulsového a stejnosměrného vyrovnávacího (viz obr. 6 na následující straně).

Stejnosměrná složka je kladná a přivádí se obvykle z proměnného odporového děliče napájeného zvýšeným kladným napětím. Vyrovnávací proud se přivádí na varistor přes oddělující odpor $R_{128} + R_{130}$, aby v případě "zemní" polohy běže potenciometru $P7$ nebyl varistor skratován.

Zapojení s paralelním proudem vykazuje jemnější regulační rozsah. Při použití stejného děliče nastávají změny výkonu v menších mezech, než



(1) (2) (3) (4) ÚPRAVY A ZMĚNY

*PODLE POTŘEBY: M22 AŽ 2M


Obr. 6.

Paralelní regulace řídícího napětí - obvody stabilizace po úpravě.

v zapojení sériovém. Jinak jsou principiálně obě zapojení shodná. Paralelní způsob vykazuje i nepatrně lepší stabilizační účinnost.

Obe zapojení vyžadují filtraci záporného řídícího napětí, neboť přímo na varistoru zřetězová i původní pulsní složka. Filtrace se uskutečňuje RC členem R 126, C 119. Při dostatečně velké vazební kapacitě C 118 např. $0,15 \mu F$, je možno filtraci tvořit pouze odporem R 125 a kondenzátorem C 118, neboť uzemňující vnitřní odpor generátoru $30 k\Omega$ možno zanedbat. Při vkládání paralelního proudu i v zapojení sériovém bývá k varistoru připojován odpor, který částečně ovlivňuje charakteristiku varistoru. Z napěťových důvodů bývají použity dva sériově zapojené odpory (půlwatový odpor má dovoleno max. svorkové napětí 350 V). Změnu hodnot těchto odporek možno přeobrátit varistoru a výkon koncového stupně též částečně ovlivňovat. Stabilizační obvod se uplatňuje ocenitelným způsobem hlavně při kolísání síťového napětí. Odchylky sítě od jmenovité hodnoty 220 V nastávají většinou k nižším

vodnotám. Z hlediska spotřebitele bude přijímač pracovat o to spolehlivěji, když kterému až poklesu sítového napětí nebude úbytek šíře patrný. Proto je koncový stupeň navržen tak, aby možno na maximální výkon při vybuzení do $I_{g1} = 0$, tj. při náběhu mřížkového proudu. Odtud malá hodnota odporu ve stínící mřížce a pokud možno veliké napájecí kladné napětí. Tento maximální výkon je při ještě nabíhajícím mřížkovém proudu dosažen při sítovém napětí např. 190 V a odpovídá jmenovité šíři a provoznímu vysokému napětí. Pod hranicí napětí sítě (viz obr.7) pracuje celý koncový stupeň jakoby bez stabilizačního obvodu a záporné předpěti na řidici mřížce elektronky PL 36 je vytvářeno mřížkovým proudem.

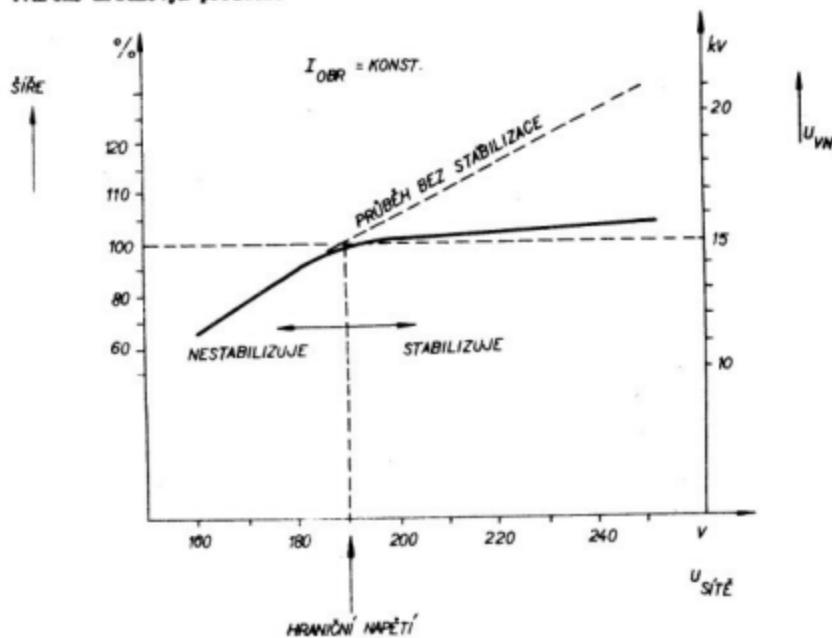

Obr.7.

Závislost šíře obrazu a vysokého napěti na změnách sítového napěti.


Při svyšování sítového napětí nad 190 V začíná rychleji působit záporné předpěti vznikající na varistoru a koncová elektronka omezuje svůj výkon, který by ji příslušel při vráustumajícím napájecím kladném napětí. Při vyfuzení zpětnovazebního stabilizačního obvodu např. při jeho poruše však pracuje celý systém s maximálně možným výkonom. Při neužívání ochranných obvodů pro tento případ není možno jít s bodem počátku působení stabilizace k příliš nízkým hodnotám.

Pro praktické případy je tedy důležité si pamatovat:

1. PMI nábohu mřížkového proudu již stabilizace i ruční regulační přestavá působit - nedoporučuje se proto, aby příjemec byl nastaven i v těsném okolí tohoto stavu.
2. Působení stabilizace je tím lepší, čím více je vlivem regulačního záporného napětí koncová elektronika brzděna ve výkonu. Je třeba tedy nízké hraniční napětí sítě, které se dosáhne pokud možno velkými napájecími napětími v anodě a stínící mřížce koncového stupně.
3. Pokud lze vůbec připustit, aby byl nastavován výkon (pracovního bodu) koncového stupně řízen vodorovným rozměrem, je postačující regulační hodnota s menším rozsahem, kde nemusí dojít k velkým změnám pracovního bodu.

Většina výrobců televize zakazuje (3) (4) nastavovat výkon koncového rádiového stupně podle šířky a odvolává se na měření úzce vymezené hodnoty zvýšeného napětí, s kterým má být vodorovný rozměr v relaci, takže automaticky jmenovitá šířka vychází. Tato praktika vyhluje všecky velmi přesné a úzkotolerance výrobu dílů a součástek.

- b) Rádiový rozklad se 110° vychylovacím úhlem pracující s velkou účinností bývá navrhován pro úsporu výkonu s 21 % zpětným během. Poněvadž je pak trvání zpětného běhu delší než zateplenovací impuls (18 %), ztrátí se postranní části (levá a pravá) vysílaného obrazu do zpětného běhu a původní vysílaný obraz o poměru stran 4 : 3 se změní na formát 5 : 4, který se kryje s poměrem stran obrazovky. Další podrobnosti jsou uvedeny v literatuře (3). Pak při plně využitém vysíláče rozdílu nemí zapořebí zbytečného rádiování za okraje a jmenovitá šířka obrazu se shoduje se šířkou rastru (viz obr.8).

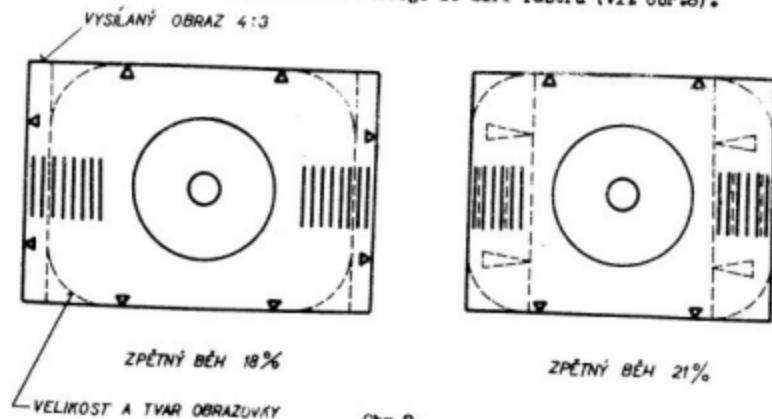

Obr.8.

Rozměry vysílaného a reprodikovaného obrazu na obrazovce s poměrem stran 5 : 4

Zabalení do zpětného běhu musí být na obou stranách stejné, aby ztracená informace se rozdělila ve stejném počtu. Dosahuje na tomto fázováním synchronizačních impulzů, případně vztahových impulsům napětí. Zabalené části se stanou neviditelnými při použití zatepleného zpětných rádkových běhu.

Délka zpětného běhu lze měnit kapacitou v náhradním rezonančním LC obvodu, prakticky pak bud přepínáním kondenzátoru např. C 509 100 pF na různé odbočky, zahrnující zvětšování jeho kapacity, případně připojováním dalších kondenzátorů. Zvětšováním kapacity se snižuje též hodnota vysokého napětí, rovněž se vodorovný rozměr a mění se vyladění transformátoru.

Obě strojní obrazovky vyžadují již dodatečnou úpravu symetrické nelineárnosti. Tyto chyby vznikající rozdílností středu vychylování a středu zakřivení stínítka se projevují protažením obou krajních částí vpravo a vlevo stínítka. Jejich zvládování se běžně provádí zpomalením rychlosti paprsku. Toho se však dosahovalo snížením napětí výsledného obrazu, tj. zvýšeného napětí v obou základních odpovídajících při vychylování zminěným částečném obrazu. Tento účinek významně snižená kapacita svýšujícího kondenzátoru, neboť na ní vznikl větší opravný parabolický úbytek. Většího rozsahu plácení se dosáhlo zařazením sériového kondenzátoru do obvodu vychylovacích cívák. Pilovitý průběh proudu nebo i proud měrně korigovaný do tvaru "S" vytvoří průběhem na kondenzátoru parabolický úbytek nepřímo úměrný jeho kapacitě. Napětí na kondenzátoru je totiž integrací procházejícího proudu a integrace pilovitého průběhu je parabola. Zmenšováním kondenzátoru úbytek roste, okraje se zvládají a střed roztahuje; při zvětšování kondenzátoru je tomu naopak. Nejdříve upozornit, že tento zjev je relativní, neboť u přijímače Azurit se zařazování sériového kondenzátoru mění závislosti impedance a celkový vodorovný rozměr se tím ovlivňuje právě naopak.

Sériový závitina televizních přijímačů vykazuje na levém okraji svíticího stínítka skupinu nepravidelných černých a bílých proužků směrem do středu se svolány křížajících. Jsou to následky zbytků jednotek hlavního vlastního kmitočtu systému (určuje trvání zpětného běhu), jedná se o vliv kapacitného závěsu vysokých frekvencí obvodů tvořených rozptylovou indukčností vysokofrekvenčního vinutí a rozložených kapacit. Cítované pramenné (1) (3) uvádějí podmínky minimálního přenosu těchto závěsů do obvodu vychylovacích cívák.

Prakticky se jedná o nalezení celistvého poměru mezi hlavním parazitním kmitočtem a základním kmitočtem zpětného běhu. Proto se transformátor dola-

šuje nejčastěji na třetí harmonickou, tj. nastavení takového zpětného chodu, aby trojnásobek jemu odpovídající frekvence byl parazitní rezonanční kmitočet vysokonapěťového vinutí. Jindy je možno vycházet z pevného základního kmitočtu zpětného běhu a ladit rozptylovou indukčností vysokonapěťové vinutí na "třetí harmonickou".

Prakticky je snadné vyladění kontrolovat snímáním některého napěťového vzorkového impulu, např. pro AVC a pozorovat průběh v části za zadní hranou pulsu (viz obr.9).



Obr.9.

Vliv vyladění rádkového transformátoru na výskyt zákmítů po zpětném běhu.

Při minimálním zvlnění vodorovné plošinky je transformátor správně nalaďen.

Jak jsme tedy poznali, je kapacita rádkového transformátoru velmi důležitou veličinou. Proto též její výrobní rozptyly mohou vést k velmi rozdílným transformátorům. Síla drátů a opředání pro vysokonapěťovou cívku v různých, byť úzkých tolerancích změní její rozloženou kapacitu o několik pF a vlastnosti transformátoru se změní. Je proto nutné ve výrobě počítat s možností proměnlivé odbodky pro přepojování dolaďovací kapacity, která rozhoduje o vyladění, o velikosti vysokého napěti, šíři obrazu a měni jejich vzájemný vztah.

Příčiny zvýšené poruchovosti:

Otázkou, co bylo příčinou zvýšené poruchovosti, nelze zodpověděti udáním jednoho důvodu. Malézáme zde několik činitelů, jejichž vlivy se shodou okolností znásobily a způsobily nadprůměrnou poruchovost. Rádkový koncový

počet kontrol na základní elektrické hodnoty i funkčních kontrol a záležit tolerančního pásma povolených hodnot s ohledem na nepravidelnou kombinaci možných odchylek v hotovém výrobku.

4. Neméně důležitým činitelem je i kvalita součástek, materiálů a elektronik. I když všechny tyto díly byly při zmíněném již spůsobu provozu nezaměny napětím v okolí horní povolené hranice, přece jen je nutné zamyslit se nad kvalitou některých dodávek elektronik FY 88 a PL 36 a jen uvítat nové konstrukční řešení elektroniky FY 88, používání vysokonapěťových keramických kondenzátorů a silikonkauchukové izolace.

Úpravy zapojení televizních přijímačů firmy Asurit

V předchozích kapitolách byly probrány všechny okolnosti, které u některých sérií televizních přijímačů Asurit mohly vést k nadpravidelné poruchovosti. Byl i stručně vysvětlen význam důležitých obvodů i součástek a zdůrazněny zákonitosti mezi nimi. Z těchto poznatků můžeme vycházet při popisu úprav v zapojení rádkového koncového stupně. Změny rozdělíme na hlavní (základní) změny v zapojení a na výměny:

A) Hlavní změny

1. Bastavení upravněného poměru šířka obrazu - vysoké napětí:

Jmenovitá šířka obrazu by měla být zaručena ještě při 10 % poklesu síťového napětí, tj. při 198 V. Mírné rozšíření při stoupání sítě až do 10 % přepětí je nevyhnutelné. Hodnota vysokého napětí je technickými podmínkami omezena do minima i maxima.

Při 198 V v sítí a při odběru proudu obrazovkou 100 mA nemůžeme vysoké napětí klepnout pod 13 kW a při 242 V v sítí a nulovém odběru obrazovky (bez jasu) nemůžeme hodnotu vysokého napětí překročit 16 kW.

Hodnotu vysokého napětí a též vodorovný rozdíl můžeme měnit přepojením kondenzátoru C 509 100 pF s dosavadní pájecí špičkou 5 na rádkovém transformátoru na špičku 4. (Viz obr. č. 10 a č. 6)

Při zapojení mezi špičky 6-4 klepneme vysoké napětí asi o 2 až 2,5 kW a obraz se rozšířuje. Současně se mění i výška, neboť se vychylovací podmínky smíšením vysokého napětí změnily.

Elektrické namáhání kondenzátoru zůstává přibližně stejné.

Hodnotu vysokého napětí měříme při dílnských opravách elektrostatickým kilovoltmetrem nebo elektronkovým voltmetrem s vysokonapěťovou sondou, která nemá mit větší odběr než 20 mA. Síť obrazu posuzujeme

podle počtu viditelných svítilních černých proužků na každé straně z 8 malých. Na každé straně jsou tedy 2 zakryty. Při 220 V v síti se nastavuje šířka na 5, při 242 V na 4 viditelné pruhы на každé straně.

Jemné nastavení šířky a tedy vysokého napětí se provádí potenciometrem P7.

Pokud je snížení vysokého napětí přepojením kondenzátoru C 509 100 pF příliš velké a nebyla by splněna podmínka minimálních 3 kV, může se kondenzátor na původním místě a na pájecí špičky 2 - 3 rádkového transformátoru se připojí kondenzátor 22000 pF/630 V. S výhodou je možno použít kondenzátoru C 124 22 k, který se při většině prováděných úprav stává přebytečným. Tato alternativa tvoří jakýsi meziústup mezi neupraveným stavem a úpravou s přepnutím kondenzátoru C 509 100 pF.

Jiným meziústupovým řešením by mohlo být připojení dalšího 100 pF keramického kondenzátoru na pájecí špičky 1 - 5, ovšem při původním zapojení kondenzátoru C 509. Nejvhodnějším řešením by byla změna hodnoty kondenzátoru C 509 na původních pájecích špičkách 6 - 5. Jednalo by se o kapacitu 100, 125, 147 pF podle potřeby, což lze v ojedinělých případech řešit skládáním keramických kondenzátorů na napětí minimálně 3 kV.


2. Úprava ve stabilizačním obvodu

Regulace pracovního bodu varistoru paralelním proudem bude znamenat jemnější regulaci a za správných okolností zlepší poněkud i stabilizační působení.

Při praktickém zásahu stačí odpojit uštipnutím konec varistoru připojený na běžec potenciometru P7 a připájet jej na zeměnou pájecí špičku č. 8 elektronky PL 36. Kondenzátor C 124, až nyní nepotřebný, může zůstat připojený na běžec regulátoru P7, nebo v případě potřeby uvedené v odstavci 1. může být vyjmut vyštipnutím a použit.


Při úpravě v obvodu varistoru je třeba rozlišovat tři druhy továrních zapojení, která byla použita podle typu varistoru na pozici NZG1.

- Zapojení s varistorem Si 2016 čočkovitého tvaru, světle šedé nebo hnědé barvy. Chybí zde odpory R 128 a R 130. Kladné impulsy jsou na varistor přiváděny přes kapacitní dělitel podle obr. 11.

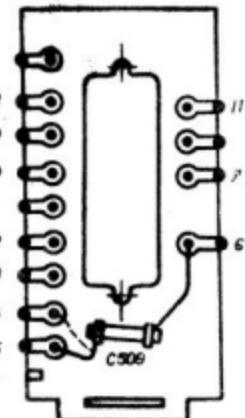

Obr.10

Pohled na pájecí špičky rádkového transformátoru

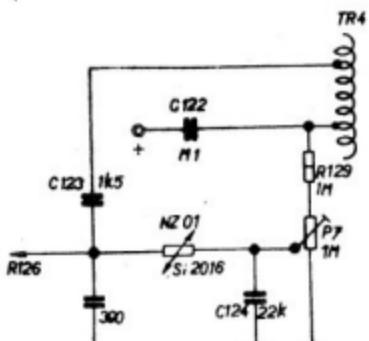


Obr.11.

Zapojení série televizoru Azurit s varistorem S 2016.

Koncového stupně tak velké jako u ostatních typů, nebyly vydány pokyny k provedení úpravy na paralelní regulaci v zapojení s tímto druhem varistoru.

I zde je však možné přepojení varistoru, je však složitější (viz obr. 12), neboť při pouhém uzemnění varistoru by obraz měl nedostatečnou šířku.

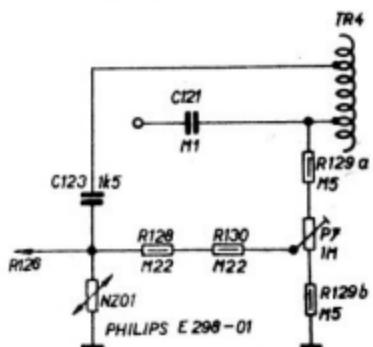

Obr.12.

Úprava odporevého děliče pro paralelní regulaci s varistorem Philips E 298 Z - G1.

Děliček C 123 1 k 5. Tento kondenzátor o provozním napětí 1000 V vykazoval v důsledku vysokonapěťového pulsního namáhání vysokou poruchovost. Úprava proto počítá s jeho nahradou keramickým trubičkovým kondenzátorem na 2000 V/TK 920 1k5/.

Při provádění úpravy je nutno vyjmout kondenzátor 390 pF i varistor S 2016 a nahradit jej novým typem varistoru Herwid 1300 - 212 (staré označení S 019-3000-9) ve tvaru šedého krátkého válcečku. Mimo to je nutno nově zapojit odpor R 128 1M a 130 1M podle schématu (obr.6).

b) Zapojení s varistorem Philips E 298 Z - G1, černý delší válceček, odpovídá schématu a obr.5. Tento typ varistoru má odlišnou charakteristiku a poněvadž u něj není bezpečí ve vadném nastavení režimu koncového stupně tak velké jako u ostatních typů, nebyly vydány pokyny k provedení úpravy na paralelní regulaci v zapojení s tímto druhem varistoru.

c) Zapojení s varistorem Herwid S - 019/3000 nebo Herwid 1300-212, šedý krátký válceček - odpovídá zapojení.

V tomto zapojení je vyrobena převážná část televizoru Azurit a jeho odvozenin Korund, Diamant. Přepojení varistoru podle obr.6 se provádí bez jiných svláštěních úprav.

B) Výšeby

1. Do této skupiny úprav patří především výměna svítkového kon-

V případě jejich nedostatku se povoluje použít dvou stejných kondenzátorů v sérii, každý nejméně na 1000 V. Výsledná kapacita má být v rozmezí 1000 - 2000 pF.

2. Výměna rádkového transformátoru:

Byl-li transformátor zcela poškozen, nebo zjistíme-li pohledem nábeh na poškození, je nutno provést výměnu za nový transformátor se silikonkaučukovou izolací žhavicí smyčky. Tato izolace je ménější než u dřívějších typů, je matně šedá nebo má barevný odstín. Vyšší elektrická pevnost a tepelná odolnost svýší i spolehlivost tohoto transformátoru.


Nábehem k poškození se rozumí částečné roztečení nebo sploštění smyčky nebo poškození kompaundu a známky zuhelnatění vinutí nebo přivedoucího přeskocích.

Transformátor je nutno vyměnit i v případě, kdy je použita usměrňovačka DY 86 z dovozu z NDR, která má kratší koliky a má špatný dotyk v objímce s pertinaxovou podložkou pod stahovacím nýtem. Výměna je prováděna za nový typ transformátoru, kde objímka již nemá ve středu pertinaxovou podložku a každá elektronka pak dobrě drží zasuunutá a má dobrý elektrický dotyk. Tato změna je vynucena skutečností, že na trhu jen pouze dovážené elektronky DY 86 s kratšími koliky.

3. Změna ve žhavicím řetězci:

Napěťové přetížení objevující se i na elektronce PY 88 znamenalo nejen častou poruchovost této elektronky, ale i keramického kondenzátoru C 181 3k3 blokujícího na pájecí špičce 4 (žhavení) rušivá vyzářující napětí rezváděná žhavicím řetězcem (viz obr.13).

V případě překročení inverzního napěti elektronky PY 88 i náhodným vysokonapěťovým přepětím nastal přeskok z katody na anodu. Na pájecí špičku 3 sousedící se žhavením 4 byla vyvedena anoda jako na opěrný bod pro vnitřní konstrukci. Zmíněný napěťový průraz přeskodil ze špičky 3 na špičku 4 a ničil ponejvice keramický kondenzátor C 181, konstruovaný pro napětí 350 V. Dá se předpokládat, že snížení pulsních napětí hlavními úpravami se projeví i příznivě ve zmenšené poruchovosti kondenzátoru

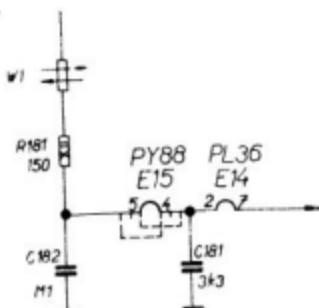

Obr.13.

Úprava ve žhavení pro snížení poruchovosti kondenzátoru C 181.

C 181. V případech opakování jeho poruch doporučuje se přehodit navzájem žhavení pívody k elektronce PY 86 a současně přepojit kondenzátor C 181 ze špičky 4 na špičku 5.

Tato záležitost je řešena scala úpravou vnitřní konstrukce elektronky PY 86, kde anoda již není zapojována do sousedství žhavení.

Nastavení televizoru po úpravě

Základní úprava v zapojení koncového stupně spočívá ve dvou podstatných změnách, které mění jeho režim:

- I. přepojení kondenzátoru C 509 100 pF na rádkovém transformátoru,
- II. přepojení varistoru ze sériové do paralelní regulace.

Ostatní uváděná opatření vedou pouze k získávání větší provozní bezpečnosti. Základní úprava je tak navržena, aby velká část přijímače mohla být snadno nastavena bez obtížných měření vysokého napětí a regulace síťového napětí. Měření svýšeného napětí bylo úmyslně vynecháno, neboť pro různé přijímače nelze spoléhat na jednoznačnou souvislost s hodnotou vysokého napětí. Informace o výkonu koncového stupně je zachycena sledováním šíře zasynchronizovaného zkoušebního obrazu (monoskopu). Nelze tedy dobře nastavit televizor bez signálu (podle šíře rastru) nebo za příjmu programového vysílání.

Vlastní elektrické seřízení:

1. Regulátorem P7 změníme šířku obrazu, aby byly pokud možno viditelný okraj rastra a mohly být nastaveny korekční magnety. Při jejich otáčení posuzujeme krajní svíslé hrany, nebo nejkrajnější svíslé čáry zkoušebního obrazce, namíti-li možno obraz znatelně zúžit. Korekční magnety ponecháme v takové poloze, kdy svíslé čáry jsou zcela rovné (viz obr.14).
2. Jádrem cívky L 104 nastavíme optimální lineárnost ve vodorovném směru. Současně s touto regulací se ovlivňuje i šíře obrazu. Zpravidla se snášíme nastavit vyhovující linearitu při zachování co největší šíře obrazu.
3. Po tomto seřízení správné geometrie obrazu zbyvá nastavit jeho vodorovný rozdíl pro dané síťové napětí, které změříme mezi pojistkou a kostrou přijímače. Šíři obrazu nastavíme regulací výkonu koncového stupně potenciometrem P7. Pro tři pásmá síťového napětí je stanoven počet viditelných černých proužků na obou stranách monoskopového obrazu.
Při síťovém napětí v rozmezí 200 až 210 V nastavujeme šíři na 6 viditelných proužků na každé straně, při 210 až 230 pak na 5 proužků.
Je-li napětí vyšší než 230 V je třeba s ohledem na možnosti jeho kleštutí

nastaví 4 pruhy. Jestliže však
nížní poměry vykazují trvalé
přepáti v síti nad 230 V, pak
nastavíme i zde 5 viditelných
proudů.


Při příjmu více vysílačů
a rozmístění říipi zkoušebního obra-
zu řídíme se obrazem nejvíce.

4.Po nastavení šíře je velmi dů-
ležité kontrolovat činnost re-
gulátoru říipi obrazu, aby
správně pracoval stabilizační
obvod.

Při nastavení správné šíře
podle předchozího odstavce je
požadována rezerva v roztažení
obrazu. Pokud můžeme reguláto-
rem rozšířit obraz až o 2 pruh-
y na každé straně, je původně
nastavený režim správný a do-
konalá stabilizační činnost je
zaručena. Po této kontrole vrá-
tme říipi obrazu zase na pře-
depsaný počet pruhů. Nezanechá-
me obraz i dalším protáčením re-
gulátoru již rozširovat nad
udanou jmenovitou hodnotu, zna-
mená to, že koncový stupeň pra-
cuje s mřížkovým proudem a
zcela bez stabilizačního píso-
bení. Takový provozní stav ne-
má nastat a je třeba hledat
v koncovém stupni závadu (slabé
elektronky, mimotoleranční
transformátor nebo vychylovací
cívky).

5.Ponávadž se úpravou vysokého
napětí změnila výška obrazu,


NESPRAVNÉ

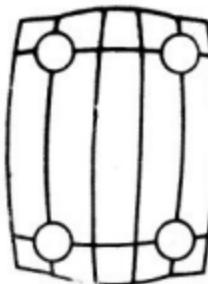

POUŽÍVÁT ZNĚJESLENÍ

MAGNETY RÁDÍS ROZTAHUL CERAZ


SPOŘNÉ

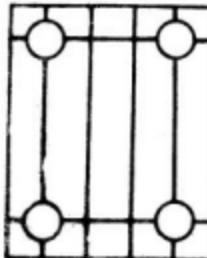

Obr.14.

Nastavení vlivu korekčních magnetů.

NESPRAVNÉ

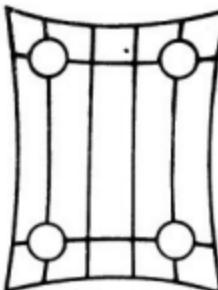


POUŽÍVÁT ZNĚJESLENÍ

MAGNETY NEPOZORI, NEDO-
PUŠCENI PROTI

nastavíme potenciometry P9 a P11 svislý rozměr a jeho lineárnost, aby vyplňoval s malou rezervou výšku rámečku.

Takto nastavený a zkontrolovaný přijímač nepotřebuje zákaznického svládání vodorovného rozměru, proto je regulátor P7 po úpravách zlepován páskou. U nových typů televizorů je potenciometr již umístován ve spodu chassis.

Pokud se objevují při úpravách přijímače složitější závady, jako např. příliš úzký nebo široký obraz, které nejdou odstranit výměnou elektronek nebo náhradních dílů v rádkovém koncovém stupni, pak je třeba dílenakého závalu, kde se úprava provádí ve smyslu alternativ popsaných v kapitole pojednávající všeobecně o úpravě a kde je nutno použít měření vysokého napětí. Porovnání stabilizačních posílek před a po úpravě je pro různé polohy regulátoru šíře obrazu znázorněno na obr. 15. Při konstantním proudu obrazovky je závislost změny vysokého napětí na změnách napětí sítě.

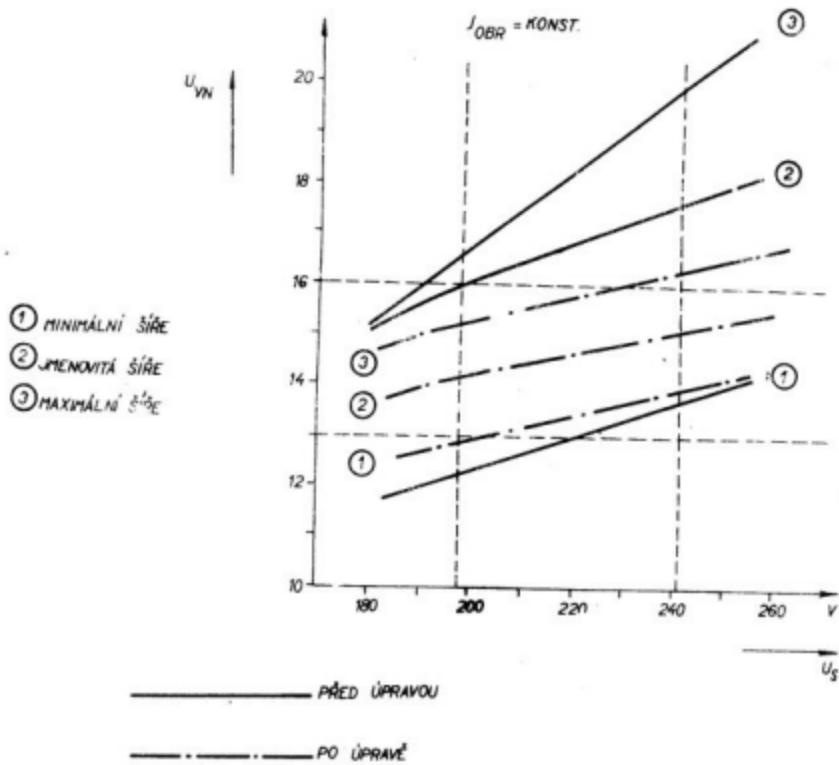

Obr. 15.
Závislost vysokého napětí na sítovém napětí pro různé polohy regulátoru šíře.

Přehled postupů při provádění úprav stanovených "Normou"

Pokud při provedeném přepojení varistoru a kondenzátoru 100 pF na rádkovém transformátoru nevznikají potíže s abnormálním rozměrem a regulátor P7 při protáčení pásobí změnu šíře s rezervou, není třeba užívat zvláštních měření, kromě zjištění síťového napětí. Tak lze provádět většinu úprav přímo v bytě zákazníka nebo v dílně při řešení jiné obtížnější závady, pro kterou byl přístroj dán do díleneské opravy.

Je-li koncový stupeň nezavadný, řídí se mechanici tímto postupem:

1. Sejmout spodní i zadní stěnu a kryt vn kobky.
2. Provést kontrolu stavu izolace na rádkovém transformátoru a kontrolu dru- hu elektronky NY 86 a mechanického provedení její objímky. Při nevyhovu- jícím stavu transformátor vyměnit za nový typ se silikonkaučukovou izolací.
3. Na rádkovém transformátoru přepojit kondenzátor C 509 (100 pF) o špičku výše v levé rádě pájecích špiček.
4. S výjimkou zapojení s varistorem Philips E 2982-OI, černý váleček - pro- vést přepojení varistoru Herwid 1300-212 (dříve O19/3000) na zem podle dříve popsaných informací. Ff náhradě čal. varistoru nezapomenout ode- jmout kondenzátor 390 pF (je-li zapojen) a doplnit zapojení o dva odpory v sérii R 128, R 130.
5. Svitkový kondenzátor C 123 (1500 pF) nahradit keramickým na napětí 2000 V - TK 920 1k5 neb zmíněnou sériovou kombinací dvou kondenzátorů nejméně na 1000 V.
6. Nastavit geometrii a rozměry obrazu podle podrobného dříve uvedeného ná- vodu
 - a) přístroj uvést do chodu se zasynchronizovaným monoskopem,
 - b) při zmenšené šíři nastavit správné působení korekčních magnetů,
 - c) jádrem cívky L 104 nařídit optimální linearitu ve vodorovném směru,
 - d) při změřeném síťovém napětí nastavit regulátorem P7 jmenovitý vodorov- ný rozměr obrazu podle počtu viditelných postranních svialých proužků zkoušebního obrazce s ohledem na velikost síťového napětí,
 - e) kontrolovat, zda regulátor P7 působí dostatečné změny šíře s rezervou o 2 pruhy nad její jmenovitou hodnotu,
 - f) potenciometry P9 a P11 upravit svialý rozměr a linearitu.
7. Na zadní stěně přelepit otvor pro regulátor P7 z vnitřní strany lékařskou lepicí páskou.
8. Zakrytovat vn kobku, připevnit spodní stěnu, opatřit ji plombou a připev- nit zadní stěnu.

Je-li v rádkovém koncovém stupni nějaká závada, je nutno ji nejprve od- stranit s přihlédnutím k navrhovaným změnám.

Vyskytuje-li se po provedené úpravě nevyhovující rozměr, nebo špatná činnost regulátoru P7, je možno řídit se těmito pokyny.

Možné příčiny závad a jejich odstranění:

- A) Obraz je příliš široký, horizontální rozměr nelze zmenšit pod 5 pruhů při 220 V.
1. Závady v zapojení a v hodnotách součástí stabilizačního obvodu (mřížkové odpory R 125, R 126 atd.). Provést kontrolu.
 2. Rozptyl parametrů varistoru - zkoušit výměnu.
 3. Rádkový transformátor je mimo tolerance - vyměnit za nový.
 4. Vychylovací cívky mají zvýšenou citlivost přílišným působením korekčních magnetů - nastavit správné korekční magnety.
 5. Šíři obrazu a současně hodnotu vysokého napětí možno zmenšit zapojením větších hodnot dvou sériově zapojených odpord R 128, R 130 TR 102 od 1,5 do 2 M.
 6. V posledním případě lze příliš velkou šíři zmenšit i opravou nastavení linearizační tlumivky tak, aby při vyhovující linearitě nastalo jisté zúžení obrazu.
- B) Obraz je příliš úzký, v regulaci šíře obrazu není rezerva alespoň 2 pruhů do určených počtů.
1. Zkrat kondenzátoru C 126 M22 - vyměnit kondenzátor.
 2. Rozptyl parametrů varistoru - zkoušit výměnu.
 3. Slabá elektronka PL 36 - vyměnit.
 4. Vadný rádkový transformátor - vyměnit.
 5. Vychylovací cívky mají malou citlivost - vyměnit.
 6. Snížit hodnotu odpord R 128, R 130 v sérii na nižší hodnoty (minimálně 2 x 220 kOhm).
- C) Obraz má špatnou rádkovou linearitu (ve vodorovném směru).
1. Vadná elektronka PL 36 nebo PY 88 - vyměnit.
 2. Vadný kondenzátor C 126 M 22.
 3. Vadná vychylovací jednotka.
- D) Vadná geometrie obrazu.
1. Opravit nastavení korekčních magnetů.
 2. Vyměnit vychylovací jednotku.

Není-li možno provést nastavení koncového stupně podle výše uvedených pokynů, pak je nutná díleneské nastavení měřicími přístroji a alternativními úpravami.

Potřebné měřicí přístroje a zařízení:

1. kV-metr do 20 kV (bude elektrostatický nebo elektronkový volmetr s vysokonapěťovou sondou) např. Orion-Orivolt, Tesla BM 289. Spotřeba sondy nemá být větší než 20 μ A.
2. Regulační transformátor 220 V, minimálně 5 A.
3. Voltmetr pro měření síťového napětí (např. Avomet).
4. Vf signál se zkoušebním obrazcem o sile min. 250 μ V.

Postup úpravy v dílně:

Při nesnadné úpravě rádkového koncového stupně, která nemohla být jednoduchými prostředky provedena, je nutno postupovat takto:

- a) Přijímáč zapojíme na napájecí napětí nastavené na jeho provozu regulačním transformátorem na 220 V.
Nastavíme viditelný synchronizovaný zkoušební obrazec.
- b) Při tom máme zapnutý kV metr na anodu obrazovky a měříme vysoké napětí. Doporučuje se použít jiného přívodu s koncovkou zastrčenou do jamky obrazovky. Na druhý konec přívodu se připojí původní koncovka od vysokonapěťového usměrňovače a v místě spojení je zapojena např. krokodýlkem měřicí sonda. Nemá se zapomenout též sendu uzemnit příslušným přívodem.
- c) Regulátorem P7 nastavíme na stínítku 5 viditelných pruhů na každé straně a měříme vysoké napětí. Je-li vysoké napětí při pozorovacím jasu nižší než 13 kV provedeme tyto zásahy:
 1. bud rozšíříme obraz na povolené 4 viditelné proužky na každé straně,
 2. nevyhoví-li ani potom hodnota vysokého napětí, pak připojíme kondenzátor C 509 (100 pF) na původní místo (zpět o jednu pájecí špičku níže).
 3. Budeme-li hodnota vysokého napětí přesahovat 15,5 kV naprázdno (bez jasu). Vyštípneme nepotřebný kondenzátor C 124 (22k) a zapojíme jej na špičku na transformátoru 2 a 3 (v levé řadě špiček 3. a 4. špičku od spodu).

Při úpravě s varistorem "Philips", kdy se přepojení varistoru neprovádí, se kondenzátor C 124 (22k) nemá odstranit. V případě potřeby by se musel použít jiný nový kondenzátor. Pro nastavení linearity, korekčních magnetů, dále pak pro případné ovládání působením regulace měnnými hodnotami 2 sériově zapojených odporníků (R 128, R 130) platí tytéž pokyny, jako pro úpravu v jednoduchém případě.

V dílně přistupuje k této diodám všajemně kombinovatelným kontrola vysokého napětí při nastaveném jasenovitému síťovém napětí.

Závěr

Při náběhu výroby a v dalších prvních měsících výroby prodělává každý typ televizoru své větší nebo menší dětské nemoci. Případ řádkového koncového stupně v přijímačích řady Azurit jen toto pravidlo potvrzuje.

Nelze proto z něho dělat pesimistické závěry. Naopak tím, že úpravy budou prováděny našimi mechaniky disciplinovaně a svědomitě, zaškolí se i oni o zkvalitnění čel. televizorů a o ušetření hodnot našemu národnímu hospodářství.

Jáme přesvědčeni, že navržená úprava má pro splnění tohoto úkolu dobré předpoklady.

v Praze v květnu 1963.

Výzkumné a vývojové pracoviště TS, Kovoslužba, Týnská 21, Praha 1.

Seznam literatury:

1. L.Szántó Ing.Sc.C.: Televizní generátory rozkladu
Bratislava SVTL 1959
2. V.F. Samojlov: Generátory pilovitých proudů v televizním přijímači
Praha SNTL 1962
3. --- : 110° Technik im Fernseh - Empfänger
Berlin 1960 - Valvo
4. --- : Televizní přijímač Tesla 4210 U-2 Kamelie
Tesla Pardubice 1962
5. Oravský - Vomela: Televizní obvody
Praha SNTL - v tisku
6. V.Vít Ing.: Synchronizační a rozkladové části televizních přijímačů
Praha SNTL - vyjde 1964
7. --- : Technická zpráva č. 22 - Azurit 4108 U
Kovoslužba Praha 1962.