

## 2.211 Tranzistorové přijímače 2822B „MENUE“ a 2822B-3 „MENUE 2“

Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p.

### Zapojení:

Kabelkové, pětiobvodové, sedmitranzistorové superheterodynky — 2822B na krátkých a středních vlnách, 2822B-3 na krátkých, středních a dlouhých vlnách — osmiobvodové, devítitranzistorové superheterodynky na velmi krátkých vlnách — k napájení z vestavěných baterií nebo z vnější baterie.

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: vnější automobilová anténa s kmitočtově závislou propustí nebo vestavěná feritová anténa — první změnou kapacity laděný vf obvod indukci vázaný s bází vstupního tranzistoru — první tranzistor jako aditivní směsovač a oscilátor se stabilizovaným napětím báze — oscilátorový obvod, laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním obvodem s indukční zpětnou vazbou, kapacitou vázaný s emitorovým obvodem — neutralizační obvod při krátkých vlnách — indukční vazba s prvním mf obvodem kapacitním děličem vázaným s bází druhého tranzistoru — tlumicí obvod s germaniovou diodou ke zvýšení účinnosti samocenného řízení citlivosti — druhý tranzistor jako řízený mf zesilovač — druhý laděný mf obvod, vázaný rovněž kapacitním děličem s bází dalšího tranzistoru — třetí tranzistor jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí laděný mf obvod, vázaný indukcí s demodulačním obvodem — demodulace a usměrnění napětí pro automatické řízení citlivosti germaniovou diodou — regulátor hlasitosti a plynule proměnná tónová clona — čtvrtý a pátý tranzistor jako odporevá vázaný nf zesilovač a budicí stupeň — komplementární dvojice tranzistorů jako dvojčinný koncový stupeň pracující v třídě „B“ s teplotní a napěťovou stabilizací termistorem a germaniovou diodou — vazební kondenzátor — reproduktor — vývod pro další reproduktor nebo sluchátka s malou impedancí s vypínáním vestavěného reproduktoru — vstup pro vnější napájecí zdroj s vypínačem, vestavěného zdroje — plošné spoje.

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vnější automobilová anténa s kmitočtově závislou propustí nebo vestavěná výsuvná tyčová anténa — souměrný vstupní obvod (naladěný na střed pásmu), kapacitou vázaný s emitorem vstupního tranzistoru — první tranzistor jako vf zesilovač se společnou bází — první (změnou kapacity laděný) vf obvod — druhý tranzistor jako kmitající aditivní směsovač — oscilátorový obvod laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním obvodem, vázaný indukcí s kolektorovým obvodem a kapacitou s emitorovým obvodem tranzistoru směsovače — neutralizační obvod pro mf kmitočet — první mf laděný obvod, vázaný indukcí s bází třetího tranzistoru — třetí tranzistor jako první stupeň mf zesilovače — druhý mf laděný obvod, vázaný indukcí s bází dalšího tranzistoru — čtvrtý tranzistor jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí mf laděný obvod, vázaný indukcí s bází následujícího tranzistoru — pátý tranzistor jako mf zesilovač a amplitudový omezovač — čtvrtý a pátý laděný mf obvod jako indukci vázaná pásmová propust, tvořící poměrový detektor osazený dvěma germaniovými diodami — člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaného signálu — stabilizace napětí pro báze obou tranzistorů vf části selenovým usměrňovačem. Dále jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů.

### Hlavní technické údaje:

Vlnové rozsahy: 2822B — 3; 4,08 až 4,6 m (73,5 až 65,2 MHz), 187 až 571 m (1 605 až 525 kHz); 40,8 až 50,8 m (7,35 až 5,9 MHz); provedení 2822B-3 — 4; 4,08 až 4,6 m (73,5 až 65,2 MHz), 187 až 571 m (1 605 až 525 kHz), 40,8 až 50,8 m (7,35 až 5,9 kHz), dílčí rozsah 1 064 až 1 136 m (282 až 264 kHz)

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 455 kHz, pro příjem kmitočtově modulovaných signálů 10,7 MHz

Průměrná citlivost: krátké vlny 350  $\mu$ V/m, střední vlny 300  $\mu$ V/m, dlouhé vlny 1 mV/m (jen u provedení 2822B-3), velmi krátké vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 10  $\mu$ V


Průměrná selektivnost: krátké, střední a dlouhé vlny 24 dB, velmi krátké vlny 16 dB

Výstupní výkon: 500 mW


Reprodukтор: oválný, rozměrů 125 × 80 mm, impedance kmitací cívky 4  $\Omega$

Napájení: 6 V; ze dvou baterií 3V (Bateria 223) průměru 22 mm a délky 74,5 mm v sérii, nebo z vnějšího 6 V zdroje (akumulátoru)

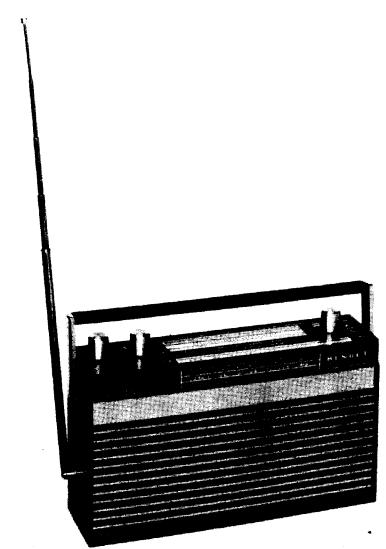Příkon: asi 1,2 W (190 mA při 6 V) při vybuzení na 500 mW. Odběr proudu bez vybuzení 25 mA.



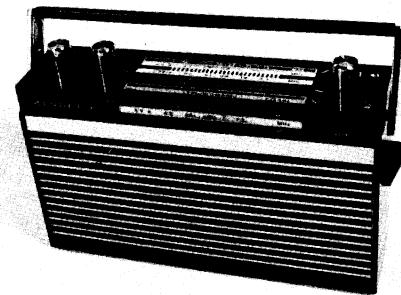
Tranzistorový přijímač  
2822B „MENUE“,  
výroba 1969 až 1970




Tranzistorový přijímač  
2822B-3 „MENUE 2“,  
výroba 1970 až 1971

**Sladování:** Naříďte stupnicový ukazovatel tak, aby se kryl na pravé straně stupnice s koncovou značkou, je-li ladící kondenzátor nařízen na nejmenší kapacitu. Poněvadž pro sladování musí být montážní deska přijímače vysunuta ze skříně, označte na horním okraji stínítka vzdálenosti jednotlivých sladovacích bodů od pravé hrany stupnicového ukazovatele, nařízeného do pravé krajní polohy. Tyto vzdálenosti (pro oba typy přijímačů) jsou: 5,9 MHz (E) — 69,5 mm; 65,5 MHz (A) — 62 mm; 550 kHz (C) — 60 mm; 7,2 MHz (F) — 11 mm; 73 MHz (B) — 6,2 mm; 1 560 kHz (D) — 2,1 mm; 272 kHz (G) — 29 mm.

Pak seřídte nf části přijímače takto: Potenciometr  $R31$  vytočte do levé krajní polohy (pohled zepředu), přijímač přepněte na vkv, regulátor hlasitosti ( $R27$ ) naříďte na největší hlasitost a na jeho běžce přivedte přes odpor  $100\,000\Omega$  signál 400 Hz o úrovni asi 0,15 V. Napájecí napětí přijímače změňte na 4,5 V. Na výstup přijímače zapojte paralelně k náhradní zátěži  $4\Omega$  osciloskop. Potenciometr  $R31$  nastavte tak, aby sinusový průběh napětí pozorovaný na osciloskopu byl ořezán symetricky. Přitom zvyšujete přiváděné nf napětí tak, aby koncový stupeň přijímače začal špičky sinusovky omezovat. Po nastavení  $R31$  napájecí napětí opět zvýšte za provozu přijímače na jmenovitou hodnotu, kterou je třeba udržovat během celého dalšího sladování.

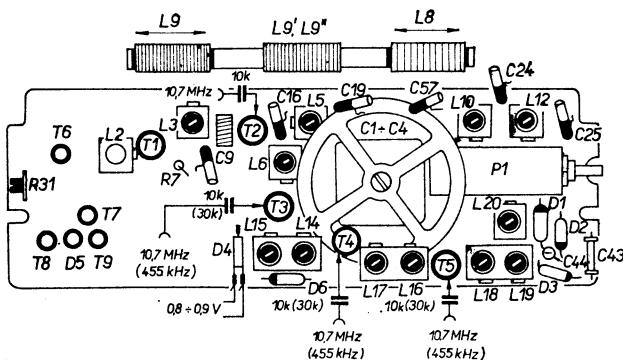

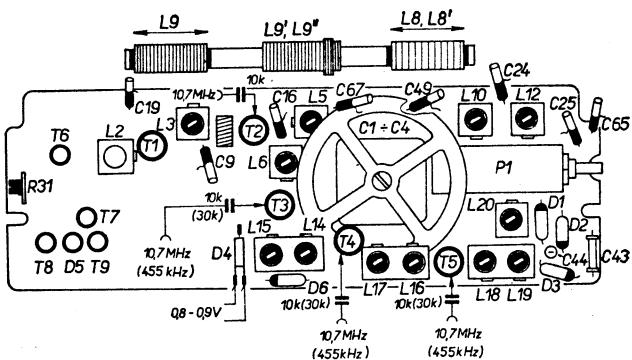Rozmístění sladovacích prvků na montážní desce  
u provedení 2822B



Rozmístění sladovacích prvků na montážní desce  
u provedení 2822B-3

#### Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů: Postup uvedený v tabulce pod 18 se používá jen u provedení 2822B-3.

P	Zkušební vysílač		Sladovaný přijímač			Výchylka*)
	Připojení	Kmitočet	Rozsah	Stupnicový ukazovatel	Sladovací prvek	
1	přes kondenzátor 30 000 pF na bázi tranzistoru $T_5$				$L_{20}$	
2	přes kondenzátor 30 000 pF na bázi tranzistoru $T_4$				$L_{17}$	
3					$L_{15}$	max.
4					$L_{20}$	
5					$L_{17}$	
6					$L_{15}$	
7	přes bezindukční kondenzátor 30 000 pF na bázi tranzistoru $T_3$					
8						
9						
10		550 kHz	sv	• 550 kHz (C)	$L_{10}$ pak $L_{9}^{**}$	
11		1 560 kHz	sv	• 1 560 kHz (D)	$C_{24}$ pak $C_{19}$	max.
12						
13						
14	na standardní sladovací cívku vzdálenou 600 mm od středu cívky na feritové tyči	5,9 MHz	kv	• 5,9 MHz (E)	$L_{12}$ pak $L_{8}^{**}$	
15		7,2 MHz	dv	• 7,2 MHz (F)	$C_{25}$ pak $C_{49}$ ( $C_{57}$ †)	max.
16						
17						
18		272 kHz	dv	• 272 kHz (G)	$C_{67}$ pak $C_{65}$	max.

\*) Výstupní výkon udržujte velikostí výstupního napětí zkušebního vysílače pod úrovni 50 mW.

\*\*) Ladí se posouváním cívky na feritové tyči.

†)  $C_{57}$  u přijímačů 2822B.

**Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů:** Přijímač přepnut na velmi krátké vlny, regulátor hlasitosti na největší hlasitost.  
Během sladování udržujte velikost výstupního výkonu pod úrovní 50 mW (= 450 mV).  
Elektronkovým voltmetrem změřte napětí na stabilizační diodě D4. Musí být v rozmezí 0,8 až 0,9 V.

P		Zkušební vysílač		Sladovaný přijímač		Elektronkový voltmetr		
		Připojení	Signál	Stupnicový ukazovatel	Sladovací prvek	Připojení	Rozsah	Výchylka
1	6	přes bezindukční kondenzátor 10 000 pF na emitor tranzistoru T2	10,7 MHz (mod. 400 Hz, zdvih 15 kHz)	—	L19	na výstup přijímače paralelně k náhradní zátěži $4 \Omega$	= 0,3 V s nulou uprostřed	nul.
2	7				L18		1 V nf	max.
3	8				L16			
4	9				L14			
5	10				L6			
11	14	21	na tyčovou anténu přijímače (impedance $75 \Omega$ )	nastavit na střed pásmo (69,5 MHz)	zkušební vysílač (výst. nap.)	1 V nf (udržovat úroveň 500 mV)	500 mV	max.
12	15	22			L6			
13	16	23			L19			
17	19	65,5 MHz (mod. 400 Hz)		• (A) 65,5 MHz	L5 pak L3	< 100 mV	min.	max.
18	20	73 MHz (mod. 400 Hz)	• (B) 73 MHz	C16 pak C9				

\*) Elektronkový voltmetr se zapojuje mezi body C41, C42 a R20, R21.


\*\*) Úroveň signálu nastavenou před vypnutím modulace neměnit!

*Poznámka:* Postup uvedený pod 11 až 16 a 21 až 23 slouží k nastavení potlačení amplitudové modulace. Zkušební vysílač i jádra cívek L6 a L19 je nutno doložovat velmi jemně, neboť jen přesným nastavením lze dosáhnout největšího signálu při nejmenším šumu.

**Změny v provedení:** V přijímačích typu 2822B „MENUET“ prvý výrobní série byly užity koncové tranzistory T8 typu 104NU70 a T9 typu GC507, stabilizační dioda D5 typu GA502. Doladovací kondenzátory C57 a C25 měly max. kapacitu 14 a 40 pF, kondenzátor C37 měl kapacitu 47 000 pF a kondenzátor C50 2  $\mu$ F.

Během výroby u obou typů přijímačů (2822B i 2822B-3) byly měněny typy polovodičových součástek i hodnoty některých dílů, jak uvedeno ve schématech v závorkách.

U provedení přijímačů 2822B-3 „MENUET 2“ (odvozeného od typu 2822B) byly u poslední série spojeny části R27, R38, střed mezi odpory R20, R21, elektrolytické kondenzátory C48, C51, s kladným pólem napájecího zdroje a současně změněna polarita elektrolytických kondenzátorů C47, C48, C50 a C51 (kondenzátor C43 a C58 zůstává zapojen na záporný pól zdroje). Byly vynechány části C29 a R7, současně však byla změněna velikost proměnného odporu R31 z  $150\ 000 \Omega$  na  $330\ 000 \Omega$ . Odpor R41 —  $100 \Omega$  byl užit jen u některých výrobků. Tyto změny jsou ve schématu buď zakresleny nebo alespoň naznačeny.

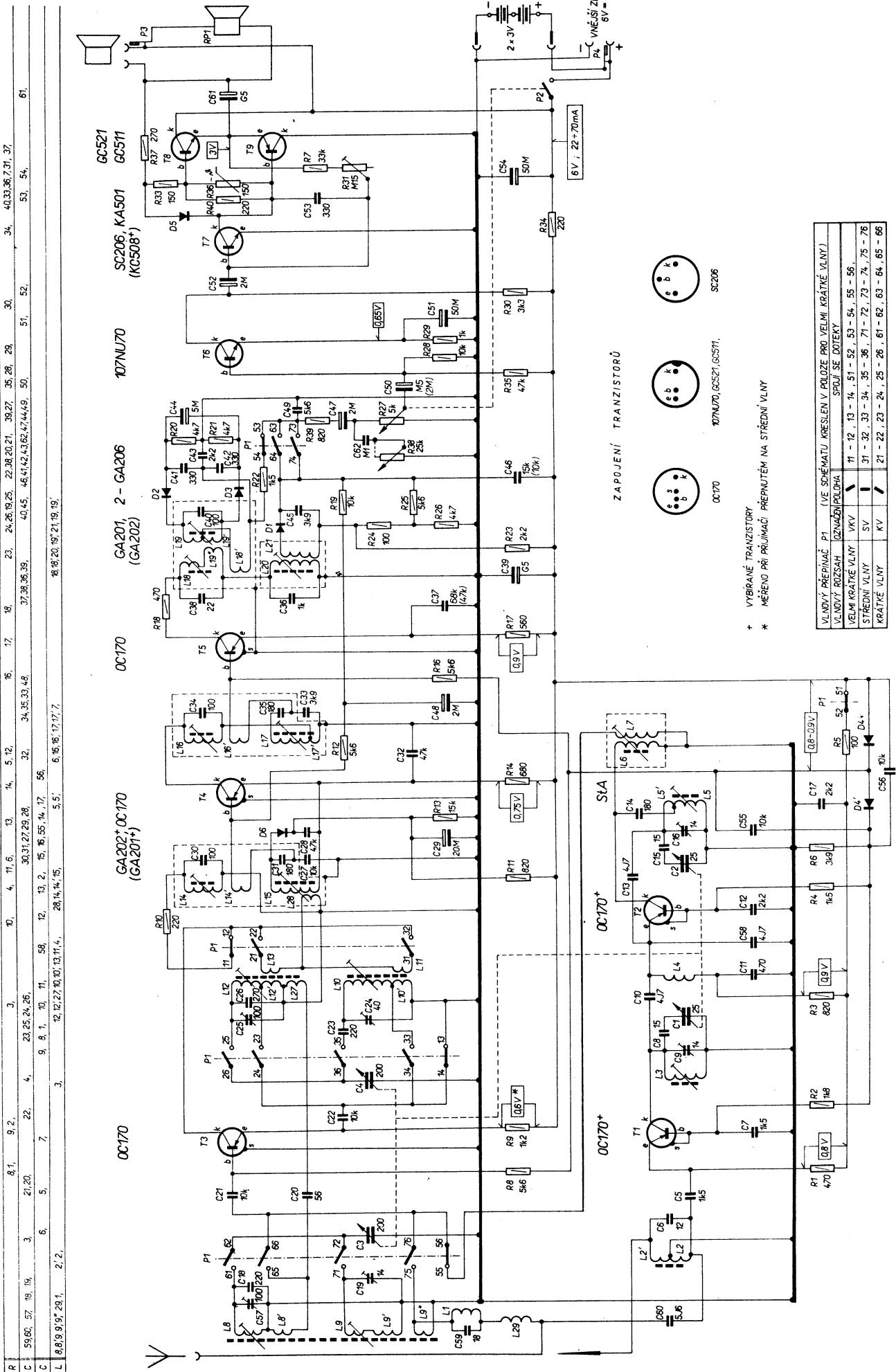

\* VYBÍRANÉ TRANZISTORY  
\* MĚŘENO PŘI PRŮJÍMÁCI PŘEPNUTĚM NA STŘEDNÍ VLNY

00170 SC206 (SC521/SC51)

00170 SC206 (SC521/SC51)

00170 SC206 (SC521/SC51)

VÝDÝJÍ PRÉPIVÁČ P1 (V E SČEMÁTU KRESLEN V POLOZE PRO VELMI KRÁTKÉ VLNY)
VÝDÝJÍ ROZSÁH OZNÁMENÍ PRO DOTEKY
VELMI KRÁTKÉ VLNY VKV 11 - 12 , 13 - 14 , 51 - 52 , 53 - 54 , 55 - 56 ,
STŘEDNÍ VLNY SV 31 - 32 , 33 - 34 , 35 - 36 , 71 - 72 , 73 - 74 , 75 - 76 ,
KRÁTKÉ VLNY KV 21 - 22 , 23 - 24 , 25 - 26 , 61 - 62 , 63 - 64 , 65 - 66 ,

