

2.405 Tranzistorový přijímač 337B-1 „BONNY“


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p.

Zapojení:

Stolní, pětiohvadový, sedmitranzistorový superheterodyn na středních vlnách — osmiobvodový, devítitranzistorový superheterodyn na velmi krátkých vlnách — napájený z vestavěné baterie.

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů feritová anténa — první (změnou kapacity) laděný vf obvod vázaný indukcí s bází vstupního tranzistoru — první tranzistor jako aditivní směšovač a oscilátor se stabilizovaným napětím báze — oscilátorový obvod, laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním obvodem s indukční zpětnou vazbou, vázaný kapacitou s emitorovým obvodem — neutralizační obvod při krátkých vlnách — indukční vazba s prvním mf obvodem kapacitním děličem vázaným s bází druhého tranzistoru — tlumící obvod s germaniovou diodou ke zvýšení účinnosti samočinného řízení citlivosti — druhý tranzistor jako řízený mf zesilovač — druhý laděný mf obvod, vázaný rovněž kapacitním děličem s bází dalšího tranzistoru — třetí tranzistor jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí laděný mf obvod, vázaný indukcí s demodulačním obvodem — demodulace a usměrnění napětí pro automatické řízení citlivosti germaniovou diodou — regulátor hlasitosti a plynule proměnná tónová clona — čtvrtý a pátý tranzistor jako odporově vázaný nf zesilovač a budicí stupeň — dvojice doplňkových tranzistorů jako dvojčinný koncový stupeň pracující v třídě „B“ s teplotní a napěťovou stabilizací termistorem a germaniovou diodou — vazební kondenzátor — reproduktor — vstup pro vnější napájecí zdroj s vypínačem vestavěného zdroje — plošné spoje.

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vnější anténa pro velmi krátké vlny — antennní souměrný obvod (nalaďený na střed pásmu), kapacitou vázaný s emitorem vstupního tranzistoru — první tranzistor jako vf zesilovač v zapojení se společnou bází — první vf obvod laděný změnou kapacity — druhý tranzistor jako kmitající aditivní směšovač — oscilátorový obvod laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním obvodem, vázaný indukcí s kolektorovým obvodem a kapacitou s emitorovým obvodem tranzistoru směšovače — neutralizační obvod pro mf kmitočet — první mf laděný obvod, indukcí vázaný s bází třetího tranzistoru — třetí tranzistor jako první stupeň mf zesilovače — druhý mf laděný obvod, indukcí vázaný s bází dalšího tranzistoru — čtvrtý tranzistor jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí mf laděný obvod, indukcí vázaný s bází následujícího tranzistoru — pátý tranzistor jako mf zesilovač a amplitudový omezovač — čtvrtý a pátý laděný mf obvod jako pásmová propust vázaná indukcí, tvořící poměrový detektor, osazený dvěma germaniovými diodami — člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulačního signálu — stabilizace napětí pro báze obou tranzistorů vf části selenovým usměrňovačem. Dále jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů.

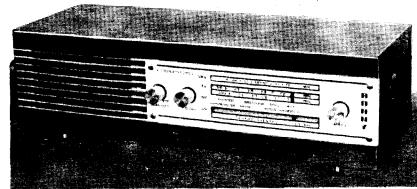

Tranzistorový přijímač
337B-1 „BONNY“,
výroba 1970 až 1971

Hlavní technické údaje:

Vlnové rozsahy: 4; 4,08 až 4,6 m (73,5 až 65,2 MHz), 40,8 až 50,8 m (7,35 až 5,9 MHz), 187 až 571 m (1 605 až 525 kHz), 1 064 až 1 145 m (282 až 262 kHz)

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 455 kHz, pro příjem kmitočtově modulovaných signálů 10,7 MHz

Průměrná citlivost: krátké vlny 350 μ V/m, střední vlny 300 μ V/m, dlouhé vlny 1 mV/m, velmi krátké vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 10 μ V

Průměrná selektivnost: krátké vlny 22 dB, střední vlny 24 dB, dlouhé vlny (272 kHz) 24 dB, velmi krátké vlny 16 dB

Výstupní výkon: 500 mW

Reprodukтор: oválný, rozměrů 125 × 80 mm, impedance kmitací cívky 4 Ω

Napájení: 6 V; ze 4 monočlánků 1,5 V (Bateria 140 nebo 5044), průměru 33 a délky 61 mm, zapojených v sérii, nebo z vnějšího zdroje 6 V (akumulátoru)


Příkon: asi 1,2 W (190 mA při 6 V) při vybuzení na 500 mW. Odběr proudu bez vybuzení 25 mA

Sladování: Naříďte stupnicový ukazovatel tak, aby se kryl na pravé straně ladící stupnice s koncovou značkou, je-li ladící kondenzátor nařízen na nejmenší kapacitu. Poněvadž pro sladování musí být montážní deska přijímače vy sunuta ze skříně, označte na horním okraji stínitka vzdálenosti jednotlivých sladovacích bodů od pravé hrany stupnicového ukazovatele nařízeného do pravé krajní polohy.

Tyto vzdálenosti jsou: 5,9 MHz (E) — 70 mm; 65,5 MHz (A) — 63 mm; 550 kHz (C) — 60 mm; 272 kHz (G) — 13,8 mm; 7,2 MHz (F) — 11 mm; 73 MHz (B) — 5,5 mm; 1 560 kHz (D) — 2,5 mm.

Pak seříďte nf část přijímače takto: Potenciometr R31 vytočte do levé krajní polohy (pohled zepředu), přijímač přepněte na vkv, regulátor hlasitosti (R27) naříďte na největší hlasitost a na jeho běžec přivedte přes odporník 100 000 Ω signál 400 Hz o úrovni 0,15 V. Napájecí napětí přijímače zmenšete na 4,5 V. Na výstup přijímače zapojte paralelně k náhradní zátěži 4 Ω osciloskop. Potenciometr R31 nastavte tak, aby sinusový průběh napětí pozorovaný na osciloskopu byl ořezán souměrně. Přitom zvyšujte přiváděné nf napětí tak, aby koncový stupeň přijímače začal jeho špičky omezovat. Po nastavení potenciometru R31 napájecí napětí opět zvyšte za provozu přijímače na jmenovitou hodnotu, kterou je třeba udržovat během celého sladování.

R	1.8	9.2	41	20.63	22.	4.	64.23.6625.6276.26	30.31.27	10.11	12.	13.2	15.14.55.17	56	32	34.35.33.48	23.26.29.25.22.38.20.21.39.27	35.28.29	30	34	40.33.36.31.37			
C	49.16.19	3	65.21	5	66.5	7	64.23.6625.6276.26	30.31.27	10.11	12.	13.2	15.14.55.17	56	32	34.35.33.48	23.26.29.25.22.38.20.21.39.27	35.28.29	30	34	40.33.36.31.37			
C	6.65.9.9.9	2.2	6.65.9.9.9	3	9.8.1	3	12.12.21.20.20.21.13	28.44.45.5	5.5	6.16.67.7.7	7	18.16.20.19.21.19.19	18.16.67.7.7	5.5	6.16.67.7.7	18.16.20.19.21.19.19	28.44.45.5	5.5	6.16.67.7.7	18.16.67.7.7	5.5	6.16.67.7.7	18.16.67.7.7

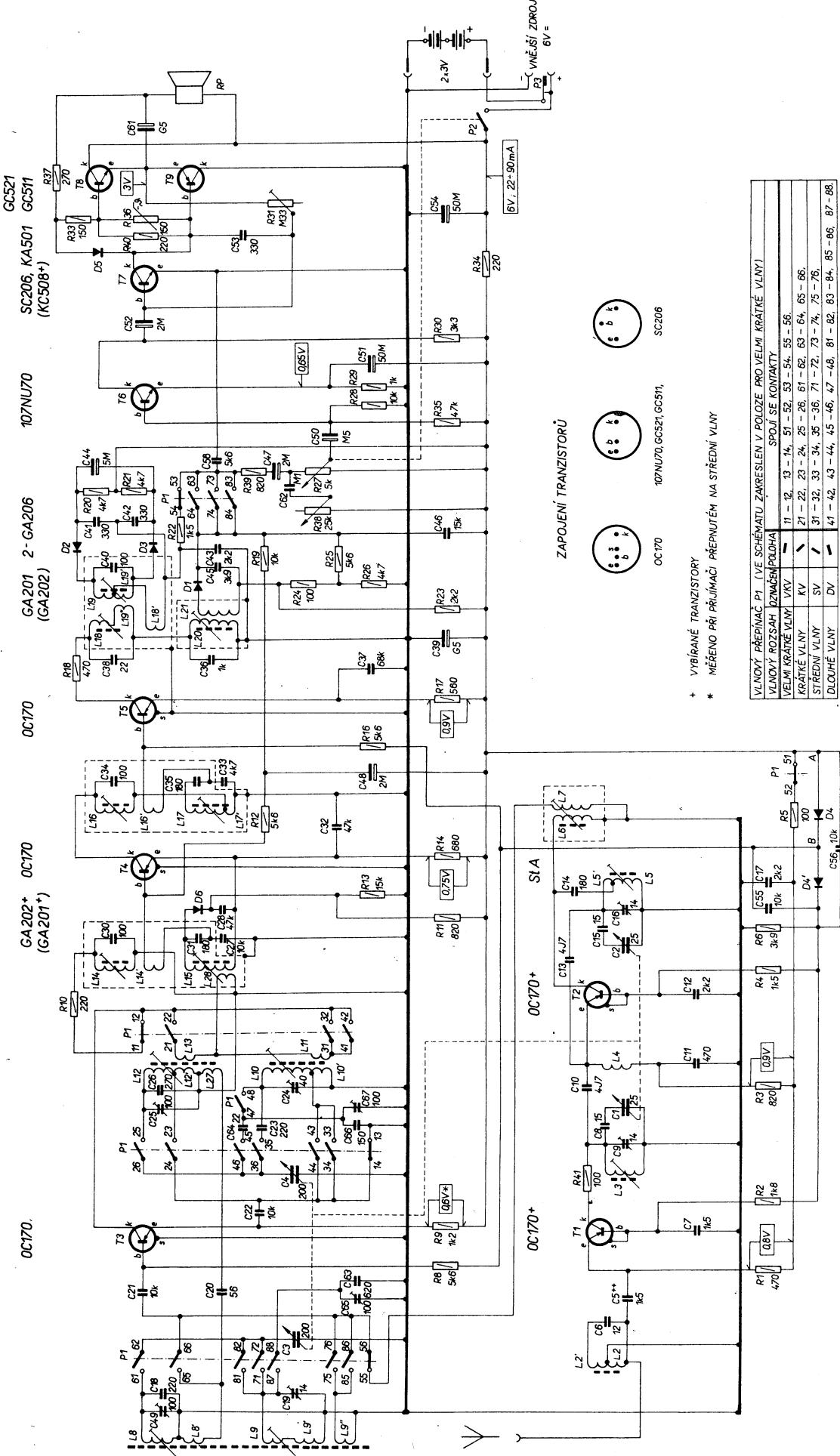

Zapojení tranzistorového přijímače 337B-1 „BONNY“

Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů.

P	Zkušební vysílač			Sladovaný přijímač			Vý-chylka*)
	Připojení		Kmitočet	Rozsah	Stupnicový ukazovatel	Sladovací prvek	
1	přes kondenzátor 30 000 pF na bázi tranzistoru T5	přes bezindukční kondenzátor 30 000 pF na bázi tranzistoru T3	455 kHz (mod. 30 % 400 Hz)	sv	na počátek vlnového rozsahu (asi 1500 kHz)	L20	max.
2	přes kondenzátor 30 000 pF na bázi tranzistoru T4					L17	
3						L15	
4	7					L20	
5	8					L17	
6	9					L15	
10	12	na standardní sladovací cívku vzdálenou 600 mm od středu cívky na feritové tyči	550 kHz	sv	• 550 kHz (C)	L10 pak L9**)	max.
11	13		1 560 kHz		• 1 560 kHz (D)	C24 pak C19	
14			272 kHz	dv	• 272 kHz (G)	C67 pak C65	
15	17		5,9 MHz	kv	• 5,9 MHz (E)	L12 pak L8**)	max.
16	18		7,2 MHz		• 7,2 MHz (F)	C25 pak C49	

*) Výstupní výkon udržujte velikostí výstupního napětí zkušebního vysílače pod úrovní 50 mW.


**) Ladi se posouváním cívky po feritové tyči.

Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů: Přijímač přepnuto na velmi krátké vlny, regulátor hlasitosti na největší hlasitost. Během sladování udržujte velikost výstupního výkonu pod úrovní 50 mW (450 mV). Elektronkovým voltmetrem změřte napětí na článku selenového usměrňovače StA „D4“ (body „A“ a „B“). Musí být v rozmezí 0,8 až 0,9 V.

P	Zkušební vysílač			Sladovaný přijímač		Elektronkový voltmetr		
	Připojení	Signál	Stupnicový ukazovatel	Sladovací prvek	Připojení	Rozsah	Výchylka	
1	6	přes bezindukční kondenzátor 10 000 pF na emitor tranzistoru T2	10,7 MHz (mod. 400 Hz, zdvih 15 kHz)	—	L19	mezi body C41, C42 a R20, R21	= 0,3 V s nulou uprostřed	nul.
2	7				L18			
3	8				L16		1 V nf	max.
4	9				L14			
5	10				L6			
11	14	21		zkušební vysílač (výst. napětí) nastavit na střed pásmo (69,5 MHz)		na výstup přijímače paralelně k náhradní zátěži 4 Ω	1 V nf (udržovat úroveň 500 mV)	500 mV
12	15	22			L6			max.
13	16	23			L19		<100 mV	min.
17		19					1 V nf	max.
18		20						

*) Úroveň signálu nastavenou před vypnutím modulace neměnit!

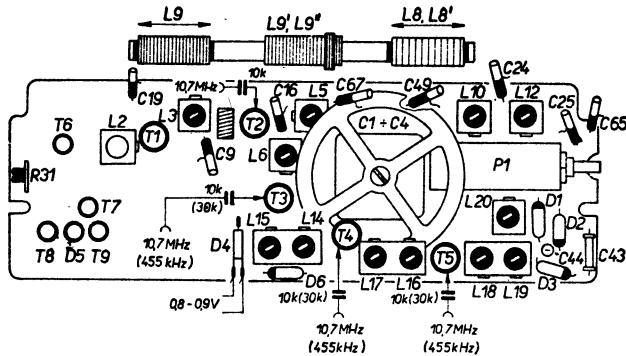Poznámka: Postup uvedený pod 11 až 16 a 21 až 23 slouží k nastavení potlačení amplitudové modulace. Zkušební vysílač i jádra cívek L6 a L19 je nutno doladovat velmi jemně.



Rozmístění sládovacích prvků na montážní desce

Změny v provedení: Přijímače 337B-1 jsou odvozeny z přijímačů 2822B a 2822B-3 (viz stránky 139 a 140), proto se promítají u prvek výrobní série některé změny proti zakreslenému stavu z těchto výrobků. U nových přijímačů byly navzájem zaměněny díly C47 a R39 a kondenzátor C5 byl zapojen mezi emitor tranzistoru T1 a cívku L2'.

Odvozené přístroje pro vývoz:

337B „BONNY“ — přijímače stejného provedení, však s rozsahem vkv podle normy CCIR, tj. 2,8 až 3,4 m (104 až 88 MHz), stupnice s nápisem v anglickém jazyku. Tranzistory v kv dílu T1 a T2 — 6F506.