

3.5 TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČE-SUPERHETERO-DYNY S PLYNULÝM LADĚNÍM

3.501 Televizní přijímač 4123U „KAROLINA“

Výrobce: TESLA ORAVA, n. p.

Zapojení: (viz příloha XVI)

Třípásmový televizní přijímač-superheterodyn s plynulým laděním kanálů pro příjem signálů podle československé normy s mezinosným způsobem odběru signálu zvukového doprovodu, k napájení ze střídavé sítě.


Obrazová část: Vstup buď přímo, nebo přes útlumový článek — symetrikační transformátor — horní propust jako neladěný vstupní obvod — první tranzistor jako řízený vf zesilovač s uzemněnou bází — dvouobvodový vf pásmový filtr laděný v rozsahu zapojeného televizního pásmá změnou napětí přiváděného na varikapy v závěrném směru — druhý tranzistor jako oscilátor řízený obvodem LC , laděný v souběhu s obvody vf pásmového filtru dalším varikapem — třetí tranzistor jako směšovač s cizím buzením v zapojení s uzemněnou bází — první dvouobvodová mf pásmová propust s primárním obvodem tvaru π s odladovačem k potlačení kmitočtu 31,7 MHz s indukční vazbou — filtr k navázání mf pásmové propusti kanálového voliče pro IV. a V. televizní pásmo — pentoda jako řízený mf zesilovač stabilizovaný zápornou zpětnou vazbou — druhá dvouobvodová mf pásmová propust mírně nadkriticky vázaná odporově kompenzovanými odladovači nosných kmitočtů sousedních kanálů — druhá pentoda jako mf zesilovač — třetí nesouměrně tlumená mf pásmová propust s mírně podkritickou indukční vazbou — třetí pentoda jako mf zesilovač — čtvrtá nesouměrně tlumená mf pásmová propust se silně nadkritickou indukční vazbou — demodulace obrazového signálu a získání mezinosného kmitočtu germaniovou diodou — filtr k potlačení nežádoucích signálů — sériová kompenzace kmitočtového rozsahu detektoru — pentodová část pentody-triody jako zesilovač obrazového signálu s částečnou katodovou kompenzací vyšších kmitočtů — odladovač mezinosného signálu — sériově-paralelní kompenzace vysokých kmitočtů obrazového signálu — kmitočtově nezávislá regulace kontrastu v můstkovém zapojení — další kompenzační člen vyšších kmitočtů — galvanická vazba s katodou obrazovky — triodová část pentody-triody jako klíčovaný člen automatického řízení zesílení — germaniová dioda jako zpožďovač automatického řízení citlivosti pro vstupní tranzistor.

Zvuková část: První obvod naladěný na mezinosný kmitočet, kapacitou vázaný s obvodem demodulátoru — indukční vazba s bází prvního tranzistoru zesilovače mezinosného kmitočtu — první tranzistor jako neutralizovaný zesilovač se společným emitorem — druhý obvod naladěný na mezinosný kmitočet s paralelně zapojeným tlumicím obvodem k omezování amplitudy mezinosných signálů, využívajícím germaniové diody — přizpůsobení a indukční vazba s bází druhého tranzistoru — druhý tranzistor jako další stupeň zesilovače mezinosného kmitočtu — dvouobvodová pásmová propust mezinosného signálu, spojená s poměrovým detektorem osazeným dvěma germaniovými diodami — člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaného signálu — transformátorově vázaný diodový výstup — plynule řiditelná tónová clona — regulátor hlasitosti — triodová část pentody-triody jako nf zesilovač — odporová vazba s pentodovou částí též elektronky, která pracuje jako koncový zesilovač — výstupní transformátor — kmitočtově závislá nf záporná zpětná vazba do katodového obvodu předzesilovače z primárního i sekundárního obvodu výstupního transformátoru — reproduktor.

Rozkladová část: Protiporuchový člen RC — heptodová část heptody-triody jako oddělovač a částečný omezovač synchronizačních impulsů s klíčováním poruch — triodová část též elektronky jako zesilovač, obraceč fáze a oboustranný omezovač synchronizačních impulsů — dvojitý integrační člen s miniaturním selenovým usměrňovačem k integraci snímkových synchronizačních impulsů — triodová část pentody-triody jako transformátorově vázaný blokovací oscilátor, tvůrčí budíci generátor řízený snímkovými synchronizačními impulsy — řízení kmitočtu a amplitudu budíciho napětí snímkového rozkladového generátoru — stabilizační obvod — odporová vazba s pentodovou částí též elektronky, tvůrčí koncový stupeň snímkového rozkladového generátoru — kmitočtově závislá záporná zpětná vazba k řízení svíslé linearity — přizpůsobovací transformátor — cívky pro svíslé vychylování s tepelnou kompenzací — potlačení zpětných běhů snímkového rozkladového generátoru s tvarováním zatemňovacích impulsů germaniovou diodou a derivačním členem.

Oddělovač synchronizačních impulsů — derivační člen RL — souměrný, kmitočtově-fázový, porovnávací obvod jako zdroj řídicího synchronizačního napětí, využívající dvou selenových usměrňovačů — pentodová část pentody-triody jako sinusový oscilátor a tvarovací stupeň průběhu budíciho napětí — triodová část též elektronky jako reaktanční elektronka tvůrčí paralelní kapacitu obvodu LC oscilátoru proměnnou v závislosti na synchronizačním řídicím napětí — základní nastavení kmitočtu rádkového budíciho generátoru — pentoda jako koncový stupeň rádkového rozkladového generátoru — přizpůsobovací a zvyšovací transformátor — řízení vodorovné linearity obrazu — cívky pro vodorovné vychylování — vysoké napětí pro zrychlovací anodu obrazovky, usměrněné přímo žhavenou vysokonapěťovou diodou — účinnostní dioda — tvarování impulsů k potlačení zpětných běhů germaniovou diodou — plynulé řízení jasu a třístupňové zaostření paprsku obrazovky.

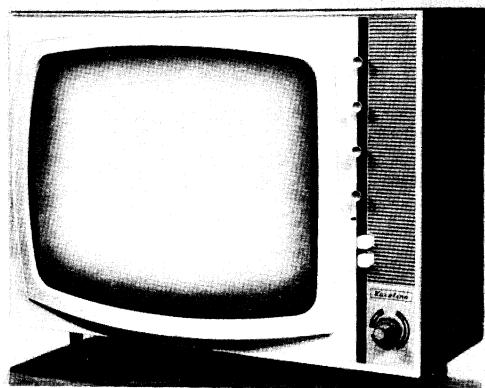Sítový zdroj: Jednocestné usměrnění sítového napětí křemíkovým usměrňovačem — stabilizace stejnosměrného napětí pro tranzistory kanálového voliče a řídicího napětí pro varikapy třemi Zenerovými diodami — sériové žhavení



Televizní přijímač 4123U „KAROLINA“, výroba 1968 až 1969

elektronek s ochrannou diodou a termistorem — jištění tavnou pojistikou v síťovém obvodu a tepelnou pojistikou v obvodu usměrněného napětí — tlačítko k zapínání a vypínání síťového napětí a přepínání na „UHF“ — plošné spoje.

Hlavní technické údaje:

Vstup: souměrný, impedance 300 Ω (buď přímo, nebo přes útlumový člen 27 dB)

Rozsah: 12 kanálů v prvním, druhém a třetím televizním pásmu (tj. rozsahy 48,5 až 66 MHz, 76 až 100 MHz a 174 až 230 MHz) — prvky pro doplnění kanálovým voličem pro čtvrté a páté televizní pásmo

Mezifrekvence: 38 MHz; 31,5 MHz; mezinosný kmitočet 6,5 MHz

Průměrná citlivost: pro kanály prvního a druhého televizního pásmá lepší než 80 μV; pro kanály třetího televizního pásmá lepší než 50 μV

Šířka přenášeného pásmá: 5 MHz (potlačení nosného kmitočtu zvuku — 29 dB, nosných kmitočtů sousedních kanálů min. — 46 dB)

Rozměr obrazu: 305 × 384 mm (antiimplozní obrazovka bez ochranného skla)

Rozklad obrazu: snímkový — blokovacím oscilátorem; rádkový — sinusovým oscilátorem, synchronizace nepřímá, reaktanční elektronkou řízenou napětím z kmitočtově-fázového porovnávacího obvodu

Vychylování: elektromagnetické, cívky s malou impedancí, vychylovací úhel 110°, ostření elektrostatické

Výstupní výkon zvukové části: 2,2 W

Reprodukтор: oválný, rozměrů 130 × 205 mm, impedance kmitací cívky 4 Ω

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 220 V ± 10 %


Příkon: asi 145 W

Sladování: Pozor, šasi přístroje je spojeno přímo s napájecí sítí. Při sladování napájet přes oddělovací transformátor! Přijímač zapojte na síť alespoň 20 minut před počátkem sladování, aby byl dostatečně vyhřátý.


Obrazový díl:

Kontrola funkce kanálového voliče: — Kontrolujeme stejnosměrný režim tranzistorů podle údajů ve schématu. Celkový odběr proudu voliče činí 8 až 10 mA a regulací napětí se mění v rozmezí 7 až 14 mA.

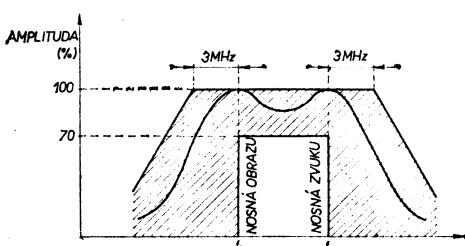
— Oscilátor vf dílu kmitá, vykazuje-li miliampérmetr zapojený mezi vývod „4“ voliče a zdroj změnu výchylky při priblížení prstů k obvodu oscilátoru.



Kmitočtová charakteristika vf části

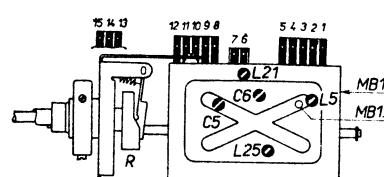

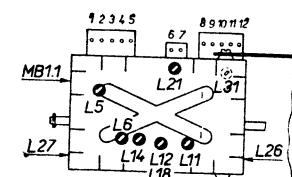Sladovací prvky na kanálovém voliči
(pohled na pravou stranu)



Sladovací prvky na kanálovém voliči
(pohled na levou stranu)


Vstupní obvody:

P	Rozmítáč (výstupní impedance 75 Ω)			Kanálový volič			Osciloskop	
	Připojení	Rozmítané kmitočtové pásmo	Úroveň signálu	Přepínač pásem	Nastavení	Sladovací prvek	Připojení	Nastavené kmitočtové charakteristiky
1 3		150 až 250 MHz	10 až 20 mV	III. televizní pásmo (lišta zasunutá)	změnou napětí báze tranzistoru T3 nastavíme max. citlivost zesilovacího stupně (asi 8,5 V)	L9*	přes detekční sondu podle obrázku na odpojený kolektor tranzistoru T3	
2 4	na vstup kanálového voliče (bod 11)	30 až 150 MHz		II. televizní pásmo (lišta vysunutá)		L10* jádro L31		


* Ladi se přiblížováním nebo oddalováním závitů cívek.

Po naladění vstupních obvodů připojte opět kolektor tranzistoru T3 k obvodu vf pásmového filtru (dolahovací kondenzátor C5).


Vf pásmová propust a oscilátor: Na vstup kanálového voliče zapojíme rozmítáč (výstupní impedance 75Ω). Výstup voliče se utlumí odporem 100Ω připojeným mezi měřicí bod MB1.2 a výstup voliče „2“. Osciloskop připojíme na výstup kanálového voliče přes vf sondu s paralelně připojeným kondenzátorem $56 \text{ až } 68 \text{ pF}$ podle délky a impedance spojovacího kabelu. Úroveň výstupního napětí rozmítáče nastavíme přibližně na 5 mV . (Zapojení přístrojů je zakresleno v obrázku.) — Uvedenými prvky vf pásmového filtru nastavujeme tvar křivky zobrazenou na osciloskopu tak, aby odpovídalo obrázku. Prvky oscilátorového obvodu nastavujeme tak, aby značka nosného kmitočtu obrazu vstupního signálu a značka 38 MHz vzniklá záznějemi výstupního signálu z kanálového voliče a signálu generátoru splynuly.

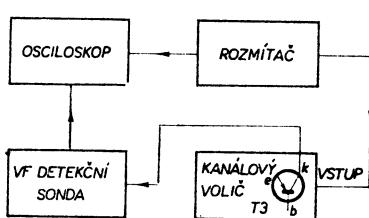

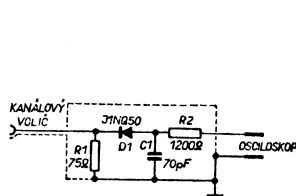Zapojení přístrojů
při ladění vstupních obvodů



Vf detekční sonda
(stejnosměrně vodivá)

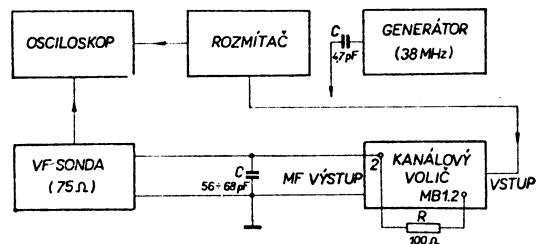

Zapojení přístrojů
při nastavování vf filtrů a oscilátoru

P	Rozmítáč		Kanálový volič				Generátor (38 MHz 50 mV) připojení	Osciloskop Kmitočtová charakteristika
	Rozmítané pásma	Přepínač	Naladění $R20$	Sladovací prvek	Úkon			
1	3	pro 12. kanál	III. televizní pásma (lišta zasunuta)	12. kanál (napětí 22 až 25 V)	$C_5, C_6,$ L_1, L_2	tvar křivky (vzájemným posouváním cívek)	—	No - NOSNÁ OBRAZU Nz - NOSNÁ ZVUKU m/No = 38 MHz
2	4	pro 6. kanál		6. kanál (napětí 3,5 až 4,5 V)	L_1, L_2	doladění tvaru (vzájemným posouváním cívek)	—	
5	*	pro 12. kanál		12. kanál (napětí 22 až 25 V)	L_6	souhlas značek 38 MHz	přes kondenzátor 4,7 pF paralelně k vf sondě (viz obr.)	správný průběh
6	8	pro 5. kanál	II. televizní pásma**)	5. kanál (napětí 22 až 25 V)	L_{26}, L_{27}	jádry popř. při- bližováním a oddalováním cívek tvar***)	—	
7	9	pro 3. kanál		3. kanál (napětí 3 až 4 V)			—	
10	*	pro 5. kanál		5. kanál (napětí 22 až 25 V)	L_{25}	souhlas značek 38 MHz	přes kondenzátor 4,7 pF paralelně k vf sondě (viz obr.)	
11	13	pro 2. kanál		2. kanál (napětím varikapů)	$L_{11}, L_{12},$ L_{30}	tvar. jádry, $L_{11},$ L_{12} a L_{30} , zá- vity vazební cívek***)	—	
12	14	pro 1. kanál	I. televizní pásma**)	1. kanál (napětím varikapů)			—	mezni případy ne- souběhu obvodů pásmov. filtru a os- cilátoru
15	*	pro 2. kanál		2. kanál	L_{14}	souhlas značek 38 MHz	přes kondenzátor 4,7 pF paralelně k vf sondě (viz obr.)	


*) Po naladění každého televizního pásmá kontrolujeme postupným přelaďováním voliče (potenciometru $R20$) a rozmítáče souběh kmitočtu oscilátoru s laděním vf pásmového filtru v celém kmitočtovém rozsahu příslušného televizního pásmá. Kmitočet oscilátoru se nesmí odchýlit od nosného kmitočtu obrazu vstupního signálu o více než to udává 30% pokles na obrázcích mezních případů.

**) Po naladění je radno znova kontrolovat nastavení obvodů ostatních televizních pásem, které se mohou následkem vzájemného ovlivňování rozladit.


***) Při nesouběhu křivky s předepsaným tvarem opakujeme doladění, jak je naznačeno, a volíme kompromis mezi průběhy křivek pro oba laděné kanály.

Sladování mf části:


RO — rozmítáč 38 MHz; ZV — zkušební vysílač připojíme, jak uvedeno v tabulce. Za obrazový detektor (měřicí bod MB2.5) připojíme přes člen *RC* podle obrázku osciloskop a stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 1,5V. Kanálovým voličem naladíme 7. kanál (popř. jej nastavíme na pravý doraz) a sladovacími prvky nastavujeme postupně tvar křivky s největší amplitudou, popř. výchylku uvedenou v tabulce.

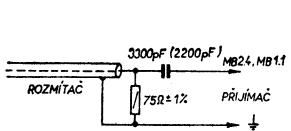

Člen RC I
pro připojení rozmítáče

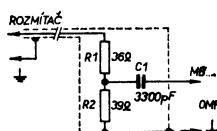

Člen RC II
pro připojení rozmítáče

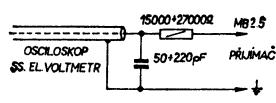

Člen RC
pro výstupní ukazovatel



P	Vstupní signál		Sladovaný přijímač		Tvar křivky, popř. výchylka	
	Připojení	Kmitočet	Spojeno nakrátko	Sladovací prvek		
1	6	RO — přes RC člen I podle obr. připojíme na řídící mřížku elektronky E5 (bod MB2.4)	29 až 41 MHz	anoda a stínici mřížka elektronky E4 (body 7 a 8)	L213 + L214, L215	1 V
2	7	RO — přes RC člen I podle obr. připojíme na řídící mřížku elektronky E4 (bod MB2.3)	29 až 41 MHz	—	L209, L212, L210 + L211	1 V
3	8	RO — přes RC člen I podle obr. připojíme na řídící mřížku elektronky E3 (bod MB2.1)	30 MHz	cívka L202 (OMF1b body 7 a 8) na měřicí bod MB2.2 zavedeme z vnějšího zdroje předpětí —4 až —6 V	L206	min. ampl. značky
4	9		39,5 MHz		L208	min. ampl. značky
5	10		29 až 41 MHz		L205, L207	1 V
11	ZV — přes kondenzátor 3 300 pF na měřicí bod MB 1.1	30 MHz nemodul.	na měřicí bod MB2.2 zavedeme z vnějšího zdroje předpětí —4 až —6 V	L206	min.	
12		39,5 MHz nemodul.				
13	RO — přes RC člen II podle obrázku připojíme na měřicí bod MB1.1	29 až 41 MHz	na měřicí bod MB2.2 zavedeme z vnějšího zdroje předpětí —4 až —6 V	L201,*) L204, L5, L202 + L203	1 V	

* Nastavíme jádro odladovače zvuku na nejmenší amplitudu asi 200 kHz výš od značky 31,5 MHz tak, aby značka 31,5 MHz byla ve střední části plošinky charakteristiky (viz detail obrázku) při desetinásobném výstupním napětí rozmítáče.


Nastavení automatického vyrovnávání citlivosti. (Během seřizování je regulátor kontrastu R44 nastavený na max.)

P	Vysílač televizního signálu		Nastavovaný přijímač	
	Připojení	Signál	Nastavovaný prvek	Nastavení a kontrola
1			R42	na nejmenší vodorovný rozměr obrazu
2	na anténní zdířky nejsilnější signál, při kterém má trvale televizor pracovat	např. 50 mV	R22	zvětšujeme kontrast obrazu, až se začne křivit
3			R42	na správný vodorovný rozměr obrazu
4	odpojit vysílač (na obrazovce není obraz)	—	R22	kontrolovat stejnosměrné napětí mezi body MB2.7 a 2.9 — smí být max. 15 V. Jinak je třeba snížit toto napětí potenciometrem R22

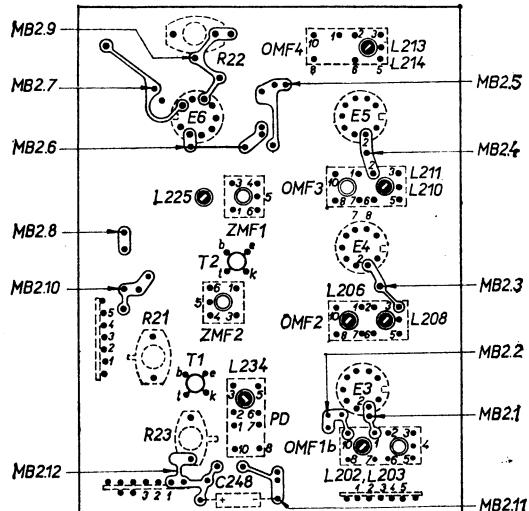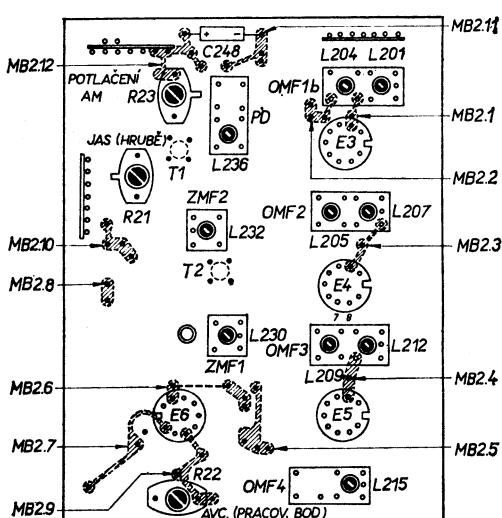
Kontrola obvodu: Na vstup přijímače přivedeme vf signál (televizní) takové úrovně, aby stejnosměrný elektronkový voltmetr, připojen na vývod 9 kanálového voliče, ukazoval výchylku 8 V. Pak zapojíme stejnosměrný elektronkový voltmetr na měřicí bod MB2.2. Naměřené napětí musí být v rozmezí —9 až —15 V.



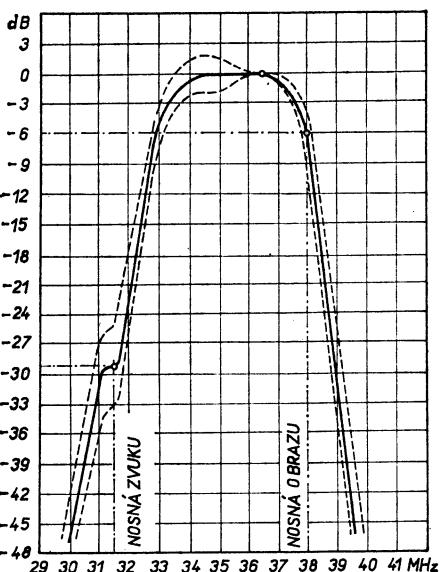
Sladovací prvky na desce s plošnými spoji mf zesilovačů (pohled ze strany součástek — vlevo a ze strany spojů — vpravo)




Kmitočtová charakteristika mf části

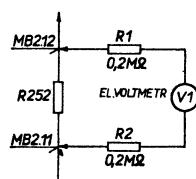

Připojení voltmetru při ladění ZMF

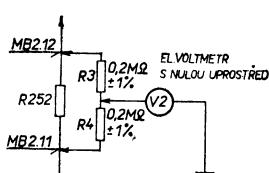

Připojení voltmetru při ladění PD

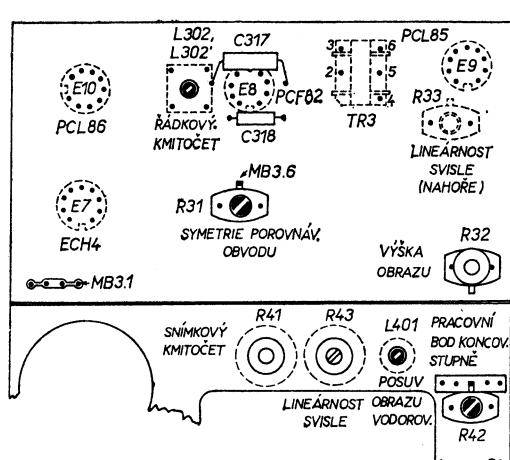

Ovládací prvky rozkladové části (pohled ze strany součástek). U nových výrobků E8-PCF802

Zvukový díl:

P		Zkušební vysílač		Sladovaný přijímač		Stojnosměrný elektronkový voltmetr	
		Připojení	Signál	Úkon	Sladovací prvek	Připojení	Výchylka
1	3	na měřicí bod MB2.5 přes kondenzátor 3 300 pF (s keramickým di-elektrikem)	přesný 6,5 MHz nemodulovaný (úroveň 10 mV)	vytočit jádro cívky L236 (rozladit poměrový detektor)	L230	přes odpory 0,2 MΩ paralelně k odporu R252 (+ na MB2.12, — na MB2.11), viz obrázek	max.
2	4		přesný 6,5 MHz nemodulovaný (úroveň 50 mV)		L232		
5	9		přesný 6,5 MHz nemodulovaný (úroveň 50 mV)		L234		
6	10		přesný 6,5 MHz nemodulovaný	—	L236	mezi umělý střed odporu R252 a kostru*) přijímače (viz obr.)	nul.
7			přesný 6,5 MHz nemodulovaný	nastavit úroveň 5 V výstup. napětím vysílače	—	mezi MB2.12 a kostru přijímače elektronkový voltmetr a osciloskop	4 až 5 V
8			přesný 6,5 MHz amplitud. mod. 1 kHz 30 %	pozorovat amplit. modulaci na osciloskopu	R23		min. amplit.

*) Střed odporu R252 vytvoříme zapojením dvou shodných odporů 200 kΩ, zapojených v sérii paralelně k odporu. Mezi střed odporu a šasi přístroje zapojíme elektronkový voltmetr (nejlépe s nulou uprostřed) s rozsahem 1,5 V.

Řádková synchronizace, rozměr a lineárnost obrazu vodorovně

P	Vysílač, signál připojení	Úkon	Nastavovaný přijímač			
			Spojeno nakrátko	Nastavovaný přijímač	Nastavení	Obraz
1	televizní signál pro zařazený kanál na anténní zdířky přijímače (monoskop)	nastavení kmitočtu sinusového oscilátoru*)	MB3.6 s kostrou přijímače	L302, L302'	srovnat kmitočet oscilátoru s kmitočtem synchronizačních impulů	labilní ve vodorovném směru
2			MB3.1 s kostrou přijímače	R31		labilní v obou směrech
3			—	—	odstranit zkrat	zasynchronizován
4		správné fázové umístění obrazu**)	—	L401	při střídavém posouvání obrazu středícími kroužky na obě strany, nastavit jej tak, aby na obou stranách obrazu byla ořezána stejná část vodorovných klinů	
5			—	L402	na nejlineárnější obraz ve vodorovném směru při největší šířce	
6		rozměr obrazu vodorovně	—	R42	správný rozměr obrazu (5 černých svislých pruhů na každé straně monoskopu) s dostatečnou rezervou (± 2 pruhy na každé straně***)	

*) Kontrola správného nastavení. Přepneme-li (nebo přeladíme-li) volič na kanál bez signálu a asi po 2 sekundách jej nastavíme zpět na kanál s televizním signálem, musí okamžitě naskočit zasynchronizovaný obraz. Totéž musí nastat, je-li přijímač po pětiminutovém vypnutí opět zapnut po nažhavení elektronek.

**) Před nastavováním správného fázového umístění obrazu je třeba nastavit správně pracovní bod automatického vyrovnavání citlivosti.

***) Nemůžeme-li toho dosáhnout, lze zvětšit horizontální rozměr přepojením kondenzátoru C509 s odbočkou 4 na odbočku 5 vn transformátoru TR1.

Při malé rezervě zvětšení horizontálního rozměru (1 pruh na každé straně monoskopu) a při kondenzátoru C509 zapojeném na vývody 1 a 5 vn transformátoru, je možno tento stav považovat za normální, je-li splněna podmínka stabilizace vodorovného rozměru i při síťovém napětí 198 V. Má-li (při zkratovaném kondenzátoru C416) horizontální rozměr větší rezervu než 2 pruhy, je třeba kondenzátor C509 přepojit na odbočky 1 a 4 vn transformátoru.

Odladovač mezinosného kmitočtu:

P	Zkušební vysílač		Přijímač Sládovací prvek	Vf elektronkový voltmetr	
	Připojení	Signál		Připojení	Výchylka
1	přes odpor $3 \text{ k}\Omega$ na měřicí bod MB2.6 (řídící mřížka elektronky E6a)	přesný nemodul. 6,5 MHz (úroveň 0,3 až 0,5 V)	L225	na katodu obrazovky E14 přes diodovou sondu. Regulátor kontrastu R44 na max.	min.

Změny v provedení: U prvních 2 000 kusů vyrobených přijímačů byl v sérii s odporem R439 ve stabilizovaném zdroji zapojen potenciometr R440 = $68\ 000 \Omega$. Potenciometrem je třeba před kontrolou činnosti automatického řízení citlivosti (přijímač bez signálu) nastavit 9 V na vývodu 9 kanálového voliče.

Proti zakreslenému stavu byla během výroby provedena řada dalších změn, z nichž nejdůležitější uvádíme:

Ve žhavicím obvodu byl vypuštěn křemíkový usměrňovač D14 a nahrazen odporem R401 = $160 \Omega/15 \text{ W}$, později $150 \Omega/15 \text{ W}$.

Do žhavicího obvodu byla zařazena tavná pojistka PO2 = 0,4 A, kapacita kondenzátoru C410 byla změněna z $0,1 \mu\text{F}$ na $3\ 300 \text{ pF}$ a za tlumivku TL1 zapojen proti kostře přístroje kondenzátor C402 = $0,1 \mu\text{F}$.

Elektronka E8 PCF82 byla nahrazena elektronkou PCF802. S provedenou úpravou byly změněny kapacity kondenzátorů C317 z $6\ 800 \text{ pF}$ na $10\ 000 \text{ pF}$ a C318 z $2\ 700 \text{ pF}$ na $2\ 200 \text{ pF}$; odpory R211 a R325 byly vzájemně zaměněny.


Byla vypuštěna spojovací zásuvka „S4“ a vychylovací jednotka 6PN 050 07 nahrazena jednotkou 6PN 050 15. Změněna hodnota odporu R316 z $15\ 000 \Omega$ na $27\ 000 \Omega$.

Všechny změny, které během výroby byly provedeny, jsou promítnuty ve schématu televizního přijímače 4222U „ORAVA 222“ (viz přílohu XVII.), který je z přijímače 4123U „KAROLINA“ odvozen.

R	453, 451, 452, 4,	5, 7,	17,	15,	16,	1,	10,	3,	2, 11,	12, 13, 9,	14,	2022, 439, 440, 437, 441, 438,	201, 202, 203, 204,	205, 240, 206, 207, 24, 208, 242, 243, 209, 210,	244, 245, 21,
R	301, 302,	303, 304,	305, 306, 450, 307, 402, 308,	309, 403, 404, 310, 311, 312, 313, 314, 31, 315, 405, 406, 407, 408, 316, 318, 317, 319,		320,	321,	322, 325, 323,		324,		330, 412, 613, 451, 331,			
C	102, 11, 20, 21, 101, 12, 26, 15,	4,	5,	6,	7,	27, 28,	8, 29, 9, 3, 18, 13, 24, 1, 2,	30, 16, 25, 19,	10, 12, 14, 23,	441, 201, 202, 203,	235, 204, 205, 206,	206, 237, 207, 238, 208, 209, 210, 211, 239, 240, 212, 241, 213,			
C	301, 302,	303, 410, 411,	401,	304, 216, 217,	305, 218, 219, 403, 306,	307, 308,	310, 311, 309, 312, 404, 405, 405a, 405b, 405b, 406, 406b, 313, 314, 315, 316,	317, 318, 319, 320,	321,			330, 415,	331,		
L	102, 9, 102, 31, 101, 10, 101,	11, 11, 1, 28, 26,	401, 27, 29, 18, 2, 2, 30, 3,	6, 25, 14,	22,	24,	20, 23,	21,	5, 17, 19,	302, 303,	201, 202, 204, 203,	230, 231,	205, 206, 207, 208,	232, 233, 209, 210,	

2 x KZ799, 6NZ70

OC170 (EFT317, SFT317) GA

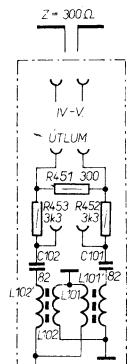

PŘEPÍNAČ KANÁLOVÉHO VOLIČE P1

TV PÁSMO	SPOJENÉ DOTEKY
I	1 - 2', 5 - 8', 6 - 11'
II	1 - 1', 3 - 4', 4 - 6', 5 - 8', 6 - 10'
III	2 - 3', 3 - 5', 4 - 7', 5 - 9', 6 - 12'
IV - V	1 - 1', 3 - 4', 4 - 6', 4 - 7', 5 - 10'

TLAČÍTKOVÝ PŘEPÍNAČ P2, P3

OZNAČENÍ	STISKNUTÍM TLAČÍTKA MĚNÍ SE SPOJENÍ
- P2	2 - 3, 5 - 6, 1 - 2, 4 - 5
IV - V, P3	2 - 3, 5 - 6, 1 - 2, 4 - 5


AF109-R, BA138

BA138

BA138

AF106

AF106

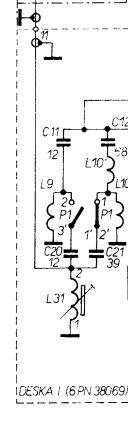

10

ECH84


ECH84

2 x E50C5

PCF82


PCF82

E50C5

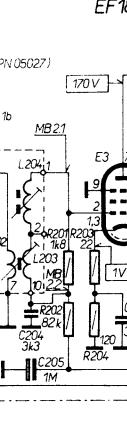

EF183

EF80

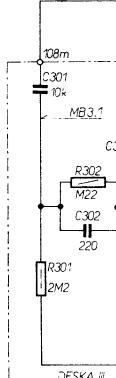

DESKA III (6 PN 05009)

41h

41m

14m

15r

14z

19z

23z

24z

25z

215z

<p


206,207,24,208,242,243,209,210, 244,245,211,246,247,249,248,212,213, 250,214,215, 251,23, 252, 220,221,222,224, 428,430,47,253,225,255,226,46,254,227,228,431,21,230,44,356,22,229,357,231,358,362,359,232,235,360,361,236, 45,432,
 330,412,413,451,331, 333,411,41,332,42,415, 414,415, 341, 33,43,340,54,3,418, 344, 335,506,346, 453,338, 32,336,337,339,342, 47,419,422,423, 425,424,541,452,
 7,238,209,209,210,211,239,240,212,241,213, 243,244,214, 215,245, 221,246,247,222,223,248, 224,435,255,436,26,251,249,250, 437,346, 438,227, 228, 347,348, 349, 442, 433,
 330,415, 331, 416, 332, 333, 47,334,421,335, 419,420, 338, 422, 339, 340, 508,509,342, 337, 336, 430,424, 431, 423, 432,
 205,206,207,208, 232,233, 209,210,212,211, TR3, 234,235,236,236, 213,215,214, 220, 221,403,402, 222, 225,TR5,404, 226, TR1,227, 228, TR2, 527,528,535,536, TR4,

DC170 (EFT317,SFT317) GA201 OC170

2-GA206


PCL86

PCL86

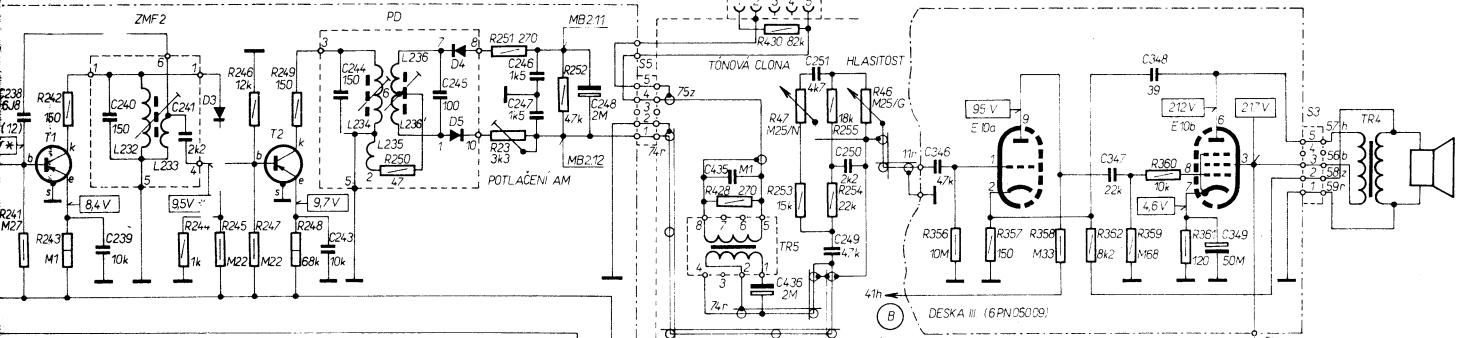

PCL 84 GA204


472Q044

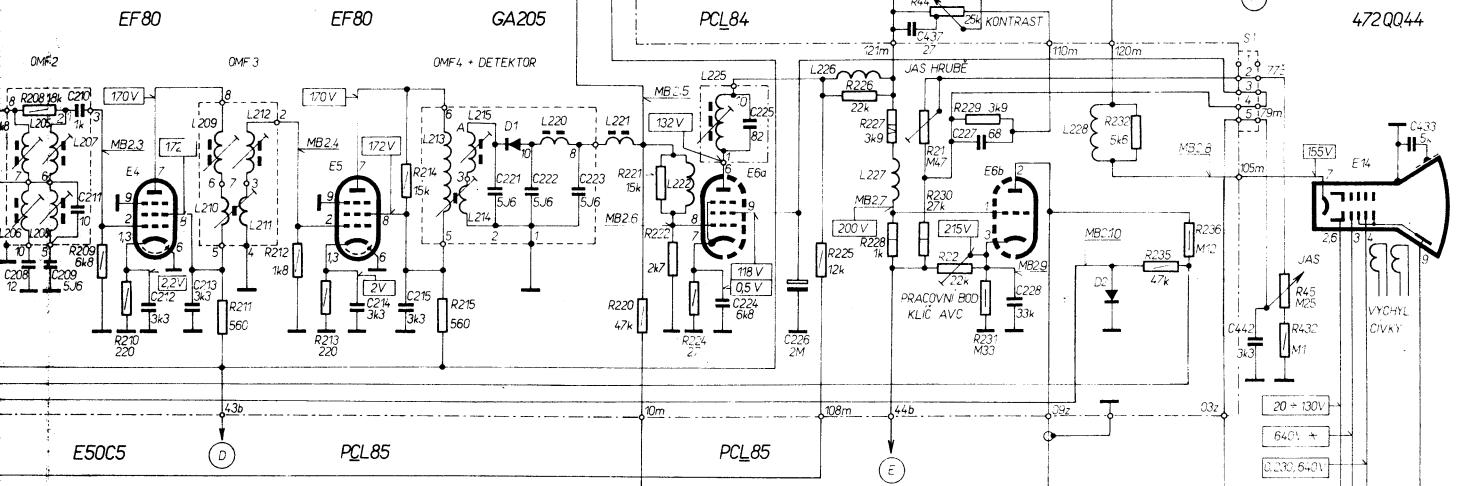

E5005

PCL85

PCL85

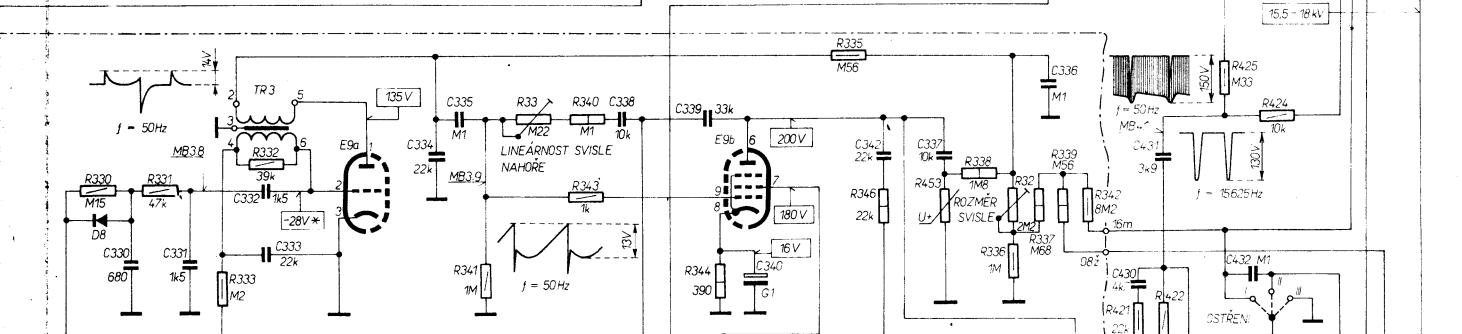


PL500

PY88

DY86

GA204

6PN050.07

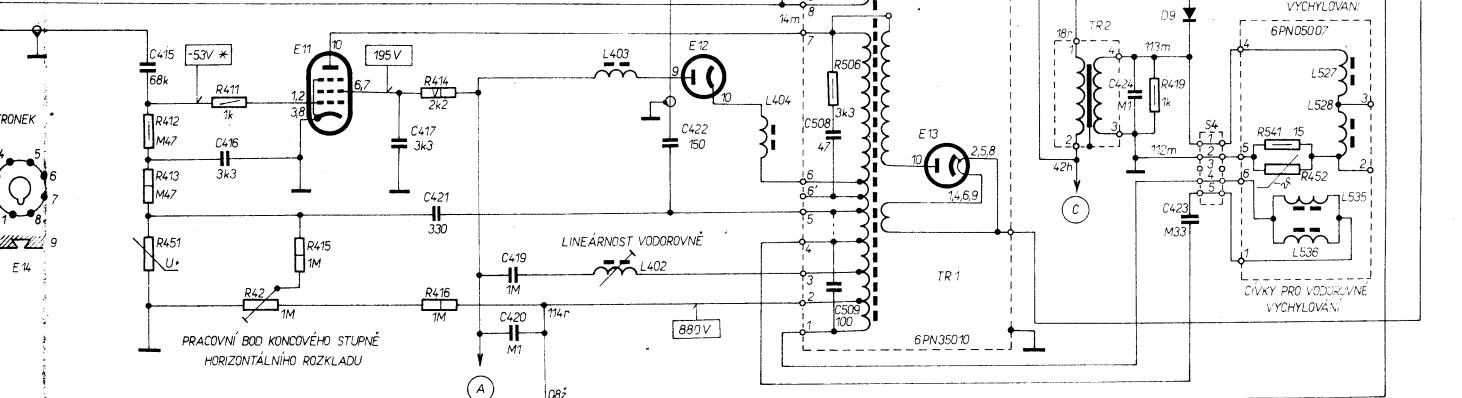

RONEK

E 14

4

5

6

259