

1.317 Rozhlasový přijímač 437A „KANKAN“ a 438A „JANTAR“


Výrobce: TESLA PARDUBICE, n. p., závod PŘELOUČ
a TESLA obchodní podnik ve spolupráci s polským pod-
nikem DIORA.

Zapojení:


Šestiovodový, tříelektronkový superheterodyn na krátkých, středních a dlouhých vlnách — osmirovodový, čtyřelektronkový superheterodyn na velmi krátkých vlnách — k napájení ze střídavé sítě.

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: paralelní odlaďovač mezifrekvence — indukční vazba pro krátké vlny, proudová kapacitní pro střední a dlouhé vlny — pro střední a dlouhé vlny feritová anténa — první vf obvod laděný změnou kapacity — heptodová část první elektronky jako směšovač, triodová jako oscilátor — oscilátorový obvod laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním obvodem s indukční zpětnou vazbou — první dvouobvodová mf pásmová propust — pentodová část druhé elektronky jako řízený mf zesilovač — druhá indukční vázaná dvouobvodová mf pásmová propust — demodulace a usměrnění napětí pro automatické vyrovnávání citlivosti diodou druhé elektronky — vývody pro gramofonovou přenosku a magnetofon (diodový výstup) — regulátor hlasitosti — triodová část třetí elektronky jako nf zesilovač — odpornová vazba s pentodovou částí též elektronky — výstupní transformátor — kmitočtově závislá nf záporná zpětná vazba do katodového obvodu triodové části třetí elektronky — reproduktor — vývody pro další reproduktor s malou impedancí s vypínáním reproduktoru vestavěného — dvoucestné usměrnění anodového napětí selenovým usměrňovačem.

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: anténní obvod indukční vázaný se symetrickým vstupním obvodem — první trioda vstupní elektronky jako vf zesilovač s uzemněným bodem mezi katodou a mřížkou — vf obvod laděný plynule změnou indukčnosti — můstková kapacitní vazba s mřížkovým obvodem druhé triody vstupní elektronky pracující jako kmitající aditivní směšovač — oscilátorový obvod laděný v souběhu se vstupním obvodem změnou indukčnosti s indukční vazbou — neutralizace pro mezifrekvenci — první dvouobvodová mf pásmová propust s přizpůsobovacím obvodem — heptodová část druhé elektronky jako mf zesilovač — druhá dvouobvodová indukční vázaná mf pásmová propust — pentodová část třetí elektronky jako mf zesilovač a omezovač — poměrový detektor s dvěma germaniovými diodami — obvod k potlačení vyšších kmitočtů — dále jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů.

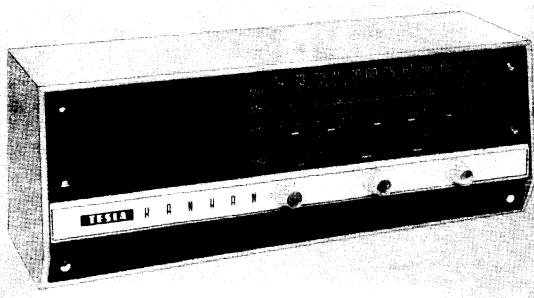

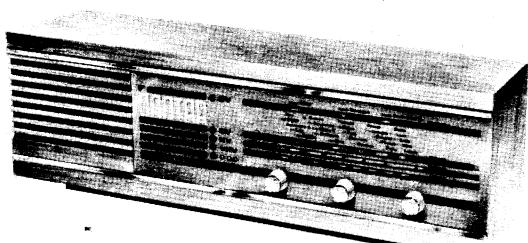Rozhlasový přijímač 437A „KANKAN“,
výroba 1969



Rozhlasový přijímač 438A „JANTAR“,
výroba 1969 až 1970

Hlavní technické údaje:

Vlnové rozsahy: 4; 4,1 až 4,55 m (73 až 66 MHz); 24,6 až 50,8 m (12,2 až 5,9 MHz); 187 až 571,4 m (1605 až 525 kHz); 1053 až 1820 m (285 až 165 kHz)

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 465 kHz; pro příjem kmitočtově modulovaných signálů 10,7 MHz

Průměrná citlivost: krátké vlny 50 μ V, střední a dlouhé vlny 70 μ V, velmi krátké vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 10 μ V

Průměrná selektivnost: pro krátké, střední a dlouhé vlny 28 dB, pro velmi krátké vlny 29 dB

Výstupní výkon: 2,5 W

Reprodukтор: oválný, 150×100 mm s impedancí kmitací cívky 4 Ω

Napájení: střídavým proudem 40 až 60 Hz s napětím 220 V

Příkon: 32 W

Sladování: Stupnicový ukazovatel naříďte tak, aby se kryl s pravými okraji stupnic jednotlivých vlnových rozsahů, je-li ladící kondenzátor nařízen na největší kapacitu. Při sladování části pro příjem amplitudově modulovaných signálů nastavte regulátor hlasitosti na největší hlasitost a postupujte podle následující tabulky.

Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů.

P		Zkušební vysílač		Přijímač			Výstup*)
		Připojení	Kmitočet	Rozsah	Stupnicový ukazovatel	Sládovací prvek	
1	5	přes bezindukční kondenzátor 5 000 pF na řídící mřížku heptodové části elektronky E2 (bod 2)	465 kHz (mod. 30 % 400 Hz)	sv	na počátek rozsahu (asi 200 m)	L29	max.
2	6					L28	
3	7					L24	
4	8					L23	
9						L10	min.
10	12					• 1 400 kHz	
11	13	přes standardní umělou anténu na antennní zdírky sládovaného přijímače	560 kHz 280 kHz 175 kHz 6 MHz 11,8 MHz	sv	• 560 kHz	L18 pak C11	max.
14	16					C16 pak L13**)	
15	17			dv	• 280 kHz	C17, C14	max.
18	20				• 175 kHz	L30**)	
19	21		kv	• 6 MHz	na zavedený signál***)	L20***) pak L12	max.
						C15	

*) Během sládování udržujte velikost vstupního signálu výstupní výkon pod úrovní 50 mW.

**) Ladi se posouváním cívky po feritové tyči.

***) Pozor na zrcadlový kmitočet! Správný signál je s méně zašroubovaným jádrem nebo s menší kapacitou ladícího kondenzátoru.

Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny.


P		Zkušební vysílač		Přijímač		Elektronkový voltmetr*)		
		Připojení	Signál	Stupnicový ukazovatel	Sládovací prvek	Připojení	Výchylka	
1	8	přes bezindukční kondenzátor 2 500 pF na řídící mřížku elektronky E3 (EBF89, bod 2)	10,7 MHz nemodul.	—	L25	paralelně ke kondenzátoru C66	max.	
2	9				L27	paralelně ke kondenzátoru C33**)	nul.	
3	10	přes kondenzátor 2 500 pF na řídící mřížku heptodové části elektronky E2 (bod 2)	10,7 MHz nemodul.	—	L22	paralelně ke kondenzátoru C66	max.	
4	11				L21			
5	12	pomoci kovového kroužku (šířka 1 cm) navléknutého na baňku elektronky E1	10,7 MHz nemodul.	—	L16	paralelně ke kondenzátoru C66	max.	
6	13				L8			
7					R28	nf voltmetr paralelně ke kondenzátoru C33	min.	
14		přes symetrikační člen (impedance 300 Ω) na zdírky pro dipólovou anténu	69 MHz nemodul.	• 69 MHz	C5 pak C4	paralelně ke kondenzátoru C66	max.	
15			66 MHz	kontroluj souhlas se stupnicí				
16			73 MHz				max.	

*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 10 V. Velikost vstupního signálu udržujte velikost výchylky voltmetu pod úrovní 5 V.

**) Voltmetr s nulou uprostřed.


***) Vstupní signál volime tak velký, aby na kondenzátoru bylo napětí 5 V.

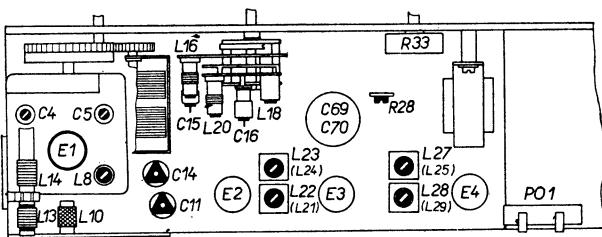Upozornění. Jádra cívek L5 a L6 (upevněna na ocelových strunách) se nastavují, připájením vodicí struny k držáku, v poloze v níž jsou vysunuta z cívek (bubínky vytočen zcela doprava). Jádro vstupní cívky L5 musí přesahovat okraj cívek o 10 mm a oscilátorové cívky L6 o 11 mm z přesnosti $\pm 0,2$ mm.



JÁDRA CÍVEK L21,L24,L25,L29 JSOU PŘÍSTUPNÁ OTVORY V ŠASI


Sládovací prvky na šasi (pohled shora)

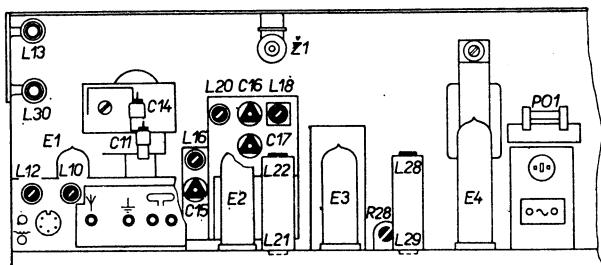

Sládovací prvky na šasi (pohled ze zadu)

Změny v provedení. Přijímače typu 437A „KANKAN“ a 438A „JANTAR“ se navzájem liší jen skříní a ladící stupnice. V průběhu výroby byly změněny kapacity kondenzátorů C8 z 15 pF na 10 pF, C9 z 15 pF na 12 pF a C51 z 1500 pF na 3 300 pF. Kondenzátory, jichž se změna týká, jsou ve schématu označeny „*“. Kondenzátor C10 (ve schématu s čerchovanými přívody) byl vynechán. Kondenzátory C7 a C27 byly také použity s kapacitami uvedenými v závorkách.

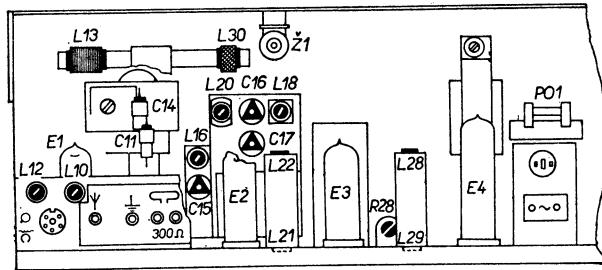U přijímače 438A „JANTAR“ byly vstupní cívky pro střední a dlouhé vlny umístěny na společné feritové tyči (viz obr.). Zapojení a nastavování přijímače se nemění (byla vynechána toliko vinutí L14 a L15).



Sládovací prvky na šasi (pohled ze zadu)
u přijímačů posledního provedení

