

T735A

Přísně důvěrné.

Určeno pouze pro členy

Služby PHILIPS RADIO

Autorská práva vyhrazena.

1939.

Návod na opravu
rozhlasového přijímače
PHILIPS 735 A

pro napájení ze sítě střídavého proudu

Provedení A - 14.

Vlnová pásmá:

Dlouhé vlny: 708 - 2000 m 424 - 150 kc
Střední vlny: 175 - 585 m 1714 - 513 kc
Krátké vlny: 13,8- 51 m 21,7-5,88 kc

Obsluhovací knoflíky:

Vlevo: Regulátor hlasitosti a síť.vypinač
Vpravo: Ladicí knoflík /vtlačiti/
Střed: /pod ladicími tlačítky/
Kulatý kotouč: Zvuková clona
Páčka: Regulátor šíře pásmá

Ladicí tlačítka /od leva do prava/:

3 pro vysilač dle volby na středních neb dlouhých vlnách
3 pro vysilač dle volby na středních vlnách
1 pro naregulování dlouhovlnného pásmá
1 pro naregulování pásmá středních vln
1 pro naregulování krátkovlnného pásmá

Reprodukтор:

Typ 9636 se zvukovým rozptylovačem

Váha:

12 kilogramů

Rozměry:

Šířka: 53 cm
Výška: 41 cm
Hloubka: 25,5 cm

Šíře pásmá:

Zprostředkovací frekvence: Počínajíc první mřížkou lampy L 1 je
šíře pásmá při poměru 1 : 10 a postavení páčky na užší 9,25 kc a
při postavení na širší pásmo je 15 kc.

Pásмо středních vln: Počínajíc antenní zdírkou je šíře pásmá při poměru 1:10 a postavení páčky na užší 9,5 kc a při postavení na širší pásmo 13 kc.

Pásmo dlouhých vln: Počínajíc antenní zdírkou je šíře pásmá při poměru 1:10 a postavení páčky na užší asi 8,5 kc a při postavení na širší pásmo 13 kc.

Vyvažování přijimače.

Stran potřebných nástrojů viz str.12.

Poloha vyvažovacích kondensátorů je udána na obr.1.

Má-li se přístroj vyvažovati, nutno jej vymontovati ze skříně.

Viz str.5.

A. Vyvažování okruhu z. f.

1. Přijimač podle stupnice naladíme na 180 m. Regulátor hlasitosti otočíme naplno. Šíři pásmá: na užší doleva.
2. Měřidlo výstupního výkonu připojíme prostřednictvím vyvažovacího transformátoru na zdírky přídavného reproduktoru.
3. Na první mřížku ECH 3 se zavede modulovaný signál 128 kc prostřednictvím kondensátoru 32.000 uuF /mřížka na baňce/.
4. Souběžně ke kondensátoru C27 se připojí kapacita 80 uuF /viz obr.2/.
5. C30 se vyváží na největší výstupní výkon.
6. Kondensátor 80 uuF se odpojí od C27 a připne souběžně k S26 /viz obr.2/.
7. C27 se vyváží na největší výstupní výkon.
8. Kondensátor se odepne od S26.
9. C24 a C23 se vyváží na největší výstupní výkon.
10. C23, C24, C27, C28 se zapečetí.

B. Vyvažování okruhu v. f. a oscilátoru.

I. Pásмо středních vln.

1. Měřidlo výstupního výkonu se prostřednictvím vyvažovacího transformátoru připojí na zdírky přídavného reproduktoru. Regulátor hlasitosti se otočí naplno.
2. Stiskne se tlačítko pro pásmo středních vln. Ukazatel stupnice se nařídí na polohu odpovídající vlně 180 m.
3. Na kondensátorové čelo se nasadí vyvažovací kalibr /viz obrázek 3/ a ručním laděním se otáčí tak, až kondensátor dorazí k tomuto kalibru.
4. Modulovaný signál o frekvenci 1600 kilocyklů se zavede na antenní zdírku prostřednictvím normální umělé antény.

5. Kondensátory C17, C9, C6, C9, C17 se v tomto pořadí přesně vyváží na největší výstupní výkon.
6. Vyvažovací kondensátorový kalibr se odstraní. Na antenní zdířku se zavede modulovaný signál o kmitočtu 546 kc prostřednictvím normální umělé antény.
7. Antenní zdířka pomocného přijimače se kondensátorem 40 uuF spojí s anodou hexodové části ECH 3. Měřidlo výstupního výkonu se připojí na pomocný přijimač.
8. Pomocný a vyvažovaný přijimač se naladí /asi na 550 m/.
Při posledním ladění se musí postupovat takto:
Nařídte ukazatel stupnice do prava a na to do leva od bodu správného naladění tak, aby výstupní ukazatel vykázal poloviční údaj největší výchylky. Při tomto postupu se musí ladícím knoflíkem otáčet stále jedním směrem. Při zjištěných dvou polohách ladícího knoflíku se poloha svítivé čáry stupnicového ukazatele čte na noniu, nahoře na stupnici. Potom svítivou čáru nařídíme přesně do prostředka mezi dvěma polohami polovičního maxima.
9. Odpojíme pomocný přijimač. Měřidlo výstupního výkonu opět zapojíme na vyvažovaný přijimač prostřednictvím vyvažovacího transformátoru. Ladicím knoflíkem nehněte!

10. C52 se vyváží na největší výstupní výkon.

11. C17 se vyváží ještě jednou podle odstavců 1 až 5.

II. Pásмо dlouhých vln.

1. Antenní zdířka pomocného přijimače se kondensátorem 40 uuF spojí s anodou hexodové části ECH 3. Měřidlo výstupního výkonu se připojí na pomocný přijimač.
2. Na antenní zdířku vyvažovaného přijimače se zavede modulovaný signál 400 kc prostřednictvím normální umělé antény.
3. Naladí se pomocný i vyvažovaný přijimač /asi 750 m/.
4. Odpojíme pomocný přijimač. Měřidlo výstupního výkonu připojíme prostřednictvím vyvažovacího transformátoru na vyvažovaný přijimač.
Ladicím knoflíkem ani nepohněte !
5. C19 vyvážíme na největší výstupní výkon.
6. Anoda hexodové části ECH 3 se kondensátorem 40 uuF spojí s antenní zdířkou pomocného přijimače. Měřidlo výstupního výkonu se připne za pomocný přijimač.
7. Modulovaný signál 160 kc se normální umělou antenou přivede na antenní zdířku vyvažovaného přijimače.
8. Pomocný i vyvažovaný přijimač se naladí /asi 1875 m/.
9. Odpojte pomocný přijimač. Měřidlo výstupního výkonu se prostřednictvím vyvažovacího transformátoru připojí za vyvažovaný přijimač.
Ladicím knoflíkem nepohněte !

10. C53 vyvážíme na největší výstupní výkon.
 11. Opakujeme postup podle odstavců 1 až 5.
- C. N a l a d ě n í o d l a d o v a č e z . f . S35-C35.
1. Měřidlo výstupního výkonu se prostřednictvím vyvažovacího transformátoru připojí na zdířky přídavného reproduktoru.
 2. Modulovaný signál 128 kc se zavede na antenní zdířku.
 3. C35 se nareguluje, aby měřidlo ukazovalo nejmenší výstupní výkon.
 4. C35 zapečetíme.

S e ř í z e n í s t u p n i c e :

1. Modulovaný signál 566 kc /530 m/ se prostřednictvím normální umělé anteny zavede na antenní zdířku. Měřidlo výstupního výkonu se prostřednictvím vyvažovacího transformátoru připojí na zdířky přídavného reproduktoru.
2. Přijimač se ručně naladí přesně na signál.
3. Šroubek 32 /obr.5/ otáčíme, aby ukazatel se zastavil na vlně 530 m /viz poznámku 1/.
4. Modulovaný signál 1250 kc /240 m/ přivedeme normální umělou antenou na antenní zdířku.
5. Naladíme přijimač.
6. Šroubek 30 /viz obr.7/ natočíme, aby ukazatel stupnice se octl na 240 m /viz poznámku 2/.
7. Výše udaný postup opakujeme, aby ukazatel stál přesně na vlnách 530 a 240 metrů.
8. Šroubky 30 a 32 zajistíme pečetním lakem, avšak jen na drátěném konci a nikoliv na hlavičce.

P o z n á m k a 1 : Nelze-li ukazatel stupnice naregulovat šroubkem 32 na vlnu 530 m, musí se zakřivení táhla tvaru "S"/č.36 na obr.5/přiohnout.

P o z n á m k a 2 : Nelze-li ukazatel stupnice naregulovat šroubkem 30 na vlnu 240 m, musí se přihnuti táhlo č.33 na obr.7.

Nesouhlasí-li čtení stupnice na mezilehlých bodech i po naregulování, je možné, že přidržovací pásky pod ladícím kondensátorem nejsou správně upevněny. Musí být totiž upevněny tak, aby ladící kondensátor ani v nejmenším nestáčely. Za tím účelem se šroubky, které drží oba kratší pásky, o něco povolí; kondensátor se trochu rukou podepře, aby zadní konec vlastní tíží neklesnul, načež oba šrouby opět upevníme.

O P R A V Y A V Y M Ě N A S O U Č Á S T č .

V y m o n t o v á n í p ř i j i m a č e .

1. Povolí se osm šroubů v podlážce přístroje.
2. Povolí se osm šroubů, kterými je upevněna přední stěna skřínky. Potom jde chassis i s přední deskou vyjmouti ze skřínky.

U v o l n ě n í c h a s s i s od p ř e d n í s t ě n y .

1. Odejmou se knoflíky regulace hlasitosti a ručního ladění. Uvolní se kovové hnací pásky regulátoru šírky pásmu.
 2. Odpájí se reproduktor.
 3. Tři ladící tlačítka pro příjem na pásmu středních vln se nařídí /viz Návod na použití/. Vytočí se též odpovídající šroub tlačítka pro dlouhé vlny.
 4. Uvolní se transformátor reproduktoru /4 matičky/.
 5. Všech devět tlačítek se najednou zmáčkne.
 6. Chassis se odšroubuje od přední desky / 4 šrouby/.
 7. Síťový transformátor se uvolní od přední stěny /2 šrouby/.
- P o z n á m k a : Smáčknutá tlačítka se mohou opět uvolnit lehkým pootočením desky 58 / obr.5/.
- P o z n á m k a : Před opětným upevňováním přední desky na chassis uvolňte potenciometr tónové clony od chassis.

V ý m ě n a s t u p n i c e .

1. Přijimač se nařídí na 800 metrů.
2. Odejme se zadní stěna.
3. Vyjme se EBL 1.
4. Šroub 60 / obr.5/ se trochu povolí. Tyčka 39 se uvolní s mosazného hranolku.
5. Šrouby A / dva kusy, obr.7/ se uvolní. Potom je možno vyjmouti stupnici.

Při opětném osazování stupnice se postupuje opačným sledem. Šroub 60 se zajistí pečetním lakem.

V ý m ě n a t l a č í t k a .

Pět tlačítek je rozličně provedeno. Pro opravy se však dodávají jen dvě různá provedení a to tlačítka krátkovlnného pásmu a tlačítka volby stanic /dvě nejkrajnější tlačítka vpravo a vlevo/.

Všechna tlačítka vyjma krátkovlnného možno totiž nahraditi tlačítkem volby stanic. Při tlačítkách pásmu středních a dlouhých vln / druhé resp. třetí zprava/ se však musí odstraniti šroub volby vysilače.

P o s t u p :

1. Vymontuje se přijimač.
2. Uvolníme přední stěnu od chassis /viz předchozí popis/.
3. Součástky vlnového přepinače jsou upevněny na přední straně na deštičce, která je pridržována k chassis třemi šrouby; tyto tři šrouby uvolníme.

4. Odstraníme spodní šrouby z montážní desky proměnlivého kondensátoru /viz kapitolu o výměně proměnlivého kondensátoru/ a šroub se šestihrannou hlavou trochu povolíme.
5. Za třetím tlačítkem zprava je přední strana chassis připojena šroubem na pertinaxovou deštičku; tento šroub uvolníme.
6. Poněkud uvolníme matičku na hřídeli na konci osy 47 /obr.5/.
7. Držáky na obou stranách přední stěny chassis, které spojují přední stěnu a chassis, také odejmeme.
8. Uvolníme přední díl chassis na obou stranách /2 x 2 šrouby č.45 na obr.5 / Nyní můžeme odmontovat přední díl i s tlačítky a ukazatelem.
9. Poněkud uvolníme obě matice 50 a 55, načež vyjmeme hřídel 48.
10. Odstraníme pákový držák 49.
11. Vyvlekneme péra 22 z tlačítka /9 kusů/.
12. Odstraníme levou postranní desku se čtyřmi obyč. a dvěma stavěcími šroubkami.
13. Uvolníme poněkud oba pravé stavěcí šrouby.
14. Nyní se vyjmou tlačítka s dutou hřídelí 52.

Výměna proměnlivého kondensátoru .

Vyměňuje-li se proměnlivý kondensátor, je nutné po skončení opravy jej znovu naregulovat.

Oprava probíhá takto:

- 1./ Před rozebíráním přijimače se ukazatel stupnice zastaví na vlně 187,5m. Mezi držáky 34 a 37 upevníme na rámeček 42 tvrdší drát a zahneme jej tak, aby se právě dotýkal držáčku 37. Protože je tento drát nutný pro pozdější naregulování kondensátoru, nesmí se jím po dobu opravy hnout nebo jej ohýbat.
2. Vymontuje se přístroj a odstraní přední stěna.
3. Odpájí se přívody k proměnlivému kondensátoru.
4. Zásuvný kondensátor je na přední straně upevněn na kovové desce. Tato deska je zespoda upevněna dvěma a svrchu k pertinaxové montážní desce jedním šroubkem a šroubem se šestihrannou hlavou /za lampovou objímkou L 1/. Odstraní se oba dolní a malý šroubek nahore. Šroub se šestihrannou hlavou se co nejvíce uvolní, avšak nevyšroubuje docela.
5. Odstraní se držák podpírající zásuvný kondensátor zespodu. Nyní vyjmeme zásuvný kondensátor.
6. Nový zásuvný kondensátor se upevní šroubem s maticí na hřídel / č.62 na obr.5 / na přední desce po starém kondensátoru a nařídí do správné polohy. Nový kondensátor se upevňuje a reguluje takto:
7. Deska, na které je upevněna přední část zásuvného kondensátoru, se na chassis upevní tak, aby kulička šroubu 62 byla přesně za pákovým držákem 49, čehož se dosáhne tím, že jmenovanou deštičku posuneme sem a tam.

Tato deštička se dále musí upevniti tak, aby vzdálenost mezi spodní stranou hřídele 48 až k styčnému bodu kuličky na držáku byla dle možnosti přesně 15.8mm /vzdálenost P na obr.5/. Tato vzdálenost se měří, když zadní strana držáku 49 směruje kolmo dolů. Vzdálenost se dá nařídit pohybováním deskou, na níž je upevněn proměnlivý kondensátor, nahoru a na stranu. Nařídíme-li desku tímto způsobem, upevníme ji na chassis spolehlivým utažením šroubů.

Držáky pod kondensátorem se upevní dle předpisu o naregulování stupnice.

8. Nasadíme stupnicový kalibr /viz obr.3/ a stupnicový ukazatel nařídíme na 187,5 m t.j. ukazatel natočíme tak, aby držák 37 se dotýkal drátu uvedeného v odstavci 1. Šroub 62 nyní nařídíme tak, aby kulička vpředu na tomto šroubu se právě dotýkala držáku 49, načež zajistovací matici šroubu 62 pevně utáhneme.
9. Vyvažovací kalibr ponecháme na svém místě. Měřidlo výstupního výkonu připojíme na zdířky přídavného reproduktoru. Modulovaný signál o frekvenci 1600 kc se prostřednictvím normální umělé antény zavede na antenní zdířku.
10. Vyvažovací kondensátory C17, C9 a C6 se v tomto pořádku naregulují na největší výstupní výkon přístroje a zajistí pečetním lakem. Na to se odstraní vyvažovací kalibr.

Budeme-li nyní otáčeti knoflíkem ručního ladění, musí měřidlo výstupního výkonu ukazovatí největší výchylku právě tehdy, když se držák 37 dotýká drátu. Nesouhlasí-li to, je třeba šroub 62 ještě poněkud doregulovati. Potom se šroub 62 zajistí pečetním lakem. Měřidlo výstupního výkonu a modulovaný signál se odpojí.

Vady, jež se mohou vyskytnouti v tlačítkovém ústrojí.

1. Po zmáčknutí tlačítka krátkovlnného pásmá není přístroj nařízen na krátké vlny.

Pomoc: Zmáčkněte tlačítko krátkovlnného pásmá. Matici na kličce na konci osy 47 /obr.5/ trochu povolíme. Prvky vlnového přepínání nařídíme na krátké vlny. Matici pevně utáhneme.

2. Při zmáčknutém tlačítku pásmá středních vln není přístroj nařízen na střední vlny.

Pomoc: Zmáčkneme tlačítko pásmá středních vln. Matici 44 na obr.5 trochu povolíme. Šroubek matičky 44 povyšroubujeme nebo trochu zašroubujeme, aby se dosáhlo správného zastavení.

3. Při zmáčknutém tlačítku pásmá dlouhých vln není přístroj nařízen na dlouhé vlny.

Pomoc: Zmáčkneme tlačítko pásmá dlouhých vln a zarážku 54 naregulujeme tak, až přijimač pracuje správně.

4. Tlačítko nedrží zmáčknuté.

Příčina : Deštička 58 se otáčí ztuha nebo někde zadrhuje.
Péra pod deštičkou jsou příliš volná. Rám 53 je
přišroubován příliš dole.

5. Nedostačující přesnost tlačítka.

Příčina : Tlačítko jest v neladu, ježto stavěcí šroubek 20
jde příliš zlehka.

Pomoc : Držák, kterým probíhá šroub, trochu stiskneme kle-
štěmi.

6. Všechna tlačítka se po zmáčknutí jednoho rozladí.

Příčina : Sroub na předním konci hřídele zásuvného konden-
sátoru se uvolnil.

Pomoc : Sroub opět upevnit, t.j. pojistnou matici utáhnou-
ti. Stran naregulování viz kapitolu "Výměna pro-
měnlivého kondensátoru."

7. Laďací knoflík zůstává trvale zamáčknutý.

Příčina : 1. Ohnutá zarážka na držáku 59, obr.5, která je
ovlivňována jazyčkem deštičky 58, není správně
přihnuta.

2. Držáček 59 je upevněn příliš vysoko /podpěra,
na níž je držáček uchycen, se trochu popustí
dolů/.

8. Laďací knoflík nedrží zmáčknutý.

Příčina : Zarážka držáku 59 není správně přihnuta.

Pomoc : Količek, na kterém je upevněn držáček 59 se musí
pevněji roznýtovat.

9. Stupnicový ukazatel vázne.

Příčina : Hřídel 40 obr.5 vázne v mosazném hranolku.

Pomoc : Nejvyšší dílec 37 přihneme tak, aby se hřídelka
nepříčila. Rovnání nebo přihýbání se provádí
zvláštními klíči na obr.4.

Nařízení svítivé čáry /svisle a ostře/.

Abychom dosáhli jasně svítivé čáry na stupnicovém ukazateli, mu-
síme jej důkladně očistiti. Podle potřeby zjednáme si přístup k
němu odmontováním stupnice. /Viz výše/.

Stupnice dále musí mít správnou polohu. To je tehdy, když mezi
stupnicí a přední stěnou není žádná škvíra a přímky na stupnici
probíhají souběžně s okrajem rámečku na přední stěně.

Když ukazatel drhne o stupnici nebo o držáky tlačítek, přihneme
ramenko 37, abychom vadu odstranili.

Pohybuje-li se ukazatel trhavě nebo se nehýbá, opravíme jej podle
9. bodu kapitoly "Vady, jež se mohou vyskytnouti".

Je-li svítivá čára po celé délce nebo částečně neostrá, postupuje
se takto:

1. Šrouby "D" /obr.7/ povolíme o dvě otočky.
 2. Zadní stranu chassis posuneme trochu výše nebo níže, čímž se
může upravit ostrost svítivé čáry.
- Není-li ukazatel přesto správně naregulován, je třeba postupovati
dále takto:
1. Všechny elektronky vyjmeme z přijimače. Přijimač zapneme na síť
/potom má napětí jen síťový transformátor a objímka usměrnova-
cí lampy/.
 2. Ukazatel naladíme asi na 550 m ; je-li svítivá čára na horním
konci ostrá, můžeme třetí bod přejít; jinak platí:
 3. Sroub 43 obr.5 trochu povolíme. Rámeček 42 na této straně posu-
neme trochu sem a tam, až se svítivá čára na horním konci obje-
ví ostře. Potom šroub 43 opět utáhneme.
 4. Ukazatel natočíme na 180m. Je-li svítivá čára na horním konci

- ostrá, můžeme bod 5. přejít; jinak postupujeme takto:
5. Šroub 57 trochu povolíme; rámeček na této straně posuneme trochu sem a tam, aby se svítivá čára ukazatele na horním konci zaostřila. Potom šroub 57 opět utáhneme.
- P o z n á m k a : Ukáže-li se po některé z dalších manipulací, že horní konec svítivé čáry není ostrý, opravíme to vždy podle bodů 3 a 5 předeslaného návodu.
6. Ukazatel necháme státi na 180 m. Trojúhelníkem přezkoušme, zda svítivá čára stojí kolmo. Je-li vše v pořádku a čára je také po celé délce ostrá, můžeme bod 7 přejít. Jinak :
7. Raménko trochu nakroutíme, aby svítivá čára byla svislá a přihneme, aby čára byla na dolním konci ostrá/kroucením myslíme stočení kolem podélné osy a přihnutím myslíme vyšší nebo nižší nařízení konce, na kterém je ukazatel/. Přihnutí a zákrut se provádí dvěma klíči, jak vidíme na obr. 4. Zadním klíčem je blíže k ukazateli se raménko 37 přihýbá nebo zakrucuje, kdežto druhým klíčem se zabezpečujeme, aby ohyb se stal jen v části vymezené oběma klíči. Osička 38 nesmí tedy změnit svoji polohu.
8. Ukazatel nařídíme na vlnu 550 m. Není-li čára zde svislá nebo po celé délce ostrá, je třeba podniknouti toto :
9. Ponecháme ukazatel na vlně 550 m. Deštičku E obr. 7 nakroutíme nebo přihneme a sice takto :
Vychyluje-li se spodní konec čáry ven, je třeba deštičku tak přihnouti, aby konec, na kterém je osička 38, přišel hloub. Vychyluje-li se spodní konec svítivé čáry dovnitř, je třeba deštičku tak přihnouti, aby konec, na kterém je osička 38, přišel výš.
Není-li čára dole ostrá, ale ostrost se zlepší, když spodní konec přitlačíme blíže k stupnici, pak otočíme deštičku E tak, aby zadní strana ukazateli nejblíže přišla trochu výš /při opačném zjištění stočíme ji obráceně/.
10. Ukazatel nařídíme asi na 180 m. Opakujeme postup dle bodů 7,8 a 9, aby svítivá čára po celém rozsahu byla kolmá a ostrá.

S r o u b y v e p h i l i t u .

Připojujeme seznam součástí upevněných na přední stěně; udáváme též příslušný upevňovací materiál. Je nutno přesně dodržovati délku šroubů vyjmenovaných v tomto seznamu,, ježto jinak je na bezpečí poškození přední stěny.

Síťový transformátor :

2 šrouby 4 x 20 mm. Šrouby se neutahují docela, tedy nedotahují na doraz.

Držáky stupnice:nahoře:

2 šrouby 4 x 8 mm. Podložky pod hlavičkami šroubů jsou 4 mm. Mezi držáky a přední stěnou jsou kruhové podložky z lesklé lepenky. 2 šrouby s osazením/objednací č. viz v seznamu součástí/.

dole :

4 šrouby 4 x 10 mm. Pod hlavami šroubů jsou podložky a pérující podložky 4 mm.

Chassis :

6 šroubů 4 x 12 mm. Pod hlavami šroubů jsou podložky a pérující podložky 4mm.


Skříňka :

Šroub s osazením/obj. číslo viz v seznamu náhrad.součástí/.

Kotouček tónové clony :

Objednací čísla upevňovacího materiálu se nalézají ve " Všeobec - ném seznamu součástí ".

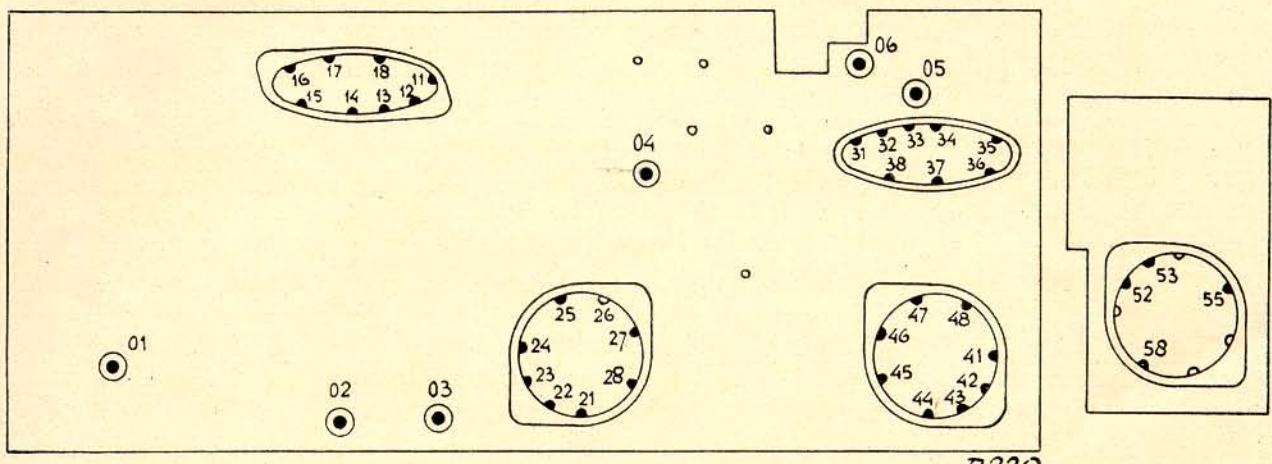T a b u l k a m ě ř e n í
b o d z a b o d e m .



R220

O d p o r .

12	12/ 13	22/ 23	32/ 33	42/ 43	52/ 53	11	21	31	Ψ	Ψ	19	44	01/02	19/02	
	10	10	10	10	10	10	10	10	KV	SV	KV	—	SV	DV	
	100	365	10	10	100	365	10	10	100	365	10	10	350	410	
11	Ψ	14	14	14	18	24	28	34	55	58	—	—	—	—	
	DV	KV	SV	DV	455	195	455	420	210	220	—	—	—	—	
	190	315	355	355	455	195	455	420	210	220	—	—	—	—	
10	15	16	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	210	150	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	19	19	25	27	29	35	36	37	38	45	46	49	02/03	P/U	
9	SV	DV	105	395	60	410	60	290	355	220	185	185	400	295	
	100	100	105	395	60	410	60	290	355	220	185	185	400	295	

K a p a c i t a .

12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	01	02	03	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	125	70	275	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	52	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	310	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dotyky jsou očíslovány shodně s daty na objímkách montážního i drátovacího plánu.

Číslo 9 je dotykový roubík na baňce.
www.oldradio.cz

Seznam náhradních součástí a ná-
strojů.

Při objednávce laskavě udejte:

1. Objednací číslo
2. Pojmenování dle seznamu
3. Typ přístroje pro nějž je součástka určena.

Obr.	Poloha	P o j m e n o v á n í	.Obj.číslo
6	1	Skříňka	A1.590.34.3
6	2	Přední deska barva 117S	23.678.11.5
6	3	Dřevěná výplň po levé a pravé straně	A1.779.40.2
6	4	Ozdobná látka /za 1 m/	06.601.29.0
6	5	Ozdobná mřížka červená slitina	A1.345.20.0
6	6	Jmená stupnice česká	A1.893.52.0
6	7	Ladicí knoflík/okraj z červ.slitiny barva 117S/	23.612.51.0.
6	8	Držák staničních jmen	A1.340.59.0
6	9	Šroub na upevnění tohoto držáku	A1.397.10.2
6	10	Knoflík tónové clony/barva 117S/	23.684.86.4
6	11	Páčka regulátoru šířky pásmo/barva 117S	23.660.92.1.
6	12	Upevnovací šroub jmenovaného knoflíku a páčky	07.485.86.1
6	13	Knoflík regulátoru hlasitosti /barva 117S- s okrajem z červ.slit./	23.612.52.0
		Zadní stěna	A1.715.25.5
		Tovární značka	28.713.27.1
		Šroubovák pro naregulování tlačítka /barva 117S/	23.684.87.2
		Šroub s osazením na upevnění kovového hnacího pásku regulátoru pásmové šíře	07.485.87.0
		Jiný šroub na upevnění zmíněného pásku	A1.552.01.0
		Šroub s osazením pro spodní upevnovací bod pásku za stupnicí	07.485.83.0
		Gumový kroužek na EFM 1	A1.395.32.0
7	14	Gumový špalíček na podložení chassis	A1.862.05.1
7	15	Deštička s kolíčky síťového přívodu	28.875.39.0
7	16	Šroub na upevnění reproduktoru	07.472.02.0
7	17	Šroub na upevnění reproduktoru/vého transformátoru	07.472.41.0
7	18	Vypinač gramofonní přenosky	28.653.00.0
7	19	Čepička pro L4 s isolač.proužkem	28.898.53.0
		Regulátor šíře pásmo	A1.133.05.0
		Šroub se šestihrannou hlavou za lamp. objímkou Ll	07.840.46.0
		Tavná pojistka síťového transformát.	A1.314.51.1.
		Kotoučky č.1.pro vlnový přepinač	49.543.04.0
		Kotoučky č.2.pro vlnový přepinač	49.543.03.0
5	18	Tlačítko pro krátkovlnné pásmo	A1.346.07.3
5	19	Tlačítko viz "Výměna tlačítka"	A1.346.04.3
5	20	Šroub na volbu stanic	A1.854.11.3
5	21	Šroub na volbu vlnového pásmo	A1.854.12.2
5	22	Napínací pero tlačítka	A1.975.04.3
5	23	Hřídelka ručního ladění	A1.854.13.5
5	24	Tlačné pero zmíněné hřídelky	A1.973.08.0
5	25	Ploché pero	A1.509.34.3
5	27	Péro k deštičce 58 obr.5 a páčce 59	A1.975.03.1
		Napínací pero	A1.973.14.2

5	28	Stupnicový ukazatel	23.693.00.1
5	29	Péro	A1.975.05.3
5	30	Sroub pro naregulování ukazatele	07.557.03.1
5		Péro pro regulaci ukazatele	A1.973.13.1
5	33	Táhélko/svislé/	A1.397.11.1
5	36	Táhlo vodorovné	A1.526.63.2
5	62	Sroub na hřídeli zásuv.kondensátoru Zajišťovací kroužky pro osičky 38 a 40	23.684.88.1 A1.755.49.0
		R e p r o d u k t o r	
		Reprodukторový koš	28.256.17.0
		Obruba	25.871.81.0
		Lepenkový kruh	28.451.54.0
		Rozptylováč zvuku	23.666.66.1
		N á s t r o j e	
		Zkušební oscilátor	GM 2880
		Universální měřidlo	GM 4256
		Universální a elektronkové měřidlo	GM 7629
		Středící kalibr pro reproduktor	09.991.53.0
		S p e c i á l n í v y v a ž o v a c í p o m ě r c k y .	
3		Vyvažovací kalibr/na kondensátor/	2V.351.06.3
		Isolovaný vyvažovací klíč 6 mm	23.685.66.0
		Vyvažovací transformátor	09.992.22.0
4		Ohýbací klíč	09.992.72.0
		Pečetní lak	02.771.34.0
		Kondensátor 40 uuF	28.192.39.0
		Kondensátor 80 uuf	28.206.26.0
		Kondensátor 33.000 uuF	49.128.20.0

-0-0-0-0-0-0-0-0-

C í v k y .

	Odpor	Obj.číslo
Z1		
S1		
S2	300 ohmů	Al.055.17.1
S3	<0,5 ohmu	
S4	<0,5 ohmu	
S5	26 ohmu	
S6	90 ohmů	
S7	4,5 ohmů	Al.035.34.1
S9	48 ohmů	
S8	4,4 ohmu	Al.035.35.1
S10	45 ohmu	
S11	0,7 ohmu	28.587.71.0
S12	0,7 ohmu	
S13	2 ohmy	
S14	<0,5 ohmu	Al.035.32.1
S15	<0,5 ohmu	
S16	1 ohm	Al.035.33.0
S17	8 ohmů	
S18	2 ohmy	
S19	32 ohmů	Al.035.36.0
S20	8,5 ohmu	
S21	110 ohmů	
S22	110 ohmů	
S33	25 ohmů	Al.035.90.0
S34	28 ohmů	
C24	70-100 uuF	
S23	75 ohmů	
S36	45 ohmů	
S25	45 ohmů	Al.035.91.1
S26	80 ohmů	
C30	70-100 uuF	
S27	800 ohmů	
S28	1 ohm	
S29	40 ohmů	Al.080.22.4
S30	40 ohmů	
S32	750 ohmů	
S31	4 ohmy	28.220.51.1.
S35	110 ohmů	28.587.88.0

K o n d e n s á t o r y .

	Hodnota	Obj.číslo
C1	50 uF	49.025.02.0
C2	32 uF	28.182.40.0
C3	11-490 uuF	
C4	11-490 uuF	49.000.23.0
C5	11-490 uuF	
C6	20 uuF	49.005.03.0
C7	0,1 uF	49.128.26.0
C8	10 uuF	49.055.16.0
C9	20 uuF	49.005.03.0
C10	12.000 uuF	49.128.15.0
C11	39.000 uuF	49.128.21.0
C12	2,2 uuF	49.055.61.0
C13	47 uuF	49.055.24.0
C14	470 uuF	49.055.36.0
C15	47,000 uuF	49.128.22.0
C16	0,22 uF	49.128.65.0
C17	20 uuF	49.005.03.0
C18	1362 uuF	49.081.40.0
C19	20 uuF	49.005.03.0
C20	39 uuF	49.055.23.0
C21	325 uuF	49.081.41.0
C22	47.000 uuF	49.128.22.0
C23	70-100 uuF	49.005.06.0
C24		viz cívky
C25	68.000 uuF	49.128.24.0
C26	47.000 uuF	49.128.22.0
C27	70-100 uuF	49.005.06.0
C28	12 uuF	49.055.17.0
C29	18 uuF	49.055.19.0
C30		viz cívky
C31	56 uuF	49.055.25.0
C32	33.000. uuF	49.128.20.0
C33	68.000 uuF	49.128.24.0
C34	47.000 uuF	49.128.22.0
C35	70-100 uuF	49.005.06.0
C36	56.000 uuF	49.128.23.0
C37	330 uuF	49.055.05.0
C38	4.700 uuF	49.126.54.0
C39	2.000 uuF	49.081.20.0
C40	22.000 uuF	49.128.18.0
C41	10.000 uuF	49.128.14.0
C42	56.000 uuF	49.128.23.0
C44	47.000 uuF	49.128.22.0
C46	0,18 uF	49.128.29.0
C47	3.900 uuF	49.128.09.0
C52	200 uuF	28.212.08.1
C53	200 uuF	28.212.08.1
C54	0,18 uF	49.128.29.0
C55	0,18 uF	49.128.29.0
C56	1.000 uuF	49.081.55.0

O d p o r y

Hodnota	Obj.číslo
R1 1.500 ohmů	49.356.29.0
R2 0,1 Mohmu	49.376.48.0
R3 330 ohmů	49.376.18.0
R4 47.000 ohmů	49.376.44.0
R5 47.000 ohmů	49.377.44.0
R6 27.000 ohmů	49.377.41.0
R7 1,8 Mohmu	49.376.63.0
R8 150 ohmů	49.376.14.0
R9 0,22 Mohmu	49.376.52.0
R10 0,27 Mohmu	49.376.53.0
R11 0,18 Mohmu	49.376.51.0
R12 0,65 Mohmu	49.500.12.0
R12a 50.000 ohmů	
R13 0,82 Mohmu	49.376.59.0
R14 1 Mohm	49.376.60.0
R15 1.000 ohmů	49.376.24.0
R16 50.000 ohmů	49.500.80.1
R17 0,33 Mohmu	49.376.54.0
R18 0,12 Mohmu	49.376.49.0
R19 0,47 Mohmu	49.376.56.0
R20 1.000 ohmů	49.376.24.0
R22 100 ohmů	49.377.12.0
R23 0,47 Mohmu	49.376.56.0
R24 150 ohmů	49.376.14.0
R25 4.700 ohmů	49.376.32.0
R26 1.500 ohmů	49.376.26.0
R27 0,82 Mohmu	49.376.59.0
R28 10.000 ohmů	49.376.36.0
R29 0,1 Mohmu	49.376.48.0
R30 39.000 ohmů	49.376.43.0
R31 33.000 ohmů	49.377.42.0
R32 2 x 4,7 Mohmu	49.377.68.0
R33 0,18 Mohmu	49.376.51.0
R34 0,47 Mohmu	49.376.56.0
R35 1 Mohm	49.376.60.0
R38 22.000 ohmů	49.376.40.0
R39 0,39 Mohmu	49.376.55.0
R40 15 ohmů	49.375.02.0
R41 3.300 ohmů	49.376.30.0
R42 0,1 Mohmu	49.376.48.0
R43 47.000 ohmů	49.376.44.0

P r o u d y a n a p ě t í .

	Va voltů	Vg2 voltů	Vkat voltů	Ia mA	Ig2,4 mA	Ig2 mA
L 1 hexoda	215	80	2	0,93	1,5	
trioda	115			4,0		
L 2	215	115	1,7	5,9		1,6
L 3 pentoda	90	30		0,7		0,55
ladicí kříž	30	140				
L 4	260	240	0	34		5

Napětí na kondensátoru C 1 - 200 voltů
Napětí na kondensátoru C 2 - 240 voltů

Primární potřeba - 50 wattů.

O s a z e n í p ř í s t r o j e .

L 1	oscilátor a měnič ECH 3	
L 2	v.f.zesilovač	EF 9
L 3	ladicí ukazatel a n.f.zesilovač	EFM 1
L 4	detektor, vyrovna- vač úniku a konco- vý stupeň	EBL 1
L 5	dvocestný usměr- ňovač	AZ 1
L 6	zárovičky stupnice 8091 D-00	

Vlnový přepinač v základním
schematu přijímače je zakre-
slen v poloze odpovídající
krátkým vlnám /obr.8/.

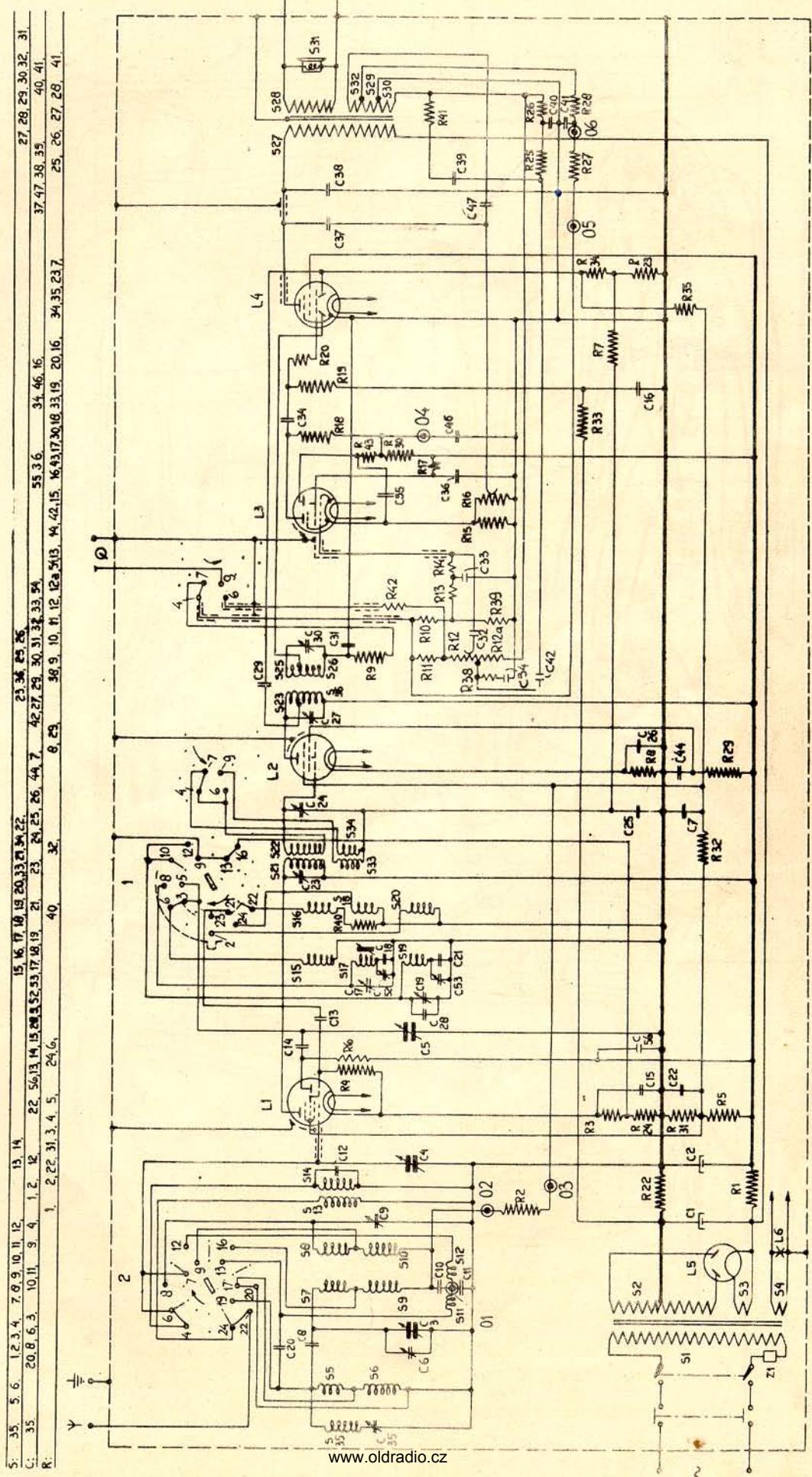


FIG. 8

R224

735A



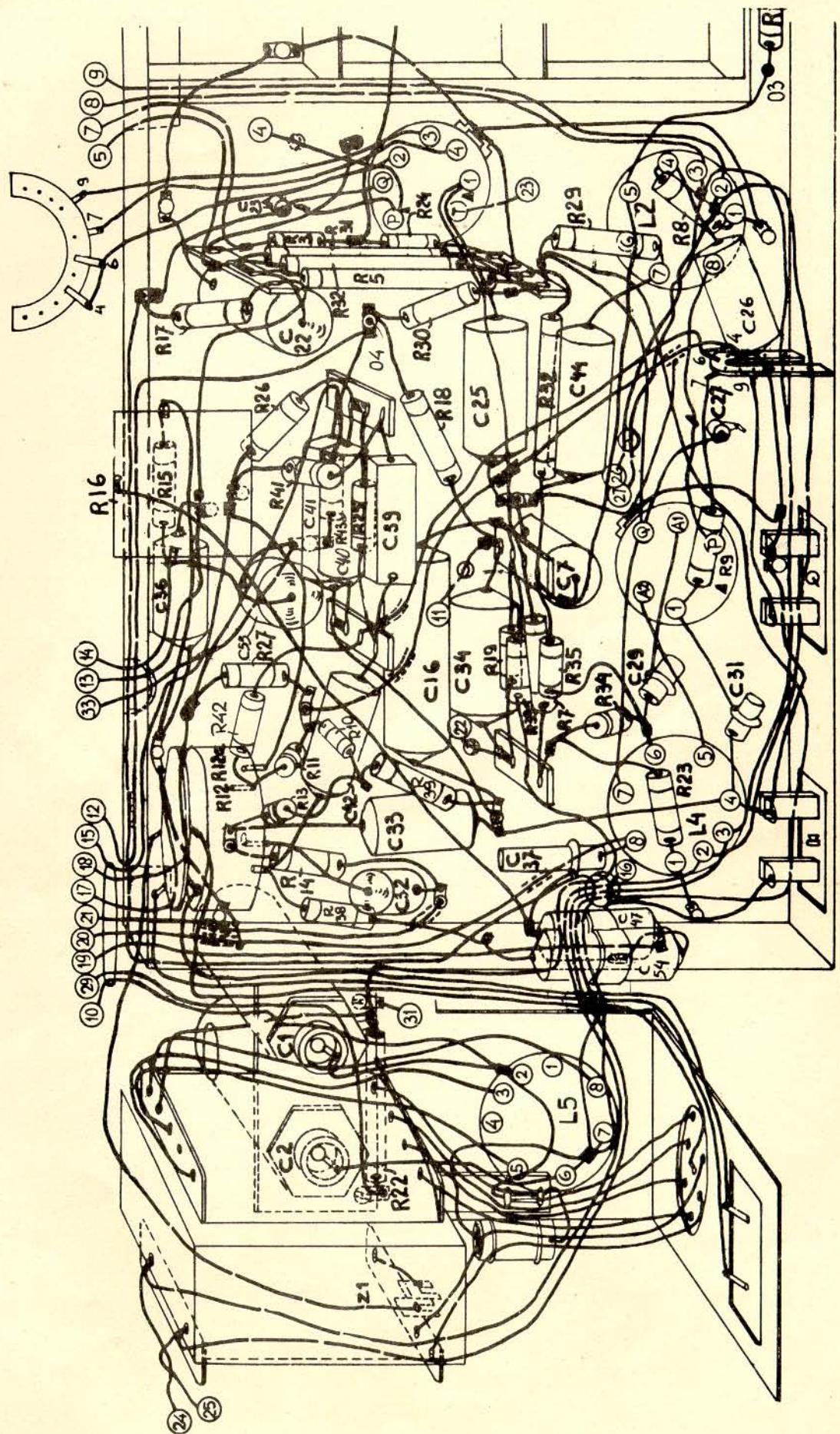


FIG.9

735A

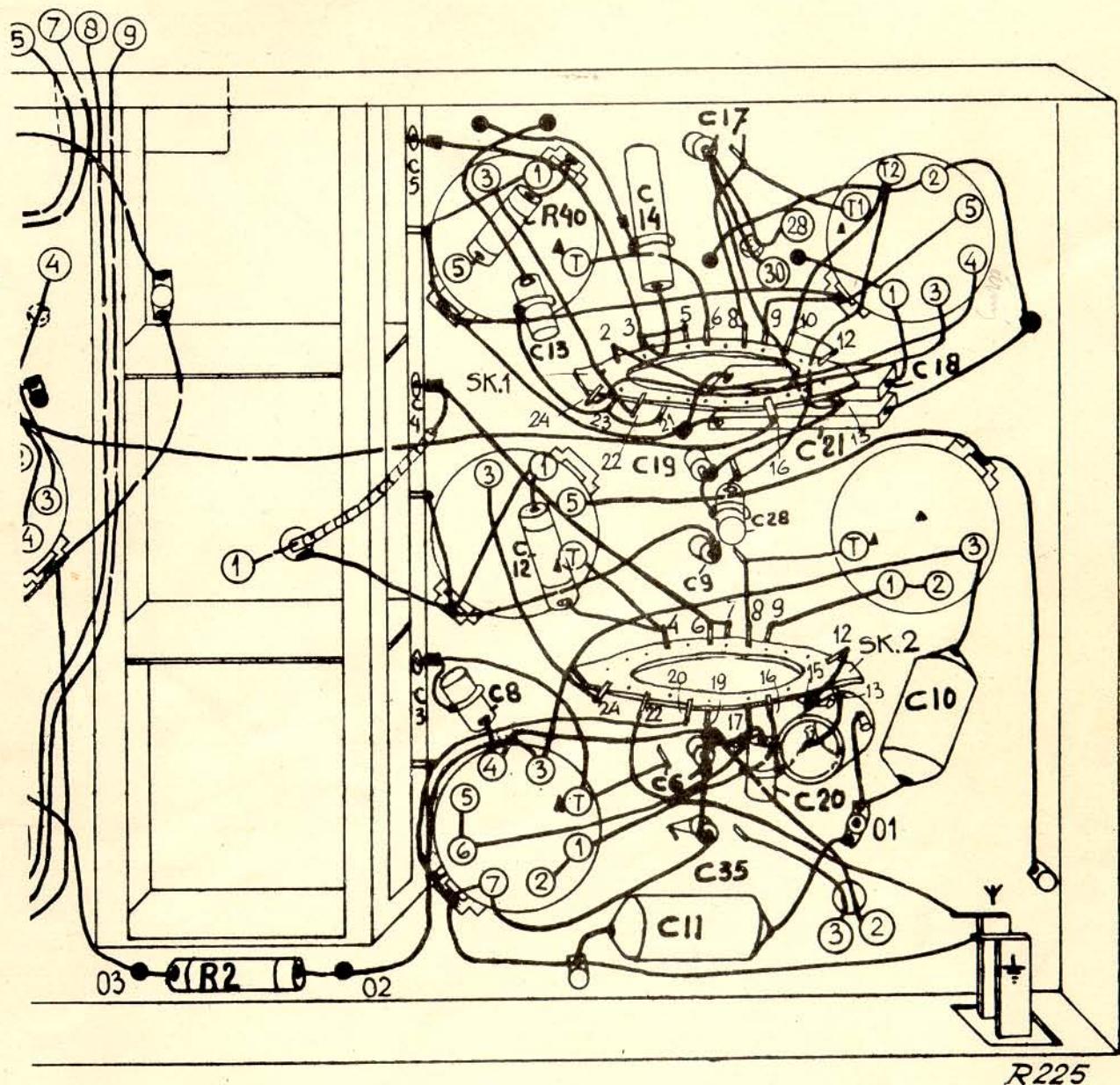

735A

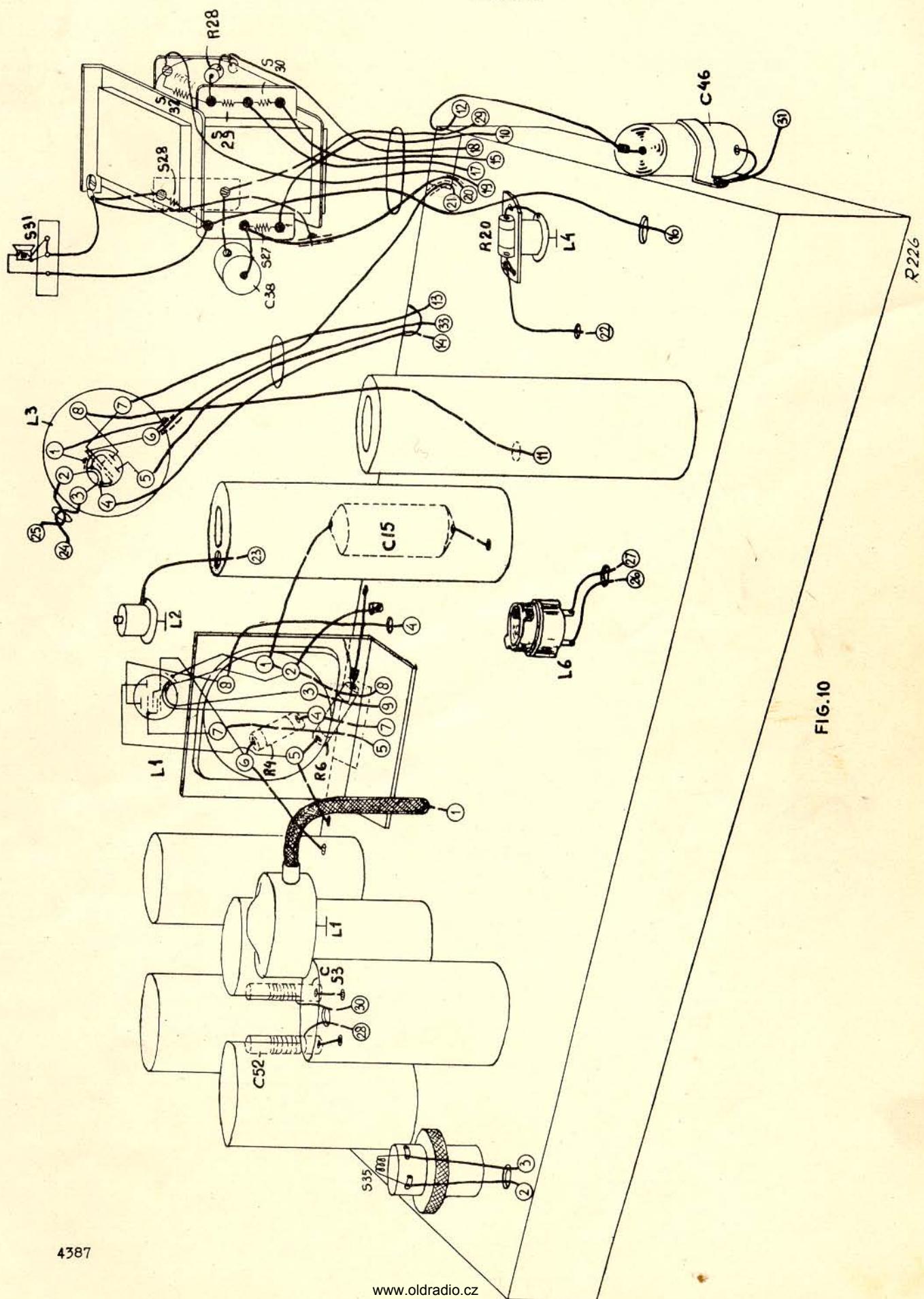

735A

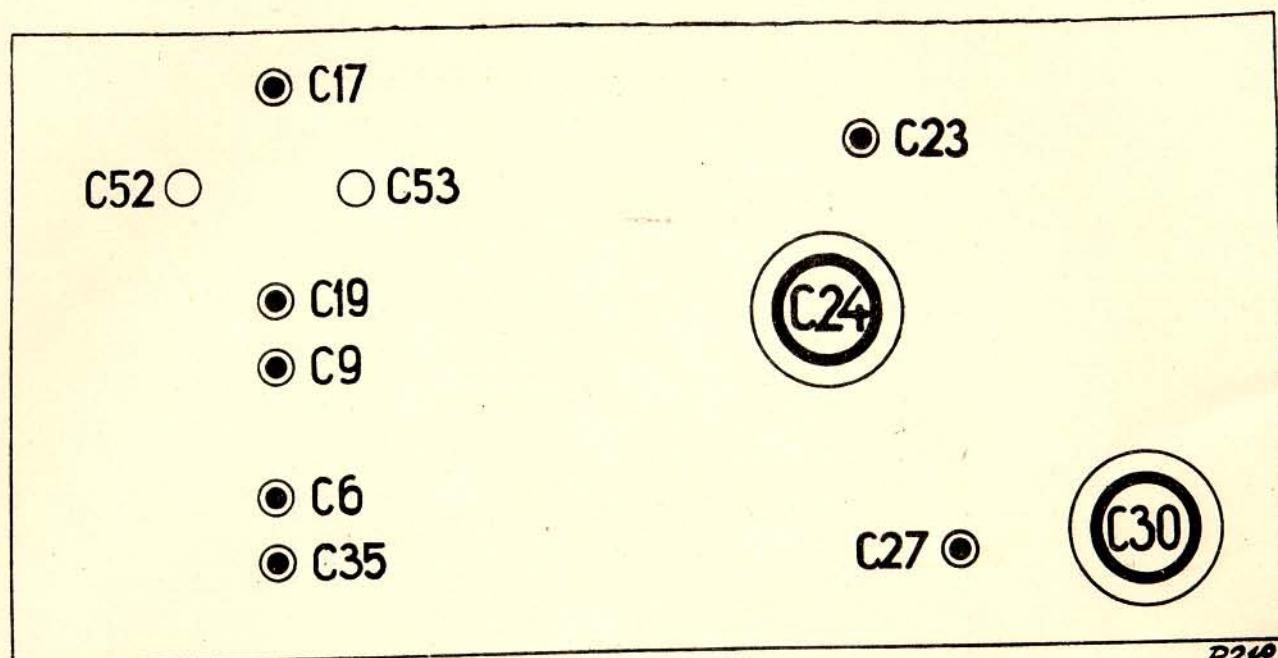


FIG.1

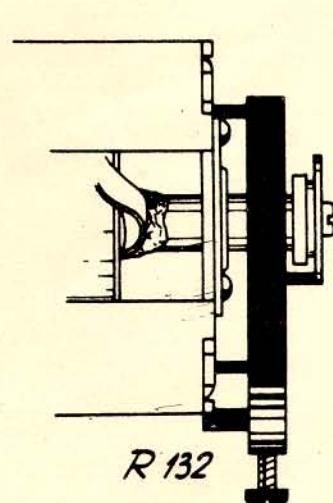


FIG.3


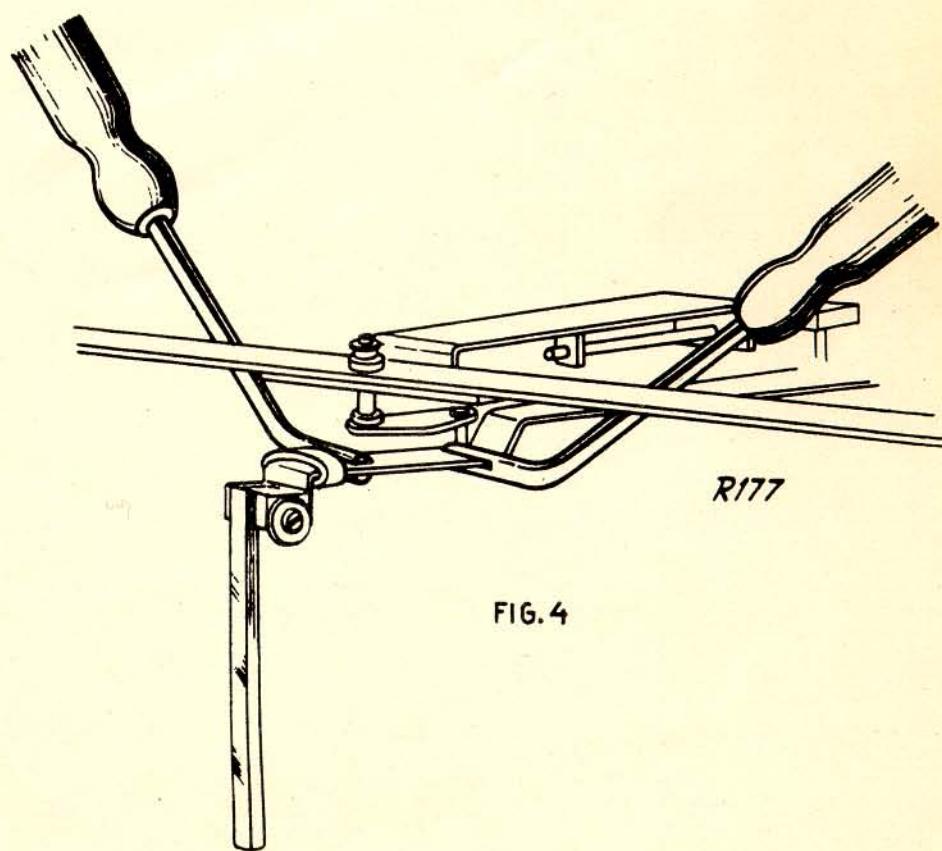


FIG.4

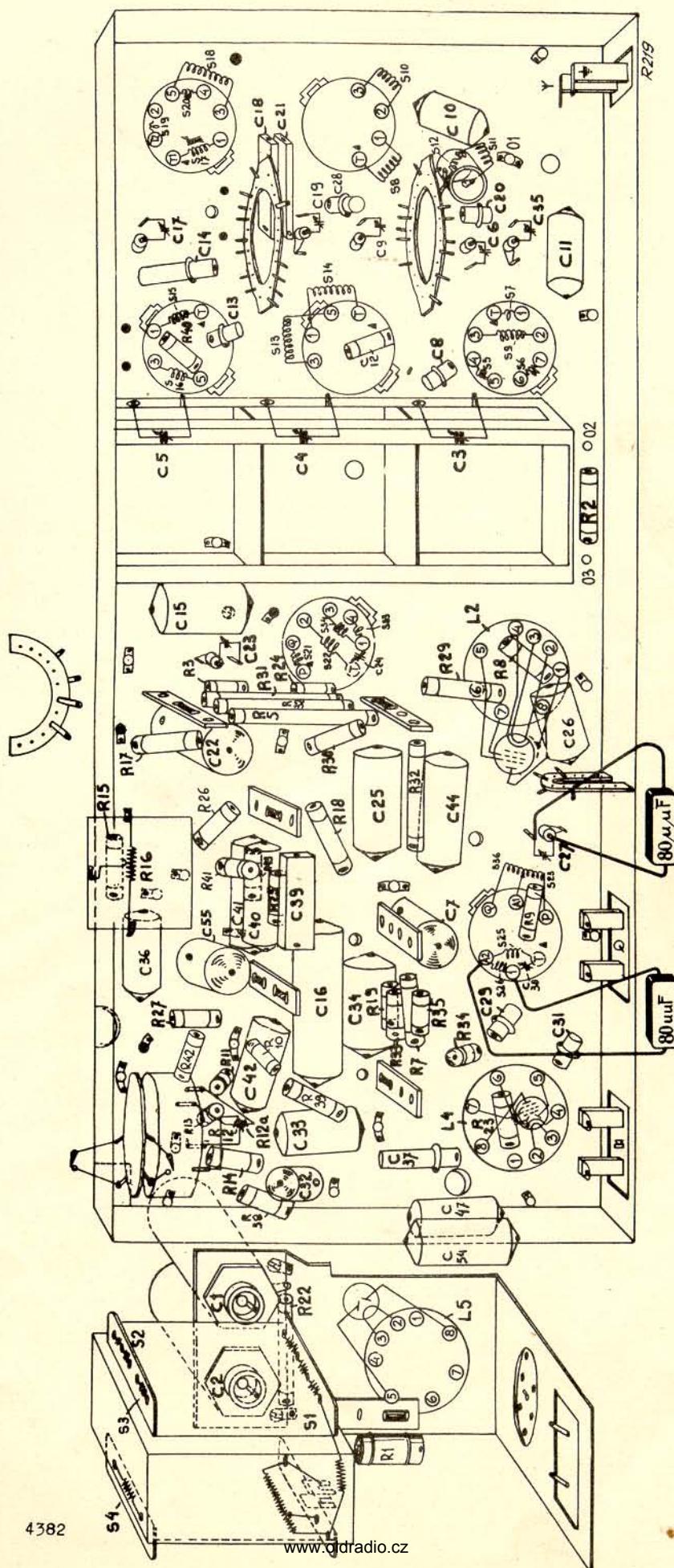

S 4,	3, 1,	2,	25,	23, 36,	21, 22, 34, 33,	12, 11, 17, 19, 20, 18, 10,
C 1,	2,	1,	54,	47, 32, 37, 33,	42, 31, 16, 34, 29, 30, 36, 55, 41, 40, 39, 7, 27, 25, 44, 22, 26, 23, 24, 15,	3, 4, 5,
R 1,	22,			35, 19, 27, 42, 9, 25, 43, 41, 16, 15, 26, 18, 32, 17, 30, 5, 32, 31, 3, 24, 29, 8, 2,	17, 14, 9, 6, 11, 35, 20, 19, 28, 18, 21, 10, 40,	

FIG. 2

735A


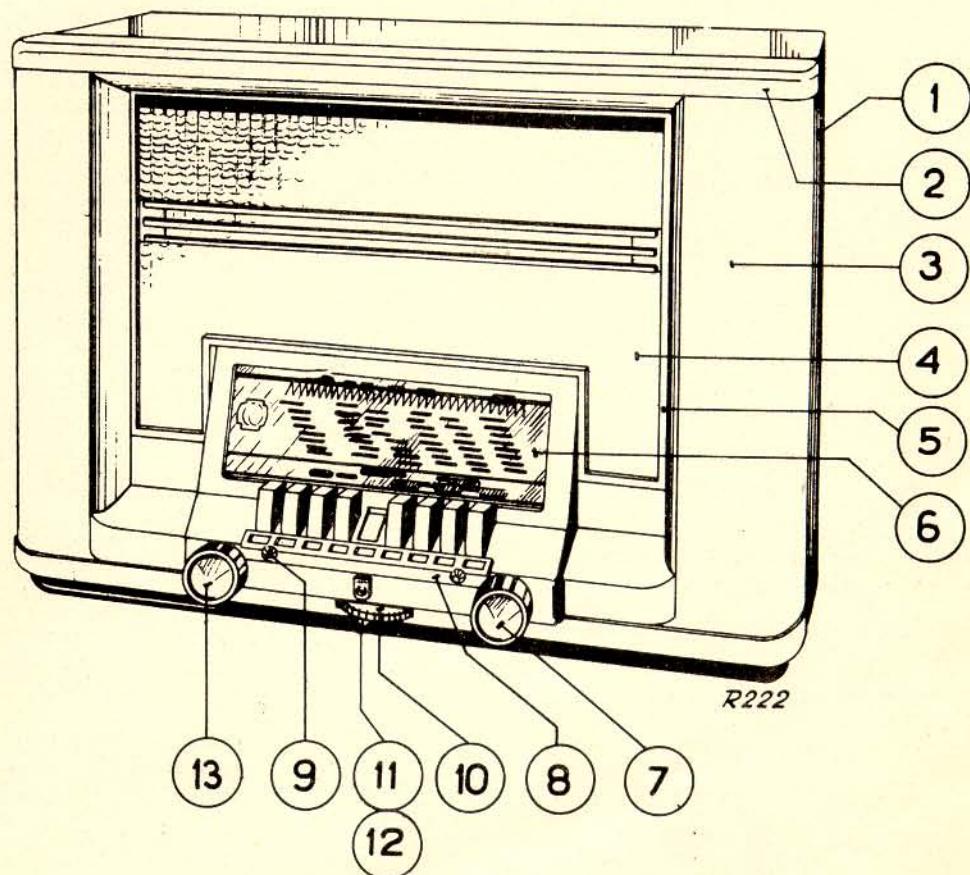


FIG. 6

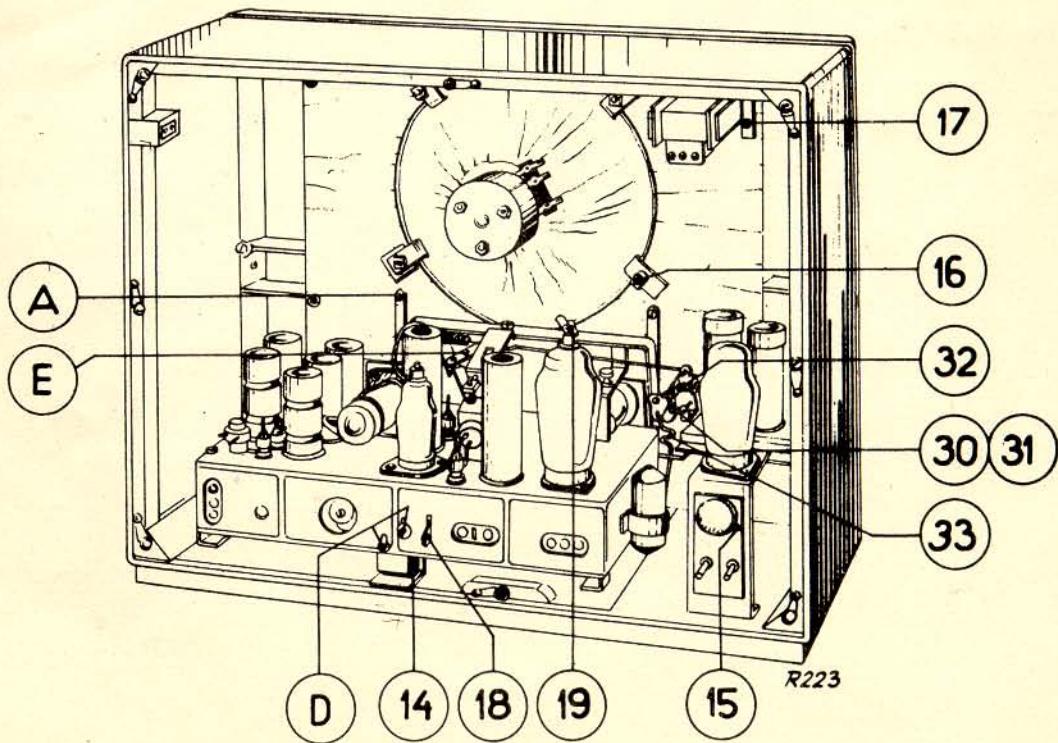

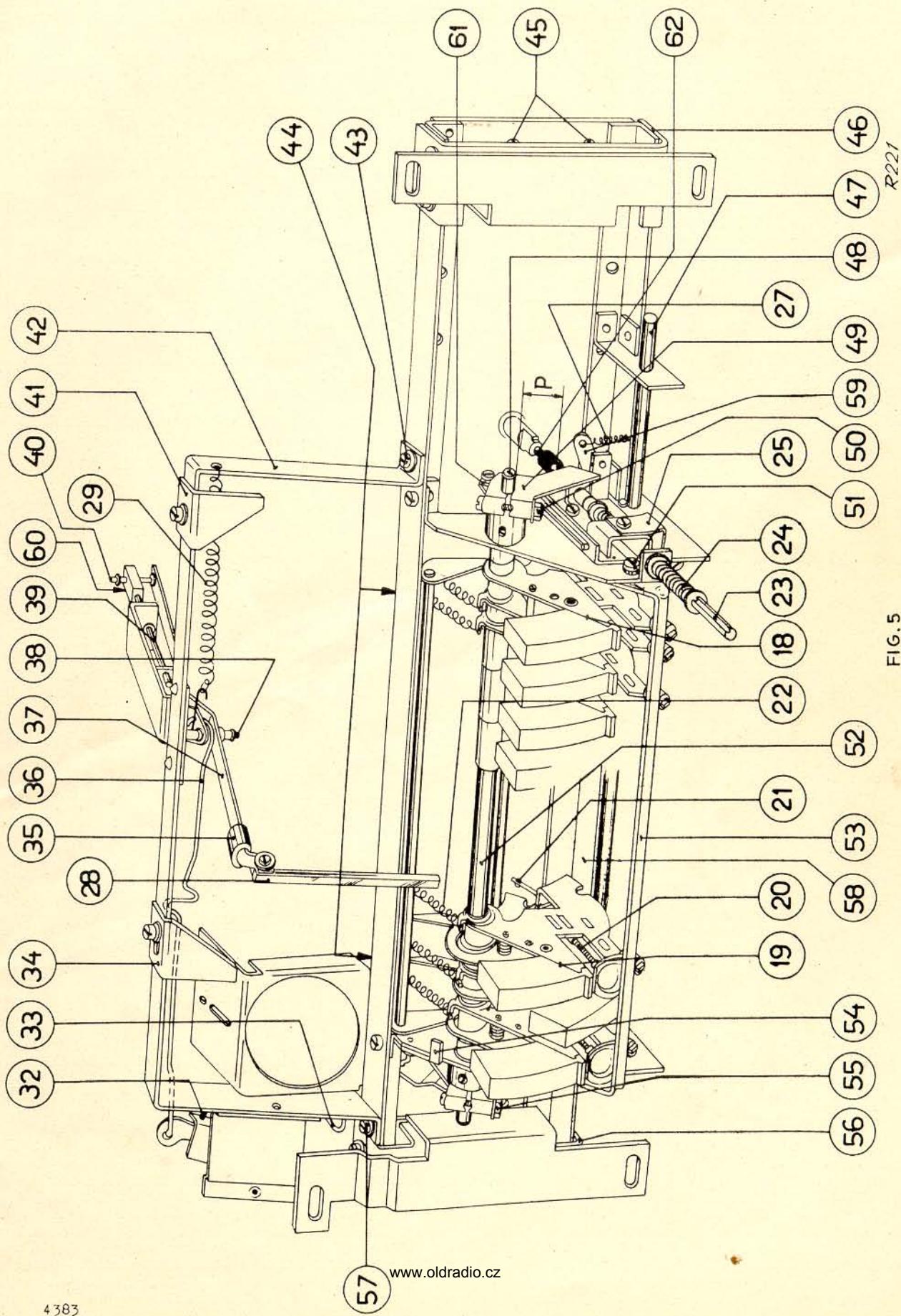


FIG. 5

R221