

KUFŘÍKOVÝ MAGNETOFON

S U P R A F O N M F 2

VESTAVĚNÝ MAGNETOFON

S U P R A F O N M F 52

S E R V I S N Í P Ř I R U Č K A

GRAMOFONOVÉ ZÁVODY n. p. PRAHA

- 1 -

CBSAH :

1. ÚVOD

- 1.1 Účel servisní příručky.
- 1.2 Kdo může přístroj opravovat.
- 1.3 Základní technická výbava pro měření a údržbu.
 - a) měřící přístroje
 - b) pomocné zařízení a nástroje
- 1.4 Vlastnosti přístroje dle tech. podmínek.

2. POPIS ELEKTRICKÉ A MECHANICKÉ FUNKCE.

- 2.1 Základní zapojení.
- 2.2 Seznam elektrických součástí.
- 2.3 Zesilovač.
- 2.4 Vysokofrekv. oscilátor.
- 2.5 Indikátor úrovně signálu.
- 2.6 Napájecí část.
- 2.7 Ovládání přístroje. Jištění proti chybné obsluze.
- 2.8 Elektromagnetické spojky.
- 2.9 Zastavení pásku a pauza.
- 2.10 Brzdění pásku. Kontakty pl, p2.
- 2.11 Samočinné koncové vypínání.
- 2.12 Zrychlený rozběh.- Relé B.
- 2.13 Reversace /obracení chodu motoru./
- 2.14 Přepínání rychlostí.
- 2.15 První a druhá stopa, jejich přepínání a relé E.
- 2.16 Hlavy a jejich nastavení.
- 2.17 Přítlačná kladka. Elektromagnet F.
- 2.18 Hnací motor.
- 2.19 Záznam a snímání./reprodukce/. Relé D.
- 2.20 Dálková obsluha magnetofonu.

- 2 -

3. ROZEBÍRÁNÍ A SESTAVENÍ PŘÍSTROJE.

- 3.1 Sejmoutí horního krytu.
- 3.2 Vyjímání přístroje ven z kufru.
- 3.3 Vyjímání pohybové části.
- 3.4 Sejmoutí páskové dráhy.
- 3.5 Vestavění elektronické části do kufru.
- 3.6 Vkládání pohybové části.

~~MMV~~4. MĚŘENÍ, SERIZOVÁNÍ A OPRAVY.

- 4.1 Kontrola stejnosměrných napětí a proudů.
- 4.2 Nastavení elektromagnetu F a kontaktů f1, f2.
- 4.3 Nastavení západek tlačítkového přepínače.
- 4.4 Nastavení pojistek tlačítkového přepínače.
- 4.5 Nastavení kontaktů brzdového přepínače pl, p2.
- 4.6 Nastavení zvedače pásku.
- 4.7 Nastavení kontaktů relé.
- 4.8 Nastavení odbručovače R 48.
- 4.9 Nastavení hlav.
- 4.10 Kontrola citlivosti a frekvenční charakteristiky při snímání.
- 4.11 Kontrola citlivosti a ferkv. char. při záznamu.
- 4.12 Nastavení mazacího proudu.
- 4.13 Nastavení předmagnetizace.
- 4.14 Citlivost a frekv. char. přes pásek.
- 4.15 Skreslení a odstup rušivého napětí.
- 4.16 Kolísání a tremolo.
- 4.17 Čištění štěrbin a vedení pásku.
- 4.18 Čištění celého přístroje.
- ~~4.19~~ Tištěné spoje a jejich opravy.
- 4.20 Výměna hlav a zacházení s nimi.
- 4.21 Nastavení táhla pro ovládání přepínače korekcí.
- 4.22 Mazání.
- 4.23 Lepení mgf. pásků.

5. ZÁVADY A JEJICH PŘÍČINY.6. SEZNAM DÍLŮ.

- 6.1 Elektronická část.
- 6.2 Pohybová část.
- 6.3 Pásková dráha.
- 6.4 Celková sestava, kufrík nebo vest. magnetofon, příslušenství.

- 3 -

SEZNAM OBRAZKŮ.

- 1 - Přenosný kufříkový magnetofon SUPRAPHON MF 2.
- 2 - Vestavěný magnetofon SUPRAPHON MF 52.
- 3 - Magnetofon MF 2 ze zadu s příslušenstvím.
- 4 - Magnetofon MF 2 s odejmutým vrchním krytem.
- 5 - Magnetofon MF 2 bez kufříku.
- 6 - Pohybová část a pásková dráha.
- 7 - Základní části magnetofonu.
- 8 - Elektronická část - spodní pohled zpředu.
- 9 - Elektronická část - spodní pohled ze zadu.
- 10 - Základní elektrické zapojení.
- 11 - Tabulka spínání kontaktů a relé.
- 12 - Uspořádání kontaktů a relé.
- 13 - Nastavení vodítka pásku a hlav.
- 14 - Levá elektronická spojka s unášečem.
- 15 - Spojové desky.
- 16 - Koncová vvpínací folie na pásku.
- 17 - Mezinárodní sled stop na pásku.
- 18 - Frekvenční charakteristiky.

1. ÚVOD.1.1 Účel servisní příručky.

Servisní příručka k magnetofonu SUPRAPHON MF 2 a magnetofonovému chassis MF 52 je určena technikům a opravářům jako zdroj informací o technických vlastnostech a pokyny pro opravy a údržbu. Oba přístroje jsou prakticky shodné, až na kufřík a několik odlišných součástí krytu. Rozdíl je názorně vidět na obrázcích.

1.2 MAGNETOFON MF 2 (MF 52) je poměrně složitý přístroj a jeho spolehlivá činnost závisí na bezvadném stavu základních částí. Jakýkoli neodborný záhad může přístroj vážně poškodit. Proto je nezbytné, aby jej opravovali a udržovali jen odborníci po pečlivém prostudování této příručky. Pokud je přístroj v záruce / 6 měs. ode dne prodeje/, může jej opravovat jen některá vyhražená opravna, jinak záruka pozbývá platnosti.

1.3 Základní technická výbava pro měření, opravy a údržbu.

a) Měřící přístroje:

1-Nf generátor s malým zkreslením a s déličem výstupního napětí. Rozsah nejméně 50 - 1500 Hz, na příklad TESLA BM 218a.

2-Nf elektronkový milivoltmetr pro pásmo aspoň 30 Hz až 50kHz a základním rozsahem 10 mV, na př. TESLA BM 210.

3-Osciloskop s vertikální zesilovačem do 100 kHz a s možností časové základny ze síťě, na př. TESLA TM 694.

4-RLC můstek, na př. TESLA TM 393.

5-Zkoušeč elektronek, na př. TESLA BM 215 a.

Měřící přístroje doporučené, nikoliv nezbytné:

6-Elektronkový voltmetr s rozsahem aspoň do 300 V ss i st. a 100 Mohm, na př. TESLA BM 289.

7-Měřič tvarového zkreslení, na př. TESLA BM 224.

8-Střídavý watmetr do 240 W, na př. TESLA GL 1.

S těmito přístroji lze dostatečně měřit elektrické vlastnosti magnetofonu a zjišťovat hodnoty nebo stav elektrických součástí.

b) Pomočné zařízení a nástroje:

1-Spojka pro měření proudu do hlav - ZANF 493 00

2-2 ks propojovacích šnúr (obr.3,díl 189) - ZAK 641 00

3-Zkušební pásek 1000 a 7000 Hz pro nastavení hlav ZANF 910 00

4-Náhradní impedance místo hlav č. ZANK 681 00

5-Sít. šnúra (obr.3,díl 188) č. ZAK 760 00

6-Matkové klíče 28, 14 a 5,5 mm

- 5 -

- 7-Šroubováky 2,5 , 5, 7 a 10 mm
 - 8-Jemný strojní olej, nejlépe silikonový
 - 9-Tuhá pinseta
 - 10-Troje kleště: a)ploché, b)s dlouhými čelistmi (čapí nos),
c) stranové štípací.
 - 11-4 propojovací kablíky se svěrkami - krokodýlky
 - 12-Pásek s cívkami pro zkušební nahrávky.

1.4 Vlastnosti přístroje dle tech. podmínek.

Pro údaje a měření technických vlastností magnetofonu MF 2 a MF 52 platí norma ČSN 36 8436 "Charakteristické veličiny magnetického záznamu zvuku."

Pásek pro měření a provoz: AGFA (Wolfen) typ C H.

Klidová dynamika	: 40 dB
Klidový odstup cizího napětí	: 35 dB
Tvarové zkreslení při 1 kHz	: 4 %
Kolísání rychlosti	: \pm 0,6 %
Plynulá změna střední rychlosti	: \pm 1 %
Citlivost vstupu pro mikrofon	: 3,2 mV na 1 Mohm
" " " přenosku	: 100 mV na 1 Mohm
" " " d.výst.přij:	: 3,2 mV na 20 kohm
Výstup mgf. pro zesilovač	: 0,5 V na 10 kohm
Výstup - vnější reproduktor	: 3 W na 5 ohmech (3,85 V).
Doba záznamu	: 2 x 30 min. /2 x 60 min./
Doba převíjení pásku	: cca 90 sec.
Napájecí napětí	: 120/220 V \pm 10%, 50 Hz
Příkon	: 100 až 110 W
Rozměry MF 2	: 420 x 390 x 205 mm
MF 52	: 410 x 295 x 195 mm
Váha MF 2	: cca 17 kg
MF 52	: cca 14 kg

2. POPIS ELEKTRICKÉ A MECHANICKÉ FUNKCE.

2.1 Základní zapojení (obr. 10)

Pro lepší orientaci je základní zapojení uspořádáno tak, že

vynikají tři základní části přístroje: nahoře pásková dráha, uprostřed elektronická část, vpravo dole pak pohybová část s motorem. Přepínače vstupů a reproduktorů jsou zakresleny běžným způsobem při pohledu na desku směrem od aretace, vytočené v levé krajní poloze proti směru hodinových ručiček. Tlacištka výprepiňač (díl 19 a 20) je kreslen podobně v klidové poloze pohledu ~~MM~~ zezadu na pájecí konce dotekových per (podle obr. 9). Součásti jsou označeny pozičními čísly, hodnoty jsou vyznačeny odlišně. Přepínač rychlosti motoru je kreslen v poloze 19 cm/sec. Značení dotekových per tlacišť výčepřepínačů a přepínače rychlosti:

Každý nosný isolační pásek s perky na přepínači je označen samostatným číslem. Sedm otvorů v něm, ev. pera v této otvoru shora od kláves označena písmeny A až G. Přepínač prémerního napětí sítě transformátoru (díl 14 a 15) je kreslen v poloze 220 V a poloha 120 V je čárkována. Vývody elektronek jsou číslovány běžným způsobem při pohledu zespoda na kolíky nebo doteková pera v objímce a to ve směru hod. ručiček počínaje od mezery. Stejně je číslována i zásuvka dálkové obsluhy (D0, díl 11 a 13) a přepínač sítě napětí. Přístroj je kreslen ve vypnutém stavu. Elektrické cesty v přístroji při všech funkcích a spínání kontaktů uvádí přehledně tabulka na obr. II.

2.2

Seznam elektrických součástí

V magnetofonu je použito moderních elektrických součástí čs. výroby s hodnotami udávanými v nové číselné řadě E 12. Tato řada se zavádí v ČSR od počátku roku 1959 a dosavadní řada hodnot R 20 se ruší. Součásti v přístroji však mohou mít značné tolerance, takže lze bez věho používat pro nahradu i nejbližších jiných hodnot podle tabulky:

Předepsáno:	1	1,2	1,5	1,8	2,2	2,4	3,3	3,9	4,4	5,6	6,8	8,1
Náhrada:	1	1,25	1,6	2	2	2,5	3,2	4	5	5	6,4	8

Seznam součástí:

Posiční číslo	Součást	Číselný znak	Viz obr.
R 1	Odpor vrstvový	TR 101 1M	-
R 2		TR 101 22k	-
R 3		TR 101 1M	-
R4		TR 101 22k	-
R5		TR 102 M22	16 a
R6		TR 102 M22	"
R7		TR 101 1M2	"
R8	Potenciometr vrstvový	WN 694 16/1M-N	46.9

Posiční číslo	S o u č á s t	Číselný znak	Viz obr.
R9	Odpor vrstv. miniaturní	TR 110 1M	16a
R10	" "	TR 102 M22	16a
R11	" "	TR 111 3k9	16a
R12	" "	TR 101 1M	16a
R13	" "	TR 102 68	16a
R14	" "	TR 11 1k	16a
R15	" "	TR 101 M15	16a c
R16	Trimr potenciometrový	WN 790 25/M1	16c
R17	Odpor vrstvový	TR 101 M1	9
R18	" " miniaturní	TR 111 M1	16a
R19	" " "	TR 110 10k	16a
R20	Pot. vrstvový s vyp.	WN 695 16/1M-N	8
R21	Odpor vrstv. miniaturní	TR 111 M1	16b
R22	" " "	TR 111 1M	16b
R23	" " "	TR 111 3M3	16a
R24	" " "	TR 111 M1	-
R25	" " "	TR 110 1M5	16a
R26	" " "	TR 102 200	16a
R27	" " "	TR 102 330	16a
R28	" " "	TR 111 100	16a
R29	" drát. tmelený	TR 607 4,7	-
R30	" vrstv.	TR 101 1k	7
R31	" "	TR 101 1k	7
R32	" "	TR 103 2k2	16b
R33	Trimr potenciometrový	WN 790 25/M22	16b
R34	Odpor vrstv. miniaturní	TR 111 2M2	16b
R35	" " "	TR 101 M15	16b
R36	" " "	TR 102 39k	16b
R37	" " "	TR 103 6k8	9
R38	" " "	TR 103 6k8	9
R39	" " "	TR 104 22k	9
R40	" " "	TR 104 22k	9
R41	" " "	TR 103 100	8
R42	" " "	TR 103 270	8
R43	" " "	TR 101 2k2	16a
R44	" " "	TR 101 39k	16a
R45	" " "	TR 104 10k	16b
R46	" " "	TR 104 10k	16b
R47	" drátový	TR 501 100	5
R48	Potenciometr drátový	WN 690 01/100	8
R49	Odpor drátový	TR 502 470	-
R50	" vrstv.	TR 104 4k7	8
R51	Potenciometrový trimr	WN 790 25/47k	9
C1	Kond. svitk. zastříknutý	TC 152 22k	16a
C2	" "	TC 908 1M	16a
C3	" " "	TC 152 47 k	16a
C4	" " "	TC 152 22k	16a
C5	" " "	TC 162 M22	16a

Poziční číslo	S o u č á s t	Číselný znak	Viz obr.
C6	Kond. miniaturní	TC 904 10M	16a
C7	" slídový zalisovaný	TC 211 680	16c
C8	" " "	TC 211 1k	16c
C9	" svitkový zastříknutý	TC 155 2k7	16c
C10	" " "	TC 152 10k	16c
C11	" " "	TC 152 12k	16c
C12	" " "	TC 152 22k	16b
C13	" " "	TC 155 2k2	16b
C14	" slídový zalisovaný	TC 211 390	16b
C15	" miniaturní	TC 904 50M	16a
C16	" slídový zalisovaný	TC 211 1k	16b
C17	" svitkový zastříknutý	TC 162 M22	16b
C18	" slídový zalisovaný	TC 212 3k3	16b
C19	" " "	TC 222 2k2	16b
C20	" " "	TC 211 270	9
C22	" MP krabicový	TC 477 8M	8
C23,C24	" elektrolyt.	TC 519 16+16M	5
C25,C26	dtto		
C27,C28	dtto		
C29,C30	dtto		
C31,C32	Kond. MB krabicový	TC 461 2xM1	4
E1	Elektronka	EF 86	5
E2	"	ECC 85	5
E3	"	EL 84	5
E4	"	EM 81	5
E5	"	EL 90	5
E6	"	EZ 81	5
U1	Dioda germaniová	2 NN 40	16b
Ž 1	Žárovka trpasličí	7 V /0,3 A	7
P 1	Pojistka MK	1,6A/250 V	9
P 2	"	0,8A/250 V	9
P 3	"	0,16A/250 V	9

Posiční číslo	Součást	Číselný znak	Viz obr.
L 1-L 6	Síť. transformátor T 1	ZAN 661 00	8
L 8,L 9	Výstupní transformátor	ZAN 673 00	9
L 9	Korekční cívka	ZAK 585 02	9
L 10	Tlumivka oscilátoru	ZAK 585 02	16b
L 11,L 12	Kombinovaná hlava	ZAK 472 00	5
L 13,L 14	Mazací hlava	ZAK 473 00	5

2.3 Zesilovač.

Zesilovač magnetofonu je čtyřstupňový. Na vstupu je nf. pentoda EF 86 /E 1/, která zesiluje signál přicházející při záznamu ze tří vstupních konektorů/ obr. 3/, přes přepinač vstupů (díl 1 a 3). Při snímání zesiluje E 1 signál z KH /L 11, L 12/. Předpětí E 1 se tvoří mřížkovým proudem na svodu R 5. Žhaví se sníženým napětím 6 V z vinutí L 3, na které je připojen odbručovač/ R 48/. Ve stínící mřížce je obvyklá kombinace R 7-C 2. Z pracovního odporu R6 jde signál přes vazební kondensátor C3 na regulátor úrovně R8. Svod R9 omezuje možné poruchy z nedokonalého doteku běžce na R8. Následuje dvoustupňový korekční zesilovač, osazený dvojitou triodou ECC 85 /E 2/. Z pracovního odporu R10 jde signál přes vazební kondensátor C4 na mřížku E2a a její svod R12. V katodě je obvyklá kombinace R14-C6. Z pracovního odporu R13 se pak odebrá zesílený signál přes C5 pro hlavní výstupní bod V. Odtud je zavedena frekv. závislá zpětná vazba na katodový odpor R11. Ve smyčce zpětné vazby se především uplatňuje kombinace R15-C7 s předepsanou časovou konstantou 100 μ sec. pro korigování nízkých frekvencí při snímání. Resonanční obvod L9-C8 (C9) spolu s C10 (C11) zdůrazňují vysoké frekvence s vrcholem, který lze nastavit jádrem L9. Potenciometr R16 při snímání podle potřeby resonanční obvod utlumí a společně s jeho správným naladěním vyrovnaná frekvenční charakteristiku záznamu na pásku v nejvyšší oblasti. Při záznamu se C7 a R16 vyřadí a jsou zdůrazněny jen vysoké frekvence asi od 3 kHz nahoru. Kontakty ml a m2 přepínají korekce pro 9,5 a 19 cm/sec.

- 10 -

Upravený signál z bodu V jde na 4 místa:

- a) při záznamu do kombinované hlavy přes linearisační odpor R17 a kontakt e2,
- b) do konektoru diodového výstupu magnetofonu (obr.3) přes dělič R18-R19,
- c) na koncový stupeň E3 přes C12 a R21 při snímání, přes R20 a C13 při záznamu,
- d) do obvodu elektronického indikátoru úrovně E4 přes R33.

R20 tvoří při snímání tónovou clonu, při záznamu působí jako regulátor hlasitosti kontrolního odposlechu. Dělič R22 a R23 zeslabuje signál pro koncový stupeň při záznamu, C14 omezuje mírně vysoké tóny při odposlechu. R24 je tlumící odpor řídící mřížky. Jejím svodem při snímání je R25, při záznamu R23. Katodová kombinace C15-R26+R27 se celá uplatňuje jen při záznamu, kdy zvětšeným předpětím omezuje proud E3. Při snímání se zas uplatní jen R26 a C15, /viz oddíl 2.19/. R28 je ochranný odpor stínící mřížky. Na anodu E3 je připojen výstupní trafo L7-L8. Z jeho sekundáru je do katody konc. elektronky zavedena frekvenčně nezávislá zpětná vazba, která snižuje zkreslení a vnitřní odpor konc. stupně. Z výnutí L8 jde signál přes třípolový přepínač (díl 2 a 3) buď na vestavěný reproduktor (díl 141), nebo do zatěžovacího odporu R29. Ve třetí poloze se napájí vnější reproduktor připojený do konektoru. Součásti zesilovače jsou většinou umístěny na spojových deskách (díl 21 a 23).

2.4 Vf oscilátor.

Slouží pro mazání starého záznamu a pro vf předmagnetisaci. Oscilátor osazený elektronkou EL 90 (E5), 6AQ5 nebo 6L31 je zapojen jako tříbodový s kapacitní odbočkou na C18-C19. Indukčností oscilačního obvodu je přímo ferrítová mazací hlava L13 nebo L14. Katodový odpor R32 omezuje stejnosměrný i vf proud oscilátoru a má vliv na čistotu průběhu vf kmitů. Proudový okruh oscilátoru se uzavírá jen při záznamu přes dolní část tlumivky L10. Obě části L10 a L10' tvoří spolu autotransformátor. Na konci L10' je dostatečně vysoké vf napětí pro předmagnetisaci, která se vede do obvodu záznamové hlavy L11 nebo L12 přes regulační odpor R51 a kondensátor C20.

2.5 Indikátor úrovně signálu.

Je osazen elektronkou EM 81 /E4/ s vějířkovitým stínítkem. Signál při záznamu se k němu přivádí přes regul. odpor R33, kterým lze nastavit správnou citlivost indikátoru. C16 filtruje vys. frekv. oscilátoru z mřížkového obvodu. Signál se usměrní na diodě U 1 a vytvořené předpětí ovládá na řídící mřížce rozevření výsečí elektronky. Mřížková kombinace C17-R34 má vhodnou časovou konstantu pro pomalý návrat světelních výsečí. Odpory anody R35 a stínítka R36 jsou zvoleny tak, aby se výseče při příliš silném signálu překrývaly a tím umožnily odhadnout míru přemodulování. Součásti oscilátoru a indikátoru jsou většinou na spojové desce (díl 22).

2.6 Napájecí část.

Je osazena dvoucestnou usměrňovací elektronkou EZ 81 nebo 80, která usměrňuje napětí z vinutí L5-L6. Obvod je jištěn pojistkou P3. Na katodu E6 je připojen filtrační řetěz C23, R41, C25+C27 atd. z jehož jednotlivých bodů jsou napájeny anodové obvody elektronek. Z bodu +1 se napájí výhradně elektromech. část přes samostatný filtr R49-C28. Vinutí L4 na síť. trifu napájí 34 V okruh samočinného konc. vypínání. L2 žhaví všechny elektronky kromě El. Primár jistí pojistky P1 /120V/ a P2 /220V/. Z odbočky 150V se napájí při provozu motor. Síť. napětí se přepíná miniaturním přepínačem (díl 14 a 15) a zapíná je dvoupólový vypínač spřažený s pot. R20.

2.7 Ovládání přístroje. Jištění proti chybné obsluze.

Všechny funkce magnetofonu se volí klávesnicí tlačítkového přepínače, jejíž klávesy jsou uspořádány ve dvou čtvercích vpředu na krycí desce magnetofonu. Přístroj pracuje stejně v obou směrech. Obdobně jsou také uspořádána tlačítka. Tlačítka "stop" jsou obě rovnocenná a mohou vypínat každou funkci. Aby bylo vyloučeno poškození přístroje nebo pásku, je povelové zařízení zajištěno všeobecně elektricky i mechanicky.

- P o j i s t k a p r o t i v y t v o ř e n í s m y-
č e k: Smyčky se vytvářejí na mgf. hlavně tehdy, jestliže k rozběhnutému pásku při rychlém převíjení přiskočí přítlačná kladka a zadrží jej. Než se odvíjená cívka zastaví, vyběhne ven množství pásku. Tento případ je vyloučen mechanickou pojistkou (díl 27), která se sklopí dovnitř při povelu

"převíjení". Tím znemožní stisknout obě tlačítka záznamu nebo snímání a tím i přítah přítlačné kladky. Navíc je přívod proudu do elektromagnetu F přítlačné kladky přerušen rozpojovacími kontakty na tlačítkách převíjení EF2 a EFL5. Pojistka se uvádí teprve návratem tlačítka převíjení do klidové polohy stiskem tlačítka "stop", nebo automatickým vypnutím na konci pásku. Tím se pásek okamžitě zabrzdí /viz oddíl 2.10/ a je možno udělit další povel. Při převíjení lze bez zastavení zapínat přímo i převíjení pásku na opačnou stranu bez nebezpečí. Pásek se vždy na odvíjené straně okamžitě zabrzdí a teprve pak se může rozběhnout opačným směrem.

b) J i š t ě n í p r o t i p ř e t r ž e n í p á s k u n e b o p r o t i j e h o n a d m ě r n ě m u n a m á h á n í : Dochází k němu u přístrojů, kde při záznamu nebo snímání může vstoupit v činnost těžká síla pro převíjení. Zde je to vyloučeno rozpojovacími kontakty na tlačítkách snímku EFL3. Ty přeruší přívod proudu pro obě spojky, které se pak nemohou nabudit ani při násilném současném stisku tlačítka snímání, záznamu a převíjení.

c) Z a j i š t ě n í p r o t i s o u č a s n ě m u p o v e l u z l e v a i z p r a v a :

Povelení na pravé části klávesnice se motor rozbíhá **vpravo**, povelení vlevo naopak, a to přepínáním přívodu proudu kontakty a3 a c1 na jednu nebo na druhou starnu rozběhového kondensátoru C22. K současnému připojení obou nesmí dojít, aby nenastaly nežádoucí stav v motoru. Proto se motor pro každý směr budí přes samostatné relé A(vlevo) nebo C(vpravo).

Každé z obou relé se napájí přes rozpojovací kontakt na druhém, a to relé A přes c2 a relé C přes a2. Je-li jedno relé v činnosti, druhé už nemůže přitáhnout ani při současném stisku tlačítka vpravo a vlevo. Přitahuje vždy to relé, které dostane proud o sebemenší okamžik dříve. Ani obě spojky se nemohou současně nabudit, protože elektromagnet levé spojky J se budí přes rozpojovací kontakt BC1 na tlačítku převíjení vpravo, které zapíná pravou spojku. Uvedené způsoby urychlují obsluhu tak, že lze některé povely volit přímo z pohybů aniž by bylo nutno pásek zastavovat. Mechanické pojistky se

nepoškodí ani současným stlačením tlačítek (viz oddíl 4.5 o nastavení pojistek).

2.8 Elektromagnetické spojky.

Přenáší buď točivý moment hnacího ústrojí na cívky s páskem, nebo je brzdí. Třecí síla ve spojce se vyvazuje nabuzením elektromagnetů H u pravé a J u levé spojky anebo v nenabuzeném stavu volným prokluzem nezatíženého talířku na plsti.

P o p i s f u n k c e s p o j e k (k obr. 14).

Levá spojka je tu nakreslena v osovém řezu a všechny její díly ukazuje fotografie (obr. 15 - dol. část). Řemenice (díl 59) je poháněna řemínkem od motoru. V řemenici jsou dvě kluzná ložiska (díl 55). Mezi nimi je pouzdro s pravotočivou pružinou (díl 58), která obepíná hřídel unášeče (díl 49). Pouzdro je proti otočení zajištěno kolíkem (díl 79). Uvažujme nejdříve chod motoru s páskou vlevo, kdy řemenice se točí po směru hod. ručiček při pohledu shora. Pružina se na hřídeli okamžitě utáhne a unáší jej pevně s sebou. Tím se také točí celý unášeč otáčkami řemenice. Na jeho kotouči je přilepena plstěná vložka (díl 51), na niž sedí volně talířek (díl 47) pro nasazení cívky s páskem, který po třecí vložce může prokluzovat oběma směry otáčení.

Talířek je pojištěn šroubem (díl 48). Tlakem talířku na vložku jeho vlastní vahou se vyvazuje třecí síla a kroutící moment úměrný váze pásku na cívce. Unášeč se volně otáčí v pouzdře s ložisky (díl 54 a 55), mezi nimiž je podobné pouzdro s pružinou (díl 76 a 58)-jako v řemenici. Zde se však otáčí proti směru vinutí závitů. Pružina se tím roztahuje a po hřídeli se volně protáčí. Svojkou takto navijí pásek při záznamu nebo snímání druhé stopy. Nabudí-li se cívka proudem 15 až 18 mA, vznikne v obvodu spojky magnetický tok, který má snahu uzavřít všechny vzduchové mezery. Ty jsou však pevné a nemohou se uzavírat, kromě jediné pracovní mezery mezi kruhovou kotvou (díl 50) a horní železnou miskou v místech označených X. Kotva okamžitě vyskočí nahoru, pracovní mezera uzaře a přitiskne se pevně zespodu na talířek. Kotva zasahuje svými třemi čepy do děr v kotouči unášeče, takže se spolu

s ním otáčí a unáší s sebou pevně také, taliřek i s páskem. Spojka tak převíjí pásek s pravé cívky na levou.

Uvažujme opačný chod motoru, kdy řemenice spojky se otáčí proti směru hod. ručiček při pohledu shora. Protože má proti hřídeli opačný smysl otáčení, její pružina se uvolní a protáčí se s řemenicí volně po hřídeli. Naproti tomu se však utáhne horní pružina v ložiskovém pouzdře a zadrží pevně hřídel s unášečem, který stojí a nemůže se otáčet. Horní taliřek poháněný odvíjeným páskem se však otáčí a třením o plstěhou vložku na stojícím unášeči vyvozuje mírný brzdící moment, úměrný váze pásku. Spojka takto napíná odvíjený pásek při záznamu a snímání první stopy, nebo při jeho převíjení z levé na pravou sivku. Při nabuzení cívky se uzavře opět pracovní mezera X a taliřek se pevně spojí s unášečem, takže se nemůže protáčet. Spojka tak namístě zabrzdí dosud volně odvíjený pásek a uvolní jej teprve po přerušení brzdícího proudění.

Osové tlaky ve spojce zachycují polyamidové vložky (díl 65) a stavěcí kroužek (díl 72) zajištěný červíkem. Spojka se upevňuje za osazený závitový konec ložiskového pouzdra (díl 54) plechovou lisovanou maticí (díl 60), která se zespoda přitáhne na podložku (díl 77). Přívod proudu k budící cívce je z pájecího oka v isolačním pásku, přinýtovaném na spodní misce (díl 53). Druhý vývod budící cívky je připojen na kovovou kostru spojky. Cívka má odporník asi 5 kohm a při 18 mA budícího proudu má příkon 1,6 W. Budící napětí je asi 80 V. Pravá spojka je podobná jako levá, jenže má opačnou funkci. Na její řemenici není unášeč a samosvorné pružiny v ložiskovém pouzdro a vřemenici jsou levotočivé (díl 57).

Elektromagnety spojek J a H se napájejí ze dvou různých míst a to při převíjení vpravo přes kontakty CD16, při převíjení vlevo přes kontakty CD1. Při dálkové obsluze z bodů 5 DO nebo 3 DO. Při brzdění pásku pak přes brzdové kontakty pl nebo p2 z brzdové cesty na tlačítkovém přepínači, případně z kontaktů CD7 nebo CD9 na tlačítkách "stop". V okruhu spojek jsou omezovací odpory R45 a R46. Při záznamu nebo snímání pracují obě spojky bez buzení jen s volným prokluzem taliřků (díl 47) po plstěném kroužku (díl 51) unášeče (díl 49).

Unášeč spojky pod navíjenou cívkou se točí stálou rychlostí a talířek po něm jen tak, jak mu dovolí stálá rychlosť navíjeného pásku. Unášeč spojky pod odvíjenou cívkou naopak stojí a talířek se na něm protáčí. Při tom tah pásku jak na navíjecí, tak na odvíjené straně zůstává přibližně stálý na začátku i na konci. Přibývajícím páskem na cívce se zvětšuje její váha a tám i tlak talířku na plst a záběrový moment spojky se tak plynule zvětšuje. Současně však roste průměr pásku, takže jeho tah na obvodě zůstává prakticky stálý. Toto uspořádání dává také velmi rovnoměrný brzdící moment, takže pásek dobře leží na hlavách a správně se uchahuje. Pro dobrou funkci je nezbytná kvalitní plst a hladký vnitřní povrch talířku.

2.9 Zastavení pásku a pauza.

Pásek lze zastavit z každého pohybu třemi způsoby:

- a) Dočasně zastavení /pauza/ stiskem kteréhokoli z obou tlačítek "stop" na první doraz tak, že ostatní tlačítka zůstanou stisknuta a nevyskočí. Přes kontakty tlačítkového přeočínače CD7 nebo CD9 a přes směrový přepínač pl nebo p2 podle směru pohybu pásku se nabudí elektromagnet odvíjené spojky, která začne působit jako brzda a okamžitě zastaví pásek. Kontakty BC7 nebo BC9 na tlačítce "stop" současně přeruší buzení druhé navíjecí spojky nebo elektromagnetu přítlačné kladky. Pásek tedy stojí a napíná se jen mírným třením rotujícího plstěného kroužku o talířek v navíjecí spojce, protože pohybový mechanismus běží dál. Uvolněním stisknutého tlačítka "stop" se pásek opět rozběhne a obnoví se původně zvolená funkce přístroje.
- b) Trvalé zastavení stiskem kteréhokoli z obou tlačítek "stop" až dolů na druhý doraz. Tím se uvolní západka (díl 28), dosud stisknutá tlačítka vyskočí a zvolená funkce se zruší. Při tomto povelu v první fázi stisku tlačítka "stop" probíhá stejný pochod jako v předešlém odstavci. Teprve v druhé fázi na dorazu návratem funkčních MM tlačítek do klidové polohy vstoupí v činnost brzdová cesta (viz oddíl 2.10).
- c) Automatické trvalé zastavení pásku vypínací folií na konci pásku (viz oddíl 2.11).

Na řemenici levé spojky je nasazen unášeč brzdového přepínače. Jeho hlavní částí je unášecí kotouč (díl 81) mezi dvěma plstěnými podložkami (díl 70), kroužkem (díl 67) a podložkami (díl 69). Celek je usazen na trubce (díl 68), na které se kotouč může volně točit. Tlak pružiny (díl 66) zajišťuje tření kotouče, který stojí při otáčení řemenice a kolíkem (díl 71) vyvazuje stranový tlak na pera směrového přepínače brzdění pl a p2 (viz oddíl 2.10).

2.10 Brzdění pásku. Kontakty pl a p2.

Magnetofon má zařízení, které umožňuje, aby pásek při povahu tlačítkem "stop", nebo při změně pohybu okamžitě zastavil. Obstarává to vždy ta z elektromagnetických spojek, na níž leží odvíjená cívka s páskem. Má-li se pásek zastavit, spojka se nabudí, talířek s cívkou (díl 47) se pomocí kotvy (díl 50) spojí pevně s unášečem (díl 49) a nemůže se dále protáčet ve směru pohybu pásku. Přerušením proudu do brzdící spojky se pásek zase okamžitě uvolní. Pro brzdění pásku se spojky budí přes brzdový přepínač pl, p2 (díl 9). Jsou to dva samostatné pérové svazky na držáku, umístěné na kostře magnetofonu pod levou spojkou. Mezi oba svazky zasahuje kolík unášeče (díl 71), který podle smyslu otáčení motoru tlačí na jeden, nebo druhý pérový svazek a uzavírá tak kontakt. Při chodu pásku vpravo je spojen p2, při chodu ~~MM~~ vlevo pl. Kondensátory C31 a C32 omezují jiskření na kontaktech. Brzdový přepínač je spojen s kontakty tlačítkového přepínače D7 a D9, odkud přichází brzdící proud při stisku některého tlačítka "stop". Při rozběhu, nebo při reversaci motoru jde brzdící proud přes kontakty bl. Při dálkové ovládání jde z bodu 8, nebo při zastavení z průběžné elektrické brzdové cesty, vytvořené řadou klidových kontaktů, na tlačítkovém přepínači. Klidové kontakty brzdové cesty jsou na tlačítkách, která ovládají pohyby pásku, tedy převíjení vpravo i vlevo, snímání první a druhé stopy. Klidový kontakt brzdy je také na tlačítku pro záznam první stopy, které

samo žádný pohyb neovládá. Zde přerušuje brzdovou cestu při dálkové obsluze (viz oddíl 2.20). Při povelu záznamu, snímání nebo převíjení se stiskem příslušného tlačítka vždy brzdová cesta přeruší. Brzdovou cestu tvoří kontakty: EF5, EF4, EF1, EF15, EF14. Při každém stisku tlačítka "stop" se nejdříve nabudí brzdící spojka přes kontakty CD7 nebo CD9 a při jeho domáčknutí na druhý doraz vyskočí i ostatní dosud stisknutá tlačítka (viz oddíl 2.9). Tím se propojí brzdová cesta a pásek stále stojí i při uvolnění tlačítka "stop". Brzdové kontakty pl nebo p2 se mohou rozepnout teprve po úplném zastavení motoru, takže se brzdící spojka odbudí teprve až je pásek a celý mechanismus úplně v klidu.

2.11 Samočinné koncové vypínání.

Má-li působit samočinné koncové vypínání, musí být použity pásek na koncích opatřen kovovou vypínačí folií (obr. 16). Při doběhu pásku na konec spojí folie kontakt r1 nebo r2 na pravém nebo na levém vodícím kolíku (díl 95), na př. při chodu pásku vpravo se tak uzavře okruh přes kontakty r2, c2, vinutí L4, klidový kontakt n na zásuvce DO a vinutí koncového elektromagnetu G (díl 29). Ten přitáhne a uvolní západku tlačítkového přepínače (díl 28). Dosud stisknutá tlačítka vyskočí do klidové polohy a pásek se okamžitě zastaví. Při chodu pásku se vypínačí okruh uzavře přes r1, a2. Z vypínačího okruhu je možno vyřadit koncový elektromagnet G rozepnutím pérového svazku n, na př. zasunutím zásuvky DO, která je pro tento účel opatřena středním vypínačním kolíkem (obr.17). Vypínačí konc. impulsy se potom vedou jen do vývodu 9 DO, kde se jich může použít dle potřeby, na př. pro vypínání klívesnice DO a pod. Pro přijetí vypínačího povelu dotykem folie na pásku je připraven vždy jen jeden vodící kolík a to ten, který je u odvíjené cívky. Umožňuje to samočinně obracet chod pásku na koncích a nepřetržitý provoz (viz oddíl 2.20). Odpory R30 a R31 paralelně u kontaktu r1 a r2 uzavírají okruh relé A a C. V nízkonapěťovém vypínačním okruhu elektromagnetu G se však neuplatňuje.

- 18 -

2.12. Zrychlený rozběh. Relé B.

Požitý hysteresní meter má těžký oběžný roter s velkou setrvačnou hmotou. Aby bylo přesto dosaženo rychlého rozběhu a reversace /obracení chodu/, je v přístroji zařízení pro zrychlený rozběh a reversaci zvýšeným napětím 220 V z celého primárního vinutí L 1/ vývod 5./. Normální provozní napětí motoru je 150 V a odebírá se z odbočky 4 na primáru. Jsou-li všechna tlačítka v horní klidové poloze, obě směrová relé A i C jsou v klidu a motor stojí. Rozběhové relé B je nabuzeno přes kontakty c3, al, a odpor R 47, který omezuje proudové špičky při práci obou kontaktů. Kontakt b2 je přiložen na zvýšené napětí 220 V, které je tak na motoru připraveno pro zrychlený rozběh. Stiskne-li se nyní tlačítko pro kteoukoliv funkci přístroje, přitáhne buď relé A nebo C podle toho, má-li se motor točit vpravo, nebo vlevo. Proudový okruh se uzavře jedním z kontaktů a3 nebo c1 a motor se rychle rozbíhá zvýšeným napětím 220 V. Tím se přeruší jeden z kontaktů al nebo c3, takže přes ně přestane procházet budící proud rezběhového relé B. Toto relé však zůstane ještě asi 0,6 sec. přitaženo, protože se přes jeho vinutí požne nabíjet ellyt C 30. Jakmile se nabije, přestane procházet proud vinutím relé B, takže relé odpadne a jeho kontakt b2 připojí reztočený motor na normální provozní napětí 150 V. Zvláštní funkci při rozběhu motoru má kontakt bl, který spojuje vývod 4 a 8 DO. Při povelu "záznam" nebo "snímání" se v bodě 4 objeví napětí 250 V pro přitažení elektromagnetu F přitlačné kladky. Elektromagnet však napětí zatím nedostane, nýbrž dostává je bod 8 DO (vývod brzdy) přes kontakt bl. Odtud jde napětí přes brzdový přepínač pl nebo p2 do elektromagnetů některé ze spojek. Je to vždy spojka s odvíjenou cívkou, která se nabudí a při rozběhu motoru přidrží pásek na okamžik v úplném klidu. Jakmile po rozběhu motoru odpadne relé B kontakt bl se přeléží do klidové polohy a pošlě proud z bodu 4 DC do elektromagnetu F. Přitlačná kladka přiskočí a pásek se okamžitě rozběhne. Při převíjení pásku oběma směry se kontakt bl neuplatňuje. Kontakt b3 po dobu zrychleného rozběhu zkratuje signálovou cestu zesilovače, takže do reproduktoru neproniknou akustické účinky poruch z přepínání kontaktů a zvýšeného rozptylu motoru při rozběhu. Uvedené elektrické uspořádání zrychleného rozběhu je předmětem čs. pat. přihlášky.

2.13. Reversace (obracení chodu motoru).

Změna některých funkcí je možná pouhým stiskem příslušného tlačítka, aniž by bvlo třeba přístroj zastavovat tlačítkem "stop". Při povelu na př. převíjení pásku vpravo, přímo ze snímání první stopy zůstane motor i pásek v pohybu původním směrem vpravo. Jiné je to však při povelu převíjení vlevo, kdy se motor i pásek musí nejdříve zastavit a pak rozběhnout opačným směrem. Stiskem tlačítka převíjení vlevo se uvolní původně stisknuté tlačítko snímání první stopy a tím odpadne i pravé směrové relé C. Místo něho však přitáhne levé směrové relé A, přes jeho kontakt a3 dostane motor proud, který vybudí v jeho vinutí točivé pole opačného smyslu. Obě

směrová relé A i C jsou navzájem vázány přes klidové kontakty a₂ a c₂, takže nikdy nemohou přitáhnout současně /viz oddíl 2.7c/. Mezi odpadem relé C a přítahem relé A je tedy nепatrný okamžik, kdy jsou obě relé v klidu a cesta přes jejich kontakty al a c₃ se uzavře. V tomto okamžiku sepřes ně a R 47 stačí vybit dosud nabity kondensátor C 30. Jakmile v příštím okamžiku relé A přitáhne, kontakt al se rozpojí a C 30 se začne nabíjet přes vinutí relé B. Motor tak dostane opět zvýšené napětí 220 V, které jej rychle zabrzdí a roztočí opačným směrem. Celý pochod je pak obdobný rozhoru motoru z klidu. /Viz oddíl 2.12./.

2.14. Přepínání rychlostí.

Pásek prochází přístrojem při záznamu a snímání konstantní rychlosti. Je poháněn přímo osazeným koncem hřídele motoru, který se otáčí buď 1000 nebo 500 ot./sec. Při vyšších otáčkách je rychlosť pásku 19,05 cm/sec., při nižších 9,53 cm/sec. Otáčky motoru a tím i rychlosť pásku se volí přepínačem rychlostí vzadu na rámu pohybové části (díl 61). Páka přepínače je vyvedena nad krycí desku a je naní nasazen knoflík /díl 130/. Táhlem tohoto přepínače se ovládá ještě pérový svazek m₁ a m₂, který příspívá korekční obvody zvolené rychlosťi pásku. Kontakt m₁ připíná při 9,5 cm/sec. C 11 paralelně k C10 pro větší zdůraznění vysokých frekvencí. Kontakt m₂ připojuje C9 paralelně k C8 a naladí tak resonanční obvod a L9 na nižší frekvenci. Při rychlosći 19 cm/vt. jsou oba kontakty m₁ a m₂ rozpojeny.

2.15. První a druhá stopa, jejich přepínání a relé E.

ZáZNAM na pásku je dvoustupý, t.j. na šíři pásku jsou dva záZNAMY vedle sebe s malou nezbytnou mezerou uprostřed. Některé starší stroje čs. i cizí výroby mají sled stop obrácený. Pásy nahrané na takových strojích lze na mgf. SUPRAFON přehrávat takto: Stiskneme nejdříve tlačítko snímání první, pak druhé stopy, takže jsou stlačena obě současně. Pásek jde doprava, ale nabudí se při tom relé E (které jinak zapíná ~~MM~~ jen při chodu druhé stopy). Relé E tedy připojí hlavy druhé stopy ač pásek jde směrem vpravo. Hlavy pro první a druhou stopu jsou samostatné /viz oddíl 2.16./ a přepínají se výhradně elektricky kontakty relé E takto:

- e1 přepíná živé konce komb. hlav L 11 a L 12
- e2 přepíná studené konce komb. hlav L 11 a L 12
- e3 přepíná živé konce mazacích hlav L 13 a L 14.

2.16. Hlavy a jejich nastavení.

a) Kombinované hlavy L 11 a L 12

Pro záZNAM a snímání se používá též hlavy a to samostatně pro první /L 11/ a pro druhou stopu /L 12/. Kombinovaná hlava je uložena v kovovém pláště a zalita epoxydovou pryskyřicí. Pro nasazení hlav do objímky jsou dole tři kolíky, z nichž dva krajní slouží jako vývody /střední vodící/. Toto uspořádání umožnuje snadnou a rychlou výměnu hlav. Kombinované hlavy mají indukčnost 0,8 H ~~±~~ 10 %. Obě hlavy sedí v páskové dráze na ~~m~~ základních deskách (díl 105 a 106), které lze třemi šrouby (díl 115 a 116) libovolně nakládat, zvyšovat nebo snížit podle potřeby. Kryt z magnetické slitiny (díl 107) spolu se spodní deskou držáku stíní hlavu od rušivých magnetických polí.

b) Mazací hlavy L 13 a L 14

Jsou opět ~~zadní~~ dvě stejné pro první (L 13) a pro druhou stopu (L 14). Mazací hlava je tvarem shodná s kombinovanou hlavou

- 20 -

i když mechanické provedení je odlišné. Celý systém hlavy je zalit do epoxidové průskyřice. Jako vývody slouží opět dva kolíky. Hlava má poměrně vysokou jakost, takže je zapojena přímo jako indukčnost kmitacího obvodu v řešení oscilátoru. Takto zapojená hlava dobře mže i přemodulované záznamy. Indukčnost mazací hlavy je $12 \text{ mH} \pm 10\%$.

2.17 Přítlačná kladka. Elektromagnet F (díl 92).

Kladka přitlačuje pásek k hnacímu hřídeli motoru, takže je unášen správnou rychlostí. Běhoun s kladkou (díl 97 a 96) přitahuje kotva elektromagnetu (díl 117), vrácená do kličkové polohy pružinou (díl 118). Pod základní deskou páskové dráhy jsou pérové doteky f1 a f2. Oba jsou sepnuty, pokud je přítlačná kladka v klidové poloze. Kontakt f1 zkraťuje výstupní signálovou cestu v klidu a při všech funkcích kromě záznamu a snímání. Kontakt f2 zkratuje omezovací odpor R 50, aby vinutí elektromagnetu F dostalo pro přitah plný proud. Jakmile kladka přiskočí k hřídeli, šroub na běhounu kladky (díl 119) oba doteky rozepne. Signálová cesta se tím uvolní a do okruhu elektromagnetu F se vřadí odpor R 50, který omezí provozní proud. Vypínačí šroub je třeba nastavit a zajistit tak, aby při chodu pásku byly pérové doteky rozepnuty maximálně o 1 až 1,5 mm a nedeforovaly se (viz oddíl 4.2).

2.18 Hnací motor.

V magnetofonu je zamontován hysteresní synchronní motor s vnějším rotorem typu SUPRAPHON MT 13 (díl 41). Konec hřídele průměru 3,7 mm je upraven pro přímý pohon pásku a musí být mimořádně přesný. Bezdrážkový motor je vytvořen prstencem z magnetické tvrdé slitiny, která se hysteresními ztrátami rozbalhá a běží pak synchronně s točivým polem statoru. Vinutí motoru je uspořádáno v 36-drážkovém statoru jako třífázové, což umožnuje jednoduše přepínat otáčky změnou počtu pólů.

Vlastnosti motoru:

počet otáček	počet pólů	zapojení vinutí	rychl.pásku	výkon motoru
500 / min.	12	trojúhelník	9,53 cm/s	6 W
1000 / min.	6	dvojitá hvězda	19,05 cm/s	10 W

Motor má značnou rezervu výkonu a zaručuje spolehlivý chod přístroje i při ztížených provozních podmírkách. Provozní napětí je 150 V při 50 Hz, proud cca 0,4 A, $\cos \phi = 0,9$, příkon asi 60 W. Napětí pro zrychlený rozběh je 220 V. Proud k motoru přivádí šest barevně označených přívodů: hnědý, žlutý, zelený, modrý, bílý a černý. Rudě označený přívod slouží k uzemnění kostry motoru. Rotor je pečlivě dynamicky vyvážen. Protože je motor synchronní, jsou jeho otáčky pevně určeny počtem pólů a kmitočtem sítě, pokud se ovšem nepřekročí jeho dovolené mechanické zatížení. Případný nepravidelný chod pohybového mechanizmu nemůže být proto zaviněn kolísáním otáček motoru, pokud ovšem není poškozeno vinutí (viz odd. 5); poruchy motoru mohou být většinou jen mechanického rázu, např. ohnutý konec hřídele, poškozená ložiska apod. Ložiska jsou samomazná ze spékané bronzi a přídavná zásoba oleje je v plstěných vložkách. Motor se chladi vlastním ventilátorem, který je vytvořen nosnými žebry rotoru. Je upevněn za přírubu

třemi šrouby M 5 (díl 73 a 74). Na hřídeli je nasazena řemenice s kroužkem (díl 42 a 75), která pohání gumovým řemínkem (díl 43) řemenice spojek. Celý motor vyžaduje opatrné a odborné zacházení, protože jeho přesnost a naprostě klidný chod je první podmírkou pro jakostní záznam. V případě poruchy je nutné svěřit motor k opravě výhradně výrobci.

2.19 Záznam a snímání (reprodukce). Relé D.

Záznam se volí s o u č a s ný m stiskem tlačítka záznamu i snímání (dvě vnitřní v každé čtverici) a to pravých pro první stopu, levých pro druhou stopu. Nutnost současného stisknutí obou tlačítka je pojistkou proti nežádoucímu smazání založeného pásku. Samotné tlačítko záznamu první stopy slouží mimo to pro zapínání dálkové obsluhy (DO). Obvody přístroje pro záznam a snímání přepínají výhradně kontakty záznamového relé D. Lze tu proto dálkově volit také záznam kromě všech ostatních funkcí (viz oddíl 2.20). Relé D se budí přes kontakty tlačítkového přepínače CD4, CD5 nebo CD 11 a CD 13 a přes srážecí odpory R 39. Funkce jednotlivých kontaktů relé D: (klidová poloha je označena písmenem s = snímání, pracovní poloha z = záznam).

- d1z - zapíná proudový okruh oscilátoru
- dls - uzemňuje studený vývod kombinované hlavy při snímání
- d2z - zařazuje korekci nízkých frekvencí zkratem C 7
- d2s - připíná tlumící odpory R 16 k rezonančnímu obvodu L9-C8(C9)
- d3z - omezuje proud koncové elektronky E 3 připojením mřížkového svodu R 23, přepíná R 20 na regulátor hlasitosní odposlechu při záznamu.
- d3s - připojí mřížkový svod R 25, takže E 3 pracuje naplně, R 20 je přepnut jako tónová clona.
- d4z - zkratuje napěťový výstup a zabranuje vyřazování vysoké frekvence.
- d4s - připojuje konektor napěťového výstupu.
- d5z - uzemňuje studený konec kombinované hlavy při záznamu
- d5s - uzemňuje okruh přepínače vstupu při snímání
- d6z - zapíná vstupní přepínač k zesilovači při záznamu
- d6s - připíná snímací hlavu k zesilovači při snímání

2.20 Dálková obsluha

Magnetofon SUPRAPHON MF 2 a MF 52 je možno všechny funkce ovládat dálkově a to buď podobnou ovládací klávesnicí jako je na přístroji, nebo jiným povelovým zařízením. Přístroje lze pak použít k nejrůznějším účelům. Povelová zařízení dálkové obsluhy se připojuje do desetipólové zásuvky na zadní straně magnetofonu označené AUT (v popisu označena jako zásuvka DO).

Jednotlivé vývody zásuvky DO:
Vývod 1: přivádí napětí do povelového zařízení DC při stisku samotného pravého tlačítka záznamu pro první stopu.

Vývod 2: relé A pro chod vpravo

Vývod 3: pravá elektromagnetická spojka H

Vývod 4: elektromagnet F přítlačné kladky

Vývod 5: levá elektromagnetická spojka J

Vývod 6: relé C pro chod vlevo + relé E pro přepínání hlav

Vývod 7: záznamové relé D

Vývod 8: vývod brzdového okruhu

Vývod 9: buzení koncového vypínačiho nebo přepínačiho elektromagnetu v zařízení dálkové obsluhy

Přístroj se přepne na dálkovou obsluhu stiskem samotného tlačítka záznamu první stopy. Pak jej lze plně ovládat z dálky jednoduchým propojováním vývodů zásuvky DO.

S p o j e n í v ý v o d ú d á l k o v é o b s l u h y
p ř i j e d n o t l i v ý c h f u n k c í c h m g f.

- 1 - Snímek první stopy vpravo: Vzájemně propojit vývody 1,2,4.
- 2 - Snímek druhé stopy vlevo: Vzáj. propojit vývody 1,6,4.
- 3 - Záznam první stopy vpravo: " " " 1,2,4,7.
- 4 - Záznam druhé stopy vlevo: " " " 1,6,4,7.
- 5 - Převíj. pásku vpravo: " " " 1,2,3.
- 6 - Převíj. pásku vlevo: " " " 1,6,5.
- 7 - Pauza: /Mechanismus zůstává v pohybu/: Při všech předchozích funkcích v bodech 1 až 6 se z uvedených spojení odpojí vývody 3,4 nebo 5 a nahradí se vývodem 8.
- 8 - Trvalé zastavení: Propojit vývody ~~MMEWM~~ 1,8, ostatní rozpojit.
- 9 - Nepřetržitý chod s automatickým obrácením směru na koncích pásku při zvoleném snímání první, nebo druhé stopy: Propojí se vývody 1,2,4 nebo 1,6,4 podle žádané stopy. Při doběhu pásku na konec spojí kovová folie koncový dotek r1 nebo r2. Na vývodu dálkové obsluhy 9 DO se objeví krátký impuls (nejméně 1/2 sec. střídavého napětí 34 V/50 Hz). Impulesem je možno ovládat jakýkoliv přepínací dotek, který vzájemně zamění v uvedeném číselném propojení vývody 2 (vpravo) a 6 (vlevo) podle žádaného směru pohybu.

Důležité upozornění :

Při návrhu ovládacích prvků dálkové obsluhy je nutno spolehlivě vyloučit možnost udělení 2 či více povelů současně, nebo spojení jiných číselných kombinací, než jsou uvedené. Přístroj se sice nepoškodí, ale je nebezpečí poškození pásku. Ovládací klávesnice v přístroji je proto mechanicky i elektricky jištěna proti chybné obsluze. Ve zvláštním odděleném provedení lze ji použít i pro dálkovou obsluhu. Použití jakýchkoli speciálních zařízení dálk. obsluhy doporučujeme předem projednat s konstrukčním oddělením Gram. záv. Vývody DO 1 až 8 mají proti kostře mgf. ss. napětí 250 V, spínané průdy při kombinacích jednotlivých vývodů jsou vždy menší než 30mA.

4. Měření, seřizování a opravy.4.2. Nastavení jádra elektromagnetu F a kontaktů f1, f2.

Provádíme po každém uvojnění páskové dráhy a jenom na definitoru připevněné páskové dráze.

Při snímání nařídíme jádro elektromagnetu F /díl 123/ šroubovákem zé zadu opatrně tak, aby přítlačná kladka pevně přitiskla pásek k hnacímu hřídeli motoru. Přitažná síla elektromagnetu je největší těsně před doteckem jádra elektromagnetu s kotvou.

V této poloze jádro zajistíme, lakem. ~~MHMHMHM~~ Pak seřídíme šroub /díl 119/ tak, aby svým koncem při přítlačné kladce rozepínal spolehlivě oba kontakty pérového svazku f1, f2 o ~~MHMHMHM~~ 1 až 1,5 mm.

4.3 Nastavení západek tlačítkového přepínače /díl 28 a 34/.

Provádíme při poruše chodu tlačítkového přepínače. Uválníme obě západky /díl 28 a 34/ povolením šroubu /díl 35/. Zahnuté konce západek srovnáme do přesné roviny a přišroubujeme znovu ke spojce západek /díl 30/. Před i po utažení šroubů kontrolujeme naprostě lehký chod obou západek, které se musí bez odporu lehce vracet tahem pružin. Kotva vypínačového elektromagnetu G /díl 29/ má být vzdálena od jádra asi 7 mm v kličkové poloze západek a má mít vúli asi 2 mm. Třecí místo západek je vhodné mírně namazat jemnou strojní vazelinou nebo olejem. Potom zkusíme konc. vypínání /viz oddíl 2.ll/, případně z ovu seřídíme západkový mechanismus.

4.4 Nastavení pojistek tlačítkového přepínače /díl 27/.

Provádíme při poruše jištění, jdou-li stisknout tlačítka snímání nebo záznamu přímo z rychlého převýjení. Povolíme vnější šrouby stavěcích válečků /díl 36/. Stiskneme obě tlačítka převýjení. Pojistky /díl 27/ musí zapadat do výrezů v běhounech tlačítek snímání a záznamu na obou stranách. Válečky pak znova přitáhneme k hřídelkám pojistek.

4.5 Nastavení kontaktů brzdového přepínače pl a p2.

Provádíme při poruše brzdění jejich špatným doteckem a jenom při sejmutej pohybové části. Pera musí být ve všech směrech rovnoběžná, kontakty max. 0,8 až 1 mm od sebe. Lze je čistit nejjemnějším smirkovým papírem nebo spec. pilníčkem, vloženým mezi přitisknuté kontakty. Při vkládání pohybové části pozor

na kolík /díl 71/, který musí být uprostřed mezi svazky /viz oddíl 3.6./.

4.6 Nastavení zvedače pásku.

Odskočí-li přitlačná kladka, zvedač /díl 38/ musí pásek odtahnout aby se netřel o hlavy, zvláště při převíjení.

V klidové poloze kladky mají být svislá reménka zvedače asi 3 mm před rovinou hlav. Seřizujeme přihnutím drátu.

4.7 Nastavení kontaktů relé.

Provádíme při poruše přístroje vinou jejich špatné funkce.

Prohlédneme nejdříve klidové kontakty, mají-li dostatečný tlak a zda spolehlivě spínají. Pak relé sepneme stiskem kotvičky pomocí isolovaného nástroje a kontrolujeme pracovní kontakty. Přepínací pera musí mít vždy určitou rezervu průhybu.

Při větších deformacích a poruchách svazků, zvláště na relé A, B, C je třeba svazky rozebrat, srovnat venku a znova pečlivě sestavit. Nejlépe je však vyměnit celé relé. Kotvičky relé nemají mít mrtvý chod. Kontakty relé A, B a C je možno čistit jen nejjemnějším smirkovým papírem, nebo speciálním pilníčkem. Relé D a E však můžeme čistit jen štětcem namočeným v trichloretylenu.

4.8 Nastavení odbručovacího potenciometru R 48

Odpojíme zásuvku hlav (díl 33) od páskové dráhy a zkratujeme přepínací pero kontaktu d 6 na kostru. Na výstup připojíme elektronkový voltmetr. Při snímání nastavíme R 48 na minimum zbytkového bručení. Regulátor R 8 je přitom vytočen naplno.

4.9 Nastavení hlav

Kombinované a mazací hlavy na páskové dráze se musí pro správnou funkci pečlivě nastavit. Provádí se po každé výměně hlav a při všech větších zásazích do páskové dráhy.

Hlavy první stopy jsou o něco výše než hlavy druhé stopy. Při tom vždy stopa mazací hlavy musí spolehlivě překrývat stopu hlavy kombinované, aby na pásku nezůstávala nesmazaná místa. Správné seřízení hlav ukazuje názorně obrázek 13. Nejdříve je však třeba správně nastavit výškové vodítko pásku (díl 112). Povolíme vzadu šroub (díl 120), založíme pásek do vodících čepů a napneme jej. Přitlačnou kladku přimáčkneme rukou, až se pásek vsune ~~mazací~~ mezery vodítka. Vodítko nastavíme a zajistíme šroubem tak, aby napnutý pásek volně procházel vodící mezerou

a nahore ani dole se nedotýkal. Teprve pak je možno seřizovat hlavy. Potřebná kolmost štěrbiny mazacích hlav je dána už jejich uložením a nenastavuje se. Štěrbiny kombinovaných hlav je však třeba přesně nastavit podle zkušebního pásku ZANF 810 CO. Do napěťového výstupu připojíme elektronkový voltmetr a při rychlosti 19 cm/s snímáme záznam 7 kHz. Hlavu nastavíme stavěcími šrouby (díl 115) na max. výchylku voltmetru tak, aby i přesah její štěrbiny přes okraj pásku odpovídal obrázku 13. Uvedené přesahy lze dostatečně přesně odhadnout. Zvláštní pozornost je však třeba věnovat dostatečnému přesahu mazací stopy. Hlavy první stopy mají být při tom nakloněny asi o 3 stupně ~~x~~ vpřed směrem ke tlačítkům, zatímco hlavy druhé stopy asi o 3 stupně vzad, aby pásek lépe doléhal na štěrbiny. Správné polohy hlav obyčejně dosáhneme teprve opakováním seřízením všech šroubů za stálé kontroly. V nouzi lze nastavit správnou kolnost štěrbin ~~máme~~ ~~in~~ kombinovaných hlav i bez zkušebního pásku postupem uvedeným ve Sdělovací technice čís. 11/1957, str. 345 (Ing Karel Dušek: Nastavení kolnosti štěrbin u magnetofonů), který je však zdlouhavý a méně pohodlný. Špatně seřízené hlavy znehodnotí úplně vlastnosti magnetofonu a nesprávně seřízené vodítka může poškozovat pásek. Popsanému postupu je proto třeba věnovat ~~minimální čas~~ mimořádnou péči.

4.10 Kontrola citlivosti a frekvenční charakteristiky při snímání.

Citlivost: místo některé kombinované hlavy připojíme tónový generátor (do zásuvky hlav díl 33). Regulátor úrovně R 8 vytočíme naplno a paralelně k R 29 připojíme elektronkový voltmetr. Tónovou clonu vytočíme napravo na maximum výšek a zvolíme snímání. Při nařízení výstupního napětí na 3,16 V (N=2W) mají souhlasit hodnoty citlivosti uvedené ve schematu.

Frekvenční charakteristika: Elektronkový voltmetr připojíme na bod V. Vstupní napětí 1 mV měníme od 50 Hz do 15 kHz. Průběh napětí na výstupu má být v toleranci podle obrázku 19a při 19 cm/s, podle obrázku 19b při 9,5 cm/s.

4.11 Kontrola citlivosti a frekvenční charakteristiky při záznamu, nastavení indikátoru úrovně signálů.

Citlivost: Tónový generátor připojíme do vstupu pro mikrofon. Zásuvku hlav (díl 33) odpojíme, mezi ni a vidlici pákové dráhy zapojíme přípravek pro měření proudu do hlav (v přívodech 2 a 6 nožové lišty jsou odpory 100 Ohm). Paralelně k témtě odporům připojíme elektronkový voltmetr (pozor na správné položení - na hlavě živý přívod). Oscilační elektronku E 5

vyjmeme. Zvolíme záznam 1., pak 2. stopy. Při 3,2 mV a 1 kHz v mikrofonním vstupu nastavíme pomocí R 8 nízkofrekvenční proud do hlav L 11 a L 12 na 0,15 mA /15 mV na 100 Ohmeh/. Potenciometr ~~R 33~~ R 33 nastavíme tak, aby světelné výseče indikátoru E4 se právě stýkaly. Podobně zkонтrolujeme citlivost vstupu pro přenosku (100 mV) a diodový výstup přijímače (3,2mV). Kontrolujeme na obou stopách.

F r e k v e n ċ n í c h a r a k t e r i s t i k a : Napětí tónového generátoru změníme o 20 dB /10x/, měníme od 50. do 15.000 Hz. Průběh napětí na pomocných odporech 100 Ohm a tedy průběh proudu do kombinovaných hlav L 11 a L 12 má být v tolerancích podle obrázku 19 c při 19 cm/sec., podle obr. 19 d při 9,5 cm/sec.

4.12 Nastavení mazacího proudu.

Zasadíme oscilační elektronku E 5. Přípravek pro měření proudu dle hlav zapojíme podle odstavce 4.11 (v přívodu č.4 nožové lišty hlav je odpór 10 Ohm). Paralelně k odporu 10 Ohm připojíme elektronkový voltmetr. Zvolíme záznam. Jádrem cívky L 10 nastavíme u obou mazacích hlav L 13 a L 14 proud na 45 mA průměrně. (450 mV na pomocném odporu 10 Ohm.) Při měření pozor na frekvenční závislost měřidla; nejlépe je měřit cejchovaným osciloskopem.

4.13 Nastavení vf. předmagnetisace.

Regukátor hlasitosti na minimum. Potenciometrem R 51 nastavíme vf. předmagnetisační prud do kombinovaných hlav na 1,5 mA (150 mV na pomocném odporu 100 Ohm). Hodnota 1,2 mA ještě vyhovuje. Kontrolujeme na obou stopách. Při větších rozdílech vybereme vhodné hlavy L 11 a L 12 do páru /viz odst. 4.20/.

4.14 Citlivost a frekv. charakteristika přes pásek.

Nejdříve je třeba přesně seřídit hlavy a vedení pásku podle oddílu 4.9 a vyčistit styčná místa pásku podle oddílu 4.17. Z á z n a m : Přístroj uvedeme do provozního stavu. Tónový generátor do vstupu pro mikrofon. Nastavíme 3,2 mV na 1 kHz. Provedeme záznam dlouhý asi 20 sec. na 1. stopu při sevřených ~~výsečích~~ indikátoru E4. Potom napětí tónového generátoru změníme o 20 dB, aby se vyššími frekvencemi nepřemoduloval korigovaný zesilovač. Zaznamenáme frekvence 50, 400, 1000, 4000, 6000, 8000, 10000, 12000 Hz. Opakujeme postup i pro 9,5 cm/sec.

bez posledních dvou frekvencí. Stejný postup opakujeme pak ihned na druhé stopě.

S n í m á n í : frekvence 1 kHz v plné úrovni mají dát na R29 minimálně 3,16 V ($N=2W$). Napětí na kombinovaných hlavách je při tom asi 4 mV. Při snímání ostatních frekvencí (s úrovní menší o 20 dB) má být frekvenční charakteristika (měřená el. voltmetrem v napěťovém výstupu na R19) v tolerancích podle obr. 19 e při 19 cm/sec., podle obr. 19 f při 9,5 cm/sec.

N a s t a v e n í k o r. o b v o d u v y s o k ý c h f r e k v e n c í L 9 - R 16 : Pro vyšší nároky a pro dosažení co nejlepší frekvenční charakteristiky přes pásek je třeba pečlivě nastavit tento obvod. Frekv. char. v nejvyšší části obyčejně strmě spadá dolů. Zde je možno ji někdy prodloužit naladěním resonančního obvodu L9-C8 (C9) na frekvenci v místě začínajícího chybu frekv. charakteristiky a to posouváním jádra cívky L9. Potenciometrem R16 utlumíme res. obvod tak, aby v tomto místě nevznikla příliš ostrá resonanční špička a s tím i hrb na charakteristice. Nastavení lze provést podle sejmuty charakteristiky pomocí tón. gen. a případně několikrát seřídit vzájemně jádro L9 a pot. R16 až se dosáhne rovného průběhu.

4.15 Skreslení a odstup.ruš. napětí.

Skreslení: při snímání 1 kHz a plné úrovni a výst. výkonu $N = 2 W$ nemá být pozorovatelné tvarové skreslení na osciloskopu. Při měření nemá jeho hodnota překročit 5%.

O d s t u p : při 1 kHz a $N=2 W$ vyjmeme pásek a měříme zbytkové napětí na R 29. Nemá být větší než 40 mV (odstup je příkazem asi 36 dB).

4.16 Kolísání a tremolo.

Při snímání rovných tónů frekvenční charakteristiky nemá být v reprodukci ~~sluchem~~ sluchem pozorovatelné eichlé tremolo (hrubý roztřepený tón) nebo pomalejší kolísání výšky tónů. Měření nerovnoměrnosti posuvu pásku vyžaduje speciálního zařízení a v běžném provozu je nelze provádět.

4.17 Čištění štěrbin hlav a vedení pásku.

Provádíme při každé kontrole nebo před měřením frekv. charakteristiky.

Štětcem, namočeným v trichloretylenu uvolníme případné nečistoty na štěrbinách hlav, na kolících pro vedení pásku, na zvedači, na přítlačné kladce a na hnacím hřídeli motoru.

Nečistoty pak odřeme suchým plátnem. Štěrbiny hlav jsou velmi choulcstivé na poškození, proto je nikdy nečistíme kovovým nástrojem.

4.18 Čištění celého přístroje.

Po delším provozu a při opravách odstraníme prach z přístroje nejlépe vyssavačem nebo i větším štětcem. Z rozpustidel je k čištění vhodný jenom trichloretylen. Lesklé povrchové části přístroje čistíme suchým hadříkem s přípravkem leštící pasty na auta. Ropustidel zde nikdy nepoužívejme.

4.19 Tištěné spoje a jejich opravy.

V magnetofonu MF 2 a MF 52 je použito nové technologie tištěných spojů při výrobě zesilovače (díl 21), oscilátor (díl 22) a kor. obvodů (díl 23). Nosičem je isolační deska tloušťky 1,5 mm plátovaná měděnou folií. Ve folii je leptáním vytvořen spojový obrazec. Součásti jsou na druhé straně desky, jejich vývody ~~měsíček~~ deskou procházejí a jsou připájeny k folii. Při zacházení s tištěnými spoji při opravách je třeba zacházet s citem. Folie je k isolační desce přilepena epoxydovou pryskyřicí, která se nesmí příliš tepelně namáhat a proto je třeba pájet co nejrychleji.

Při výměně vadné součástky je třeba postupovat takto:

Pinsetou uchopíme součástku za jeden konec. Čistou páječkou (nejlépe zkratovou) rychle ohřejeme příslušný spoj na folii a současně tahneme silně vývod součástky od desky. Jakmile pájecí místo zmékne, vývod se uvolní a lze jej vytáhnout z otvoru ven. U druhého vývodu pracujeme již opatrněji, protože hýbáním součástkou, která je na jedné straně uvolněna, se může poškodit folie. Případné zbytky cínové pájky na spojích rychle ohřejeme a otvory pro vývody protáhneme hliníkovým drátkem, na který pájka nechytá. Protahujeme vždy se strany folie směrem do desky, abychom folii neodloupli. U nové části upravíme vývody podle staré a dobré je mechanicky očistíme. Součástu zasadíme do uválněných otvorů a vývody za stálého tahu mírně rozehneme. Uštípneme konce asi 3 mm od desky a za pomoci kalafuny rychle připájíme malým množstvím pájky. Pá-

ječka musí být při tom dostatečně horká a úplně čistá. Uničí-li se folie neopatrným zacházením tak, že zcela odpadne od desky, je možno ji místo nahradit obvyklým drátovým spojem příslušných bodů. Podle okolnosti lze volit holý nebo izolovaný drát síly asi 0,5 mm. Nakonec opravené místo na folii omylem trichlcretylenem a přelakujeme hustším roztokem čisté kalafuny v lihu, který folii chrání před oxydaci a umožňuje další pájení. Na místech, kde to dovoluje délka vývodů poškozené součásti, můžeme provést opravu snadnějším způsobem, který je však méně vzhledný a nehodí se tam, kde by případná větší délka přívodů vadila, na př. v elektricky choulostivých obvodech. Vadnou součást odštípneme od těliska tak, aby oba vývody zůstaly v desce a spojené na druhé straně s folíí. Na ně pak připojíme náhradní součástku s příslušně upravenými vývody.

4.20 Výměna hlav a zacházení s nimi.

Hlavu měníme po jejich přílišném opotřebení nebo v případě poškození, což je řídký případ. Mají se vždy vybrat dvě a dvě hlavy podobných vlastností (indukčnost a frekv. charakteristika), aby záznam na obou stopách byl rovnocenný. Hlavy je možno vybrat do páru zkouškami v přístroji podle oddílu 4.12 a 4.13. Stejnosměrný odpor hlav neměřme, protože jakmile se hlava stejnosměrně zmagnetuje, zhorší se její vlastnosti. Kombinované hlavy před zasanením do přístroje pro všechny případy dostatečně odmagnetujeme tak, že do jejich vinutí vybijeme kondensátor asi 0,1 uF nabity asi na 250 V ss. Hlavy je třeba velmi pečlivě skladovat a chránit před přílišným oteplením a vlhkem. Po každé výměně nebo kontrole je musíme vždycky znova nastavit (viz oddíl 4.9).

4.21 Nastavení táhla pro ovládání přepínače korekcí.

Táhlo přepínače rychlostí (díl 80) se na konci ohne tak, aby při přepínání posunutém vpravo v poloze pro 19 cm/sec. rozepínalo oba kontakty ml a m2 o 1 až 1,5 mm.

4.22 Mazání.

Provádíme po cca 300 provozních hodinách nebo po opravách.

Používáme buď: spec. silikonového oleje, vaseliny, nebo i jemného strojního oleje. Magnetofon není nutno pravidelně mazat protože všechna namáhaná místa jsou opatřena kluznými samomaznými ložisky.

Mažeme tato místa: hřídel motoru, hřídele spojek, ložiska talířků, spojek, hřídel přítlačné kladky, kluzná místa tlačítkových přepínačů a přepínače rychlostí, aretaci přepínače vstupu a reproduktor, unášeč na řemenici levé spojky. Všechna uvedená místa mažeme shora vždy několika kapkami oleje. Rozlitý olej po okolí vždycky utřeme. Olej nesmí přijít na hnací část hřídele motoru, na pásek, na řemenice, na přítlačnou kladku a na řemínek.

4.23 Lepení magnetofonových pásků.

Nejrychlejším způsobem je lepení speciální bílou nebo průhlednou samolepící páskou. Konce pásku šikmo sestřihneme, přiložíme k sobě a po hladké straně přelepíme také šikmo sestřízenou páskou, jejíž okraje pak zastřihneme přesně podle okrajů pásku. Jinak lze pásek lepit i spec. lepidly, nebo rozpustidly, je to však pomalejší. Na pásky Agfa Wolfen C a CH (z NDR) se hodí běžně lepidlo pro acetylcelulosový úzký film. Pásy na nosiči PVC nebo na př. Agfa Leverkusen FS, FSP, BASF-LGS (z NSR) a černý pásek Supraphon L lze obvykle lepit rozpustidly nebo lepidlem Supraphon LL. Nezbytný je však šikmý sestříh pásku, rozumná míra lepidla a odstranění mag. vrstvy z pásků před lepením.

5. ZÁVADY A JEJICH PŘÍČINY

Příznaky - závady:

- 1- Motor zůstává v klidu, ač funkční tlačítka jsou stisknuta.
- 2- Při snámaní nebo záznamu se pásek nerozběhne, ač motor běží: přítlačná kladka nepřiskakuje.
- 3- Příznaky podle bodu 2-, ale přítlačná kladka přiskakuje.

Pravděpodobná příčina:

- Špatné, nebo nečisté kontakty na tlačítkách, relé (zvláště klidové). Vadný C8, nebo R31. Vadný motor /není pravděpodobné/.
- Vadný elektromagnet F. Špatné kontakty na tlačítkách nebo na relé. Přílišné tření běhounů přítlačné kladky nebo nečistota v úžení. Špatný kontakt f2 nebo bl. Dlouhý šroub na krytu pravé KH.
- Špatně nastavené jádro elektromagnetu F nebo špatně založený pásek.

Příznaky - závady :

- 4- Sít do přístroje nejde. (Příčinu přepálených pojistek je třeba vždy zjistit a opravit.)
- 5- Stiskem některého funkčního tlačítka se motor sice rozběhne, ale za okamžik se zastaví.
- 6- Mechanismus se pravidelně rozbíhá a zastavuje.
- 7- Koncové vypínání nepracuje.
- 8- Rychlé brzdění pásku nefunguje.
- 9- Zrychlený rozběh nefunguje nebo pracuje špatně.
- 10- Při ovládání tlačítka nebo při rozběhu jsou v reprodukci slyšet ruš. zvuky.
- 11- Při převíjení se ozývá pořad z pásku.
- 12- Při převíjení pásku spojky vůbec netáhnou.
- 13- Při převíjení nebo brzdění pásku spojky špatně táhnou.
- 14- Motor běží, ale pásek se nenavíjí.
- 15- Tlačítka nedrží ve stisknuté poloze.
- 16- Pásek tvoří smyčky mezi odvíjenou cívkou a přítlačnou kladkou.
- 17- Chrastení nebo praskoty v reprodukci, někdy při poklepu.
- 18- V reprodukci je tremolo (roztržený zvuk).

Pravděpodobná příčina :


- Vadné pojistky Pl nebo P2. Špatný kontakt v přepínači sítě. napětí. Vadný vypínač sítě na R20. Vadná sítě. šňůra nebo utržené přívody.
- Špatný klidový kontakt b2.
- Vadné R30 nebo R31, příp. přerušený jejich okruh nebo špatný kontakt v sedmipólových zásuvkách.
- Špatný kontakt n. Vadný nebo špatně seřízený elektromagnet G. Deformace v západkovém mechanismu. Sedřená vypínací folie na pásku, nebo vůbec chybí. Znečištěné kontaktní plochy na kolíkách r1 nebo r2. Špatný pracovní kontakt a2 nebo c2.
- Vadné elektromagnety J nebo H, eventuálně R45 nebo R46. Špatný kontakt v brzdové cestě. Kolík unášeče (díl 71) není uprostřed mezi kontakty pl a p2. Znečištěné, nebo nedoléhající kontakty na tlačítku stop nebo pl a p2.
- Vadné relé B. Vadný R47 nebo C30. Špatné klidové kontakty a1, c3.
- Špatný pracovní kontakt b3 nebo klidový kontakt f1.
- Špatný kontakt fl.
- Špatné kontakty na tlačítkách. Přerušené elektromagnety J nebo H. Vadné R45 a R46.
- Vyběhlá nebo zdeformovaná kotva (díl 50). Špatně sestavená vrchní část spojky. Zkrat v elektromagnetech J, H.
- Prasklý nebo spadlý řemínek motoru. Uvolněná řemenice.
- Deformace západky (díl 28 nebo 34). Deformace spodního víka kufru.
- Prasklá nebo uvolněná pružina v ložiskovém pouzdře (díl 57 nebo 58).
- Studené spoje. Nedokonalé (zvláště klidové) kontakty na relé nebo na pérových svyzcích. Vada v reproduktoru. Uvolněné součásti kufru či krytu.
- Poškozený hřídel motoru. Suchá ložiska spojek.

Příznaky - závady :

- 19- Kolísání výšky tónů v reprodukci (knourání)
- 20- Bručení v reprodukci; zmizí při vytvoření R8 na nulu.
- 21- Bručení v reprodukci; zůstává i při vytvoření R8 na nulu.
- 22- Zhoršená reprodukce vysokých tónů i při vytvoření tónové clony naplno.
- 23- Czývá se mikrofonie.
- 24- Přístroj při reprodukci pomalu kmitá (motoruje).
- 25- Reprodukce je slabá a zaštřená. Přístroj kmitá na nadzvukové frekvenci.
- 26- Reprodukce je skreslena.
- 27- Malý výstupní výkon.

Pravděpodobná příčina :

- Přítlačná kladka nemá dostatečný tlak. Pásek nebo cívka někde drží.
- Uvolněné stínící kryty kombinovaných hlav. Utržené stínění přívodů k hlavám. Vadný filtrační elektrolyt ve filtračním řetězu C23 až C29. Přerušený přívod ke kombinovaným hlavám.
- Vadná elektronka E2 (ECC 85).
- Vadné nebo neseřízené kombinované hlavy.
- Příliš mikrofonní elektronka E1 (EF 86). Její objímka příliš uťažená.
- Vadný elektrolyt ve filtru C23 až C29. Utržené stínění kabelu ke hlavám, přerušený přívod ke kombinované hlavě. Studené spoje.
- Vadný elektrolyt ve filtru C23 až C29. Utržené stínění některého přívodu. Vadný R19. Dvojí uzemnění přes různé vnější přívody k přístroji při měření a podobně.
- Viz bod 25. Přemodulovalý záznam. Vadná mazací hlava. Vadná elektronka. Při záznamu nepracuje oscilátor. Přerušený přívod vf předmagnetisace nebo vf proud do L 11 a L 12. Vadný reproduktor. Vada v drobných elektrických součástkách.
- Vada elektronek nebo výstupního transformátoru. Přístroj kmitá na vysoké frekvenci (viz bod 25).

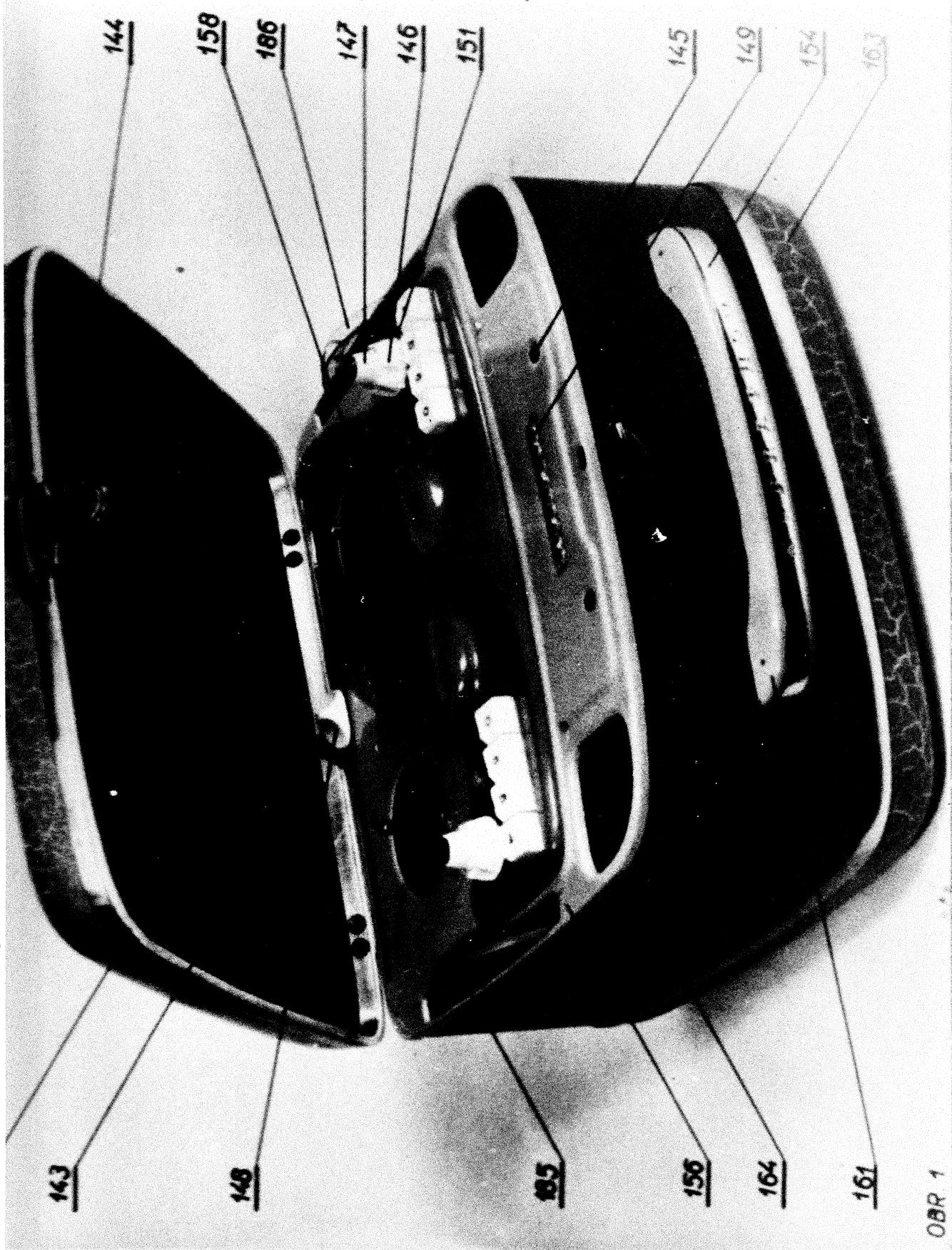



OBR. 2

158

186

185

63


189


197


169


160


OBP.3

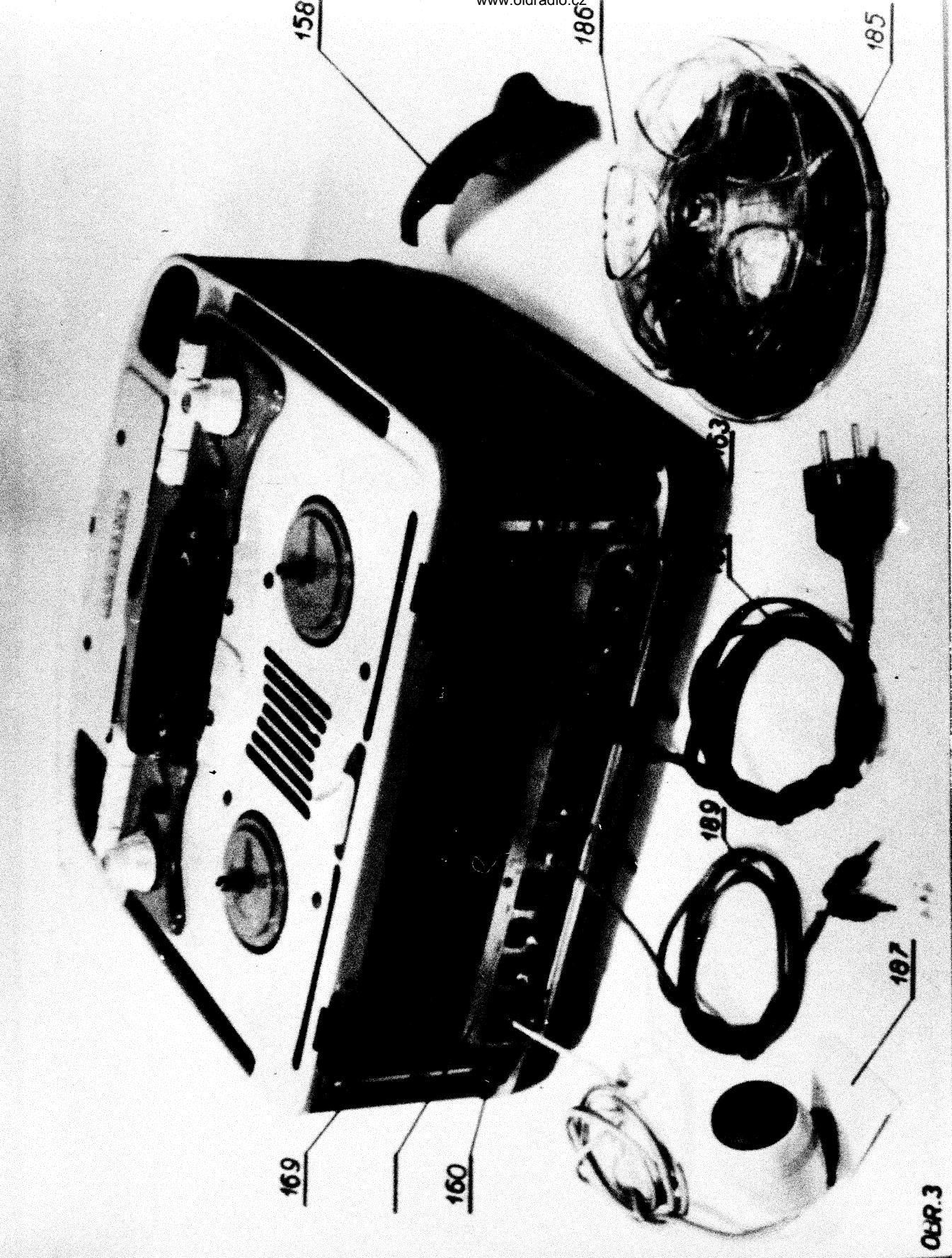


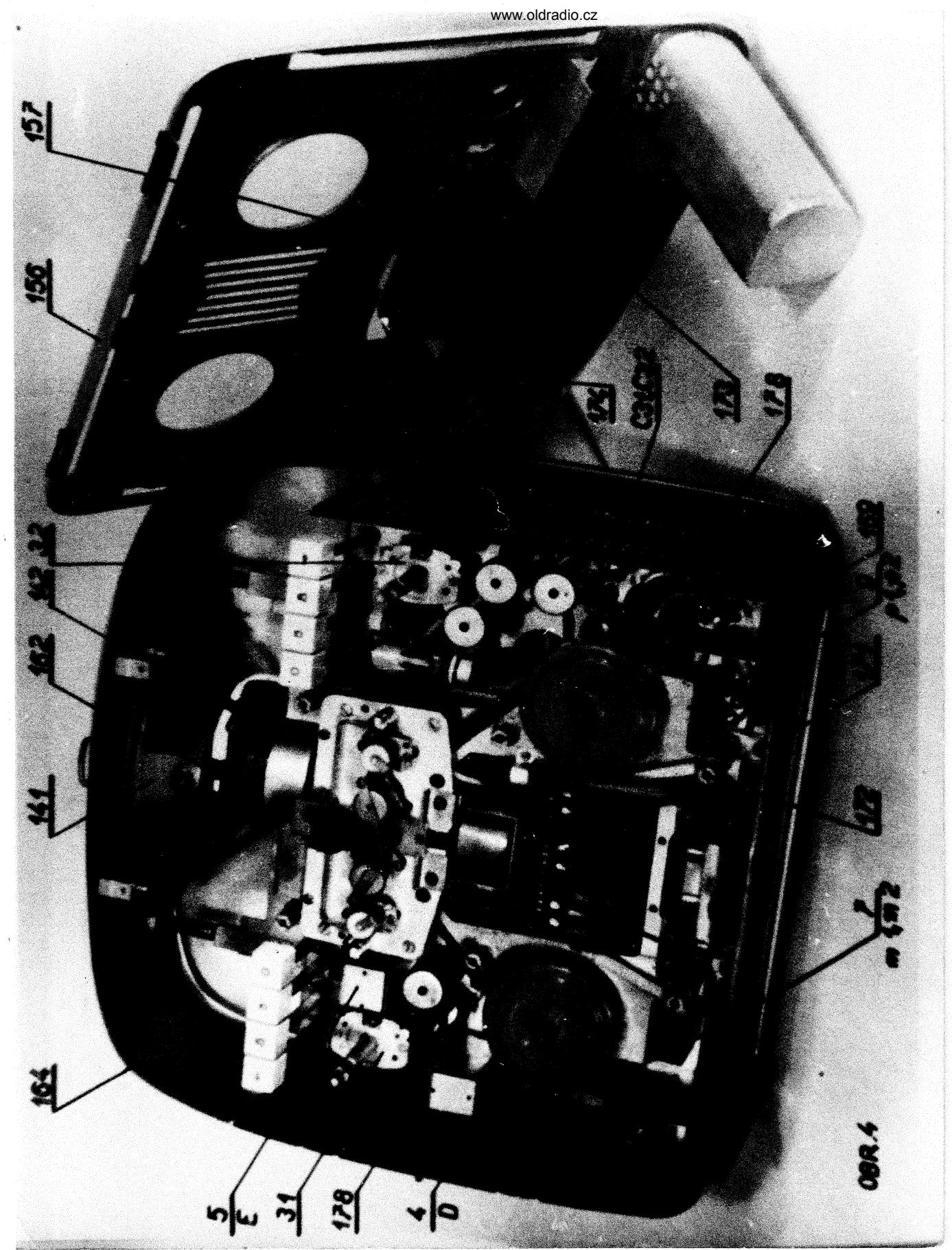


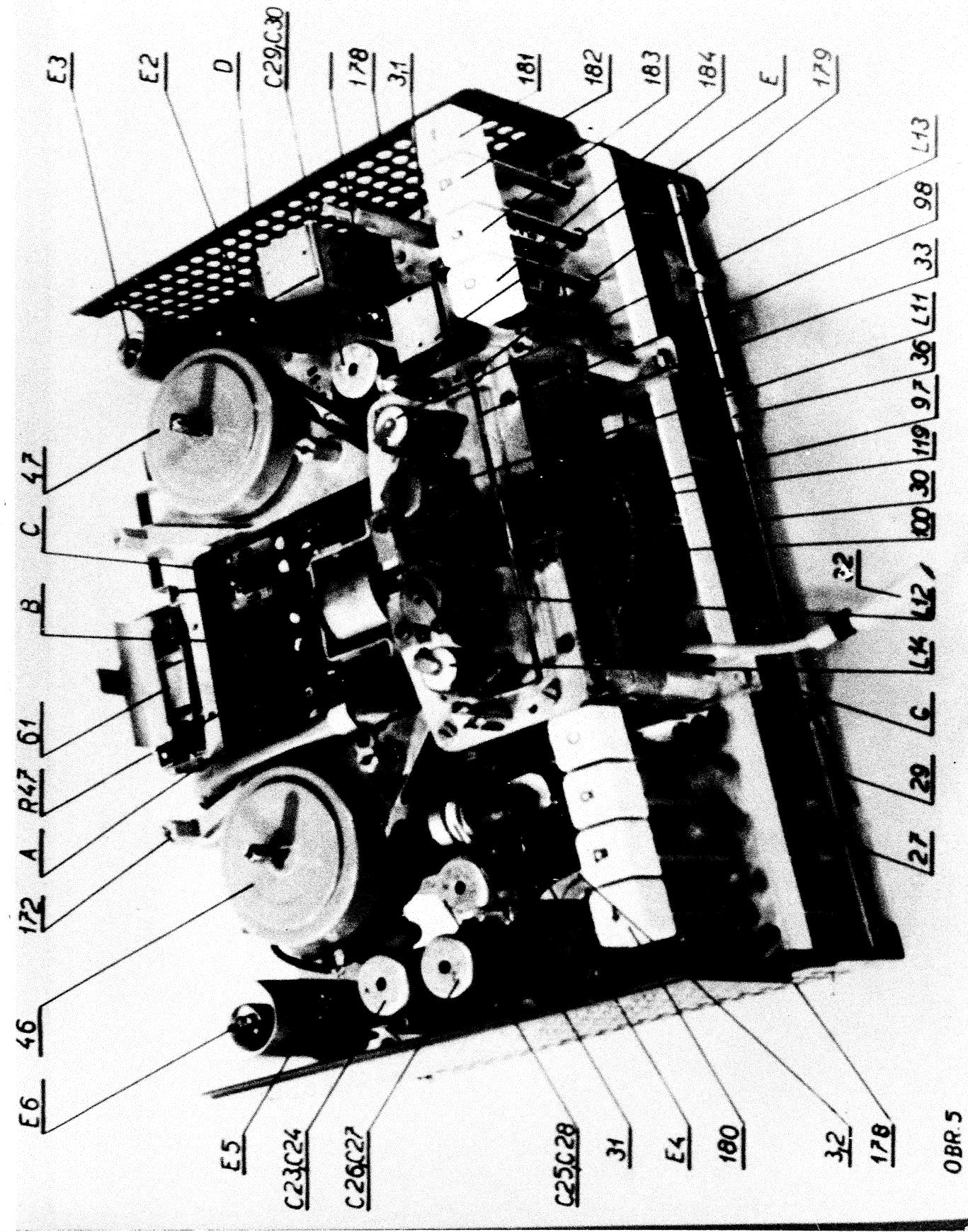

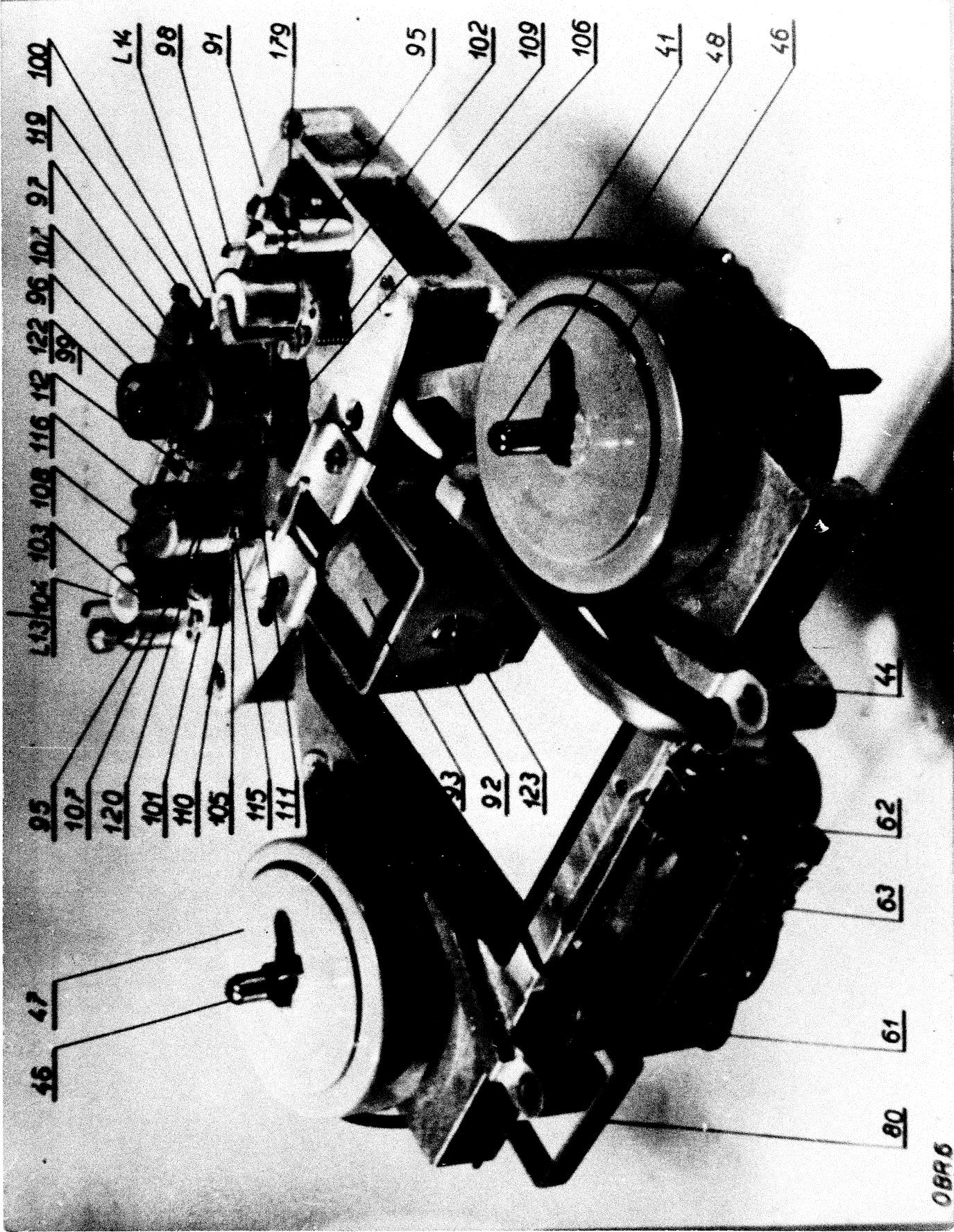




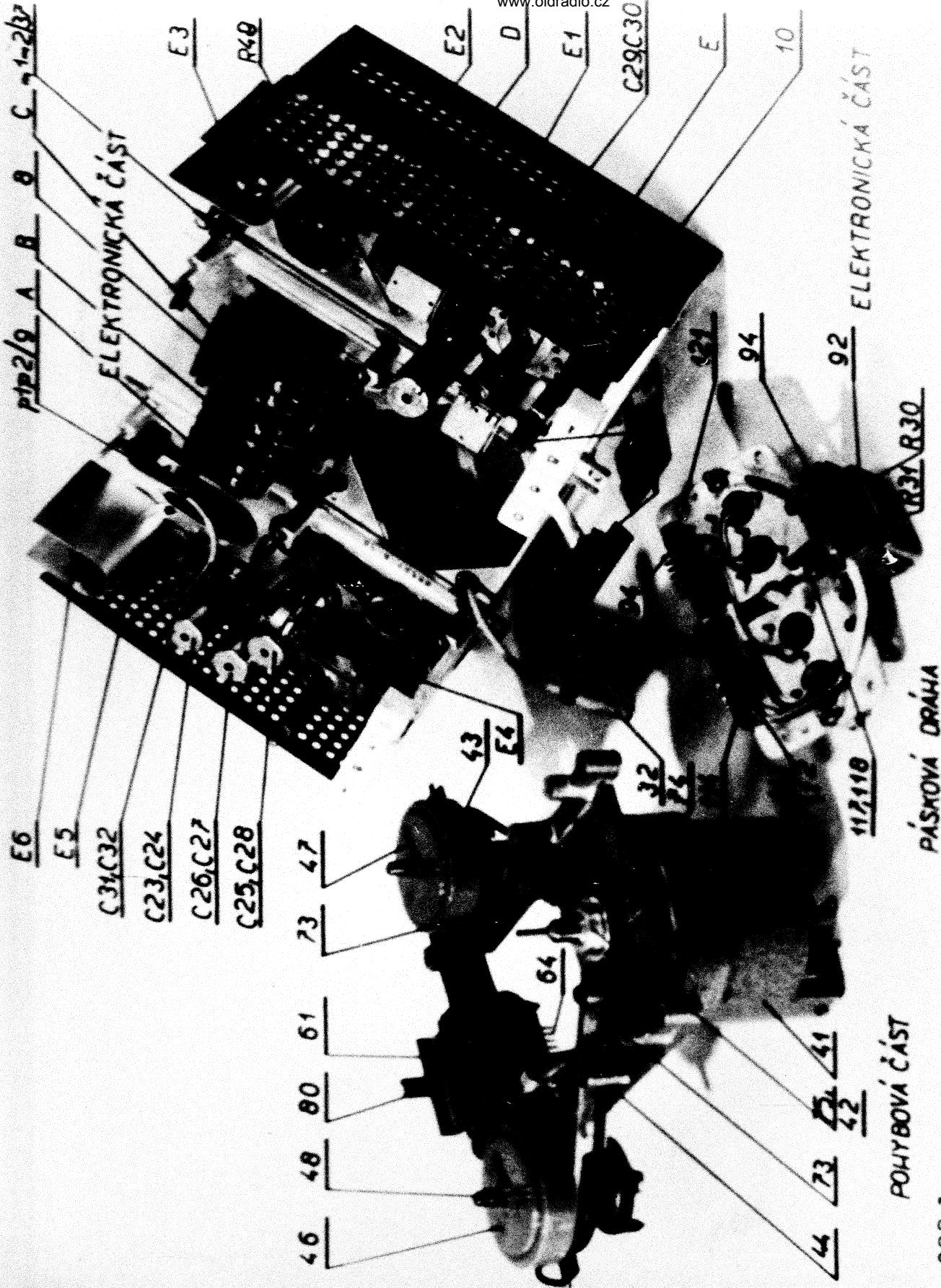


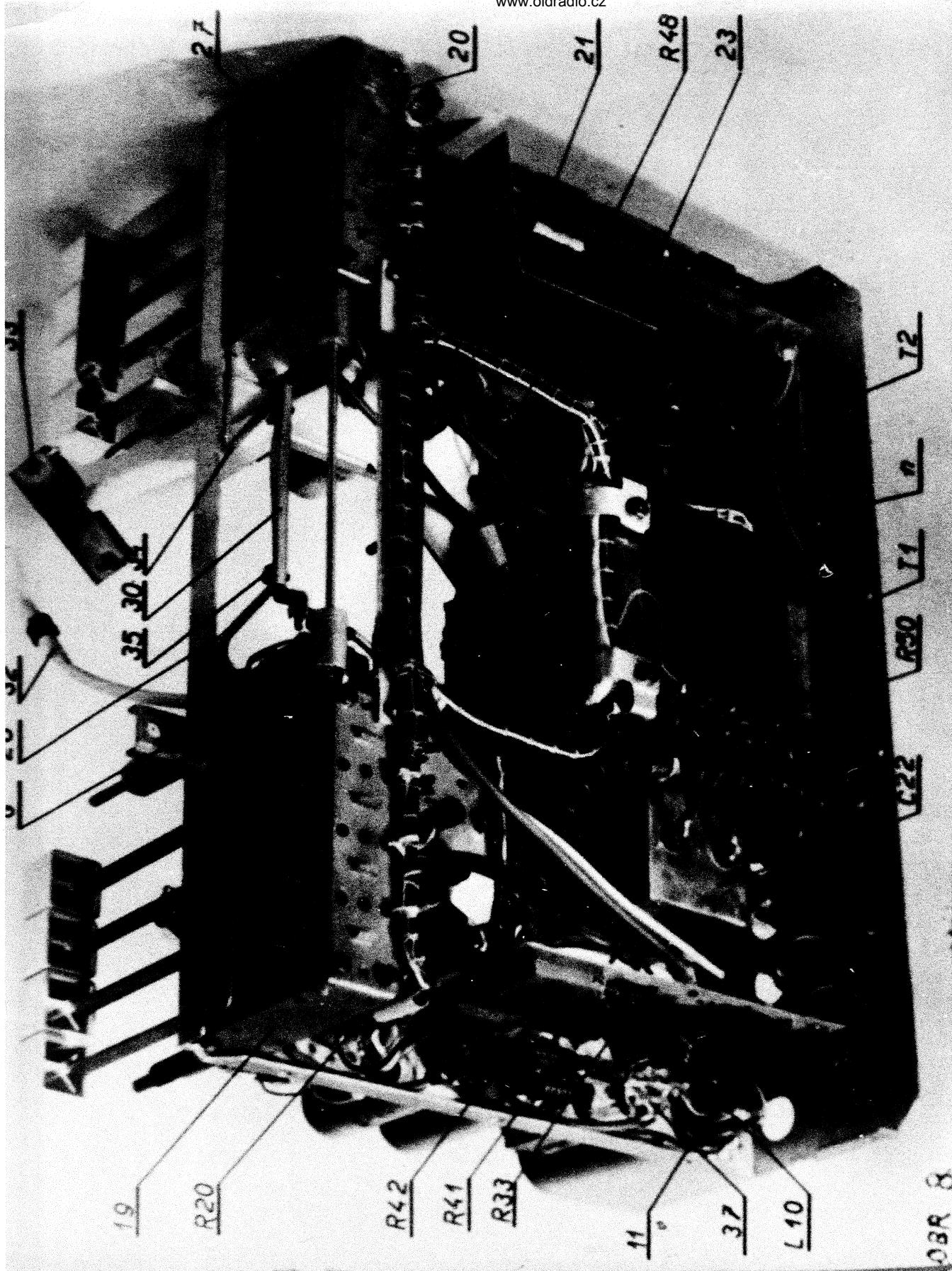

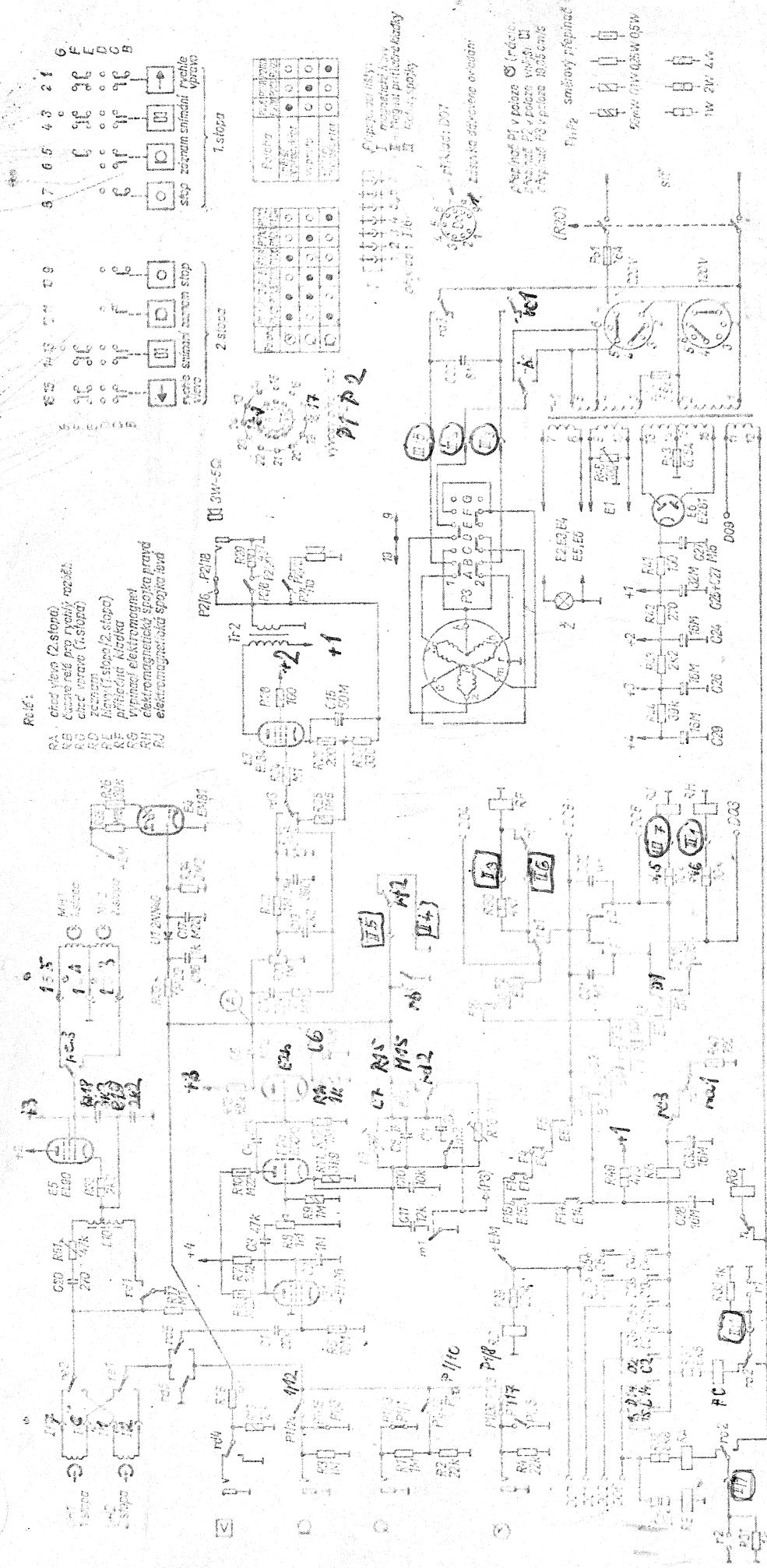


Obr. 82. Zapojení magnetofonu SUPRAKON MR 2

EL 84
EF 88 a
EL 85

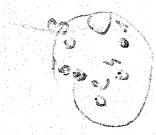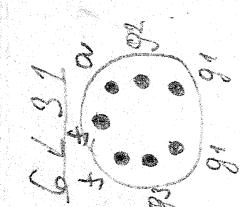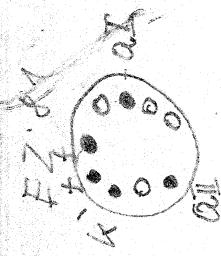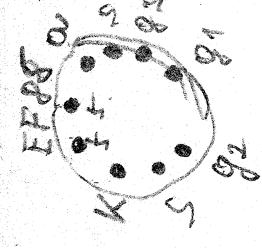

Dníkha
D. media

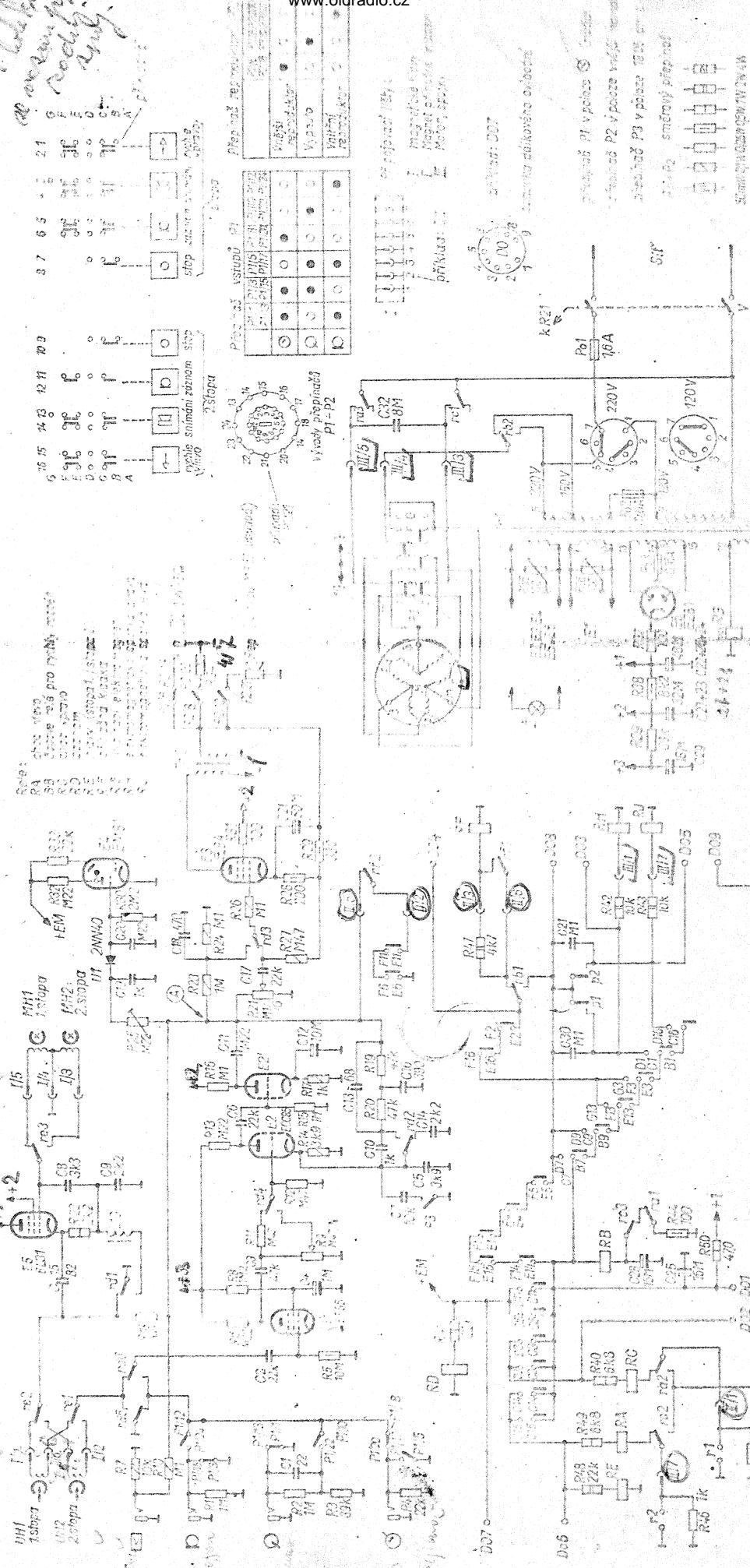

Obr. 83. Zapojení magnetofonu SUPRAFON MF 2A, MF 52

EL 85
CC 85
KII
g1 II
g2 II


Sc. 83
www.oldradio.cz

Obra • 11.

PŘÍHLED	SPÍNÁNÍ	KONTAKT	A	RELÉ	Relé a elektromagnety		Samostatné kontakty																
					O	rozpojeno-bez proudu	•	spojeno - nabuzeno	•	pro přísl. funkci	•	neoznač.	•	pro významu	•	dotek	konec						
F U N K C E		Kontakty tlacítkového přepínače			spojené	rozpojené	A	B	C	D	E	F	G	H	J	m1	m2	n	p1	p2	r1	r2	
ZáZNAM	1. stopa		CD3, CD4, CD5, CD6, FG3,	EF3, EF4, EF5	o	o	●	○	●	○	○	○	○	○	○	o	o	o	●	o	o	o	
ZáZNAM	2. stopa		CD13, CD14, CD11, FG13	EF13, EF14	●	o	o	●	●	●	○	○	○	○	●	o	o	o	o	o	o	o	
Snímání	1. stopa		CD3, CD4, FG3	EF3, FF4	o	o	●	○	○	○	○	○	○	○	○	o	o	o	●	o	o	o	
Snímání	2. stopa		CD13, CD14, FG13	EF13, EF14	●	o	o	○	○	●	●	○	○	○	●	o	o	o	o	o	o	o	
Převíjení	vpravo		CD1, CD2	EF1, FF2	o	o	●	○	○	○	●	○	○	○	●	o	o	o	●	o	o	o	
Převíjení	vlevo		CD15, CD16,	EF15, EF16	●	o	o	○	○	●	○	○	○	●	●	o	o	o	o	o	o	o	
Dálková obsluha			CD6 (CD5)	EF5											o	o	o	o	o	o	o	o	
Přestavka	záZNAMU	1. stopa			o	o	●	○	○	○	○	●	○	○	●	o	o	o	●	o	o	o	
	záZNAMU	2. stopa			●	o	○	●	○	○	●	●	○	○	●	●	o	o	o	●	o	o	o
	snímání	1. stopa			o	o	●	○	○	○	○	○	○	○	●	o	o	o	●	o	o	o	
	snímání	2. stopa			o	o	●	○	○	○	●	●	○	○	●	●	o	o	o	●	o	o	o
	převíjení	vpravo			o	o	●	○	○	○	○	●	●	○	●	o	o	o	●	o	o	o	
Rychlosť	převíjení	vlevo			●	o	○	○	○	○	●	●	○	○	●	●	o	o	o	●	o	o	o
	Klidový stav				o	●	o	○	○	○	○	○	○	○	○	o	o	o	●	o	●	●	
	Rozběh a reversace				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	o	o	o	●	●	●	●	
Koncové vypnutí z chodu	vpravo															●	●	●	●	●	●	●	
	vlevo															●	●	●	●	●	●	●	
Rychlosť	9,5															o	o	o	●	●	●	●	
	19															o	o	o	●	●	●	●	

RELE A			RELE B			RELE C		
a1	a2	a3	b1	b2	b3	c1	c2	c3
o	o	o	o	o	o	o	o	o
o	o	o	o	o	o	o	o	o
o	o	o	o	o	o	o	o	o

RELE D			RELE E		
d6	d5	d4	e3	e2	e1
8	8	8	8	8	8
8	8	8	8	8	8
o	o	o	o	o	o
8	8	8	8	8	8
8	8	8	8	8	8
d3	d2	d1	Homo		
o	o	o	Homo		

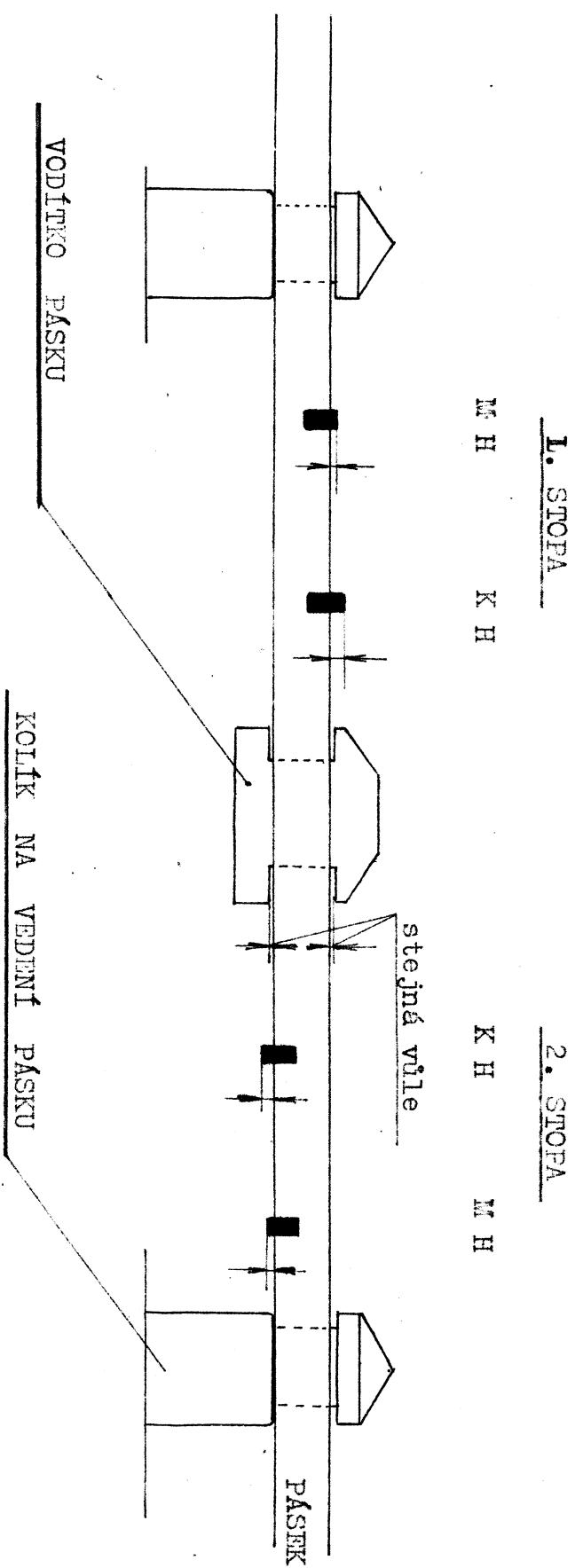

OBR. 13. NASTAVENÍ HLAV A VODÍTKA

OBR. 15 (DOLNÍ ČÍST)

