

## 1.821 Gramorádio 1014A „FUGA“


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p.

### Zapojení:

Šestiovodový, 3+1 elektronkový superheterodyn na středních, dlouhých a krátkých vlnách — osmiobvodový, 5+1 elektronkový superheterodyn na velmi krátkých vlnách — s vestavěným čtyřrychlostním gramofonem, k napájení ze střídavé sítě.

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: paralelní a sériový odladovač mezifrekvence — indukční vazba s prvním laděným vf obvodem na krátkých a středních vlnách, proudová kapacitní na dlouhých vlnách — otáčivá feritová anténa pro střední a dlouhé vlny — první vf obvod laděný změnou kapacity — heptodová část první elektronky jako směšovač, triodová jako oscilátor — oscilátorový obvod s indukční zpětnou vazbou na krátkých vlnách, s proudovou kapacitní zpětnou vazbou na středních a dlouhých vlnách — první dvouobvodová mf pásmová propust s indukční (skokem proměnnou) vazbou — pentodová část pentody-duodiody jako řízený mf zesilovač — druhá dvouobvodová mf pásmová propust s indukční vazbou — demodulace a usměrnění napětí pro automatické vyrovnávání citlivosti diodou druhé elektronky — optický ukazovatel vyládění — gramofonová přenoska a diodový výstup pro připojení magnetofonu — regulátor hloubek s tónovým rejstříkem „REČ“ — fyziologická regulace hlasitosti reprodukce — triodová část třetí elektronky jako nf zesilovač — odporová vazba s pentodovou částí koncové elektronky, kombinovaná s regulátorem výšek a tónovým rejstříkem „BAS“ — výkonový zesilovač nf signálů stabilizovaný nf zpětnou vazbou — přizpůsobovací transformátor — kmitočtově závislá nf záporná zpětná vazba do mřížkového obvodu nf zesilovače a do obvodu gramofonové přenosky — hloubkový a výškový reproduktor — tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, feritové antény, gramofonové přenosky a vývodů pro magnetofon, šírky mf pásmu, tónového rejstříku a vypínání sítě — vývody pro další reproduktor s vypínačem vestavěných reproduktorů — čtyřrychlostní gramofonové šasi — dvoucestné usměrnění anodového napětí selenovým usměrňovačem — plošné spoje.

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: symetrikační a přizpůsobovací anténní obvod — indukční vazba se vstupním obvodem naladěným na střed rozsahu — první trioda vstupní elektronky jako vf zesilovač s uzemněnou mřížkou — vf obvod laděný plynule změnou indukčnosti — můstková kapacitní vazba s mřížkovým obvodem druhé triodové části vstupní elektronky pracující jako kmitající aditivní směšovač — indukční vazba s oscilátorovým obvodem laděným v souběhu se vstupním obvodem změnou indukčnosti — můstková kompenzace vnitřní kapacity směšovče pro mezifrekvenci — první dvouobvodová mf pásmová propust — heptodová část elektronky ECH81 jako mf zesilovač — druhá dvouobvodová mf pásmová propust — pentodová část třetí elektronky jako mf zesilovač a omezovač — poměrový detektor s dvojitou diodou — zapojení k zvýšení účinnosti omezovače využívající hradicí mřížky třetí elektronky. Dále jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů.

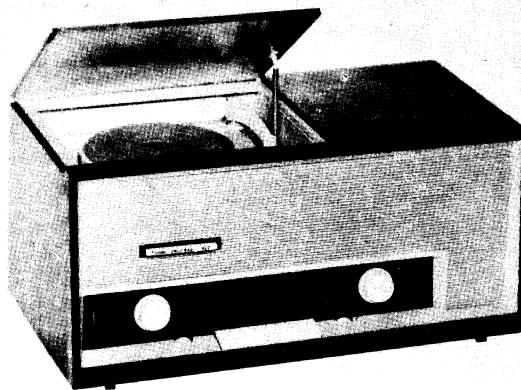

Gramorádio 1014A „FUGA“, výroba 1965 až 1967

### Hlavní technické údaje:

Vlnové rozsahy: 4; 4,08 až 4,58 m (73,5 až 65,5 MHz), 16,6 až 50,4 m (18 až 5,95 MHz), 187 až 577 m (1 606 až 520 kHz), 1 000 až 2 000 m (300 až 150 kHz)

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modulovaných signálů 10,7 MHz

Průměrná citlivost: krátké vlny 35  $\mu$ V, střední vlny 20  $\mu$ V, dlouhé vlny 25  $\mu$ V, velmi krátké vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 3  $\mu$ V

Průměrná selektivnost: pro krátké, střední a dlouhé vlny 28 a 40 dB, pro velmi krátké vlny 30 dB

Výstupní výkon: 2,5 W

Reproduktoři: 2; jeden oválný 255 × 160 mm a jeden kruhový průměru 100 mm; impedance kmitacích cívek obou reproduktorů 4  $\Omega$

Gramofon: čtyřrychlostní, rychlosť otáčení 78, 45, 33  $\frac{1}{3}$ , 16  $\frac{2}{3}$  ot/min, automatické vypínání

Přenoska: piezoelektrická se safirovými hroty pro standardní a dlouhohrající desky

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 nebo 220 V

Příkon: 60 W i s gramofonovým motorem

**Sladování:** Stupnicový ukazovatel pro běžné rozsahy naříďte tak, aby se kryl se středy trojúhelníkových značek na pravém konci ladící stupnice, je-li ladící kondenzátor nařízen na největší kapacitu. Stupnicový ukazovatel velmi krátkých vln naříďte tak, aby se na pravém dorazu kryl s trojúhelníkovou značkou na pravém konci stupnice velmi krátkých vln. Při ladění části pro příjem amplitudově modulovaných signálů naříďte regulátory tónových korekcí na největší výšky a hloubky.

**Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. Tlačítka tónového rejstříku a šířky pásma v základní poloze (úzké pásmo).**


P	Zkušební vysílač			Sladovaný přijímač				Výstup*)
	Připojení	Kmitočet	Rozsah	Stupnicový ukazovatel	Utlum 10 kΩ	Sladovací prvek		
1   5	přes kondenzátor 30 000 pF na řidící mřížku elektronky E3 (EBF89)	468 kHz (mod. 30 % 400 Hz)	sv	na počátek roz-sahu (asi na 200 m)	L28, C109	L29		max.
2   6					L29, C110	L28		
3   7	přes kondenzátor 30 000 pF na řidící mřížku heptodové části elektronky E2 (ECH81)				L24, C103	L25		max.
4   8					L25, C104	L24		
9   11	přes standardní umělou anténu na anténní zdírku sladovaného přijímače	468 kHz (mod. 30 %)	sv	na 550 kHz	—	L10		min.
10   12				na 300 kHz	—	L11		
13   15		550 kHz	sv	• 550 kHz	—	L20		max.
14   16		1 500 kHz		• 1 500 kHz	—	C24		
17		150 kHz	dv	• 150 kHz	—	L21		max.
18		6,4 MHz	kv	• 6,4 MHz	—	L19†)		
19   21		550 kHz	sv + dv	na zavedený signál	—	L16**)'		max.
20   22		1 500 kHz			—	C5b		
23   25		550 kHz	sv	na zavedený signál	—	L15		max.
24   26		1 500 kHz			—	C5a		
27   29		150 kHz	dv	na zavedený signál	—	L17**)		max.
28   30		300 kHz			—	C4		
31   33		6,4 MHz	kv	na zavedený signál***)	—	L13		max.
32   34		17 MHz			—	C6		

\*) Během sladování udržujte velikost vstupního signálu výstupní výkon pod úrovni 50 mW.


\*\*) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči.

\*\*\*) Správný je signál s menší kapacitou ladícího kondenzátoru (s vyšším kmitočtem).

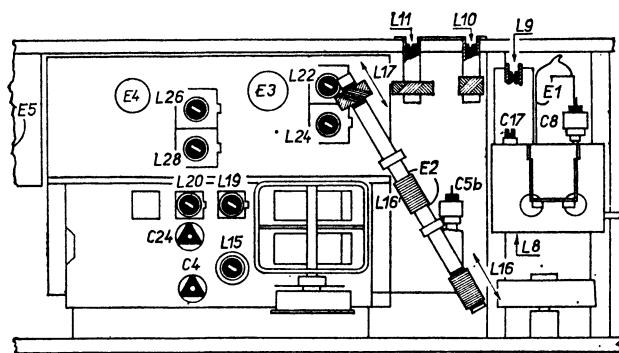†) Správná je výchylka s méně zašroubovaným jádrem cívky.



Sladovací prvky na šasi

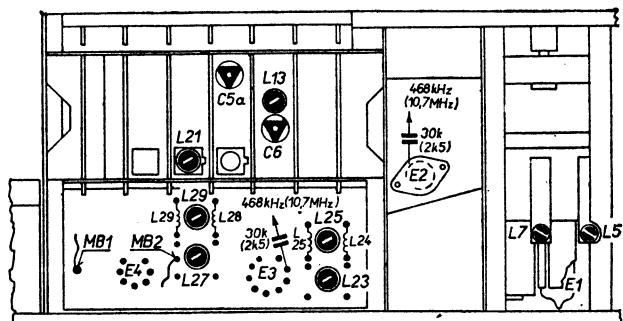

Sladovací prvky pod šasi

**Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny.**

P		Zkušební vysilač		Přijímač		Elektronkový voltmetr*)	
		Připojení	Signál	Stupnicový ukazovatel	Sládovací prvek	Připojení	Výchylka
1	3	přes bezindukční kondenzátor 2 500 pF na řídicí mřížku elektronky E3 (EBF89)	10,7 MHz nemodul.	na levý doraz	L26	přes měřicí bod MB1 a šasi přijímače	max.
2	4				L27	mezi umělý střed odporu R113 a měřicí bod MB2**)	nul.
5	9	přes kondenzátor 2 500 pF na řídicí mřížku heptodové části elektronky E2 (ECH81)	10,7 MHz nemodul.	na levý doraz	L23	mezi měřicí bod MB1 a šasi přijímače	max.
6	10				L22		
7	11	pomocí kovového kroužku (šířky 1 cm) navléknutého na baňku elektronky E1	10,7 MHz nemodul.	na levý doraz	L9	mezi měřicí bod MB1 a šasi přijímače	max.
8	12				L8***)		
13	15	přes symetrikační člen 300 Ω na zdířky pro vkv anténu	66,78 MHz 72,38 MHz	• 66,78 MHz (vpravo u čís. 8)	L7 pak L5	mezi měřicí bod MB1 a šasi přijímače	max.
14	16			• 72,38 MHz (vlevo u čís. 20)	C17 pak C8		


\*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 10 V. Velikost výchylky udržujte velikostí vstupního napětí pod 5 V.

\*\*) Umělý střed odporu R113 (MB3) vytvoříme dvěma shodnými odpory 100 kΩ, zapojenými v sérii mezi bod MB1 a kostru přístroje. Voltmetr (nejlépe s nulou uprostřed) zapojíme mezi měřicí bod MB2 a umělý střed odporu R113.

\*\*\*) Jádro cívky L8 je přístupné po sejmouti ladící stupnice, nebo speciálním šroubovákem.

**Změny v provedení:** Během výroby se měnilo zapojení i hodnoty mnohých součástí obdobně jako u přijímače 536A, takže přístroje poslední série svým zapojením odpovídají schématu pro přijímače 536A „TESLATON“ – poslední provedení (schéma na str. 49). Jde především o změny v zapojení anténního obvodu části pro příjem vkv (symetrikační tlumivka L1, L1' odpadá) v zapojení obvodu automatického řízení citlivosti a i v nf zpětnovazebním obvodu.

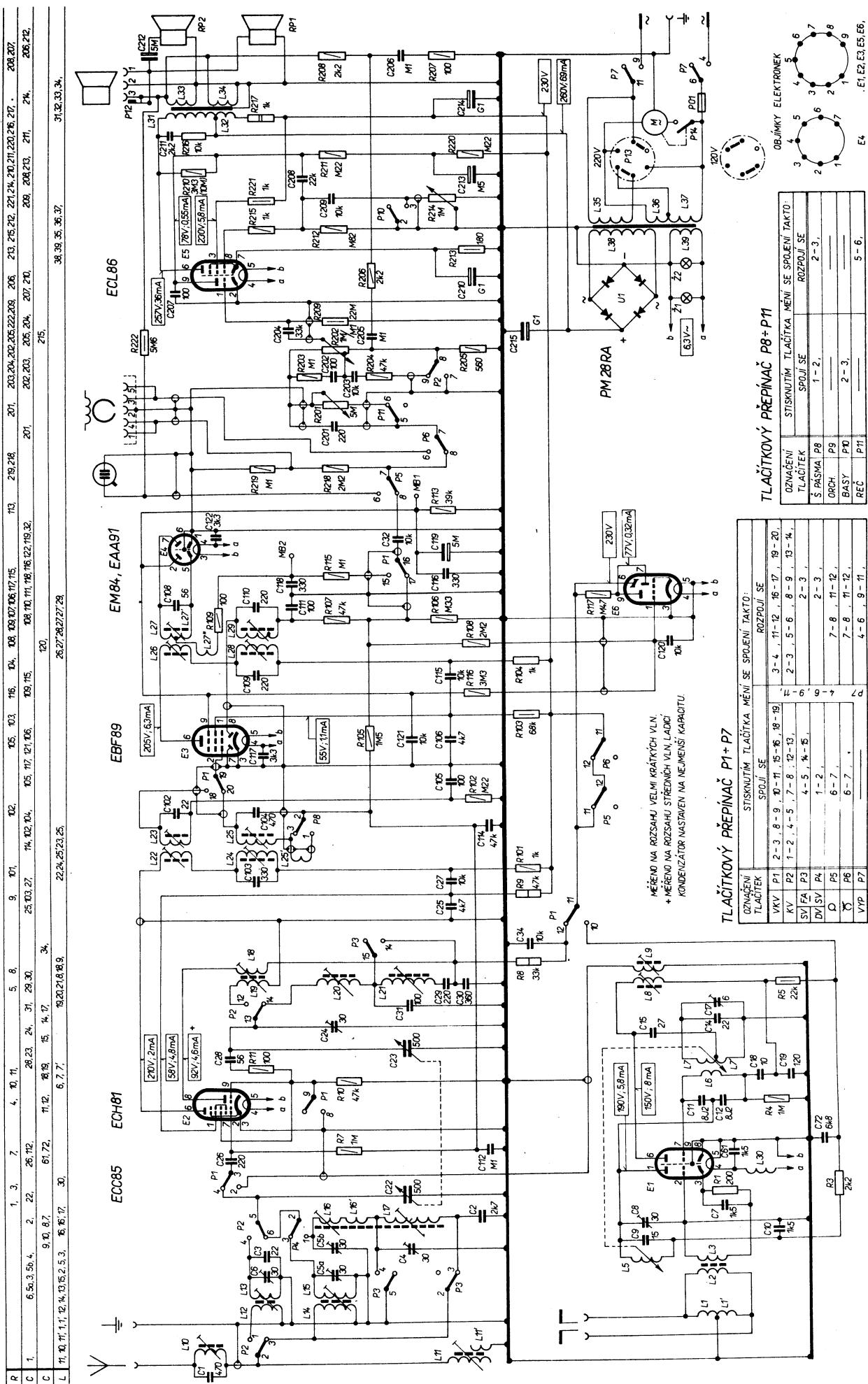Byly vypuštěny součástky R108, C120, C205, C207 a použity součástky R8a, R103a, R106a, C35, C123. Byly měněny hodnoty součástek R106, R109, R115, R116, R202, R210, C34, C102, C103, C104, C109, C110, C108, C209, C211.



Zapojení gramorádia 1014A „FUGA“