

2.309 Tranzistorové přijímače 2818B „BIG BEAT“ a 2818B-2 „CHANSON“


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p.

Zapojení:

Kufříkový, sedmiovodový, sedmitranzistorový superheterodyn na středních, dlouhých a krátkých vlnách — desítirovodový, devítitranzistorový superheterodyn na velmi krátkých vlnách — napájený z vestavěné baterie.

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: vnější kapacitou vázaná nebo vestavěná feritová anténa (pro krátké vlny tyčová, indukci vázaná anténa) — první vf obvod laděný změnou kapacity, indukci vázaný s bází prvního tranzistoru — první tranzistor jako aditivní směšovač a oscilátor — oscilátorový obvod, laděný změnou kapacity, v souběhu se vstupním obvodem s indukční zpětnou vazbou a neutralizací na krátkých vlnách — první dvouovodová mf pásmová propust, vázaná indukci — druhý tranzistor jako řízený mf zesilovač — druhá dvouovodová, indukci vázaná mf pásmová propust, kapacitně vázaná s bází dalšího tranzistoru — třetí tranzistor jako mf zesilovač — pátý mf laděný obvod, indukci vázaný s demodulačním obvodem — dioda jako demodulátor a usměrňovač napětí pro automatické vyrovnávání citlivosti, doplněné k zvýšení účinnosti tlumicí diodou — regulátor hlasitosti — dvoustupňová tónová clona — čtvrtý a pátý tranzistor jako odpovědě vázaný nf zesilovač s přímým zapojením — dvojčinný transformátorově vázaný koncový stupeň, osazený šestým a sedmým tranzistorem — výstupní transformátor — kmitočtově závislá záporná nf zpětná vazba na bázi pátého tranzistoru — vývody pro další reproduktor s vypínačem vestavěného reproduktoru — tlačítkové přepínače tónové clony a automatického doladování velmi krátkých vln — plošné spoje.

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vestavěná tyčová anténa — indukční vazba s emitorovým obvodem prvního tranzistoru, naladěným na střed pásmu vkv — první tranzistor jako vf zesilovač se společnou bází — první vf obvod laděný změnou kapacity — druhý tranzistor jako aditivní směšovač kapacitně vázaný s emitem prvního tranzistoru a oscilátor — oscilátorový obvod laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním obvodem s automatickým doladováním kapacitní diodou — neutralizace pro mezifrekvenci — první dvouovodová kapacitně vázaná mf pásmová propust — přizpůsobení a vazba kapacitním děličem s bází třetího tranzistoru, pracujícího jako mf zesilovač — druhá dvouovodová (kapacitně vázaná) mf pásmová propust — přizpůsobení a vazba kapacitním děličem s bází čtvrtého tranzistoru, pracujícího jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí (kapacitně vázaná) dvouovodová mf pásmová propust — přizpůsobení a vazba kapacitním děličem s bází pátého tranzistoru, pracujícího jako mf zesilovač a amplitudový omezovač — čtvrtá mf pásmová propust spojená s poměrovým detektorem, osazeným dvěma germaniovými diodami — člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaných signálů — stabilizace napětí selenovým usměrňovačem pro bázi druhého tranzistoru. Dále jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů.

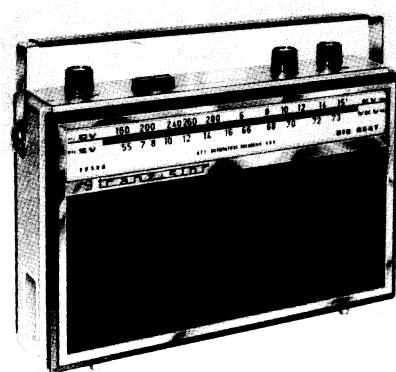

Tranzistorový přijímač
2818B „BIG BEAT“,
výroba 1967 až 1969

Hlavní technické údaje:

Vlnové rozsahy: 4; 4,08 až 4,58 m (73,5 až 65,5 MHz), 19,4 až 50,4 m (15,45 až 5,95 kHz), 187 až 571,4 m (1 605 až 525 kHz), 1 053 až 2 000 m (285 až 150 kHz)

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modulovaných signálů 10,7 MHz

Průměrná citlivost: krátké vlny 40 μ V, střední vlny 250 μ V/m, dlouhé vlny 900 μ V/m, velmi krátké vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 8 μ V

Průměrná selektivnost: krátké vlny 23 dB, střední vlny 26 dB, dlouhé vlny 32 dB a velmi krátké vlny 6 dB

Výstupní výkon: 750 mW

Reproduktor: kruhový, průměru 117 mm, impedance kmitací cívky 4 Ω

Napájení: 9 V; ze dvou baterií 4,5 V (Bateria 313 nebo 310), rozměrů 66 × 61 × 22 mm, zapojených v sérii

Příkon: 2 W (220 mA při 9 V) při vybuzení na jmenovitý výkon. (Bez signálu max. 30 mA.).

Sladování: Před sladováním kontrolujte při provozu přijímače napětí napájecí baterie. Pak potenciometrem R43 naříďte napětí na odporu R36 zapojeném v emitorovém obvodu tranzistoru T4 na 0,4 V (musí se měřit stejnosměrným elektronkovým voltmetrem). Seříďte oba stupnicové ukazovatele tak, aby se na levém dorazu ladění kryly s trojúhelníkovými značkami na levém kraji stupnic pro dlouhé a krátké vlny.

Při sladování vstupních a oscilátorových obvodů středních a dlouhých vln se přivádí signál ze zkušebního vysílače pomocí standardní rámové antény, při sladování obvodu krátkovlnného rozsahu přes bezindukční odpor 200 Ω a při sladování velmi krátkých vln přímo na tyčovou anténu přijímače (vstup na vkv nesymetrický, impedance 75 Ω).


Během sladování zůstávají tlačítka tónové clony a automatického doladování velmi krátkých vln v základní poloze (nestisknutá). Výstupní výkon udržujte velikostí vstupního signálu na hodnotách kolem 50 mW.

R 91/32,3. 1. 2. 31,32. 93. 33. 5. 4. 6. 7. 56. 8. 10,9. 34. 36.37.35.38. 40. 39. 42.41. 4. 5. 43.44.51.53.54.52.58. 49.50. 53.54.56.57. 55.58. 66. 59.60.65.61.64. 71. 72. 74. 73. 75. 77. 78. 79. 80. 78. 79. 75, 76.

C 102/97 102/96. 105/104. 33. 115/37. 86. 111/10/89/112/100/14/101/113/113. 38.41/45. 68. 89.40/42.43.44. 47.50. 68. 48.49.51.52. 53.54.56.57. 55.58. 66. 59.60.65.61.64. 71. 72. 74. 73. 75. 77. 78. 79. 76. 75.

C 102. 3. 4. 5. 7. 9. 8. 20. 10. 11. 93. 12. 13. 15.16/19.8/23/17. 4. 46.2. 24. 100/109.109/91.12/13/10/92/15.33/22/31/34/32/6.7. 37.36.35.38.36. 44.47/4.33.39.12/21/40.

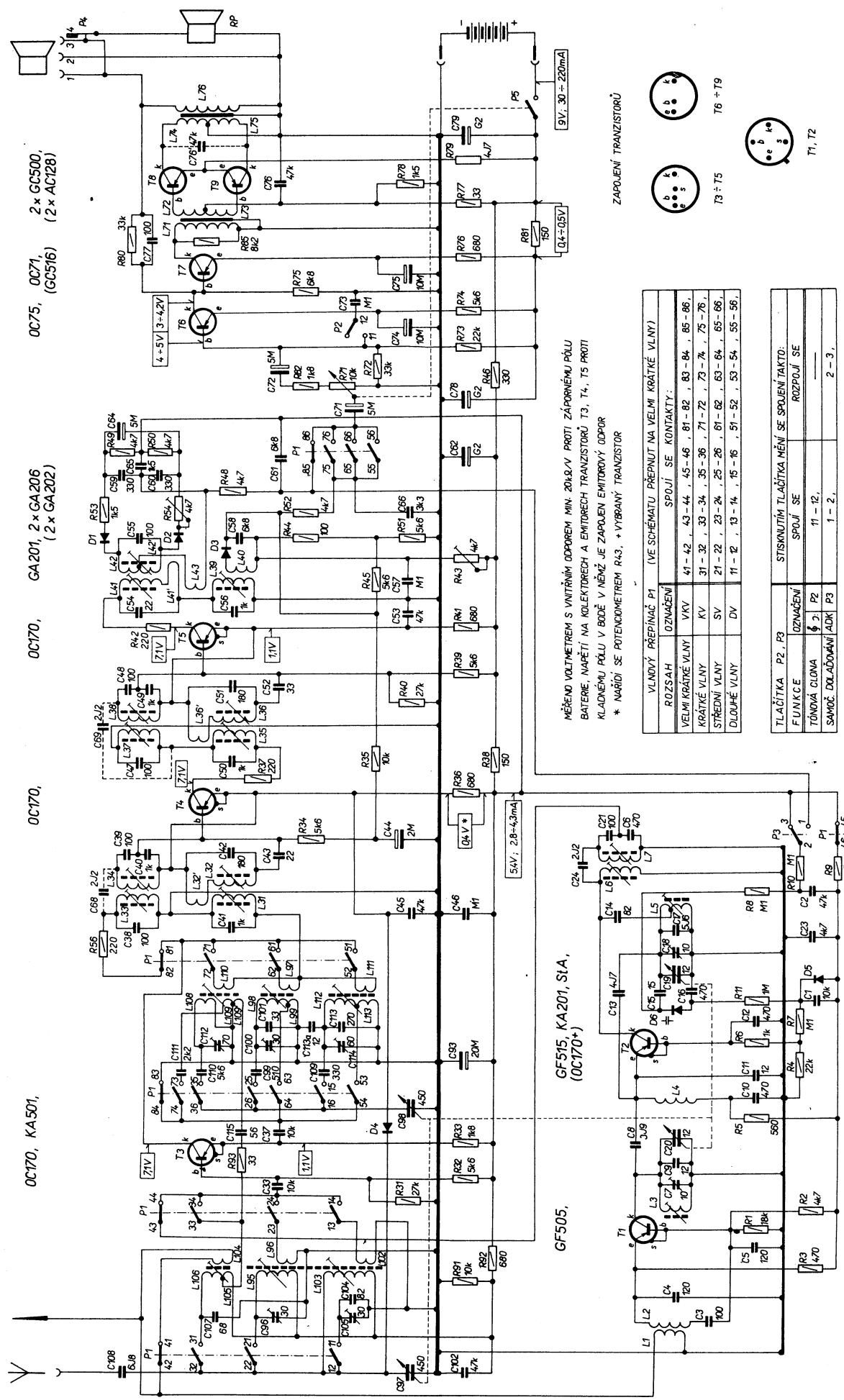L 1, 2. 106/105.85/03/104/36/102,3. 4. 100/109.109/91.12/13/10/92/15.33/22/31/34/32/6.7. 37.36.35.38.36. 44.47/4.33.39.12/21/40.



Zapojení tranzistorového přijímače 2818B „BIG BEAT“ a 2818B-2 „CHANSON“ (Zapojení ADK viz změny na str. 150)

Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů.

P		Zkušební vysílač		Sladovaný přijímač				Výstup
		Připojení	Kmitočet	Rozsah	Stupnicový ukazovatel	Rozlad. kondenzátorem 1000 pF	Sladovací prvek	
1	6	na zdířku pro vnější anténu	468 kHz (mod. 30 % 400 Hz)	sv	na počátek vlnového rozsahu (asi 1,5 MHz)	—	L39	max.
2	7					L35	L36	
3	8					L36	L35	
4	9					L31	L32	
5	10					L32	L31	
11	13	na standardní rámovou anténu umístěnou ve vzdálenosti 600 mm od středu feritové tyče	155,5 kHz	dv	• 155,5 kHz	—	L112 pak L103*)	max.
12	14		284,15 kHz		• 284,15 kHz	—	C114 pak C105	
15	17		600 kHz	sv	• 600 kHz	—	L98 pak L95*)	
16	18		1 558 kHz		• 1 558 kHz	—	C100 pak C96	
19	21	přes odporník 200 Ω na tyčovou anténu	6,5 MHz	kv	• 6,5 MHz	—	L108 pak L106	max.
20	22		15,3 MHz		• 15,3 MHz	—	C112**)	

*) Ladi se posouváním cívky po feritové tyče.

**) Správná je výchylka s menší kapacitou kondenzátoru.

Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny.

P		Zkušební vysílač		Sladovaný přijímač		Měřič výstupu		
		Připojení	Signál	Stupnicový ukazovatel	Sladovací prvek	Připojení	Výchylka	
1	3	přímo mezi tyčovou anténu a kostru přijímače	10,7 MHz nemodul.	do pravé krajní polohy	L41, L42†)	paralelně k C64*)	max.	
2	4				L42	paralelně k C65**)	nul.	
5	9				L38	paralelně k elektrolytickému kondenzátoru C64*)	max.	
6	10				L37			
7	11				L34			
8	12				L33			
13	17				73 MHz (zdvih 15 kHz)	na zavedený signál	max.	
14	18	přímo mezi tyčovou anténu a kostru přijímače	73 MHz††) mod. amplit.		73 MHz††)			
15	19				66 MHz (zdvih 15 kHz)	• 66 MHz	min.	
16	20				73 MHz (zdvih 15 kHz)	• 73 MHz		
						měřič výstupního výkonu zapojený do zdířky pro další reproduktor (impedance 4 Ω)		

*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr — rozsah 2 V (výchylka nemá překročit 1 V).


**) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s nulou uprostřed. (viz též odst. „Změny v zapojení“)

† Současně rozludit obvod L38, C48, C49 paralelně zapojeným kondenzátorem 100 pF.

††) Velikost signálu nastavíme výstupní výkon na 50 mW, pak R54 na min.

Kontrola činnosti samočinného doladování. (Přijímač přepnuto na vkv.)

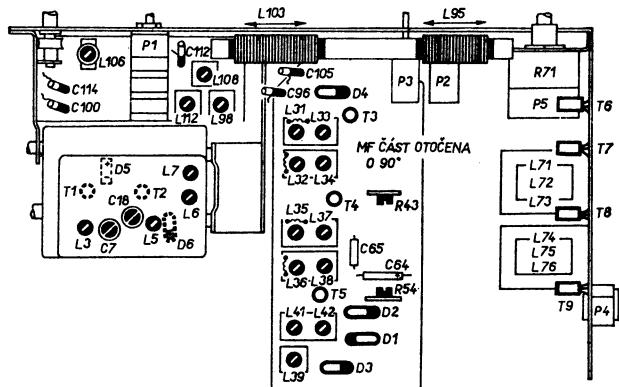Zapojte zkušební vysílač na tyčovou anténu a kostru přijímače. Naříďte jej na modulovaný signál 73 MHz — 100 μ V. Na vývody pro další reproduktor zapojte měřič výstupního výkonu (impedance 4 Ω) tak aby byl vestavěný reproduktor odpojen.



Rozmístění sladovacích prvků

Přijímač přesně nalaďte na tento signál, regulátorem hlasitosti nařídte na výstupním měřiči přesně 50 mW, pak přijímač rozladte, aby výstupní výkon poklesl o 6 dB.

Po stisknutí tlačítka automatického doladování „ADK“ (P3) musí výstupní výkon stoupnout nejméně na 38 mW.

Změny v provedení: Přijímače 2818B „BIG-BEAT“ a 2818B-2 „CHANSON“ se od sebe liší v podstatě jen ladící stupnicí.

U přístrojů bylo v průběhu výroby změněno zapojení obvodu poměrového detektoru takto: kondenzátor C65 odpojen od uzlu R49, R50 a spojen s kostrou (— pólem) přístroje. Tím se mění zapojení voltmetu (sladovací tabulka „P 2, 4“) při sladování. Voltmetr se u těchto přístrojů zapojuje mezi uzly C59, C60 a R49 R50.

Dále byla provedena změna v obvodu samočinného doladování a stabilizace napětí na vkv. Odpor R8 byl zapojen na uzel C1, R7 a odporník R11 na uzel C2, R10. Usměrňovač D5 byl zapojen mezi uzel R4, R7, R6 a spolu s kondenzátory C1, C2 před odporníkem R9 (bod přepínače P1 kontakt 46). Hodnoty součástí zůstaly beze změny.