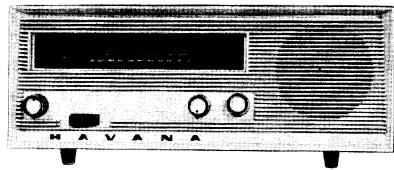


## 2.4 PŘIJÍMAČE STOLNÍ

### 2.404 Tranzistorový přijímač 431B „HAVANA“ (poslední provedení)

Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p.



Tranzistorový přijímač  
431B „HAVANA“,  
výroba 1965

#### Zapojení:

Stolní, sedmiohvadový, sedmitranzistorový superheterodyn na středních, dlouhých a krátkých vlnách — desetiobvodový, devítitranzistorový superheterodyn na velmi krátkých vlnách — napájený z vestavěné baterie.

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: vnější indukční vazaná nebo pro střední a dlouhé vlny vestavěná feritová anténa — první vf obvod, laděný změnou kapacity, vázaný indukcí s bází prvního tranzistoru — první tranzistor jako aditivní směšovač a oscilátor — oscilátorový obvod laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním obvodem s indukční zpětnou vazbou a neutralizací na krátkých vlnách — první dvouhvadová mf pásmová propust, vázaná indukcí — druhý tranzistor jako řízený mf zesilovač — druhá (indukční vázaná) mf pásmová propust, kapacitou vázaná s bází dalšího tranzistoru — třetí tranzistor jako mf zesilovač — pátý laděný mf obvod, indukcí vázaný s demodulačním obvodem — dioda jako demodulátor a usměrňovač napětí pro automatické vyrovnavání citlivosti, využívající k zvýšení účinnosti tlumicí diody — vývody pro přenosku a magnetofon s vypínáním vf části — regulátor hlasitosti — dvoustupňová tónová clona — čtvrtý a pátý tranzistor jako odporově vázaný nf zesilovač s přímým zapojením — dvoučinný transformátorově vázaný koncový stupeň, osazený šestým a sedmým tranzistorem — výstupní transformátor — kmitočtově závislá nf záporná zpětná vazba na bázi pátého tranzistoru — přepínač výstupního výkonu — vývod pro další reproduktor s vypínáním vestavěného reproduktoru — tlačítkové přepínání tónové clony a spotřeby — plošné spoje.

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: vnější dipolová anténa — indukční vazba s emitorovým obvodem prvního tranzistoru, naladěným na střed pánsma velmi krátkých vln — první tranzistor jako vf zesilovač se společnou bází — první vf obvod, laděný změnou kapacity, kapacitně vázaný s emitorem ovým obvodem druhého tranzistoru — druhý tranzistor jako aditivní směšovač a oscilátor — oscilátorový obvod, laděný změnou kapacity v souběhu se vstupním obvodem — neutralizace pro mezifrekvenci — tlumicí dioda — první dvouhvadová mf pásmová propust, vázaná kapacitou — přizpůsobení a vazba kapacitním děličem s bází třetího tranzistoru, pracujícího jako mf zesilovač — druhá dvouhvadová kapacitně vázaná mf pásmová propust — přizpůsobení a vazba kapacitním děličem s bází čtvrtého tranzistoru, jenž pracuje jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí kapacitně vázaná dvouhvadová mf pásmová propust — přizpůsobení a vazba kapacitním děličem s bází pátého tranzistoru, jenž pracuje jako mf zesilovač a amplitudový omezovač — čtvrtá mf pásmová propust, spojená s poměrovým detektorem, osazeným dvěma germaniovými diodami — člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaných signálů. Dále jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů.

#### Hlavní technické údaje:

Vlnové rozsahy: 4; 4,08 až 4,58 m (73,5 až 65,5 MHz), 19,4 až 50,4 m (15,45 až 5,95 MHz), 187 až 571,4 m (1 605 až 525 kHz), 1 053 až 2 000 m (285 až 150 kHz)

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modulovaných signálů 10,7 MHz

Průměrná citlivost: krátké vlny 30  $\mu$ V, střední vlny 250  $\mu$ V/m, dlouhé vlny 1 mV/m, velmi krátké vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 15  $\mu$ V

Průměrná selektivnost: krátké vlny 23 dB, střední vlny 26 dB, dlouhé vlny 32 dB, velmi krátké vlny 6 dB

Výstupní výkon: 750 mW (při úsporném provozu 200 mW)

Reprodukтор: kruhový, průměru 117 mm, impedance kmitací cívky 4  $\Omega$

Napájení: 9 V; z 6 článků 1,5 V (Bateria 140 nebo 5044) průměru 33 mm a délky 61 mm, zapojených v sérii

Příkon: asi 2 W (220 mA při 9 V) pro vybuzení na jmenovitý výkon; 0,7 W (80 mA při 9 V) při úsporném provozu a vybuzení na výkon 200 mW; 30 mA bez vybuzení


**Sladování:** Před sladováním kontrolujte při provozu přijímače napětí napájecí baterie. Pak potenciometrem R43 naříďte napětí emitoru tranzistoru T4 na 0,4 V (měří se stejnosměrným elektronkovým voltmetrem na odporu R36).

Seříďte stupnicový ukazovatel tak, aby se kryl se středy kruhových značek na pravém okraji ladicí stupnice, je-li ladicí kondenzátor nastaven na největší kapacitu (deský rotoru a statoru ladicího kondenzátoru se kryjí).

Při sladování vstupních a oscilátorových obvodů středních a dlouhých vln se přivádí signál ze zkušebního vysílače pomocí standardní rámové antény, při sladování obvodů krátkovlnného rozsahu na anténní zdírku a při sladování velmi krátkých vln pomocí symetrikačního člena podle obrázku.

Během sladování zůstávají tlačítka tónové clony a úsporného provozu v základní poloze (nestisknutá). Výstupní výkon udržujte během sladování velikostí vstupního signálu na hodnotách kolem 50 mW.

R	91, 1, 92, 2, 3, 31, 32, 93, 33, 4, 5, 94, 6, 58,	7, 34, 36, 37, 35, 38, 40, 39, 42, 41, 45, 43, 44, 51, 53, 54, 52, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 64, 71, 73, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79.
C	98, 92, 107, 95, 104, 92, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 4, 6, 9, 93, 105, 105, 104, 104, 102, 4,	75, 37, 97, 111, 110, 98, 109, 112, 101, 114, 101, 113, 113, 114, 104, 46, 48, 49, 51, 52, 17, 14, 53, 57, 66, 61, 62, 108, 109, 107, 98, 99, 112, 113, 110, 97, 111, 6, 7, 33, 31, 8, 34, 32, 32, 37, 35, 36, 38, 36, 41, 47, 38, 43, 42, 42, 40, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77.
L	2, 3, 105, 105, 104, 104, 102, 4,	

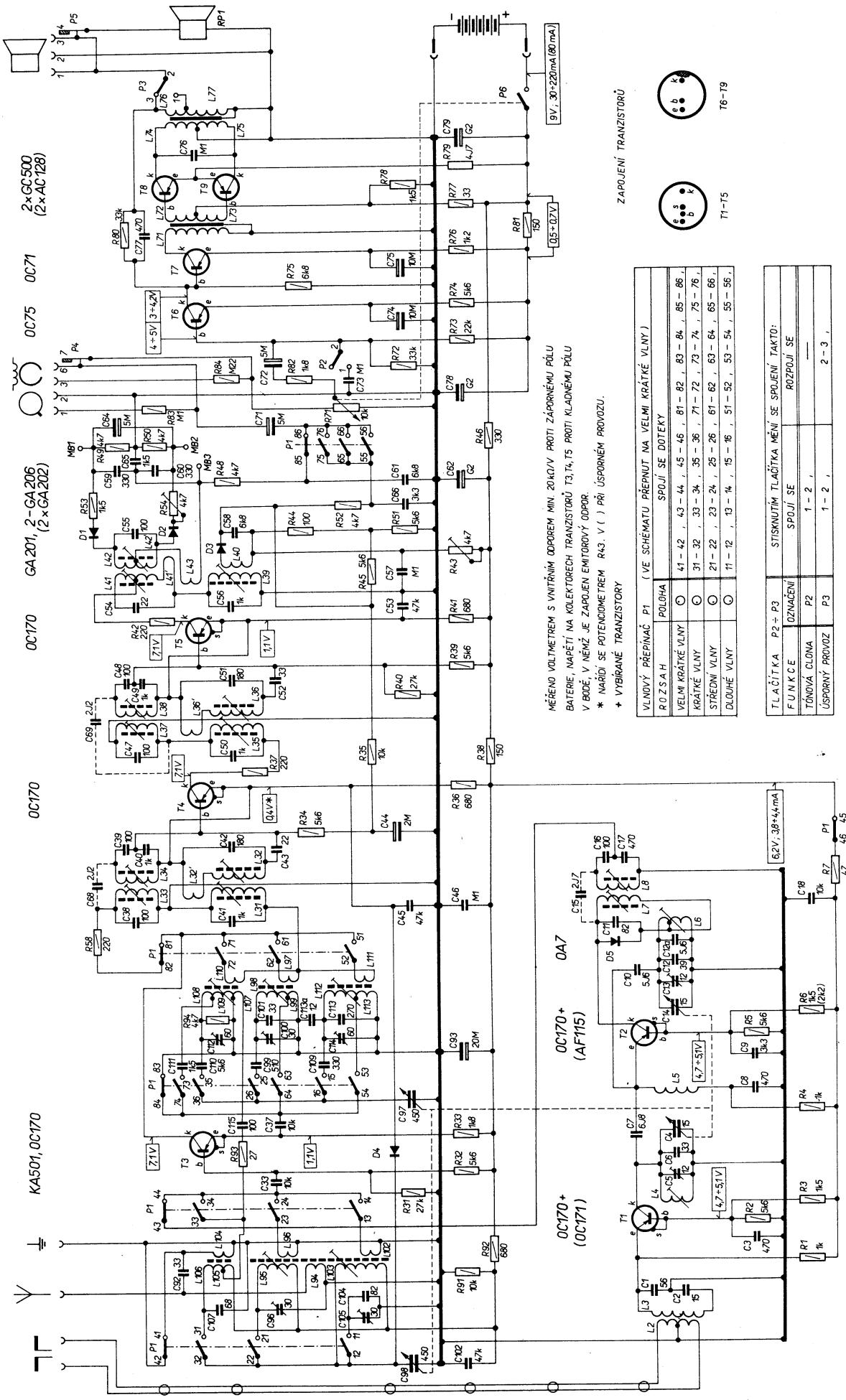

Zapojení tranzistorového přijímače 431B „HAVANA“

**Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů.**

P		Zkušební vysílač		Sládovaný přijímač			Výstup
		Připojení	Kmitočet	Rozsah	Stupnicový ukazovatel	Rozlad 1000 pF	
1	6	přes kondenzátor 30 000 pF na bázi tranzistoru $T_3$	468 kHz (mod. 30 % 400 Hz)	sv	na počátek rozsahu (asi na 1 500 kHz)	—	L39
2	7					L35	L36
3	8					L36	L35
4	9					L31	L32
5	10					L32	L31
11	13					• 155,5 kHz	L112 pak L103*)
12	14	na standardní sládovací cívku umístěnou ve vzdálenosti 600 mm	155,5 kHz	dv	• 155,5 kHz	—	max.
15	17		284,15 kHz		• 284,15 kHz	—	
16	18		600 kHz	sv	• 600 kHz	—	max.
			1 559 kHz		• 1 559 kHz	—	
19	21	přes normální umělou anténu na antenní zdiřky přijímače	6,5 MHz	kv	• 6,5 MHz	—	L108 pak L106
20	22		15,3 MHz		• 15,3 MHz	—	C112**) max.

\*) Ladi se posouváním cívky po feritové tyči.

\*\*) Správná je výchylka s menší kapacitou doladovacího kondenzátoru.

**Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů: Přijímač přepnut na velmi krátké vlny.**


P		Zkušební vysílač		Sládovaný přijímač		Měřič výstupu	
		Připojení	Signál	Stupnicový ukazovatel	Sládovací prvek	Připojení	Výchylka
1	5	přes kondenzátor 1000 pF na bázi tranzistoru $T_5$ . Paralelně k cívce $L_{38}$ zapojit kondenzátor 100 pF	10,7 MHz nemodul.	—	L41, L42	paralelně k C64*) (body MB1 a MB2)	max.
2	6				L42	paralelně k C65**) (MB3 — kostra)	nul.
3			10,7 MHz kmit. modul. 400 Hz	zkušební vysílač (výst. nap.)	R54	na výstup přijímače měřič výstupního výkonu, impedance 4 $\Omega$	50 mW
4			10,7 MHz amplit. modul. 400 Hz				min.
7	9	přes kondenzátor 1000 pF na bázi tranzistoru $T_4$ .	10,7 MHz nemodul.	—	L38	paralelně k elektrolyt. kondenzátoru C64*) (body MB1 a MB2)	max.
8	10	Kondenzátor od $L_{38}$ odpojit.			L37		
11	13	přes kondenzátor 1000 pF na bázi tranzistoru $T_3$			L34		max.
12	14				L33		
15	17	paralelně ke kondenzátoru $C_5$			L8		max.
16	18				L7		
19	21	přes symetrikační člen na zdiřky pro dipólovou anténu (impedance 300 $\Omega$ )	66 MHz nemodul.	• 66 MHz	L6 pak L4****)	max.	
20	22		73 MHz nemodul.	• 73 MHz	C13 pak C5		

\*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr — rozsah 2 V.


\*\*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s nulou uprostřed.

\*\*\*) Ladi se změnou stoupání závitů cívek pomocí nástroje z izolační hmoty.

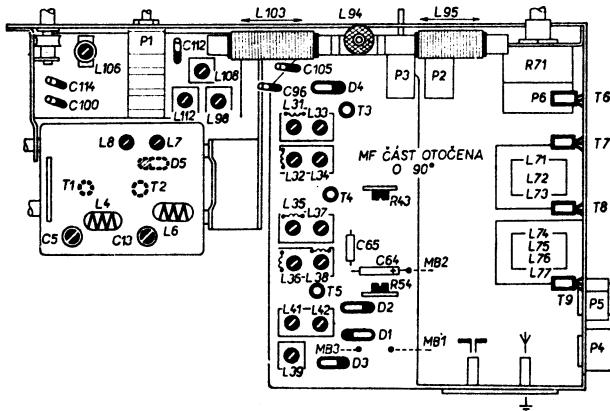**Poznámka:** Při postupu 3 a 4 zůstává velikost výstupního signálu zkušebního vysílače táz, jednou je však modulován kmitočtově na 30 % (zdvih 15 kHz), podruhé amplitudově.



Rozmístění sládovacích prvků

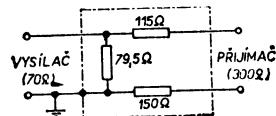

Symetrikační člen

**Změny v provedení:** Zakresleno je poslední provedení přijímačů (původní provedení je uvedeno v II. dílu této publikace na stránce 143).

Jednotlivé stupně přijímačů byly střídavě osazovány polovodiči těchto typů:  $T_1, T_2 = \text{OC170, OC171, AF115}$ ;  $T_3, T_4, T_5 = \text{OC170, AF116}$ ;  $T_6 = \text{OC75, OC71}$ ;  $T_8, T_9 = \text{GC500, AC128, OC74}$ ;  $D_1, D_2 = \text{GA206, GA202}$ ;  $D_5 = \text{OA7, KA501}$ .

K zvýšení stability na rozsahu dlouhých vln byl u některých výrobků zapojen mezi kontakt 13 přepínače P1 a vazební cívku  $L_{102}$  odporník  $R_{57} = 350 \Omega/0,05 \text{ W}$ .

K zvýšení stability na rozsahu velmi krátkých vln byl podle potřeby mezi bodem  $C_{16}, C_{17}$  a šasi (nebo mezi týž bod a kontakt 43 přepínače P1) zapojen odporník  $R_{59} = 80$  až  $470 \Omega/0,05 \text{ W}$  a souběžně k primárním obvodům druhé a třetí pásmové propusti mf 10,7 MHz byly zapojovány tlumící odpory  $R_{55}, R_{56} = 10\,000 \Omega$ .

Pro zvýšení účinnosti anténní vazby na krátkých vlnách se zapojovaly u některých přijímačů dva kondenzátory  $C_{92} = 33 \text{ pF}$  souběžně.