

1.4 PŘIJÍMAČE VĚTŠÍ

1.417 Rozhlasový přijímač 536A „TESLATON“


Výrobce: TESLA BRATISLAVA, n. p.

Zapojení:

Šestiobvodový, 3+1 elektronkový superheterodyn na středních, dlouhých a krátkých vlnách — osmiobvodový, 5+1 elektronkový superheterodyn na velmi krátkých vlnách — k napájení ze střídavé sítě.

Při příjmu amplitudově modulovaných signálů: paralelní a sériový odladovač mezifrekvence — indukční vazba s prvním laděným obvodem na krátkých a středních vlnách, proudová kapacitní na dlouhých vlnách — otáčivá feritová anténa pro střední a dlouhé vlny — první vf obvod laděný změnou kapacity — heptodová část první elektronky jako směšovač, triodová jako oscilátor — oscilátorový obvod s indukční zpětnou vazbou na krátkých vlnách, s proudovou kapacitní zpětnou vazbou na středních a dlouhých vlnách — první dvouobvodová mf pásmová propust s indukční (skokem proměnnou) vazbou — pentodová část pentody-duodiody jako řízený mf zesilovač — druhá dvouobvodová mf pásmová propust s indukční vazbou — demodulace a usměrnění napětí pro automatické vyrovnávání citlivosti diodou druhé elektronky — optický ukazovatel vyladění — regulátor hloubek s tónovým rejstříkem „REČ“ — fyzilogická regulace hlasitosti reprodukce — triodová část třetí elektronky jako nf zesilovač — odporová vazba s pentodovou částí koncové elektronky, kombinovaná s regulátorem výšek a tónovým rejstříkem „BAS“ — výkonový zesilovač nf signálů stabilizovaný nf zpětnou vazbou do mřížkového obvodu — přizpůsobovací transformátor — kmitočtově závislá nf záporná zpětná vazba do mřížkového obvodu nf zesilovače — hloubkový a dva výškové reproduktory — tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, feritové antény, vývodů pro pomocné přístroje, šířky pásma, tónového rejstříku a vypínání sítě — vývody pro gramofonovou přenosku, magnetofon a další reproduktor s vypínačem vestavěných reproduktorů — dvoucestné usměrnění anodového napětí selenovým usměrňovačem — plošné spoje.

Při příjmu kmitočtově modulovaných signálů: symetrikační a přizpůsobovací anténní obvod — indukční vazba se vstupním obvodem naladěným na střed rozsahu — první trioda vstupní elektronky jako vf zesilovač s uzemněnou mřížkou — vf obvod laděný plynule změnou indukčnosti — můstková kapacitní vazba s mřížkovým obvodem druhé triodové části vstupní elektronky pracující jako kmitající aditivní směšovač — indukční vazba s oscilátorovým obvodem laděným v souběhu se vstupním obvodem změnou indukčnosti — můstková kompenzace vnitřní kapacity směšovače pro mezifrekvenci — první dvouobvodová mf pásmová propust — heptodová část elektronky ECH81 jako mf zesilovač — druhá dvouobvodová mf pásmová propust — pentodová část třetí elektronky jako mf zesilovač a omezovač — poměrový detektor s dvojitou diodou — zapojení ke zvýšení účinnosti omezovače využívající hradici mřížky třetí elektronky. Dále jako při příjmu amplitudově modulovaných signálů.

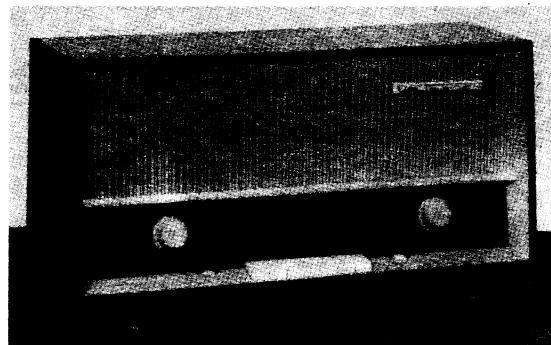

Rozhlasový přijímač 536 „TESLATON“,
výroba 1965 až 1967

Hlavní technické údaje:

Vlnové rozsahy: 4; 4,08 až 4,58 m (73,5 až 65,5 MHz), 16,6 až 50,4 m (18 až 5,95 MHz), 187 až 577 m (1 606 až 520 kHz), 1 000 až 2 000 m (300 až 150 kHz)

Mezifrekvence: pro příjem amplitudově modulovaných signálů 468 kHz; pro příjem kmitočtově modulovaných signálů 10,7 MHz

Průměrná citlivost: krátké vlny 35 µV, střední vlny 20 µV, dlouhé vlny 25 µV, velmi krátké vlny (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 26 dB) 3 µV

Průměrná selektivnost: pro krátké, střední a dlouhé vlny 28 a 40 dB, pro velmi krátké vlny 30 dB


Výstupní výkon: 2,5 W

Reproduktoři: 3; jeden oválný 255×160 mm a dva kruhové průměru 100 mm, impedance kmitacích cívek každého z reproduktorů 4 Ω


Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 nebo 220 V

Příkon: 50 W

Sladování: Stupnicový ukazovatel pro běžné rozsahy naříďte tak, aby se kryl se středy trojúhelníkových značek na pravém konci ladící stupnice, je-li ladící kondenzátor nařízen na největší kapacitu. Stupnicový ukazovatel velmi krátkých vln naříďte tak, aby se na pravém dorazu kryl s trojúhelníkovou značkou na pravém konci stupnice velmi krátkých vln. Při ladění části pro příjem amplitudově modulovaných signálů naříďte regulátor hlasitosti na největší hlasitost, regulátory tónových korekcí na největší výšky a hloubky.

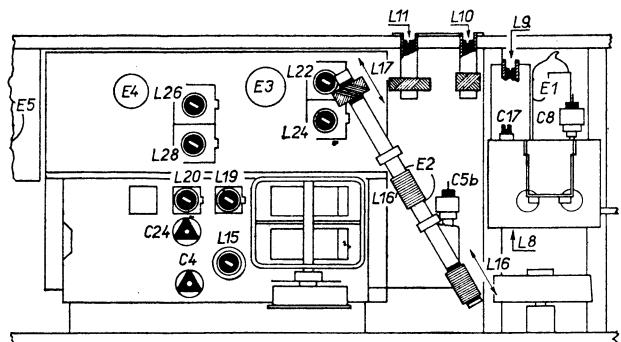

Sládovací prvky na šasi

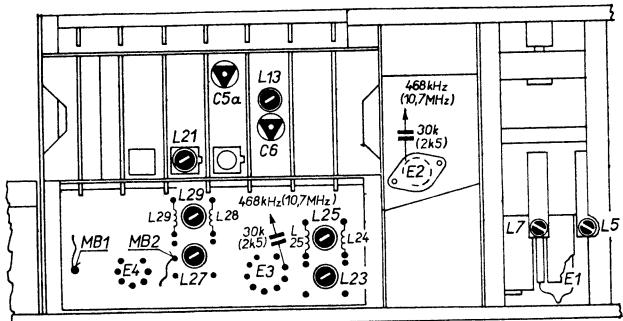

Sládovací prvky pod šasi

Část pro příjem amplitudově modulovaných signálů. Tlačítka tónového rejstříku a šírky pásmo v základní poloze (úzké pásmo).

P	Zkušební vysílač			Sládovaný přijímač			Výstup*)
	Připojení	Kmitočet	Rozsah	Stupnicový ukazovatel	Utlum 10 kΩ	Sládovací prvek	
1 5	přes kondenzátor 30 000 pF na řídící mřížku elektronky E3 (EBF89)	468 kHz (mod. 30 %) 400 Hz	sv	na počátek rozsahu (asi na 200 m)	L28, C109	L29	max.
2 6					L29, C110	L28	
3 7	přes kondenzátor 30 000 pF na řídící mřížku heptodové části elektronky E2 (ECH81)				L24, C103	L25	
4 8					L25, C104	L24	
9 11	přes standardní umělou anténu na antenní zdiřku sládovaného přijímače Při postupu 19, 20, 21 a 22 na sládovací cívku vzdálenou 60 cm od středu feritové antény přijímače	468 kHz (mod. 30 %)	sv	na 550 kHz	—	L10	min.
10 12			dv	na 300 kHz	—	L11	
13 15		550 kHz	sv	• 550 kHz	—	L20	max.
14 16		1 500 kHz		• 1 500 kHz	—	C24	
17		150 kHz	dv	• 150 kHz	—	L21	max.
18		6,4 MHz	kv	• 6,4 MHz	—	L19***)	
19 21		550 kHz	sv+dv	na zavedený signál	—	L16**)	max.
20 22		1 500 kHz			—	C5b	
23 25		550 kHz	sv	na zavedený signál	—	L15	max.
24 26		1 500 kHz			—	C5a	
27 29		150 kHz	dv	na zavedený signál	—	L17**)	max.
28 30		300 kHz			—	C4	
31 33		6,4 MHz	kv	na zavedený signál***)	—	L13	max.
32 34		17 MHz			—	C6	

*) Během ladění udržujte velikost vstupního signálu výstupní výkon pod úrovní 50 mW.

**) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči.

***) Správný je signál s menší kapacitou ladícího kondenzátoru (s vyšším kmitočtem), nebo s méně zašroubovaným jádrem cívky.

Část pro příjem kmitočtově modulovaných signálů. Přijímač přepnut na velmi krátké vlny.

P		Zkušební vysílač		Sladovaný přijímač		Elektronkový voltmetr*	
		Připojení	Signál	Stupnicový ukazovatel	Sladovací prvek	Připojení	Výchylka
1	3	přes kondenzátor 2 500 pF na řídící mřížku elektronky E3 (EBF89)	10,7 MHz nemodul.	na levý doraz	L26	mezi měřicí bod MB1 a šasi přijímače	max.
2	4				L27	mezi umělý střed odporu R113 a měřicí bod MB2**)	nul.
5	9	přes kondenzátor 2 500 pF na řídící mřížku heptodové části elektronky E2 (ECH81)	10,7 MHz nemodul.	na levý doraz	L23	mezi měřicí bod MB1 a šasi přijímače	max.
6	10				L22		
7	11	pomocí kovového kroužku (šířky 1 cm) navléknutého na baňku elektronky E1	10,7 MHz nemodul.	na levý doraz	L9	mezi měřicí bod MB1 a šasi přijímače	max.
8	12				L8***)		
13	15	přes symetrikační člen 300 Ω na zdírky pro vkv anténu	66,78 MHz (vpravo u čís. 8)	• 66,78 MHz (vpravo u čís. 8)	L7 pak L5	mezi měřicí bcd MB1 a šasi přijímače	max.
14	16		72,38 MHz (vlevo u čís. 20)	• 72,38 MHz (vlevo u čís. 20)	C17 pak C8		

*) Stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem 10 V. Velikost výchylky udržujte velikostí napětí vysílače pod 5 V.

**) Umělý střed odporu R113 (MB3) vytvoříme dvěma shodnými odpory 100 kΩ, zapojenými v sérii mezi bod MB1 a kostru přístroje. Voltmetr (nejlépe s nulou uprostřed) zapojíme mezi měřicí bod MB2 a umělý střed odporu R113.






***) Jádro cívky L8 je přístupné po sejmání ladící stupnice, nebo speciálním šroubovákem.

Změny v provedení. Změny v zapojení, které byly hlášeny v průběhu výroby, jsou zakresleny ve schématu posledního provedení. U některých výrobků byly však přechodně změněny hodnoty kondenzátorů mf obvodů C103, C104, C109 a C110 na 270 pF. V sérii s odporem R103 byl zařazen odpor R103a = 12 000 Ω; velikost odporu R106 byla změněna na 330 000 Ω, 470 000 Ω, popř. byl zařazen v sérii odpor R106a = 150 000 Ω; kapacita kondenzátoru C34 změněna na 4 700 pF. Odpor potenciometru R202 byl také změněn na 1,6 MΩ s odbočkou na 160 kΩ.

Odvozené přístroje pro vývoz:


536A-2 — rozsah velmi krátkých vln podle normy CCIR 2,77 až 3,42 m (108 až 87,5 MHz).

R	1, 3,	7,	4, 80, 11,	5, 8;	9, 40,	102,	105, 103,	116, 104,	103, 205, 209,	206,	213, 255, 212,	211, 214, 210, 211, 212, 217,	208, 207,
C	1,	6, 50, 33, 3, 56, 4,	2, 22,	• 26,	28, 23,	24,	31,	29, 30,	25, 30, 27,	114, 112, 104,	105, 117, 121, 106,	103, 115,	120,
C	9, 10, 8, 7,	61, 72,	11, 12,	16, 15,	14, 17,	30,	22, 24, 25,	23, 25,	39, 20, 21, 18, 16, 9,	26, 27,	27, 27, 29,	209, 208, 207,	206, 212,
L	71, 10, 11, 12, 14, 13, 15, 25, 3,	46, 17,	30,	6, 7, 7,	39, 20, 21, 18, 16, 9,	22, 24, 25,	23, 25,	30,	20, 11, 11, 11, 11, 11,	120,	215,	• 38, 35, 36, 37,	31, 32, 33, 34,

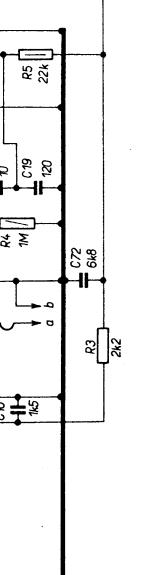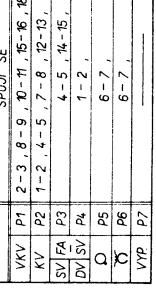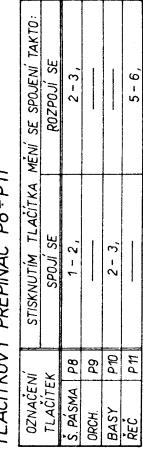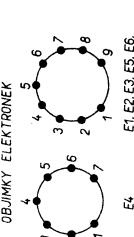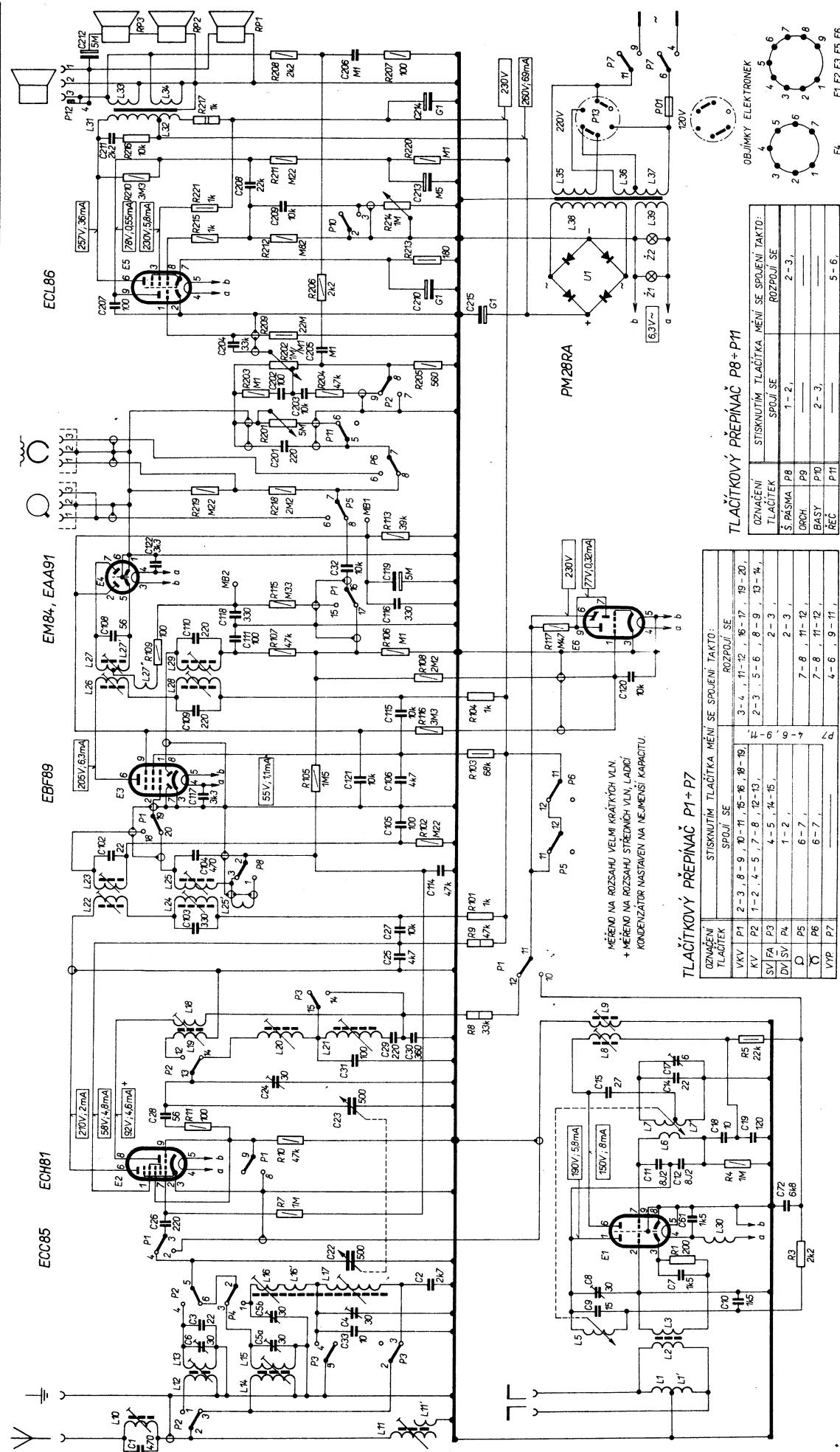

Zapojení přijímače 536A „TESLATON“

R	1, 3, 7,	4, 11,	5, 8,	9, 10,	03, 16, 104, 105, 109, 102, 106, 112, 115,	13, 29, 218, 201, 203, 204, 205, 208, 209, 206, 213, 215, 212, 221, 224, 211, 208, 209, 210, 205, 212,	
C, 1.	6.50, 3.56, 4,	2, 22,	26, 23,	28, 23, 26,	31.34, 29.30,	25, 103, 27, 105, 117, 121, 06, 108, 110, 111, 118, 35, 16, 119, 122, 32,	201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 205, 212,
C	73,	9, 10, 6, 7,	11, 12,	18, 19,	55, 14, 17,	61, 72,	201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 205, 212,
L	11.011, 12, 14, 15, 15, 5, 3,	6, 16, 17,	30,	6, 7, 7,	19, 20, 21, 18, 19,	22, 24, 25, 23, 25,	26, 27, 28, 27, 27, 29,

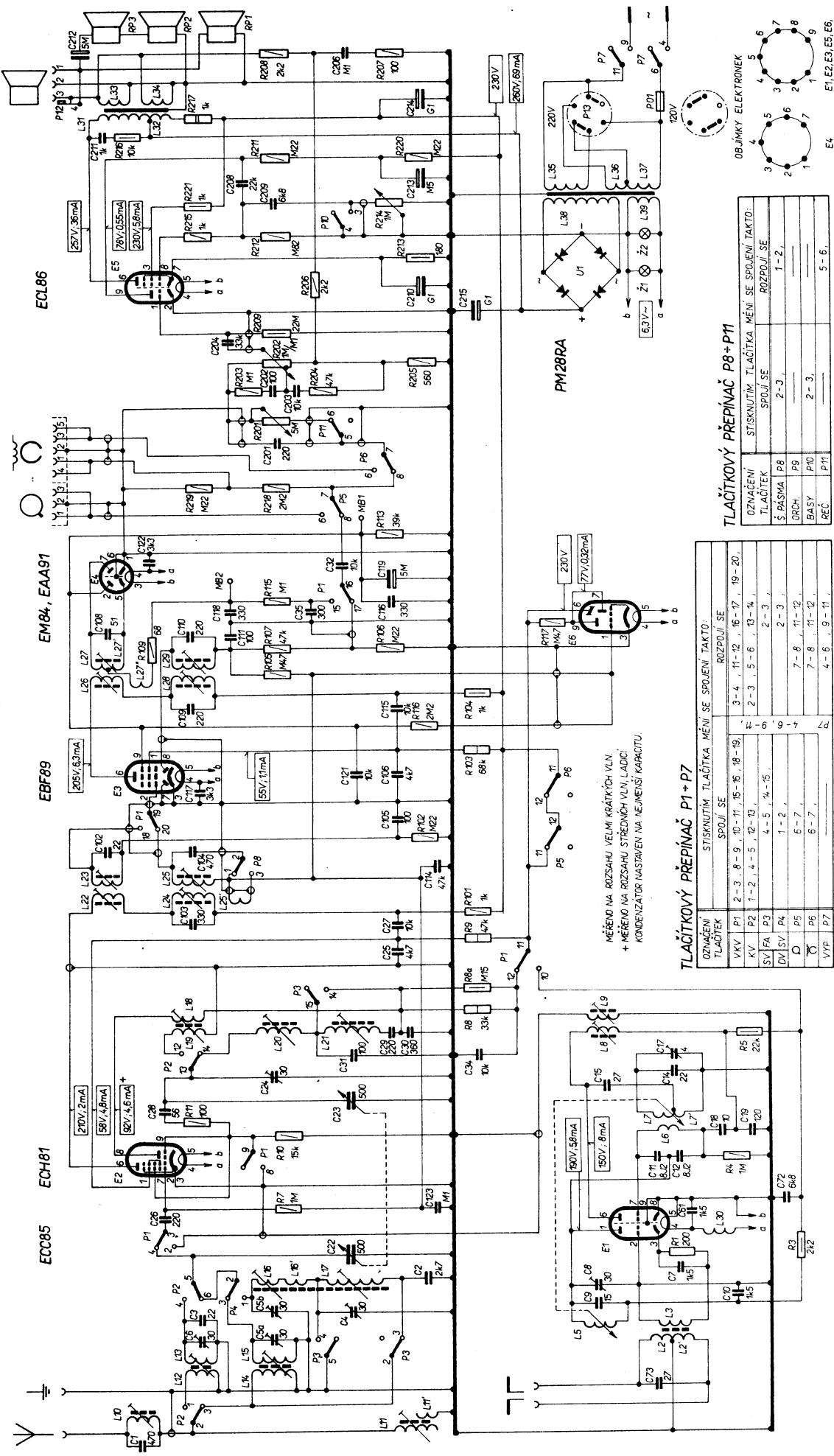

Zapojení přijímače 536A „TESLATON“ (poslední provedení)