

1.6. PŘIJÍMAČE VELKÉ

1.604. Rozhlasový přijímač 632A


Výrobce: TESLA PARDUBICE, n. p.

Zapojení (viz přílohu I):

Stolní 14+1obvodový, 36+3tranzistorový superheterodyn pro příjem kmitočtově modulovaných signálů na vlnových rozsazích podle normy CCIR a OIRT, s vestavěným dekodérem pro příjem stereofonních signálů (vysílaných podle normy PCC — Multiplex), k napájení ze střídavé sítě.

Vysokofrekvenční část pro každý z vlnových rozsahů: vstup pro vnější dipólovou anténu s impedancí 75Ω nebo s přizpůsobovacím členem s impedancí 300Ω — vstupní úzkopásmový transformátor jako první varikapem průběžně laděný vf obvod, kapacitou vázaný s emitorovým obvodem vstupního tranzistoru — první tranzistor v zapojení se společnou bází jako řízený vf zesilovač — druhý varikapem průběžně laděný vf obvod — druhý tranzistor jako kmitající směšovač s členem k potlačení mf kmitočtu, kapacitou vázaný s řídicím rezonančním obvodem — oscilátorový obvod laděný v souběhu se vstupními obvody varikapem s kapacitní zpětnou vazbou a obvodem pro automatické doložování — první dvouobvodová, indukční vázaná mf pásmová propust, vázaná kapacitním děličem (přes přepínač rozsahů) se vstupním tranzistorem mf zesilovače.

Společná mf část, demodulátor a dekódovač signálů: první tranzistor v zapojení se společným emitorem jako řízený mf zesilovač a zesilovač řídicího napětí pro vstupní tranzistory obou vf částí — druhá dvouobvodová, indukční vázaná mf pásmová propust — druhý tranzistor jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí dvouobvodová, indukční vázaná mf pásmová propust — třetí tranzistor jako třetí stupeň mf zesilovače s dvoudiodovým usměrňovačem a zdvojovačem napětí pro automatické řízení citlivosti vstupního tranzistoru mf zesilovače — čtvrtá dvouobvodová, indukční vázaná mf pásmová propust, indukční vázaná s bází dalšího tranzistoru — čtvrtý tranzistor jako čtvrtý stupeň mf zesilovače a amplitudový omezovač s obvodem „umlčovače“ v kolektorovém obvodu — rezonanční obvod pro získání řídicího napětí (detektovaného germaniovou diodou) pro „umlčovač šumu“ a ukazovatel vyladění — pátý tranzistor jako člen „umlčovače šumu“, řídicí otvírání a zavírání vstupního tranzistoru dekódovače stereofonních signálů — pátá indukční vázaná dvouobvodová mf pásmová propust spojená se symetrickým poměrovým detektorem osazeným dvěma germaniovými diodami s členy k nastavení optimálního potlačení amplitudové modulace a symetrie výstupního napětí — článek LC ve tvaru II

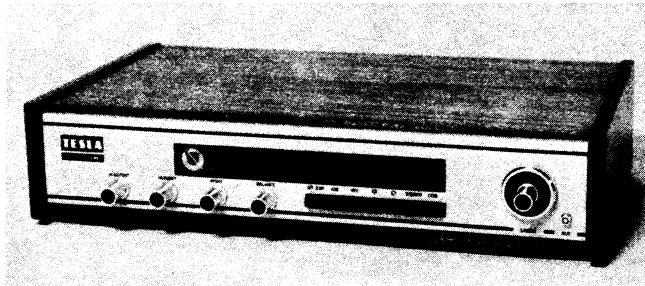

Rozhlasový přijímač 632A, výroba 1971 až 1972

k potlačení zbytků mf signálu — symetrický omezovač řídicího napětí pro automatické doložování kmitočtu, využívající dvou křemíkových diod — šestý tranzistor typu NPN jako řízený zesilovač pilotního signálu a měnič impedance — první laděný obvod pilotního signálu — sedmý tranzistor jako další zesilovač pilotního signálu s druhým laděným obvodem na 19 kHz v kolektorovém obvodu a přepínačem „MONO—STEREO“ v emitorovém obvodu — zdvojovač kmitočtu využívající dvě diody a obvod naladěný na 38 kHz — indikace pilotního kmitočtu využívající devátý tranzistor typu NPN a osvětlovací žárovku — osmý tranzistor typu PNP jako zesilovač zdvojeného kmitočtu s laděným transformátorem na 38 kHz v kolektorovém obvodu — kruhový demodulátor využívající čtyři germaniové diody jako polovodičový přepínač multiplexního signálu přiváděného z emitorového obvodu šestého tranzistoru — členy RC k potlačení vyšších složek demodulovaného signálu pro pravý i levý nf kanál — desátý a jedenáctý tranzistor (typu NPN) jako výstupní nf zesilovače dekódovače pro pravý a levý nf kanál — tlačítková soustava vstupu nf zesilovače.

Nízko frekvenční část pro každý z obou kanálů: vstup pro gramofonovou přenosku — dvoutranzistorový korekční nf předzesilovač pro magnetodynamickou přenosku — vstup pro přehrávání z magnetofonu — kapacitní vazba s bází vstupního tranzistoru typu NPN v zapojení se společným kolektorem — vstup pro nahrávání magnetofonem — regulátor hlasitosti — plynule řiditelný hloubkový a výškový korekční člen — kapacitní vazba s dvoustupňovým nf zesilovačem tvořeným dvěma komplementárními tranzistory v přímém zapojení — regulátor vyvážení obou nf kanálů — tranzistor typu NPN s měnitelnou stabilizací pracovního bodu jako předzesilovač napětí pro budicí stupeň — budicí stupeň a invertor osazený dvěma komplementárními tranzistory stabilizovaný termistorem — přímá vazba s nesymetrickým beztransformátorovým koncovým stupněm osazeným dvěma výkonovými tranzistory typu PNP, buzenými v protifázi — nf záporná zpětná vazba výstupu se vstupním obvodem tranzistoru před-

zesilovače — nf výstup v můstkovém zapojení — vývod pro stereofonní sluchátka.

Napájení: dvoupólový spínač — volič napájecího napětí — síťový transformátor — dvoucestné usměrnění napětí dvěma křemíkovými diodami — vyhlazovací filtr LC s indukčností tvořenou reaktancí dvou tranzistorů zapojených v kaskádě — stabilizace napětí obvodem osazeným tranzistorem a stabilizační (Zenerovou) diodou — indukční žárovka — napětí pro řízení varikapů plynulého ladění stabilizované obvodem využívajícím dalších dvou stabilizačních diod — člen RC k získání plynule proměnného napětí pro přehledové ladění — jištění tavnou pojistikou v síťovém obvodu a dvěma tavnými pojistikami v obvodu napájení koncového stupně nf zesilovače.

Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, vstupů pro rozhlas, magnetofon a gramofon, stereofonního provozu, automatického doladování kmitočtu, přehledového ladění a zapínání a vypínání sítě — plošné spoje.

Hlavní technické údaje:

Vstupní impedance: 75Ω , 300Ω

Vlnové rozsahy: 2; 2,88 až 3,43 m (104 až 87,5 MHz);
4,11 až 4,54 m (73 až 66 MHz)

Mezifrekvence: 10,7 MHz

Průměrná citlivost: $2 \mu\text{V}$ (pro odstup úrovně signálu od úrovně šumu 30 dB a zdvih 40 kHz)

Průměrná šířka pásmá (mf zesilovače): 180 kHz — vzdálenost vrcholu křivky „S“ poměrového detektoru 700 kHz

Rozsah automatického doladování kmitočtu:
 $\pm 200 \text{ kHz}$

Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výstupní

výkon): vstup pro magnetofon 300 mV (impedance $100 \text{ k}\Omega$); vstup pro gramofon 10 mV (impedance $47 \text{ k}\Omega$, korekce RIAA)

Kmitočtový průběh nf části (tónové korekce vyřazeny): 20 až 20 000 Hz $\pm 1,5 \text{ dB}$ (pro výstupní výkon $2 \times 1 \text{ W}$)

Tónové korekce: regulace hloubek pro $40 \text{ Hz} +12$ až -14 dB ; regulace výšek pro $15 \text{ kHz} +8$ až -14 dB

Nastavení symetrie: nf kanálů $+6$ až -2 dB

Přeslech mezi kanály nf části: lepší než -40 dB (pro 1 kHz)

Výstupní výkon: $2 \times 6 \text{ W}$ (při zkreslení $< 1 \%$ při 1 kHz)

Výstupní impedance: $2 \times 4 \Omega$ (pro reproduktory);
 75 až 600Ω (pro stereofonní sluchátka); $100 \text{ k}\Omega$ (pro magnetofon)


Výstupní napětí: $2 \times 4,9 \text{ V}$ (pro reproduktory);
 $0,3 \text{ mV}$ (pro magnetofon)

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 nebo $220 \text{ V} \pm 10 \%$

Příkon: asi 40 W (při vybuzení na jmenovitý výkon)

Sladování: Nastavování, kontrolu a sladování přijímače provádíme vždy při napájení napětím $220 \text{ V} \pm 1 \%$. Před vlastním sladováním nařídíme kladné napětí síťového zdroje potenciometrem $R37$ v bodě „+“ na 20 V a napětí v bodě „B“ potenciometrem $R39$ na 14 V .

Pak seřídíme koncové stupně obou nf zesilovačů takto: Regulátor hlasitosti $R51$ a potenciometry $R42$ a $R92$ nařídíme na nejmenší odpory a potenciometry $R41$, $R91$ nařídíme u obou nf zesilovačů napětí v bodech „8“ na $10,3 \text{ V}$. Vyjmeme pojistikové vložky $P01$, $P02$ ($0,6 \text{ A}$) z držáků, zapojíme místo nich miliampérmetry a potenciometry $R42$ a $R92$ nařídíme proudy obou nf zesilovačů na 10 mA (teplota okolí je asi 20°C). Po

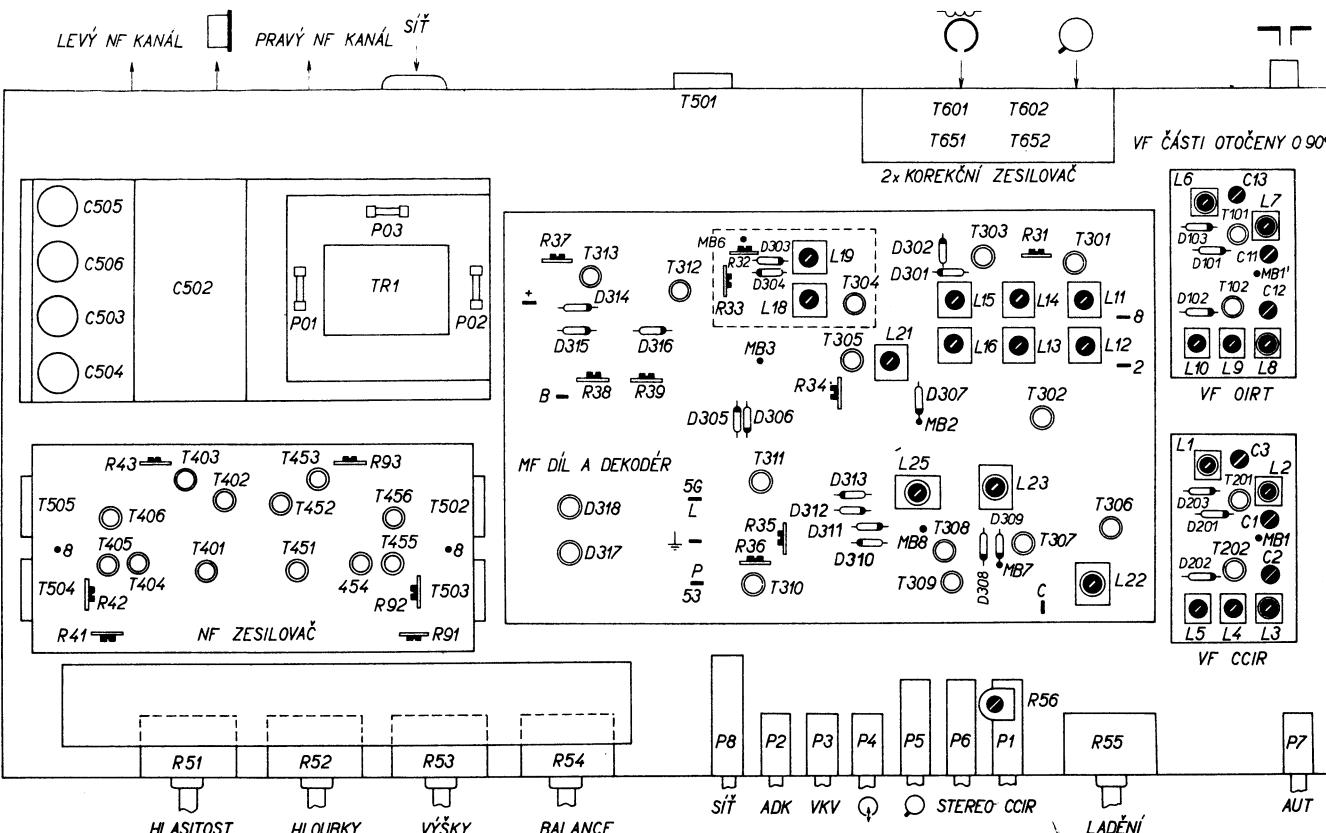

Rozmístění sladovacích prvků

tomto nastavení nahradíme miliampérmetry opět pojistkami a na výstupní konektory obou nf zesilovačů zapojíme náhradní zátěž (rezistory 4Ω , 10 W) se současně zapojeným nf voltmetrem (rozsah 10 V) a osciloskopem. Na vstup levého nf kanálu přivedeme z tónového generátoru signál 1 kHz s úrovní 0,3 V (tlačítko „STEREO“ je mimo funkční polohu), regulátor R51

„HLASITOST“ nařídíme na největší hlasitost a regulátor R52 „HLOUBKY“, R53 „VÝŠKY“, R54 „BALANCE“ nastavíme do střední polohy. Potenciometry R43, R93 nařídíme zesílení obou nf kanálů tak, aby při vstupním napětí 0,3 V bylo na výstupních svorkách napětí 5 V a aby na stínítku osciloskopu byl nezkreslený sinusový průběh napětí.

Mezifrekvenční a vysokofrekvenční část přijímače. Běžce potenciometrů R32, R33 ve střední poloze, stupnicový ukazovatel (při levém dorazu) na značce mechanické nuly, ladící napětí přesně 14 V, tlačítko „ADK“ nestisknuté. Regulátor hlasitosti na nejménší hlasitost, výstupy nf zesilovače zatíženy.

P	Zkušební vysílač			Sladovaný přijímač			Měří výstupního napětí ($R_1 > 100 \text{ k}\Omega$)		
	Připojení	Kmitočet	Modulace	Rozsah	Nastavení přijímače	Sladovací prvky	Připojení a přístroj	Výchylka	
1	10	přes bezindukční kondenzátor 1000 pF na měřicí bod MB1	10,7 MHz	1 kHz zdvih 50 kHz	CCIR	potenciometrem R31 nastavit napětí mezi body mf desky 2 a 8 1 V bez vstupního signálu	L19 a L18	mezi měřicí bod MB6 a šasi přijímače stejnosměrný voltmetr (rozsah 2 V); úroveň napětí udržovat velikosti vstupního napětí na hodnotě 0,5 V	
2	11						L16 a L15		
3	12						L14 a L13		
4	13						L11 a L12		
5	14						L5 a L4		
6	15		přes kondenzátor 1000 pF na MB1'	10,7 MHz	OIRT	L9 a L10			
7	16					L21	mezi bod MB2 a šasi stejnosměrný voltmetr		
8	17					L19	max.		
9	18					R32	mezi bod MB3 a šasi nf milivoltmetr a osciloskop (na bod MB6 napětí 0,5 V)		
19							R33	mezi MB3 a šasi stejnosměrný voltmetr	
20	22	přes symetrikační člen 75Ω na vstup přijímače pro rozsah CCIR	102 MHz	1 kHz zdvih 50 kHz	CCIR	stupničkový ukazovatel	• 102 MHz	mezi měřicí bod MB6 a šasi přijímače stejnosměrný voltmetr (rozsah 2 V)	
21	23						• 87,5 MHz		
24	26						L1 a L2		
25	27						C3 a C1		
28	30		přes kondenzátor 1000 pF na bod MB1'			stupničkový ukazovatel	• 72 MHz		
29	31		72 MHz	• 66 MHz					
32	34		přes přizpůsobovací člen 75Ω na vstup přijímače pro rozsah OIRT	66 MHz	OIRT	R56 (C12)	R56 (C12)		
33	35			67,5 MHz			L6 a L7		
				72 MHz		C13 a C11			

*) Po zvýšení úrovně vstupního signálu do limitovaného stavu musí zůstat na výstupu nulové napětí.

Nastavení indikátoru vyladění: Na vstup přijímače přivedeme přes přizpůsobovací člen ze zkušebního vysílače libovolný modulovaný signál zapnutého vlnového rozsahu s úrovní $10 \mu\text{V}$. Přijímač na něj naladíme tak, aby v bodě MB3 bylo nulové napětí

(bez modulace) a potenciometr R34 nastavíme tak, aby ručka indikátoru vyladění ležela v jeho červeném poli. Neukazuje-li přitom indikátor maximální výchylku, doladíme obvod umlčovače jemně jádrem cívky L21.

Pak snížíme úroveň vstupního signálu na $1 \mu\text{V}$ a porujeme nf napětí na diodovém výstupu (konektor magnetofonu, kontakty 1 a 4). Toto napětí musí při dalším snížení úrovně vstupního signálu zmizet. Není-li tomu tak, je nutné zmenšit zesílení přijímače natočením běžece potenciometru R31.

Kontrola činnosti automatického doložování kmitočtu „ADK“: Stiskneme tlačítko označené „ADK“ a kontrolujeme při modulovaném vstupním vf signálu úrovni $10 \mu\text{V}$ a naladění přijímače napětí diodového výstupu (konektor magnetofonu, kontakt 1 a 4). Pro rozladění přijímače o $\pm 200 \text{ kHz}$ se hodnota tohoto výstupního napětí nesmí podstatně změnit.

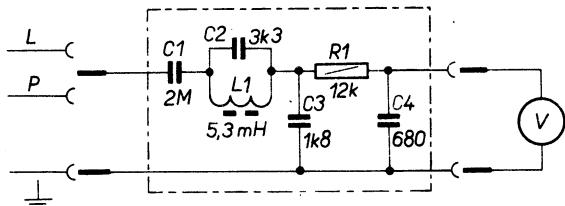


Schéma zapojení propusti omezující kmitočty vyšší než 15 kHz

Sladování stereodekodéru. Stiskněte tlačítko „STEREO“, na vstup přijímače přiveďte vf signál se zakódovaným stereofonním signálem podle zvoleného vlnového rozsahu a postupujte podle tabulky. (Kmitočet pro rozsah OIRT v závorkách.)

Postup	Generátor zakódovaného stereofonního signálu		Sladovaný přijímač		Měříče výstupu	
	Připojení	Signál	Naladění přijímače	Sladovací prvek	Připojení a použité přístroje	Výchylka
1 5				L22	mezi měřicí bod MB7 a šasi vf voltmetr (10 V) a osciloskop, přívody s malou kapacitou (max. 20 pF)	max.*) (asi 5 V)
2 6				L23	mezi měřicí bod MB8 a šasi vf voltmetr (10 V) a osciloskop, přívody s malou kapacitou (max. 20 pF)	max.**) (rozmezí 0,8 až 1,5 V sinusový průběh)
3 7		99 MHz (69 MHz) modulovány oba kanály (úroveň asi $100 \mu\text{V}$)		L24	mezi měřicí bod MB8 a šasi vf voltmetr (10 V) a osciloskop, přívody s malou kapacitou (max. 20 pF)	max.**) (rozmezí 0,8 až 1,5 V sinusový průběh)
4 8				L25	přes nf zesilovač a propust (viz obr.) nf milivoltmetr na diodový výstup pravého kanálu (konektor magnetofonu bod 4)	min.
9 13 18	přes přizpůsobovací člen (imp. 75Ω) na zdírky pro zapnutý vlnový rozsah	99 MHz (69 MHz) modul. 1 kHz, zdvih 25 kHz, levý kanál	naladit přesně na zavedený signál (podle indikátoru výladení)	R36	přes nf zesilovač a propust (viz obr.) nf milivoltmetr na diodový výstup pravého kanálu (konektor magnetofonu bod 4)	min.
10 14 19		99 MHz (69 MHz) modul. 1 kHz, zdvih 25 kHz, pravý kanál		L23	přes nf zesilovač a propust (viz obr.) nf milivoltmetr na diodový výstup levého kanálu (konektor magnetofonu bod 1)	min.
11 15 20				R36	střídavě podle postupů 9, 10 a 11, 12	shodné min. pro pravý a levý kanál
12 16 21				L23		
17 22		střídavě podle postupů 9, 10 a 11, 12		R35		

*) Kontrolovat osciloskopem, zda jsou půlvlny zdvojeného kmitočtu symetrické a zda napětí od vrcholu k vrcholu je asi 5 V. Přítom musí žárovka indikátoru stereofonního provozu „Ž1“ svítit naplno (napětí v měřicím bodě C musí být menší než 5 V) a při přepnutí tlačítka označeného „STEREO“ do polohy pro monofonní provoz musí žárovka zhasnout.

**) Výsledné napětí musí být v rozmezí 0,8 až 1,5 V a jeho průběh musí být sinusový.

Poznámky: Nastavení obnovovače pomocné nosné vlny („P1“ až „P8“) lze provést signálem pilotního kmitočtu 19 kHz (úroveň 70 až 100 mV), zavedeným z generátoru zakódovaného stereofonního signálu přímo na vstup dekodéru (měřicí bod MB3).

Při nastavování nejmenšího přeslechu mezi nf kanály zapojujeme nf milivoltmetr přes vhodný nf zesilovač a propust omezující kmitočty vyšší než 15 kHz (viz obr.) na diodový výstup kontrolovaného kanálu (tj. kanálu, který nemí modulován). Modulaci vstupního signálu postupně přepínáme do pravého a levého kanálu a snažíme se pomocí potenciometru R36 a jádra cívky L23 dosáhnout největšího možného potlačení signálu v nemodulovaném kanálu. Výsledné potlačení má být větší než 30 dB.


Při postupu „P17“ a „P22“ nařídíme potenciometrem R35 symetrické potlačení signálů pro oba nf kanály (diodové výstupy).

Kontrola citlivosti: Na vstup přijímače přivedeme vf signál s kmitočtem 100 MHz (pro rozsah CCIR) nebo 74 MHz (pro rozsah OIRT), modulovaný 1 kHz se zdvihem 40 kHz s úrovní $2 \mu\text{V}$. Pak změříme nf napětí na diodovém výstupu (konektor magnetofonu, kontakty 1 a 4). Po vypnutí modulace nesmí být zbytkové (šumové) napětí v témže bodě větší než $\frac{1}{30}$ původního napětí.

Změny v provedení: Přijímače 632A byly vyráběny v menších sériích, které se v drobnostech navzájem liší od uvedeného schématu; změny však nebyly výrobcem hlášeny.

První výrobní série přijímačů byla vybavena jen nesymetrickými anténními vstupy (impedance 75Ω) pro souosý stíněný svod kabelem. Pro antény s výstupní impedancí 300Ω (svod dvoulinkou) byl přikládán oddělený symetrisační a přizpůsobovací člen s příslušnými konektory.

R	103, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 108,	308, 302, 304, 31, 305, 303, 301, 306, 307, 310, 309, 311, 312, 305, 315, 314, 323, 324,
	203, 201, 514, 202, 55, 39, 43, 39, 204, 502, 205, 206, 56, 38, 207, 393, 209, 208, 390, 37, 388,	511, 602, 601, 603, 604, 605, 606,
	386, 385, 387	512, 652, 653, 651, 654, 652, 656, 655,
C	102, 13, 110, 101, 103, 11, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 12, 116, 113, 114, 117, 115, 118, 112,	301, 326, 307, 325, 327, 302, 304, 328, 308, 330, 331, 329, 305, 306, 321, 309, 322, 332,
	202, 3, 210, 201, 203, 1, 204, 205, 206, 207, 376, 208, 209, 211, 2, 216, 213, 214, 217, 215, 218, 212, 214,	601, 602, 603,
	502,	651, 652, 653,
L	03, 01, 04, 02, 6, 1, 6, 1, TR1, 7, 2, 101, 201, 8, 8, 3, 3, 9, 10, 4, 5, 10, 5,	13, 14, 27, 14, 15, 16, 16,

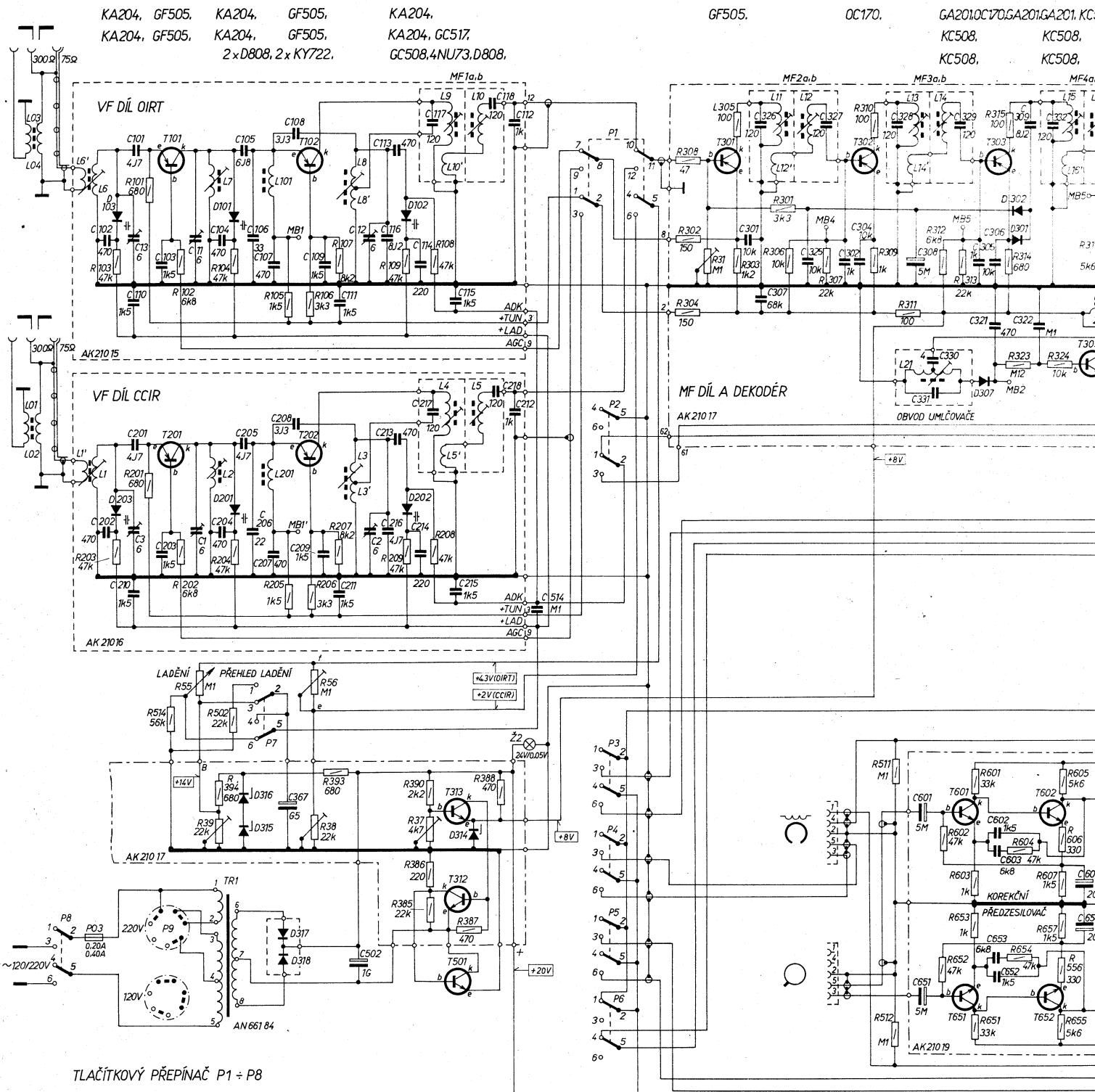

TLAČÍTKO OZNAČENÉ	STISKNUTÍM TLAČÍTKA MĚNÍ SE SPOJENÍ TAKTO:
	SPOJÍ SE ROZPOJÍ SE
CCIR P1	2 - 3, 5 - 6, 8 - 9, 11 - 12, 1 - 2, 4 - 5, 7 - 8, 10 - 11.
ADK P2	2 - 3, 5 - 6, 1 - 2, 4 - 5,
VKV P3	2 - 3, 5 - 6, 1 - 2, 4 - 5,
P4	2 - 3, 5 - 6, 1 - 2, 4 - 5,
P5	2 - 3, 5 - 6, 1 - 2, 4 - 5,
STEREO P6	2 - 3, 5 - 6, 1 - 2 - 4 - 5
AUT P7	1 - 2, 4 - 5, 2 - 3 5 - 6
SÍŤ ZAP P8	2 - 3, 5 - 6, 1 - 2, 4 - 5,

I. Zapojení rozhlasového přijímače 620A

7.	310,309.	311.	312,305.	315,314,323.	324.	317.	316,325,326,322,319,34,318,320.	329.	328.	32,321,327,33,	351.	35,327,32.	353,354,356,357,355.	358,359,361.	362,384,360,363,336,365,366,368,367.	370,371,374.	379,35.	373,36,383.
511.	602,601,603.	604.	605,606,607.				416,401,402.	51,403,404,52,507.	53,508,409,408,425,441,411.	413.	43.	41,415.	41,417,418,423,42.	420,419.	510.	369,375,376,380,506,505,37,43,78.		
512.	652,653,651.	654.	657,656,655.				451,452,51,453,57,52,454.	53,558,456,459,54,462,461,460.	463.	93.	465,464.	91,924,73,468,467.	469,470.	509.	504,503.			
302,304.	328.	308,302,303,329,305,306,321,309,322,332.	328,311,310,313.	324.	334,314,318,323,335,319.	317.	315,316.	317.	364,351,320,352.	356,355.	357.	358.	359.		367,363,360,362.	365,366.		
601.	602,603.	604.	401.	402.	508,509,510,511,408,512.	411.	410.	412.	413.	414.					506,505.			
651.	652,653.	654.	451.	452.	559,558,560,561,458.	460.	462.	463.	464.						504,503.			
13,14,21,14.		15,16.	16,17,31.		18,20,32.	19,19,18.			22.	23,23,23.			24,24,25,25.					

