

T 105 A

Přísně důvěrné.

Výhradně pro majitele PHILIPS-SERVICE.
Copyright 1937.

Návod

na opravu přijimače PHILIPS T 109 A "SINFONIETTA"
k napájení ze sítě střídavého proudu.

Všeobecné.

Výbava tohoto přístroje:

1 ladící okruh,
nařiditelný odládovač pro rozsah středních vln /220-780m/,
zpětná vazba,
mřížková detekce,
nízkofrekvenční odporová vazba,
tónová clona /na zadní stěně/,
přípojka pro elektrickou přenosku,
přípojka pro další reproduktor,
sítová antena,
bezpečnostní dotyk přípojky síťového napětí,
přepinač síťového napětí na 100, 125, 145, 200, 220 a 245V
s automatickým označením na zadní stěně.

Vlnové rozsahy: Dlouhé vlny: 750 - 2000 m,
střední vlny: 198 - 585 m,
krátké vlny: 18.5 - 51 m,
odládovač: 220 - 780 m.

Váha: 9.5 kg. Rozměry: výška 27 cm,
šířka 53 cm,
hloubka 21 cm.

Stručný popis zapojení.

Nařiditelný odládovač: S 5a, S 5b, C 8, zapojený pouze v rozsahu
středních vln.

Antenní okruh: Rozsah dlouhých vln /S6+S7/, R11, R12, C9
/antenní vazba nařiditelná/.

Rozsah středních vln: Antena vázána přes C 12 s mřížkovým okruhem
L1.

Mřížkový okruh: Rozsah dlouhých vln: /S8+S9/, C 10, C 7.
Zpětnovazební cívka: /S10 + S11/.

Rozsah středních vln: /S8, C10, C7, zpětnovazební
cívka, S 10 /S11 není spoje-
na nakrátko/.

Rozsah krátkých vln: S 12, C 10, C 7, zpětnovazební cívka S 13.

Detektor /L 1/: Mřížková detekce: C13, R6.

Zpětnovazební kondensátor: C 11.

Stabilizační odpory: R 13, R 17.

Vazební odpor nízkofrekvenční vazby: R 8.

Vazební ~~kon~~odpor nízkofrekvenční vazby: C 45.

Koncová pentoda /L 2/: Mřížkový odpor R9.

Filtr pro vysokou frekvenci: R7, R10,
C14, C24.

Stabilizační odpor: R 18.

Tónová clona: C 16, C 18.

Výstupní transformátor: S 14, S 15.

Napájení: Pojistka Z 1.

Napájecí transformátor: S1, S2, S3, S4.

Odrůšovací kondensátor: C17.

Usměrňovací lampa: L3.

Napětí pro pomocnou mřížku L 1: R 3, C 4.

Anodové napětí lampy L 1: R 14, C 21.

Záporné mřížkové předpětí L2: R1.

Oproštování mřížky lampy L2: R 5, C 6.

Vyhlažovací filtr: C1, C2, R1, R2.

Síťová antena: Antenní zdířka se spojí přes kondensátor C 5 se sítí.

Nařízení stupnice přijimače.

K nařízení stupnice je třeba tohoto zařízení:

- 1./ Zkušebního oscilátoru G.M. 2880 F /viz obr.1/.
- 2./ Universálního měřicího přístroje T 4256, případně typu 7629 s náhradní antenou.
- 3./ Pomocného výstupního transformátoru.

Postup při nařizování.

- 1./ Přivádíme modulovaný signál o kmitočtu 857 kc přes náhradní antenu na antenní zdířku přijimače.
- 2./ Na zdířky přídavného reproduktoru připojíme ukazatel výstupu přes pomocný výstupní transformátor.
- 3./ Naladíme přístroj na největší výkon, při čemž zpětná vazba budiž nařízena na mez nasazení kmitů.
- 4./ Ukazatel nařídíme na vlnu 350 m pomocí svorkového šroubku, aniž by se při tom změnilo nařízení bubnového kotouče.

Vyhledávání vad.

Pro účelné vyhledávání vad je třeba dobrého měřicího přístroje; proto používejme vždy universálního měřicího přístroje T 4256 nebo T 7629. Při vyhledávání je třeba vyjmouti chassis přijimače ze skříně.

Neuvolňujeme žádné spoje, dokud jsme nezjistili závadu měřením na přístroji v provozu.

Postup při vyhledávání vad.

- I. Zapojíme přístroj s vlastními lampami na správné síťové napětí a vyzkoušíme jej na vnější anteně nebo zkušebním oscilátoru.

a/ Pracuje-li přístroj správně, pak je nutno jej pozorovat po delší dobu v provozu.

b/ Pracuje-li přístroj nesprávně nebo selže-li vůbec, pak postupujeme takto:

II. Osadíme přístroj sadou lamp z bezvadného přístroje, případně připojíme jiný reproduktor. Tím jsou vady v lampách nebo v reproduktoru vyloučeny.

III. Zkoušíme gramofonní přenos. Je-li reprodukce možná, pak nutno hledati závadu ve v.f.- neb s.f. části /viz V/. Není-li gramofonní přenos možný, pak hledejme chybu v síťové nebo n.f. části /viz IV/.

IV. Všeobecná zkouška: Měření proudů a napětí atd.

Všeobecná zkouška.

A. Napětí na C 2 nemá správné hodnoty /normálně asi 225 V/.

1./ Porucha v síťovém vypinači, bezpečnostním dotyku aneb v přepinači napětí.

2./ Porucha v napájecím transformátoru /změřte sekundární napětí při vyjmuté usměrňovací lampě.

3./ Přerušení anebo zkrat ve spojení žhavicích okruhů.

4./ Zkrat mezi primárním a sekundárním vinutím výstupního transformátoru.

5./ Špatný dotyk v objimce lampy L3.

6./ Zkrat v C 1, C 2, C 17.

7./ Přerušení v R 1, R 2.

B. Napětí na C 2 správné /asi 225 V/; gramofonní přenos nemožný.

Poznámka: Nutno se vždy přesvědčiti, zda nejde o zkraty ve stíněných spojích lamp.

L2 má nesprávné hodnoty proudu a napětí.

1./ Žádný anodový proud: Přerušení v S14.

2./ Příliš velký anodový proud: Zkrat v C 6, C 14, C 15, C 24.

L1 má nesprávné hodnoty proudu a napětí.

1./ Žádný anodový proud: Přerušení v R 8, R 14. Zkrat v C 21.

2./ Stínící mřížka bez napětí: Přerušení v R 3, zkrat v C 4.

L1 a L2 mají normální hodnoty proudu a napětí.

1./ Zkrat v C 18 /C 16/.

C. Přenos gramofonní možný, příjem rozhlasu však nikoliv.

Poznámka: Nutno přezkoušet dotyky vlnového přepinače.

Jedna nebo více cívek, případně kondensátory antenního nebo mřížkového okruhu přerušeny, případně spojeny nakrátko.

D. Zpětná vazba selhává.

1./ Přerušení v S 10, S 11, S 13, R 13, R 17.

2./ Zkrat nebo přerušení v C 11.

E. Přenos gramofonní i příjem rozhlasu možný, vykazuje však vady:

1./ Odládovač nefunguje:

Přerušení nebo zkrat v cívce S 5a, S 5b; přerušení anebo zkrat v C 8.

2./ Houkání při nařizování zpětné vazby:

Přerušení v R 6.

3./ Bručení: Přerušení v C 2, C 4, C 6, C 21.

4./ Síťové poruchy při příjmu vnější antenou.
Antenní přepinač vadný.

Vyhledávání vad metodou point to point. /Od bodu k bodu./

Je-li k disposici universální měřicí přístroj T 4256 nebo T 7629, je možno nalézti kteroukoliv závadu dle metody point to point.

S počátku postupujeme způsobem uvedeným v odstavci "Vyhledávání vad". Začneme tedy postupem, vyznačeným tamtéž pod I. a II. Pak pokračujeme takto:

1./ Vyjmeme veškeré lampy z přístroje. Do objimky usměrňovací lampy zasuneme lampový spodek, v němž jsou dotyky pro anody a žhavicí vlákno spojeny nakrátko. Přístroj při tom nesmí být zapojen na síť.

2./ Universální měřicí přístroj T 4256 připojíme a nařídíme na měření odporů /poloha 2/. Kladný kolík měřicí šňůry prodloužíme tak, aby všecky dotyky lampové objimky byly pohodlně přístupny; druhý kolík zasuneme do uzemňovací zdířky přístroje.

3./ Odpory mezi body, uvedenými v připojené tabulce, a mezi chassis měříme tím způsobem, že se dotýkáme kladným kolíkem toho kterého bodu. Výchylku měřicího přístroje porovnáme s příslušnou hodnotou tabulky.

P znamená: měřiti mezi přípojkou přenosky a zemí atd.

11/12 znamená, že je nutno měřiti mezi body 11 a 12. Odchylky až o 10% jsou možné, aniž by to znamenalo vadu patřičné součástky.

4./ Po měření odporů přepínáme do polohy pro měření kapacit. Kontrolujeme pak hodnoty uvedené v tabulce.

5./ Měříme-li na objimce usměrňovací lampy, pak nutno přechodně zrušit její zkrat.

Proměříme-li tímto způsobem veškeré okruhy zapojení, musíme závadu konečně nalézti a zjistiti pomocí zapojovacího schématu vadnou součástku.

Dotyky lampových objimek jsou očíslovány určitým způsobem. První číslice označuje objimku lampy, druhá znamená:

- 1 a 2 = žhavicí vlákno,
- 3 = řídící mřížku,
- 4 = příp. dotyk pro kovový povlak,
- 5 = katodu,
- 6 = přídavnou mřížku,
- 7 = stínící mřížku,
- 8 = anodu,
- 9 = přídavnou mřížku, na př. u oktodi.

Při měření na elektrolytických kondensátorech /odporová měření/ klesne původní výchylka měřicího přístroje a ustálí se až na určité hodnotě následkem klesání ztrátového proudu. Nyní se může státi, že nalezená hodnota je příliš vysoká, ježto příslušný kondensátor vykazuje vadu. Totéž platí pro případ, byl-li přístroj delší dobu mimo provoz. Při posuzování elektrolytických kondensátorů je tedy nutno postupovati opatrně.

Oprava a výměna součástek.

Při opravě dbejme těchto pravidel:

- 1./ Po opravě nutno umístiti spoje a stínící plochy do původní polohy.
- 2./ Nejmenší vzdálenost mezi spojovacími dráty musí být 3 mm.
- 3./ Pružicí kroužky, podložky a isolované části nutno po opravě uvést do původní polohy.
- 4./ Nýty nahrazujeme malými šrouby s maticemi.
- 5./ Pohyblivé části nutno mazati čistou vaselinou.
- 6./ Compoundované kondensátory připojiti spájením ve vzdálenosti nejméně 1 cm od compoundu.
- 7./ Compoundované kondensátory nutno umístiti tak, aby visely volně mezi ostatním drátováním.
- 8./ Odpory musí být vždy volně zavěšeny v drátování /zahřívání/.
- 9./ Kondensátory, jejichž vnější deska je znázorněna v zapojovacím schématu silnější čarou, nutno zamontovati vždy týmž způsobem jako byl zamontován původní. Vnější deska je spojena vždy s připojovacím drátem na levé straně nátkusu a nalézá se /u slídových kondensátorů/ na téže straně jako nátkus. V seznamu kondensátorů jsou tyto kondensátory označeny hvězdičkou.

U většiny oprav není třeba vyjmouti chassis ze skříně. Postavíme-li skřín na plstěnou podložku spodní deskou nahoru, lze pak po uvolnění čtyř šroubů odejmouti spodní desku. Je-li nutno vyjmouti chassis ze skříně, pak použijme universálního montážního rámu /obr.3/. Můžeme pak otáčeti celým chassisem a upevniti je v libovolné poloze.

Popis vlnového přepinače.

Přepinač se skládá z těchto částí:

- 1./ Jedné nebo více spínacích jednotek.
- 2./ Západkové deštičky k stanovení různých poloh.
- 3./ Několika hřídelek, per a vzpěr.

Spínací jednotka se skládá ze statoru a rotoru /viz obr.11/:

- a/ z rotorových dotyků,
- b/ z dotykových per,
- c/ ze svorek k upevnění per na statoru,
- d/ z vodítkových desek,

Vyobrazení vlnového přepinače v zapojovacím schematu.

Dotykové pero je označeno kruhem, volné místo na statoru tečkou. Vnější skupina kruhů znázorňuje dotyková pera na straně západkové deštičky. Vnitřní skupina kruhů pera na straně od západkové deštičky odvrácené. Rotorové dotyky jsou znázorněny obloučky a radiálními linkami, které jsou plné na straně západkové deštičky, čárkované na straně od deštičky odvrácené.

Rotorové dotyky jsou za účelem připevnění opatřeny jazýčky /zapadajícími do rotorových otvorů/; k tomuto účelu nutno jazýčky plochými kleštěmi sploštiti.

Označení rotorových dotyků.

Rotorové dotyky jsou označeny podle určitého číslicového klíče. První číslo značí počet přikrytých otvorů. Další cifry udávají, v kterých otvorech se nacházejí jazýčky, a to vycházejíce od středu dotykového obloučku s jazýčky směrem dolů v pořadí od leva do prava.

Oba dotyky z obr.7 jsou tedy označeny 4.1.4. a 5.2.3.5.

Reprodukтор.

Dříve než se rozhodneme pro opravu reproduktoru, přesvědčíme se, zda vada je skutečně v této části /použitím jiného reproduktoru, příp. jiného transformátoru/.

Zvučení nebo resonance mohou vzniknouti z těchto příčin:

- 1./ Uvolněné části ve skříni.
- 2./ Příliš volné spoje.
- 3./ Příliš tuhé spoje.

Při opravě nutno dbáti těchto směrnic:

- 1./ Pracovní stůl /ne železné konstrukce !/ musí být naprosto čistý a bez prachu.
- 2./ Přední a zadní deska magnetu nesmí se za žádných okolností odmontovat.
- 3./ Příčina závady:
 - A/ Znečištění vzduchové mezery.
 - B/ Deformovaná neb zadrhnutá cívka.
- 4./ Ihned po opravě nutno obaliti reproduktor opět chránicím povlakem. Ke středění konusu je třeba 4 kalibrovaných vložek. Při výměně koše neb novém středění tyčinky ve vzduchové mezeře použijeme středícího kalibru dle obr.13.

Při pohybu konusem nesmíme slyšet žádného šramotu.

Seznam náhradních součástek.

Při každé objednávce náhradních součástí laskavě udejte:

- 1./ Objednací číslo,
- 2./ typ přístroje,
- 3./ pojmenování dle seznamu.

<u>Pojmenování:</u>	<u>Code-číslo:</u>
Skříň	28.244.243 P
Znak vln a hvězd	25.988.613 gp
Zadní stěna	28.400.612 g
Bezpečnostní zástrčka /zásuvka/	25.742.000
Příchytku zadní stěny	28.751.281
2 knoflíky, barva 038 /tmavohnědá/	23.610.541
2 knoflíky, " 038 /tmavohnědá/	23.610.551
1 knoflík, " 111 /černá/	23.950.190
Stupnice	28.709.770
Gumová deska pro stupnici /16 x 32/	28.283.510
Převodová šnůra se svorkami	28.880.130
Převodová šnůra	06.606.290
Ukazatel	28.896.510
Lampový spodek s 8 dotyky	25.161.920
Deštička pro bezpečnostní zástrčku	28.869.190
Přepínací deštička síťového transformátoru /vrchní část/	28.855.290
Přepínací deštička síťového transformátoru /spodní část/	28.871.702
Zdířková deštička pro reproduktor / s vysokoohmovým výstupem/	28.888.361
Zdířková deštička pro reproduktor /s nízkoohmovým výstupem - značeno N/	28.889.970
Zdířková deštička pro antenu a zem	28.889.710
Stator bez dotyků	28.934.580 g
Rotor bez dotyků	28.477.210 g
Dotyk pro stator	28.750.970 k
Dotyk pro rotor 1.1.....	28.904.161
Dotyk pro rotor 3.2	28.904.211
Svorka pro statorový dotyk	28.077.392
Vodicí dotyk	28.077.381
Lampová čepička	28.838.740
Osa pro vlnový přepinač	28.002.401
Sítový vypínač	08.529.570
Vypínač tónové clony	08.524.690
Pojistka	08.100.802

109 A.

Kondensátory:

Odpory:

C 1	32 uF	28.182.400	R 1	160 Ohmů	28.770.170
C 2	32 uF	28.182.400	R 2	10000 "	28.770.350
C 4	0.1 uF	28.199.090	R 3	1 M "	28.770.550
C 5	200 uF	28.192.460	R 5	0.25M "	28.773.940
C 6	2000 uuF	28.198.920	R 6	2 M "	28.771.230
C 7	10000 uuF	28.198.990	R 7	0.125 M "	28.773.910
C 8	600 uuF	28.210.950	R 8	0.25 M "	28.770.490
C 9	8-600 uuF	28.211.650	R 9	0.64 M "	28.773.980
C 10	11-400 uuF	28.211.100	R 10	64000 Ohmů	28.773.880
C 11	5-200 uuF	28.215.780	R 11	4000 "	28.773.760
C 12	6.4 uuF	28.192.310	R 12	10000 "	28.773.800
C 13	50 uuF	28.192.400	R 13	1000 "	28.773.700
C 14	100 uuF	28.192.430	R 14	40000 "	28.773.860
C 15	10000 uuF	28.198.990	R 17	16 "	28.773.520
C 16	20000 uuF	28.199.780	R 18	100 "	28.773.600
C 17	20000 uuF	28.201.650			
C 18	2000 uuF	28.201.480			
C 21	5000 uuF	28.198.960			
C 24	130 uuF	28.192.450			

Cívky:

S1	
S2	
S3 28.534.480 /sítový transf./
S4	
S5 a	
S5 b 28.565.022
S6	
S7	
S8	
S9 28.587.200
S10	
S11	
S12	
S13 28.587.210
S14	
S15 28.534.130 /výstupní transf./
S16 28.220.511 /konus s cívkou/

Lampy:

AF 7

AL 4

www.oldradio.cz

8042/07

109 A.

K o n d e s á t o r y:

C 1	32 uF	28.182.400	R 1	160 Ohmů	28.770.170
C 2	32 uF	28.182.400	R 2	10000 "	28.770.350
C 4	0.1 uF	28.199.090	R 3	1 M "	28.770.550
C 5	200 uF	28.192.460	R 5	0.25M "	28.773.940
C 6	2000 uuF	28.198.920	R 6	2 M "	28.771.230
C 7	10000 uuF	28.198.990	R 7	0.125 M "	28.773.910
C 8	600 uuF	28.210.950	R 8	0.25 M "	28.770.490
C 9	8-600 uuF	28.211.650	R 9	0.64 M "	28.773.980
C 10	11-400 uuF	28.211.100	R 10	64000 Ohmů	28.773.880
C 11	5-200 uuF	28.215.780	R 11	4000 "	28.773.760
C 12	6.4 uuF	28.192.310	R 12	10000 "	28.773.800
C 13	50 uuF	28.192.400	R 13	1000 "	28.773.700
C 14	100 uuF	28.192.430	R 14	40000 "	28.773.860
C 15	10000 uuF	28.198.990	R 17	16 "	28.773.520
C 16	20000 uuF	28.199.780	R 18	100 "	28.773.600
C 17	20000 uuF	28.201.650			
C 18	2000 uuF	28.201.480			
C 21	5000 uuF	28.198.960			
C 24	130 uuF	28.192.450			

C í v k y:

S1	
S2	
S3 28.534.480 /sítový transf./
S4	
S5 a	
S5 b 28.565.022
S6	
S7	
S8	
S9 28.587.200
S10	
S11	
S12	
S13 28.587.210
S14	
S15 28.534.130 /výstupní transf./
S16 28.220.511 /konus s cívkou/

L a m p y:

AF 7
 AL 4
 www.oldradio.cz
 8042/07


1_0_9_A.

Hodnoty proudu a napětí.

	Va	Vgl	Vg2	Ia	Ig2
L1	50	-	22,5	0,5	0,2
L2	250	5,6	220	31	3,5
L3	-	-	-	-	-
	V =	V =	V =	mA =	mA =
C1	250	V =			
C2	225	V =			

Uvedená čísla jsou střední hodnoty získané měřením několika přijimačů týmž měřicím přístrojem /odpor 2000 ohmů/V/.

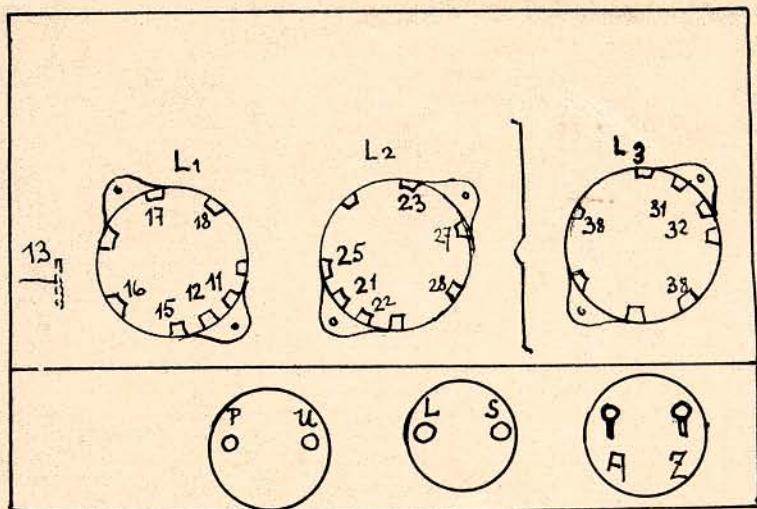Proudy a napětí mohou vykazovat odchylky od těchto údajů, aniž by šlo o vadu.




- 1-2 Žhavení.
- 3 Pracovní mřížka
- 4 Pokrovovéní
- 5 Katoda
- 6 Přidavná mřížka
- 7 Stinici mřížka
- 8 Anoda
- 9 Přidavná mřížka

Odpor:


9	13	17	18	23	P								
	85	150	270	140	90								
10	27												
	400												
11	28	38		S	L								
	430	310		430	310								
12	11/12	21/22	31/32	15	25	u							
	1	1	1	θ	θ	θ							

Kapacita:


9													
10													
11	17												
	265												
12	18	27	18/23										
	200	480	200										

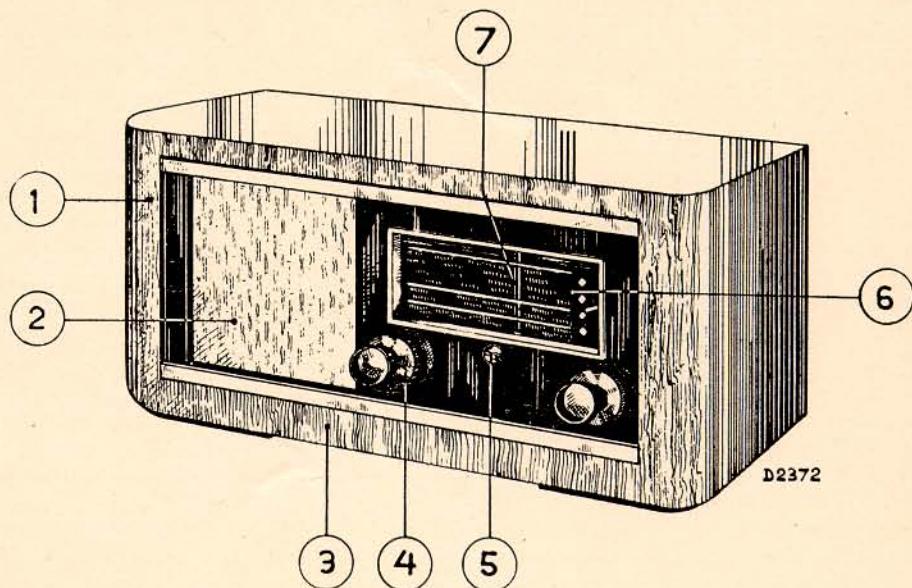


6

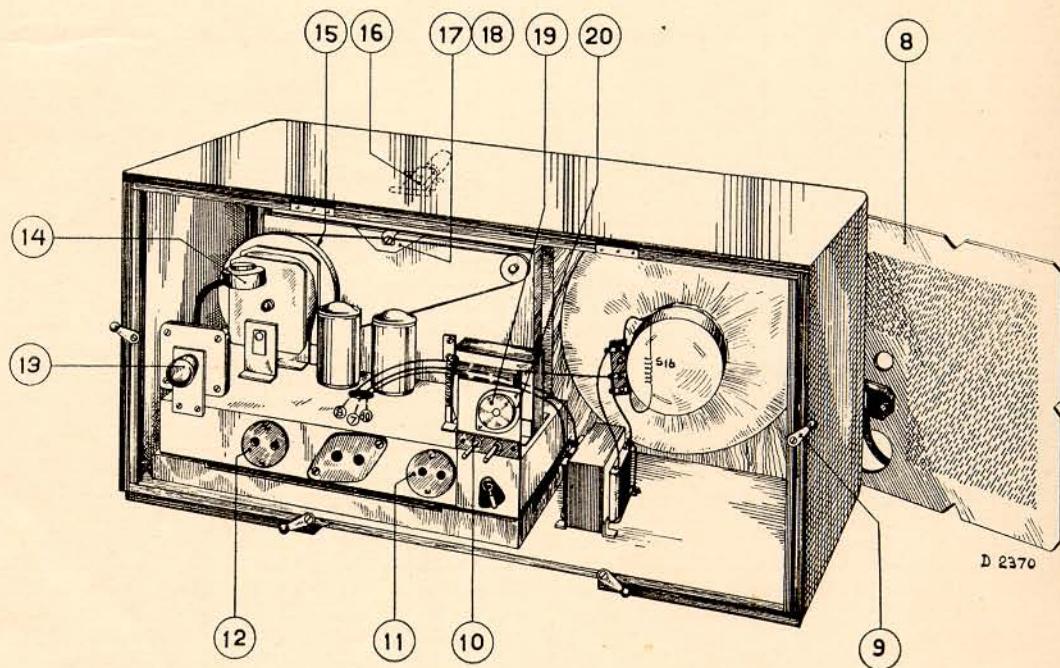


7

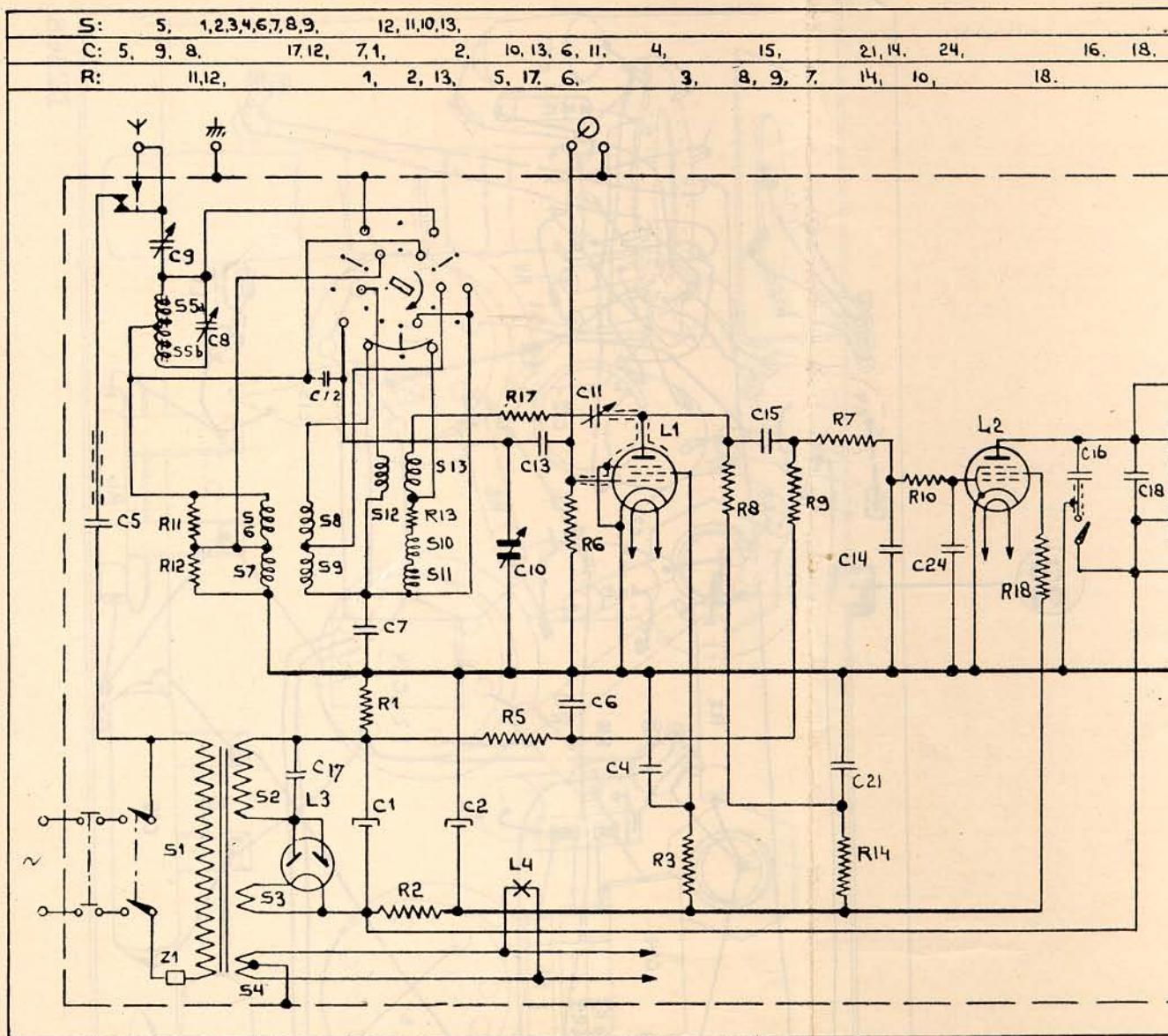



10

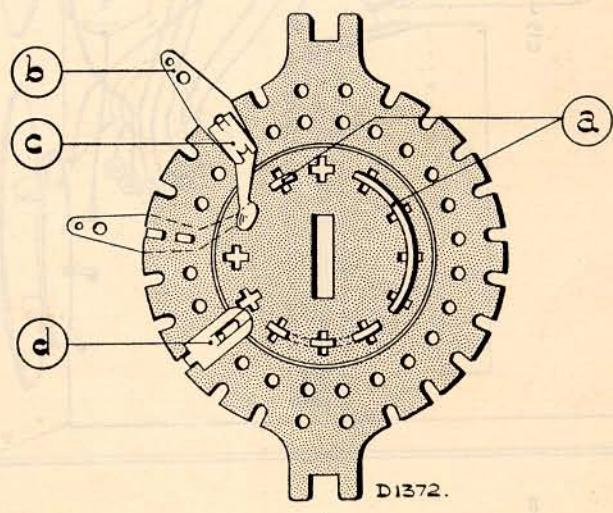


4

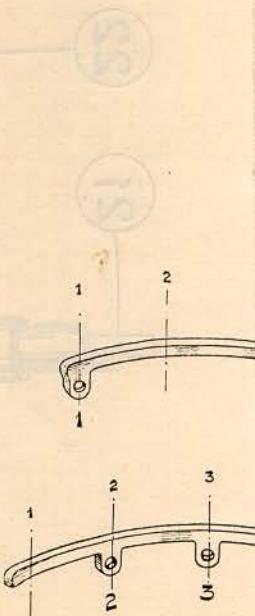


5

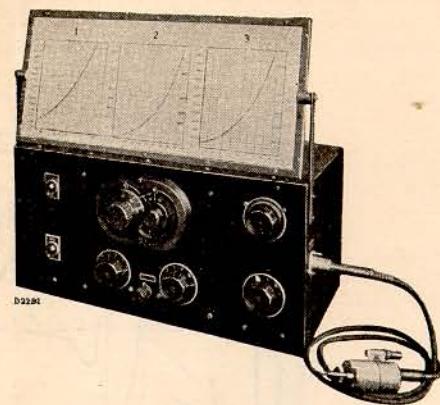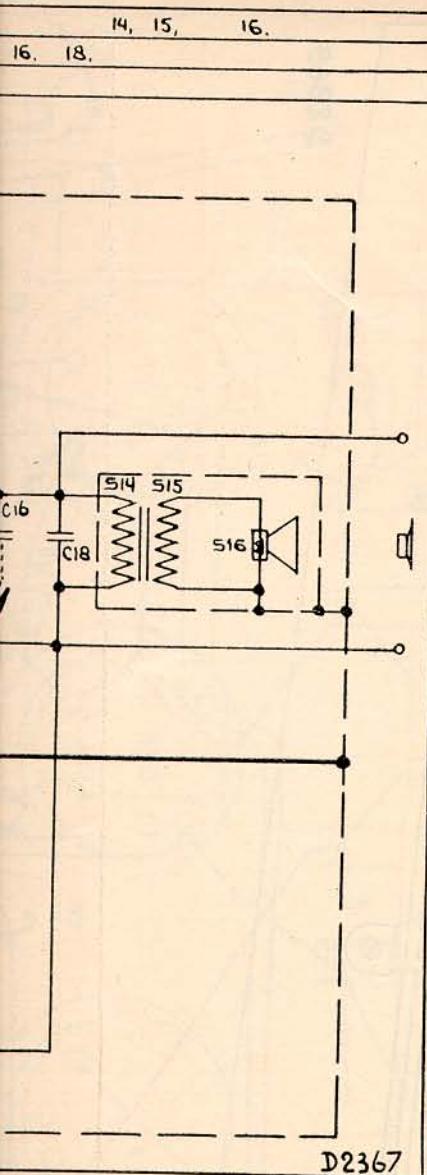


1

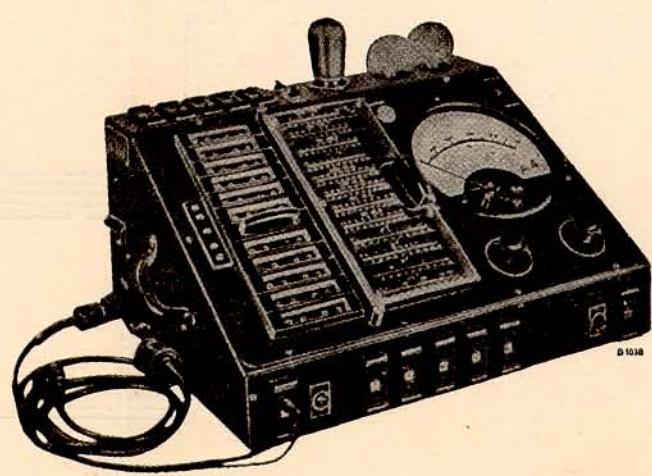

2

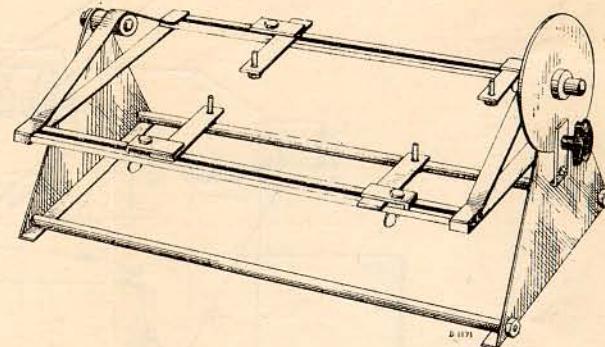

3

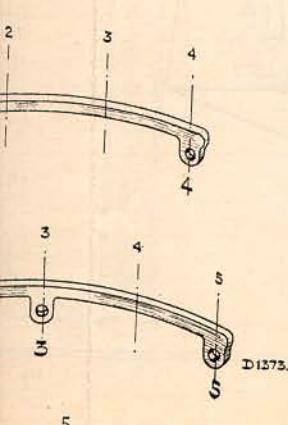

5

D2369

