

T753A

N Á V O D

na opravu přijimače 753 A
pro napájení ze sítě střídavého proudu.

Všeobecné.

Přijimač 753 A jest superhet vybavený:

Sedmi ladícími okruhy,
v.f. zesilovacím stupněm s pentodou zabraňující šumotu /silentoda/,
oktodou s elektronovou optikou jakožto směšovací lampou,
regulací šířky pásma /tři stupně/,
plynule působící tonovou clonou,
zpožděným vyrovnáváním uniku /třídiiodové řazení s trojnásobnou
diodou/,
korekcí kvality /negativní zpětnou vazbou/,
ladícím motorkem s tlačítkovým řazením /skupina osmi knoflíků,
jichž pomocí si může zákazník sám nastaviti osm livobolných vy-
silačů/,
samocinným tichým laděním,
přípojkou pro gramofonní přenosku a přídavný reproduktor,
bezpečnostním dotykem a přepinačem sítového napětí,
vypinačem vlastního reproduktoru a přepinačem "hudba-řeč",
sklopou osvětlenou stupnicí s ukazatelem stanic bez paralaxy,
opatřenou ladícím křížem pro optické ladění,
ukazatelem vlnových rozsahů světelnyimi šipkami,
kontrolními lampičkami po stranách tlačítkového zařízení.

Knoflíky k obsluze:

Knoflík na levé boční stěně slouží k regulaci kvality. Pěti-
stupnovým přepnutím /otáčením knoflíku k sobě/ se přijimač po-
stupně zapojí na síť, nařídí na uzkou, střední, širokou šířku
pásma a konečně přepojí na gramofonní přenos.

Zadní knoflík na pravé boční stěně jest třístupnový přepinač
vlnových rozsahů. Otáčením k sobě se postupně nastaví krátké,
střední a dlouhé vlny.

Přední knoflík na téže stěně slouží k ručnímu ladění. Na přední
stěně vlevo jest regulátor hlasitosti, vpravo pak regulace tónu.

Oba krajní knoflíky tlačítkového zařízení, zmáčknuty, uvádějí v
činnost ladící kondensátor, a to jeden k točení doleva, druhý do-
prava.

Na zadní stěně jest přepinač "hudba - řeč" a vypinač vlastního
reproduktoru.

- 2 -

Vlnové rozsahy:

Krátké vlny: 16.8 - 51 m /17.86-5.89 mc/.
Střední vlny: 195 - 585 m /1539 - 513 kc/.
Dlouhé vlny: 708 - 2000 m / 424 - 150 kc/.

Váha přijimače: 20.5 kg včetně lamp.

Rozměry:

Šířka: 61.5 cm s knoflíky.
Výška: 42.5 cm se sklopnou stupnicí,
54.5 cm se vzpřímenou stupnicí.
Hloubka: 28.5 cm s knoflíky.

- 3 -

Popis zapojení.

Všeobecné.

Signál se přivádí přes ladící okruh na pracovní mřížku v.f. zesilovací lampy L₁ /EF 8/, zde se zesílí a přes druhý ladící okruh se vede na pracovní mřížku oktody L₂ /EK₃/ . Zde se smísí s kmity oscilátoru a výsledkem jest m.f. signál vedený přes první m.f. transformátor na pracovní mřížku lampy L₃ /EF₉/ . Zesílený m.f. signál se vede dále přes druhý m.f. transformátor na první anodu diody L₄ /EAB₁/ , kde je provedena detekce.

Takto vzniklé n.f. napětí na potenciometru R 22 - R 52 se přivádí na pracovní mřížku lampy L₅ /EF₆ v triodovém zapojení/. Zesíleno lampou L₅ a dále lampou L₆ /EL₃/ se přivádí pak přes výstupní transformátor k reproduktoru.

A. V.f. částečky.

I. Dlouhé vlny.

Antenní okruh: S₁₀, C₁₇.

Mřížkový okruh lampy L₁: S₁₁, C₈, C₃.-S₁₀ a S₁₁ jsou induktivně vázány.
Anodový okruh lampy L₁: S₁₆, C₄₅.

Mřížkový okruh lampy L₂: S₁₇, C₁₁, C₄ /před odpory R₄ a R₅ - viz pod "regulátor kvality"/.

S₁₆ a S₁₇ jsou induktivně vázány.

Oscilátorový okruh lampy L₂: S₂₂, C₄₈, C₁₆, C₁₄, C₅, C₃₈, C₃₂.
Zpětnovazební cívka: S₂₃.

S₂₂ a S₂₃ jsou spolu induktivně vázány.

II. Střední vlny.

Antenní okruh: S₈, C₁₇.

Mřížkový okruh lampy L₁: S₉, C₇, C₃.

S₈ a S₉ jsou induktivně spolu vázány.

Anodový okruh lampy L₁: S₁₄, C₄₄.

Mřížkový okruh lampy L₂: S₁₅, C₁₀, C₄ /přes odpor R₅ - viz pod "regulátor kvality"/.

S₁₄ a S₁₅ jsou spolu induktivně a přes C₄₃ i kapacitivně vázány.

Oscilátorový okruh lampy L₂: S₂₀, C₂₇, C₁₅, C₅, C₁₃, C₃₈, R₃₂.

Zpětnovazební cívka jest: S₂₁.

S₂₀ a S₂₁ jsou spolu induktivně vázány.

III. Krátké vlny:

Antenní cívka: S₆.

Mřížkový okruh L₁: S₇, C₆, C₃.

S₆ a S₇ jsou spolu induktivně vázány.

Anodový okruh lampy L₁: S₁₂.

Mřížkový okruh L₂: S₁₃, C₉, C₄.

S₁₂ a S₁₃ jsou spolu induktivně vázány.

Oscilační okruh L₂: S₁₈, C₂₆, S_x, C₁₂, C₅, C₃₈, R₃₂.

Zpětnovazební cívka: S₁₉.

S₁₈ a S₁₉ jsou spolu induktivně vázány.

Poznámka.

x R_6 a R_{34} zabraňují škodlivému kmitání lampy L_2 .
 C_{35} má zabránit přechodu stejnosměrného napětí s G_2 na
 otočný kondensátor. Ladící okruh oscilátoru jest pojat dle
 anodového okruhu.

L_{12} jest zapojena při středních vláknech /žluté světlo vlevo/,
 L_{11} při dlouhých vlnách /zelené vpravo/.
 R_{19} jest při dlouhých vlnách spojen nakrátko za účelem větší
 citlivosti.

B. M.f. část.

1. M.f. transformátor: S_{24} , C_{29} , / S_{25} , S_{44} /, S_{26} C_{30} .
 /Viz též pod "regulátor kvality a vypinač přenosky".

2. M.f. transformátor: S_{27} , S_{28} , S_{33} , S_{29} , S_{30} , C_{34} .

C. Detekce.

M.f. napětí na S_{30} přivádí se první anodě lampy L_4 .
 Detekční okruh tvoří: První diodová anoda, katoda, R_{22} , R_{52} ,
 R_{21} , S_{30} / C_{35} /.

D. N.f. zesílení.

N.f. napětí z potenciometru R_{22} , R_{52} se vede přes C_{41} / C_{51} / a
 tonovou clonu R_{28} , R_{15} , C_{42} , C_{47} na mřížku lampy L_5 , kde je
 zesíleno. Zesílené napětí z R_{33} se vede pak přes C_{50} a R_{29} na
 mřížku lampy L_6 , kde se znova zesílí a odtud pak přes výstup-
 ní transformátor S_{31} , S_{32} na cívku reproduktoru S_{33} .

E. Samočinná regulace hlasitosti.

M.f. napětí s anody lampy L_3 se vede přes C_{35} na třetí anodu
 lampy L_4 . Tako vzniklé regulační napětí na R_{27} se vede přes
 R_{26} na druhou anodu lampy L_4 . Bez vstupního signálu jest ta-
 to anoda následkem napětí vzniklého na R_{14} pozitivní. Odpor
 katoda "L₄ - anoda aII" jest pak vzhledem k R_{26} příliš malý.
 Při malém signálu zmenšuje se anodové napětí /na R_{26} / pouze
 o nepatrnou část negativního regulačního napětí na R_{27} . Při
 dostatečně silném signálu však se stává anoda negativní a tím
 odpor "katoda L₄ - anoda aII" vzhledem k R_{26} veliký, takže ny-
 ní skoro plné regulační napětí s R_{27} přichází na anodu. Toto
 napětí vede se přes R_6 a R_7 na mřížku lampy L_2 a dále přes R_1
 na mřížku lampy L_1 . Tím jest tedy regulováno záporné předpětí
 a zesílení lampami L_1 a L_2 .

Poznámka.

Při krátkých vlnách je ladící mřížka lampy L_2 spojena přes
 R_6 a R_7 se zemí. V tomto případě tedy žesílení lampy L_2 není
 regulováno.

- 5 -

pětí na mřížce lampy L₈ a tím klesá anodový proud. Následkem toho klesá opět ubytka napětí na R₂₅, t.j. snižuje se rozdíl napětí mezi stínící deštičkou lampy L₈ a výchylnými deštičkami s anodou spojenými. Stínící účinek deštiček se sníží a světlukující plocha na stinítku se zvětší.

Přístroj je správně naladěn, je-li zelený kříž nejširší.

G. Regulace kvality a vypinač přenosky.

Schema zapojení je kresleno v poloze "vypnuto". V poloze "úzké pásmo" jsou odpory R₄ a R₅ ve zkratu; první m.f. pásmový filtr se skládá pak pouze z S₂₄, C₂₉, S₂₆ a C₃₀ /volná vazba, tedy největší selektivita/.

V poloze "střední šířka pásma" jsou na dlouhých vlnách odpory R₄ a R₅, na středních vlnách pak je R₅, zahrnutý do mřížkového okruhu lampy L₂. Následkem toho jest tento okruh silněji tlumen a resonanční křivka širší. První m.f. pásmový filtr skládá se nyní z S₂₄, C₂₉, S₂₆, S₄₄, C₃₀. Působením cívky S₂₄, vázané s S₄₄, vzniká tužší vazba a selektivita se zmenšuje.

Třetí poloha jest "velká šířka pásma". Kromě R₄ s R₅ případně samotného R₅ přibraného do v.f. okruhu a kromě S₄₄ spadajícího do m.f. pásmového filtru, přistupuje sem ještě S₂₅, následkem čehož jest vazba ještě tužší. V této poloze jest resonanční křivka nejširší.

Poslední poloha jest "gramofonní přenoska".

1. Anodové vedení lampy L₁ se přeruší.
2. Napětí přenosky na potenciometru R₂₀, R₅₀ se vede přes S₂₆ na pracovní mřížku lampy L₃.
3. Stínící mřížka lampy L₃ jest spojena s potenciometrem R₅₂, přes C₃₇. Lampa L₃ má nyní funkci triody, kde stínící mřížka jest anodou.
4. Spojení mezi R₂₁ a R₅₂ jest přerušeno.
5. Obě signální žárovčičky svítí.

V poloze "úzké pásmo" jsou současně korigovány nízké frekvence /viz pod "korekce kvality"/.

H. Korekce kvality.

Vede-li se část n.f. napětí reproduktoru přes skupiny potenciometrů R₃₇, S₃₅, C₂₀; R₄₃, C₅₆, S₄₃; S₄₂ - R₁₉ /S₃₄/ zpět na mřížkový okruh lampy L₅, dosáhne se tím, že skreslení n.f. zesílením jest velmi nepatrné. Správným dimensováním částí zmínené skupiny potenciometrové, závislých na frekvenci, vzniká velmi přirozený poměr síly po celém frekvenčním pásmu.

V poloze "úzké pásmo" jest S₃₄ vypojena, čímž nízké frekvence podléhají tužší zpětné vazbě, jsou tedy méně zesilovány než ostatní frekvence.

Kromě toho vzniká zpětná vazba na L₆ vlivem R₃₀.

- 6 -

I. Ladění motorkem / viz též v G-listech/.

M jest rotor jednofázového asynchronního motorku, který jest v záběru s trojnásobným ladícím kondensátorem. Podle toho, jak hluboko lze vtlačiti hradicí kolík /H, obr.11/ do spirálky selektorového /voličového/ kotouče, se připojí jedna z cívek S₃₇ nebo S₃₈ přímo na celkové primární napětí síťového transformátoru, druhá z cívek je pak napájena přes C₄₉. Vlivem toho to kondensátoru povstává mezi proudy obou magnetových cívek pošinutí fáze o 90° a jelikož tyto cívky stojí i prostorově k sobě kolmo, vytvoří se točivé pole, takže motor se uvede do chodu. Stojí-li hradicí kolík ve vyšší poloze, jest S₃₇ hlavním a S₃₈ /přes C₄₉/ vedlejším vinutím a motor se otáčí doleva. Přijde-li kolík hlouběji, vymění si cívky funkci a motor se otáčí obráceně. Mezi oběma rovinami selektorového kotouče jest kruhový vývrt. Dostane-li se pod hradicí kolík, zapadne kolík do něho. Zmáčkne-li se některé z tlačítek /kromě obou krajních/, způsobí isolovaná vačka a klesnutí pera 1 až do doteku pera 2. Pero 2 jest elektricky spojeno s vodivou vačkou b. Podle polohy hradicího kolíku v selektorovém kotouči /příslušném zmáčknutém tlačítku/ dostane se vačka b do kontaktu bud s perem 3 nebo 4 a motor se otáčí buď doprava nebo doleva. Zapadne-li hradicí kolík do kruhového otvoru selektorového kotouče, stlačí vačka a pero 2 dolů a proud motoru je přerušen. Tím jest poloha kondensátoru fixována. Krajní tlačítko pravé nebo levé slouží k rychlému posuvu ukazatele na stupnici doprava nebo doleva. Stlačením levého krajního tlačítka přijde vačka b do kontaktu s perem 4, stlačením pravého tlačítka s perem 3.

J. Tiché ladění.

Zmáčknutím některého z tlačítek tak, až je slyšet slabý náraz, spojí dotykové pero 5 reproduktor na krátko. Krátce před zrušením tohoto zkratu jest motor právě zapojen. Kotva při motoru v klidu se vysune poněkud ze statoru, při běžicím motoru jest však opět vtažena do pole magnetů. Tím působí na dotyk 6 a primární vinutí výstupního transformátoru jest vlivem C65 spojeno na krátko. Zastaví-li se motor, vrátí se kotva do své normální polohy, jakou má v klidu a zkrat se zruší.

K. Napájení.

Síťový transformátor: S₁, S₂, S₃, S₄.

Usměrňovací lampa: L₇.

Oproštovací filtr: C₁, S₅, C₂.

Napětí pro lampu L₁:

Va: Na R₅₁, oproštěno C₆₂.

Vg₃: Na potenciometru R₈, R₉, R₁₀, oproštěno C₂₄.

Vg_{2,4}: Úbytek napětí na R₃.

Vg₁: Úbytek napětí na R₃ a R₂, částečně oproštěno C₁₉.

Viz dále pod: "Samočinná regulace síly".

Napětí pro lampy L₂:

Va: Na potenciometru R₈, R₉, R₁₀, oproštěno C₂₄.

Vg_{3,5}: Na potenciometru R₈, R₉, R₁₀, přes R₃₁, oproštěno C₂₃.

Vg₂: Na potenciometru R₈, R₉, R₁₀ přes R₃₂, oproštěno C₂₄.

Vg₄: Úbytek napětí na R₁₁, oproštěno C₂₂.

Vg₁: Úbytek napětí na R₁₁, oproštěno C₂₂, zvětšeno stejnosměrným napětím na R₁₂.

Napětí pro lampu L₃:

Va: Přímo na C₂. V poloze "gramofonní přenoska" jest anodové vedení přerušeno.

Vg₂: Na potenciometru R₈, R₉, R₁₀, oproštěno C₂₄ a dále přes R₁₈; při příjmu rozhlasu oproštěno C₃₇.

Vg₁: Úbytek napětí na R₁₇, oproštěn C₃₂.

Napětí pro lampu L₄:

Viz "Samočinná regulace síly".

Napětí pro lampu L₅:

Va a Vg₂: Na potenciometru R₈, R₉, R₁₀, oproštěno C₂₄, a dále přes R₃₃.

Vg₁: Úbytek napětí na R₁₆, oproštěno C₄₆ / S₄₂, R₄₃, R₃₇, S₃₅, R₁₉, S₃₄.

Napětí pro lampu L₆:

Va: Na C₂, dále přes S₃₁.

Vg₂: Na C₂.

Vg₁: Úbytek napětí na R₃₀.

Napětí pro lampu R8.

Va: Na R_{25} s C_2 .

Vg₂: Oproštěno C_2 .

Vgl: Viz optické ladění.

Vyvažování přijimače.

Všeobecné.

K vyvažování přijimače není nutno vyjmíti chassis ze skříně. Odejmeme spodní desku a zadní stěnu a postavíme přístroj pravou boční stěnou na prkno asi 5 cm silné, opatřené plstěnou podložkou, aby oba knoflíky bylo lze ještě obsluhovat.

Přijimač nesmí být nikdy položen na levou boční stěnu, jeli-kož v tom případě by zkratový dotyk motoru uzavřel primární vinutí výstupního transformátoru nakrátko a přístroj by oněměl.

Vyvážení jest třeba:

- 1./ Po výměně cívek nebo kondensátorů, v s.f. nebo v.f. části.
- 2./ Při nedostatečné citlivosti nebo selektivitě přijimače /viz E-listy/.

K vyvažování jest zapotřebí:

- 1./ Zkušebního oscilátoru GM 2880 F /obr.1/.
- 2./ Přístroje k měření výstupního výkonu: Universální měřicí přístroj GM 4256 nebo GM 7629.
- 3./ Aperiodický zesilovač: GM 2404.
- 4./ Kalibr 150 k stanovení správné závislosti mezi polohou kondensátoru a stupnice.
- 5./ Isolovaný nástrčkový klíč.
- 6./ Isolovaný šroubovák.
- 7./ Vyvažovací transformátor.
- 8./ Zkoušeč okruhů.

Jako náhražková antena slouží:

- 1./ Pro m.f.: Kondensátor o 32000 uuF.
- 2./ Pro střední a dlouhé vlny: Standardní náhražková antena pro GM 2880 F.
- 3./ Pro krátké vlny: Náhražková antena pro krátké vlny /označená červenou tečkou na standardní náhražkové anteně/.

Přijimač nutno vyvažovati vždy osazený vlastními lampami.

Před vyvažováním jest nutno odstraniti pinsetkou vosk s vyvažovacích kondensátorů. Protočíme je pak několikrát, až s nich poslední stopy tmele zmizí. Po vyvážení nutno opět vyvažovací kondensátory pevně usaditi, tím, že ohříváme tmel /obj.číslo viz list Oz/ dotykem o ohřátou tyč nad kondensátory tak, aby několik kapek tmele dopadlo na kondensátory nahoře uprostřed.

Vyvažovací kondensátory s drátěným vinutím.

Skládají se z trubičky zhotovené z v.f. isolaci hmoty, na jejíž vnitřní straně je nanesena kovová vrstva, a na vnější opředení měděným drátem. Odvíjením drátu se sníží kapacita. Při vyvažování odvineme tolik drátu, aby ukazatel výstupního výkonu po dosažení maxima šel poněkud zpátky. Pak navineme dva závity, odštípneme drát a přitmelíme jej voskem. /obj. číslo vosku viz na listě O3/.

Nedosáhne-li se odvíjením drátu maxima, t.j. je-li kapacita příliš malá, nutno namontovat nový vyvažovací kondensátor. Aby se zvětšila příliš malá kapacita, nesmí se ještě dodatečně přivíjeti drát, ježto přídavné závity neleží pevně a mělo by to za následek labilní stav.

Mají-li býti obnoveny C₁₅ nebo C₁₆, nutno před vyvážením odvinnouti třetinu C₁₅ a čtvrtinu C₁₆. Na všech vlnových délkách jest oscilační frekvence vyšší než ladící frekvence v.f. okruhů. M.f. činí: 473 kc pro 753 A.

A. Vyvažování m.f. okruhů.

- 1./ Vlnový přepinač na střední vlny, přístroj uzemniti, otočný kondensátor na nejnižší hodnotu.
- 2./ Regulátor hlasitosti na maximum, regulátor kvality na "nejširší pásmo".
- 3./ Samočinnou regulaci hlasitosti vypnout zkratem na C₄₀. /viz obr.2/.

- 11 -

- 4./ Na čtvrtou mřížku L₂ přivésti přes kondensátor o 32000 uuF modulovaný signál uvedené m.f.
- 5./ Ukazatel výstupu připojit na zdířky přídavného reproduktoru zařazením vyvažovacího transformátoru.
- 6./ Rozladit třetí m.f. okruh zařazením kondensátoru o 80 uuF paralelně k S₂₈ /obr.2./
- 7./ S₂₉ a S₃₀ čtvrtého m.f.okruhu nastaviti na nejmenší výstup ^{vst} /obr.4/.
- 8./ Rozladiti čtvrtý m.f. okruh zařazením kondensátoru o 80 uuF paralelně k S₂₉ a S₃₀ /obr.2./.
- 9./ S₂₇ a S₂₈ třetího m.f.okruhu nařídit na největší výstup /obr.4/.
- 10./ První m.f.okruh rozladiti zařazením kondensátoru o 80 uuF paralelně k S₂₄ /obr.2./.
- 11./ S₂₆ druhého m.f.okruhu nařídit na největší výstup /obr.4/.
- 12./ Druhý m.f.okruh rozladiti zařazením kondensátoru o 80 uuF mezi pracovní mřížku L₃ a chassis.
- 13./ S₂₄ prvního m.f.okruhu nařídit na největší výstup /obr.4/.
- 14./ Cívková jádra zapečetiti, zkrat na C₄₀ zrušiti rozlaďovací kondensátor o 80 uuF odstraniti.

B. V.f. a oscilátorové okruhy.

a. Střední vlny.

- 1./ Vlnový přepinač na střední vlny, regulátor hlasitosti na maximum a regulátor kvality na "nejužší pásmo".
- 2./ Nasaditi kalibr 15°, otočný kondensátor natočit na nejmenší kapacitu.
- 3./ Ukazatel výstupu připojit na zdířky přídavného reproduktoru zařazením vyvažovacího transformátoru.
- 4./ Přivésti modulovaný signál o 1442 kc přes standardní náhražkovou antenu na antenní zdířku.
- 5./ Nařídit C₁₃, C₁₀ a C₇ /obr.4/ postupně na největší výstup.
- 6./ Odstraniti 15° kalibr.
- 7./ GM 2404 připojiti na anodu lampy L₂ /obr.2/. Přístroj k měření výstupu zapojiti za aperiodickým zesilovačem.
- 8./ Vypnouti zkušební oscilátor zkratem na C₅ /obr.4/.

- 12 -

- 9./ Přivésti modulovaný signál o 546 kc přes standardní náhražkovou antenu na antenní zdířku vyvažovaného přijimače.
 - 10./ Naladiti přijimač ručně na největší výstup.
 - 11./ GM 2404 odpojiti, zkrat zkušebního oscilátoru zrušiti. Přístroj k měření výstupu zapojiti za vyvažovaný přijimač.
Otočným kondensátorem neotáčeti !
 - 12/ C₁₅ nařídit na největší výstup /obr.2/.
 - 13/ Zasaditi opět kalibr 15°. Otočný kondensátor natočiti na nejmenší kapacitu.
 - 14/ Přivésti modulovaný signál o 1442 kc přes standardní náhražkovou antenu na antenní zdířku.
 - 15/ C₁₃, C₁₀ a C₇ opětovně nařídit na největší výstup.
 - 16/ Kalibr 15° odstraniti, vyvažovací kondensátory zapečetiti.
- b. Dlouhé vlny.
- 1./ Nasaditi kalibr 15°. Otočný kondensátor natočit na nejmenší kapacitu.

- 13 -

- 2./ Přijimač na dlouhé vlny. Regulátor hlasitosti na maximum, regulátor kvality na "uzké pásmo".
- 3./ Přivést modulovaný signál o 405 kc přes standardní náhražkovou antenu na antenní zdířku.
- 4./ C₁₄, C₁₁ a C₈ nařídit na největší výstup /obr.4/.
- 5./ Odstraniti kalibr 15°.
- 6./ Zapojiti GM 2404 na anodu lampy L₂ a přístroj na měření výstupu za GM 2404.
- 7./ Vypojiti zkušební oscilátor zkratem na C₅ /obr.4/.
- 8./ Přivést modulovaný signál o 160 kc přes standardní náhražkovou antenu na antenní zdířku vyvažovaného přijimače.
- 9./ Nařídit ručně přijimač přesně na největší výkon.
- 10./ Odstraniti GM 2404 a zrušiti zkrat oscilátoru. Přístroj na měření výstupu zapojiti za vyvažovaný přijimač. Otočným kondensátorem neotáčeti!
- 11./ C₁₆ nařídit na největší výstup.
- 12./ Opět nasaditi kalibr 15°. Otočný kondensátor natočiti na nejmenší kapacitu.
- 13./ Přivést modulovaný signál o 405 kc přes standardní náhražkovou antenu na antenní zdířku.
- 14./ C₁₄, C₁₁ a C₈ opět nařídit.
- 15./ Odstraniti kalibr 15°. Vyvažovací kondensátory zapečetiti.

C. Krátké vlny.

- 1./ Nasaditi kalibr 15°. Otočný kondensátor natočiti na nejmenší kapacitu.
- 2./ Přijimač na krátké vlny. Regulátor hlasitosti na maximum; regulátor kvality na "uzké pásmo".
- 3./ Přivést modulovaný signál o 16.8 Mc přes standardní krátkovlnnou náhražkovou antenu /červená tečka na normální náhražkové anteně/ na antenní zdířku.
- 4./ Nařídit postupně C₁₂, C₉ a C₆ na největší výkon. Při natáčení C₁₂ najít 2 maxima. První maximum po nejmenší kapacitě je to pravé.
- 5./ Odstraniti kalibr 15°, C₆ a C₉ zapečetiti.
- 6./ Zapojiti GM 2404 na anodu lampy L₂, za ním připojiti přístroj na měření výstupu. Přivést modulovaný signál o 6 Mc přes standardní krátkovlnnou náhražkovou antenu na antenní zdířku. Nařídit přijimač otočným kondensátorem přesně na největší výstup na 6 Mc.

- 14 -

- 7./ Odstraniti GM 2404 a přístroj na měření výstupu zapojiti za vyvažovaný přijimač. Otočným kondensátorem neotáčeti ! Smyčku S /v serii s S18/ tak natočiti, aby se docílilo největšího výstupu.
- 8./ Zapojiti GM 2404 na anodu lampy L 2, za ním připojiti přístroj na měření výstupu. Přivésti modulovaný signál o 16.8 Mc přes standardní krátkovlnou náhražkovou antenu na antenní zdířku. Pomocí otočného kondensátoru naříditи přijimač přesně na největší výstup na 16.8 Mc.
- 9./ Vyjmouti GM 2404 a zapojiti za vyvažovaným přijimačem přístroj na měření výstupu. Otočným kondensátorem neotáčeti ! C₁₂ naříditи na největší výstup a zapečetiti.

- 15 -

Poznámka.

Připomínáme těm, kdož mají kombinaci GM 2880, GM 2881, GM 3153, že m.f.šířka pásmá 1/10 musí být v polohách:

1. "široké pásmo" mezi 18 a 20 kc,
2. "střední pásmo" mezi 13 a 14.5 kc,
3. "úzké pásmo" mezi 8.5 a 9.5 kc.

Kromě toho je nutno, aby šířka pásmá 1/10 celého přijimače při naladění na 1000 kc byla v polohách:

1. "široké pásmo" mezi 15 a 17 kc,
2. "střední pásmo" mezi 11.5 a 13 kc,
3. "úzké pásmo" mezi 8 a 9 kc.

C. Nařízení stupnice.

- 1./ Přivésti modulovaný signál o 1200 kc /250 m/ přes standardní náhražkovou antenu na antenní zdířku.
- 2./ Přijimač naladiti přesně na tento signál.
- 3./ Ukazatel na stupnici nařídit na 250 m.
- 4./ Přivésti modulovaný signál o 588 kc /510 m/ přes standardní náhražkovou antenu na antenní zdířku.
- 5./ Přijimač přesně vyladiti. Vyjde-li odečtení příliš vysoké, je třeba posunouti kolíčkem C /po povolení matičky/ ve směru A, při nízkém odečtení pak ve směru B /obr.5/.
- 6./ Uvedené pod 1. až 5. opakovati.

Vyhledávání vad /obr.6/.

K účelnému vyhledávání vad je třeba dobrého měřicího přístroje. Používejme proto vždy universálního měřicího přístroje GM 4256 nebo GM 7629. Při vyhledávání vad není třeba vyjmíti chassis přijimače ze skříně. Po odstranění spodní desky a zadní stěny přijimače položíme jej pravou boční stěnou na prkno asi 5 cm silné s plstěnou podložkou. Tím jsou veškeré body, v nichž nutno měřiti, dobře přístupny. Za žádných okolností však nesmí být přijimač postaven na levou boční stěnu /viz pod I.b./. Neuvolnujme žádných spojů, dokud jsme nezjistili vadné místo bezpečně měřením. Proud a napětí jsou uvedena v S1-listu. Náš návod není ovšem úplný, ježto se může vyskytnouti více chyb současně.

I. Zapneme přístroj osazený vlastními lampami na správné síťové napětí a vyzkoušíme jej na vnější anteně nebo zkušebním oscilátoru.

- a/ Pracuje-li přijimač bezvadně, jest nutno jej pozorovati delší dobu v provozu.
- b/ Pracuje-li přístroj nesprávně nebo selže-li vůbec, pak postupujeme takto:

1./ Nehledě k normálním elektrickým vadám může přijimač oneměti i bez jakékoliv vady. Je-li při pokládání přijimače na stůl pravá stěna výše než levá, zmáčkne rotor ladícího motorku zkratový dotyk /dotyk 6 ve schema zapojení/ a vstupní strana výstupního transformátoru jest vlivem C65 uvedena do zkratu. Chyba tato se odstraní, uvedeme-li motor na okamžik do chodu. Rovněž zkratový dotyk 5 může zůstat viset, což má stejný následek. Zmáčkneme-li několikrát jedno z tlačítek, zruší se uvedený zkrat reproduktoru.

2./ Viz níže /též pod "Optické ladění selhává"/.

II. Osadíme přístroj sadou lamp z bezvadného přijimače, evtl. připojíme jiný reproduktor. Tím jsou vady lamp nebo reproduktoru zjištěny nebo vyloučeny.

III. Zkoušíme, zda gramofonní přenos je možný.

- a/ Reprodukce možná: Závadu hledáme v m.f. nebo v.f. části /viz pod V/.
- b/ Reprodukce není možná: Chyba je v n.f. nebo napájecí části /viz pod IV/.

IV. Ani gramofonový přenos, ani příjem rozhlasu není možný.

A. Napětí na C₂ abnormální.

- 1./ Přepinač síťového napětí špatně nastaven.
- 2./ Síťová pojistka Z₁ probitá.

- 3./ Bezpečnostní dotyk, přepinač sítového napětí nebo sítový vypinač poškozen /měřiti napětí na S₁/.
- 4./ S₁, S₂, S₃ poškozeny.
- 5./ C₁, C₂ ve zkratu; S₅ přerušena.
- 6./ Primární vinutí výstupního transformátoru ve zkratu se sekundárním nebo se chassis.
- 7./ Zkrat ve stíněném vedení zkratového dotyku vypinače tichého ladění motorem.
- 8./ Spoj mezi S₁ a magnetovým vinutím S₃₇ nebo S₃₈ má zkrat na odstínění. Magnetové vinutí má zkrat na kostru motoru.

B. Napětí na C₂ normální, gramofonní přenos však nemožný.

Odstíněné mřížkové přívody a kontakty spinačů je třeba prohlédnouti.

a./ L₆ má abnormální proudy a napětí.

1. Žádny anodový proud: S₃₁, R₃₀ přerušeny.
2. R₂₉, R₃₆ přerušeny.
3. C₅₀ ve zkratu.

b./ L₅ má abnormální proudy a napětí.

1./ Žádný anodový proud: R₃₃, R₁₀, R₁₆, R₁₉ přerušeny
 Je-li přerušen R₁₆, protéká anodový proud v polo-
 hách: "střední pásmo", "střední pásmo" a "gramofonní
 přenoska"/, C₂₄, C₅₃ ve zkratu.

2./ Příliš vysoký anodový proud: C₄₆ ve zkratu.

3./ R₁₅, R₂₈ přerušeny.

C. L₄ má abnormální napětí.

1./ Žádné napětí na a^{II}: R₁₀, R₉, R₁₄ přerušeny, C₄₀ ve zkra-
 tu.

2./ Příliš vysoké napětí na a^{II}: R₈ přerušen.

3./ Žádné napětí na a^{III}: R₂₆ přerušen.

D. L₃ má abnormální proudy a napětí.

1./ Žádný proud na stínicí mřížce: R₁₈, R₁₀, R₁₇ přerušeny,
 C₂₄ ve zkratu.

2./ Příliš vysoký proud stínicí mřížky: C₃₂ ve zkratu.

3./ S₂₆, R₂₀ přerušeny, C₃₇ ve zkratu.

**E. L₃, L₅, L₆ mají normální proudy a napětí, gramofonní přenos
 však nemožný.**

1. C₃₀ ve zkratu.

2. C₃₇, R₅₂, R₂₂, C₄₁, /C₅₁/ R₁₅ přerušeny. C₄₂, C₄₇ ve zkra-
 tu.

3. C₅₀ přerušen.

4. C₅₄ ve zkratu, S₃₁, S₃₂, S₃₃ ve zkratu nebo přerušeny.

5. Količek na levé straně zkratového dotyku motoru má zkrat
 na chassis.

V. Gramofonní přenos možný, nikoliv však příjem rozhlasu.**a. L₃ má abnormální proudy a napětí.**

1. Žádný anodový proud: R₁₇, S₂₈ přerušeny.

2. Anodový proud příliš vysoký: C₃₂ ve zkratu.

3. S₂₆, S₂₅, S₄₄ přerušeny.

4. R₁₈, R₁₀ přerušeny; C₃₇ ve zkratu.

b. L₂ má abnormální proudy a napětí.

- 1./ Žádný anodový proud: S₂₄, R₁₀, R₁₁ přerušeny, C₂₄ ve zkratu.
- 2./ Anodový proud příliš vysoký: C₂₂ ve zkratu.
- 3./ Žádný mřížkový proud Jg3,5 : R₃₁, R₁₀ přerušeny; C₂₃, C₂₄ ve zkratu.
- 4./ R₆, R₇, R₂₆, R₂₇ přerušeny; C₃₅ ve zkratu.
- 5./ R₃₂ přerušen.
- 6./ R₃₄, R₁₂ přerušeny, C₂₅ ve zkratu.

c. L₁ má abnormální proudy a napětí.

- 1./ Žádný anodový proud: R₅₁ /S₁₆, S₁₄, S₁₂/ R₂, R₃ přerušeny; C₆₂ ve zkratu.
- 2./ Příliš vysoký anodový proud: C₁₉ ve zkratu.
- 3./ R₁, R₂₆, R₂₇ přerušeny, C₃₅ ve zkratu.
- 4./ R₁₀ přerušen: C₂₄ ve zkratu.

d. L₁, L₂, L₃ mají normální proudy a napětí, příjem rozhlasu však nemožný.

- 1./ Žádná reprodukce modulovaného m.f.signálu, zavedeného přes 32000 uuF na první mřížku L₃: S₂₇, S₂₈, S₂₉, S₃₀, C₃₃, C₃₄ přerušeny nebo ve zkratu.
R₂₁ přerušen.
C₃₆ ve zkratu.
- 2./ Žádná reprodukce modulovaného m.f.signálu, zavedeného přes 32000 uuF na čtvrtou mřížku L₂: S₂₅, S₂₄, S₂₆, S₄₄, C₂₉, C₃₀ přerušeny nebo ve zkratu.
- 3./ Reprodukce modulovaného m.f. signálu, zavedeného přes 32.000 uuF na čtvrtou mřížku L₂ je sice možná, avšak žádná reprodukce modulovaného v.f.signálu.

Na všech vlnových rozsazích: R₃₄, C₂₅, C₅, C₃₈ přerušeny, C₅ ve zkratu.

Na jednom vlnovém rozsahu: Cívky oscilátoru nebo kondenzátory tohoto vlnového rozsahu poškozeny.

- 4./ Reprodukce modulovaného v.f.signálu, zavedeného na čtvrtou mřížku L₂ možná, nikoliv však, je-li zaveden na první mřížku L₁.

Na všech vlnových rozsazích: R₆, C₂₁, C₄ přerušeny, C₄ ve zkratu.

- 20 -

Na jednom vlnovém rozsahu: Cívky nebo kondensátory tohoto vlnového rozsahu mezi L_1 a L_2 poškozeny.

5./ Reprodukce modulovaného v.f.signálu na první mřížce L_1 možná, nikoliv však na antenní zdířce.

Na všech vlnových rozsazích: C_{18} přerušen, C_3 přerušen nebo ve zkratu.

- 21 -

Na jednom vlnovém rozsahu: Cívky nebo kondensátory prae selekce tohoto vlnového rozsahu poškozeny.

IV. Reprodukce rozhlasu a gramofonových desek není bezvadná.

1./ Příliš tichá reprodukce.

Přijimač rozladěn: vyvážiti; C₄₃ přerušen. M.f. transformátor poškozen.

2./ Špatná reprodukce.

R₃₉, C₅₂, R₂₈, R₁₅, C₄₂, C₄₇, C₅₄, S₃₅, R₃₇, R₄₃, C₅₆
S₄₃, S₃₄, S₄₂ přerušeny nebo ve zkratu.

3./ Samočinná regulace hlasitosti selhává.

C₃₅, R₂₆, R₂₇, C₄₀, R₁₄, R₇, R₁ přerušeny nebo ve zkratu.

4./ Přístroj hučí.

C₁, C₂ přerušeny, S₅ poškozena.

5./ Přístroj silně šumí.

Rozladěn: vyvážiti ! C₅₃, C₄₂, C₄₇, C₅₄ přerušeny.

6./ Viditelné ladění selhává.

Často lze zjistiti již při selhání ladicího kříže, v které části přijimače vězí vada. Reaguje-li ladící kříž, aniž by byl příjem slyšitelný, jest třeba hledati chybu v n.f. části.

a/ Kříž nesvítí: Žádné napětí na C₂, R₂₅ přerušen.

b/ Kříž zůstává úzký: R₂₃ přerušen.

c/ Kříž není dostatečně široký: R₁₄ přerušen.

d/ Kříž se rozplývá: R₂₄ přerušen, R₂₃ ve zkratu.

e/ Kříž není dostatečně jasný: C₃₉ přerušen.

7./ Praskot v přístroji.

Špatný kontakt v letování nebo ve vypinači.

8./ Mikrofonie.

Příčina může být v tom, že chassis se dotýká skříně ještě na jiných místech, než jen na spodních podložkách /dotyk osičkami nebo knoflíky/. Stavěcí šrouby v podložkách nejsou uvolněny. Lampy nebo kondensátor poškozeny.

9./ V přijimači vznikají resonance.

Mohou být způsobeny uvolněnými součástkami /jako lampové čepičky, pera, káble a pod./. Najdeme-li kmitající součástku /k čemuž možno s výhodou použít zkušebního oscilátoru GM 2880/, nutno ji pevně usaditi, po případě pomocí plstěné vložky.

- 22 -

10./ Ladění motorem selhává.

- a/ Motor neběží: S₃₇, S₃₈, C₄₉ přerušeny nebo ve zkratu.
- b/ Špatný dotyk dotykových per hlavního vypínače.
- c/ Viz dále listy G.

Zjištování vad metodou "point to point".

Máme-li universální měřicí přístroj GM 7629 nebo GM 4256 může me snadno zjistit, kde chyba vězí tím, že ji hledáme krok za krokem. Nejdříve se řídíme těmi pokyny, které jsou uvedeny na E-listech pod I a II. Potom pokračujeme takto:

1. Přijimač odpojíme od sítě, lampy vyjmeme, přepneme přístroj na střední vlny, regulátor kvality na "střední pásmo", regulátor hlasitosti na nejmenší sílu, tonovou clonu na "hluboké", přepinač "hudba-řeč" na "hudba" a otočný kondensátor musí být úplně vtažen. Připojíme universální měřicí přístroj GM 4256 nebo GM 7629 a přepojíme jej na měření odporů do poloh 12, 11, 10 a 9. Kladný kolík měřicí šnůry se prodlouží, abychom se pohodlně dostali k jednotlivým bodům, udaným v tabulce F2, druhý dotykový kolík měřicí šnůry se pak spojí s uzemnovací zdírkou přijimače.
2. Kontakty patice usměrňovací lampy musí být spojeny na krátko, což současně jistí měřicí přístroj, nebot vyhlazovací kondensátory by se mohly při měření nabíjeti a měřicí přístroj by mohl shořeti. Pouze při měření na kontaktech této patice se zkrat přechodně zruší.
3. Rozličné odpory se měří mezi body, uvedenými v tabulce a chassis tím, že se kladným kolíkem dotýkáme příslušných bodů. Výchylky ručičky měřicího přístroje se pak porovnávají s hodnotami, uvedenými v tabulce. P znamená na př., že je třeba měřiti mezi zdírkou přenosky a zemí. 11/12 znamená, že se má měřiti mezi body 11 a 12. Mohou se vyskytnouti odchylky až 10%, aniž by příslušná součástka byla vadná.
4. Jsou-li odpory přezkoušeny, přepojí se měřicí přístroj na měření kapacit a postupuje se dle tabulky kapacit. Proměří-li se tímto způsobem všechny proudové okruhy, musí se konečně chyba určiti a zjistíme pak dle schemat zapojovacích vadnou součástku. Kdybychom však chybu přece nenašli, tu se doporučuje hledati znova dle pokynů na E-listech.

Perové dotyky na lampových paticích jsou číslovány v určitém pořádku, a to tak, že první číslice značí lampovou patici a druhá má tento význam:

- 1 a 2 žhavicí vlákno,
- 3 pracovní mřížka,
- 4 event. dotyk kovového povlaku banky,
- 5 katoda,
- 6 event. další mřížka /třetí/,
- 7 stínící mřížky,
- 8 anoda,
- 9 přídavná mřížka /na př. u oktody/.

Další body jsou libovolně naznačeny, v zapojovacím schematu však udány.

Při rozličných měřeních je třeba přepínati vlnový přepinač; tyto případy jsou v měřicí tabulce zvláště označeny /na př. $\exists \times \gamma$, pod tím udání rozsahu, ve kterém byla příslušná hodnota naměřena/.

Tato označení znamenají:


Vlnový přepinač na:	krátké vlny = KW střední vlny = MW dlouhé vlny = LW
Regulátor kvality na:	vypnuto = V uzké pásmo = S střední " = M široké " = B přenoska = G
Vypinač reproduktoru:	zapnut = I vypnut = U
Tlačítka:	nestlačeno = O stlačeno = N
Tónová clona úplně do	prava = R leva = L

Q značí: Rotor motoru zatlačen do magnetového pole.

Z značí: Zkrat v patici lampy L₇ zrušit ! /Zkrat zůstává jen při měření odporů/.

Při měření elektrolytických kondensátorů /měření odporů/ klesá výkyv ručičky měřicího přístroje s počáteční větší výchylkou na menší. Může se stát, že zjištěná hodnota je příliš veliká, bud vinou poškozeného kondensátoru nebo tím, že přijimač nebyl delší dobu v provozu. Při posuzování elektrolytických kondensátorů jest nutno s tím počítati.


753 A-14

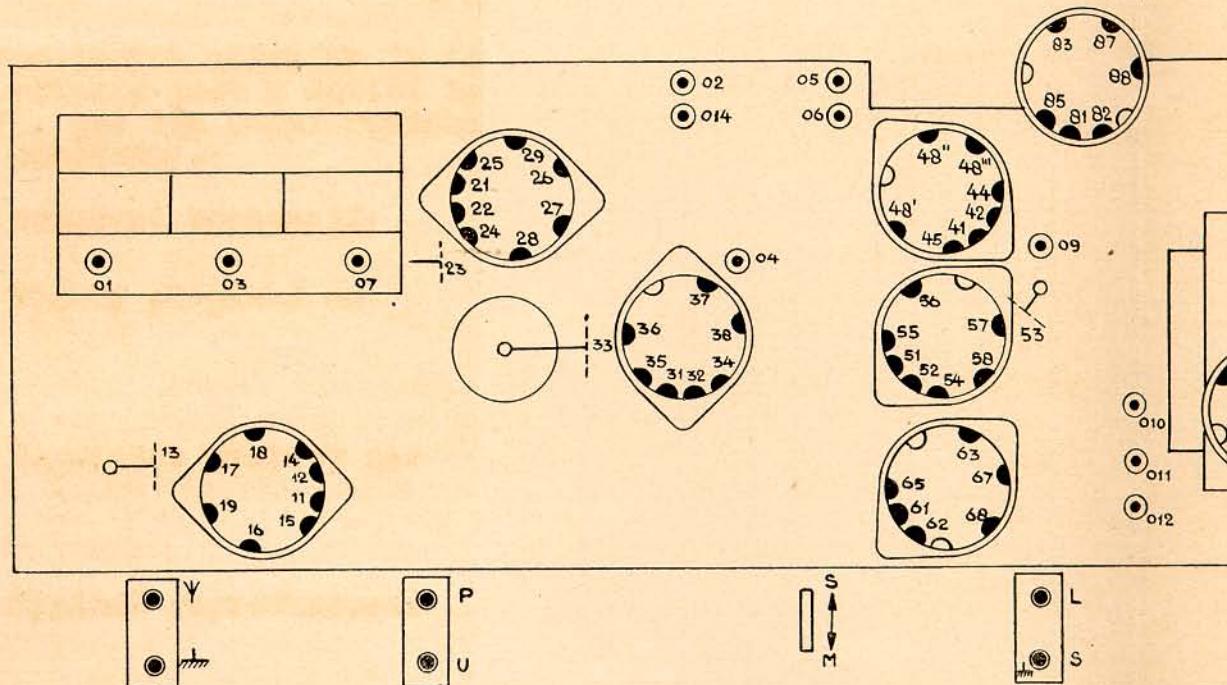

ODPOPY

12	11/82 — 81/82				11	14	15/16	24	28/ 010	3×33			34	4×38/67				48''/ 05	54	55/56	K	
					S	M	B			S	M	B		G								
	10				235	210	215	220	10	140	140	140	500	10	10	10	10	10	10	10		
12	5×03				014	04	09/ 013	09/ 012	013/ 012	2×013			P	2×012			L/012	S/012	S	2×L/S		
	KG	MG/S	MG/M	MG/B	LG/S	S				G	S			O	N						I	U
	10	160	390	390	405	10	10	235	285	155	145	360	10	30	10	10	30	10	25	20		
11	16	25	35	36	63/ 011	65	67/68	2×03		71/67	78'	78''										
					LG/M	LG/B	Z	Z	Z													
	305	245	300	300			310	310	340	235	235											
10	17/01	3 × 018/67				26	27/ 010	29/ 010	37/ 010	55/ 09	67	06/ 014	06/ 010	71								
		KG	MG	LG							Z			Z								
	400	405	400	395	145	220	190	140	450	125	260	270	140									
9	13/05	23	2×	23/05	33	4 × 48'				48'/ 04	48''/ 48'''	48'''	2×53	57/ 010	58/ 010	05/02	02/06	04	0			
		KG	MG	LG	G	S	M	B	G				R	L						G		
	170	170	170	170	385	245	245	245	O	245	135	175	100	75	405	405	70	70	275	20		

KAPACIT

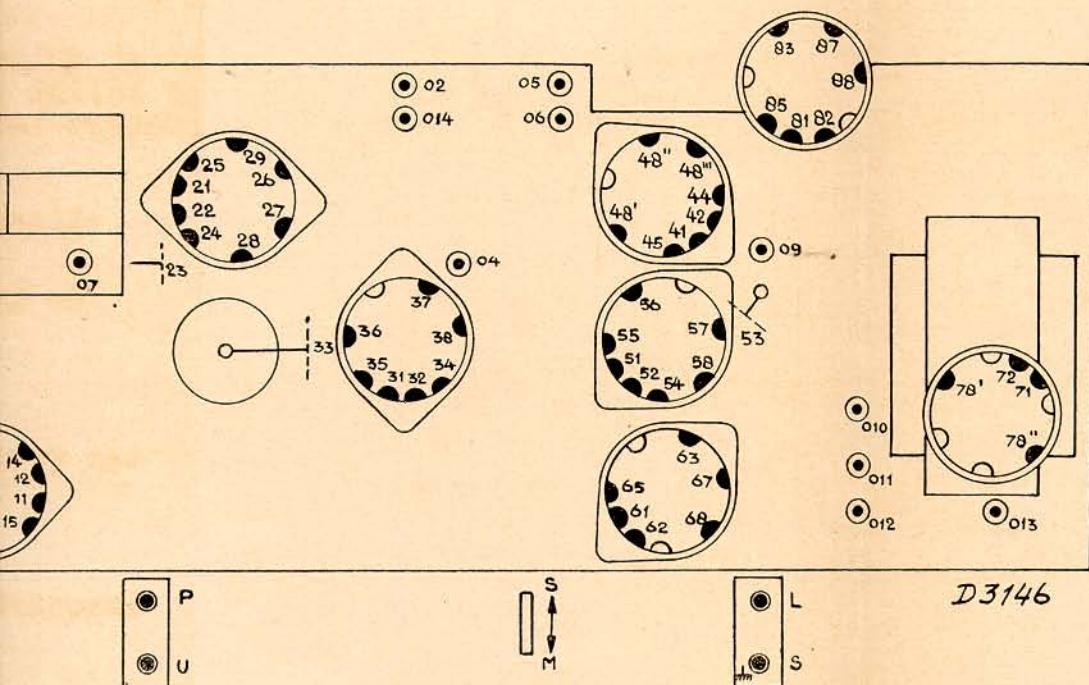

ODPOPY

	28/ 010	3×33			34	4×38/67				48''/ 05	54	55/56	3×Y			3×01		
		S	M	B		S	M	B	G				KG	MG	LG	KG	MG	LG
0	235	210	215	220	10	140	140	140	500	10	10	10	125	365	455	10	160	405
	09/ 013	09/ 012	013/ 012	2×013	P	2×012		L/012	S/012	S	2×L/S		85	87/67				
				G S		O	N			I U								
	235	285	155	145 360	10	30	10	10	30	10	25	25	10	10				
68	2×03		71/67	78'	78''													
	LG/M	LG/B	Z	Z	Z													
0	310	310	340	235	235													
10	37/ 010	55/ 09	67	06/ 014	06/ 010	71												
0	140	450	Z		Z													
			125	260	270	140												
5	× 48'			48'/ 04	48''/ 48'''	48'''	2×53		57/ 010	58/ 010	05/02	02/06	04	011	P/U	83	83/04	87/88
	B	G			R	L							G			G		
5	245	O	245	135	175	100	75	405	405	70	70	275	255	240	110	110	45	

KAPACIT

					10	18	67/68	78'	78''									
						190	245	410	410									
					9	55/09	67	09/ 012	010	67/68								
						500	465	480	475	480								

Oprava přístroje a výměna součástek.

/Obr.7./

Všeobecné.

Jest třeba dbáti těchto pokynů:

- 1./ Drátování a odstínění nutno uvésti po opravě do původního stavu.
- 2./ Pružné kroužky, podložky a isolované části nutno umístiti přesně do původní polohy, jakou měly před opravou.
- 3./ Nýty se nahražují malými šroubky s maticemi.
- 4./ Pohyblivé části nutno mazati čistou vaselinou.
- 5./ Compoundované kondensátory připojíme pájením ve vzdálenosti nejméně 1 cm od compoundu.
- 6./ Odpory nutno zavěsití volně v drátování /zahřívání/.
- 7./ chassis nesmí být uchopeno za cívky.
- 8./ Veškeré opravy ladicího mechanismu musejí být provedeny velmi pečlivě, jelikož jde zde o velmi přesné ústrojí.
- 9./ Před odesláním přijimače nutno jej zabalit přesně jak byl původně /kartonové vložky, vložky uvnitř skříně nasaditi!/ a stavěcí šrouby ve spodní desce skříně přitáhnouti.

Při většině oprav není nutno chassis vyjmouti ze skříně. Položíme-li přijimač pravou boční stěnou na prkno, opatřené plstěnou podložkou /pozor na knoflíky/ lze pak odstraniti spodní desku, takže chassis je přístupno shora i zdola. Je-li však přece nutno vyjmouti chassis ze skříně /na př. při výměně selektoriček kotoučů/ doporučuje se použití universálního montážního rámu a nových upevnovacích třmenů. Můžeme pak otáčeti celým chassis kolem podélné osy a fixovati je v každé poloze.

Vyjmoutí chassis ze skříně /obr.7/.

1. Odjemouti zadní stěnu.
2. Spoje k reproduktoru a k vypinači reproduktoru odpojiti, šrouby ve spodní desce uvoziniti.
3. Odšroubováním šroubku B odpojiti napínací zařízení A od pohonu ukazatele.
4. Odšroubovati obě matičky C od dutého čepu D.
5. Jeden z čepů D zatáhnouti /aby se získalo místo/, druhý vytáhnouti, tažné lanko vyjmouti z drážky, načež lze i první čep vytáhnouti. Lanko je třeba držeti vždy natažené, jinak by spadlo s kladičky náhonu.

- 26 -

6. Lanko napnouti na pomocný držák /obj.číslo viz O3 - listy/.
7. Lanko vlnového přepinače odpojiti od třmenu E.
8. Vytáhnouti dutý čep F a uvolniti třmen G.
9. Odšroubovati ladící ukazatel a osvětlení škály /čep H a šroub K/.
10. Nástrčkovým klíčem povoliti šrouby ve spodní desce.
11. Vytáhnouti obě signální žárovičky z držáků. Vyjmouti chassis ze skříně a upevniti je v montážním universálním rámu.

Zasazení chassis do skříně.

Zde se postupuje obráceně. Nutno však dbát těchto pokynů:

- 1./ Pomocí "hřebenu" a "přitlačovače" postavíme soupravu tlačítek na tlačítkové pole /obj.čísla viz O3 - listy/.
- 2./ Hřeben R /obr.8/ zasuneme pod soupravu, s níž jsme předem snali ozdobné čepičky.
- 3./ Přitlačovatelem S zatlačíme tlačítka do správné polohy. Pak zasuneme lehce chassis pod tlačítkové zařízení.
- 4./ Není-li možné některé z tlačítek správně zasaditi, jest třeba opatrnl posunouti nepatrnl celým tlačítkovým pláštěm směrem dolů.
- 5./ Správnou polohu pohonného lanka ukazuje obr.7. Při poloze kondensátoru "nejmenší kapacita" musí šroubek k připevnění lanka na pohonnou kladku směrovati směrem dolů a ukazatel na stupnici být v minimu.
- 6./ S Philitovými kotouči pod tlačítkovou soupravou nutno zaházeni opatrnl /pokládati na plocho na prázdný stůl/, jinak se kotouče snadno poškodí.

Výměna stupnice.

- 1./ Stupnici sklopíme.
- 2./ Čepy L /obr.7/ pootočením povolíme a škálu na přední straně zatlačíme směrem nahoru tak dalece, až uvídíme šroubky M nad přístrojem.
- 3./ Oba šroubky M úplně vyšroubujeme. Zde třeba dát pozor, aby se nepoškodila skřín. Doporučuje se proto podložiti pod šroubky kousek silnějšího papíru.
- 4./ Tahem dopředu odejmeme stupnici.

Výměna ukazatele.

- 1./ Vyšroubujeme šroubek N /obr.7/, tím se uvolní ukazatel se svorkovým třmenem, takže jej možno vyjmouti ze stupnice.
- 2./ Vyjmeme skleněný ukazatel ze třmenu.

Poznámka,

Aby ukazatel neřinčel, nutno navinouti na oba konce skleněné tyčinky několik závitů hedvábné niti. Počínáme si při tom takto:

Niž vezmeme dvojmo a smyčku a /obr.10a/ položíme na skleněný ukazatel b tak, aby konec smyčky c přesahoval přes ukazatel; konec nití vineme pak kolem ukazatele přes smyčku, a to na konci e ukazatele /obr.10 B/ navineme celkem 5 mm závitů, na jeho druhém konci f pak 8 mm závitů. Konec d prostrčíme smyčkou a stáhneme s koncem c, načež konečky odřízneme /smyčka a nemá být příliš dlouhá, aby se neuvolňovaly závity/. Na konec f ukazatele /viz obr.10 B/ sevřeného třmenem navineme pro dosažení správné vzdálenosti /0.2 mm/ mezi ukazatelem a škálou rovněž hedvábnou nit. Nítěné závity h na konci e ukazatele potrou se lehce rychle sovraťováním lepidlem, aby se nesesouvaly.

більшості відомих лікарів не має заслуги. Учені от. І. Кондратіїв
і А. Сінкевич.

Літературні джерела

Це єдиний відомий інаводкорфіліс від лікарів постійно залишає

після себе після себе одне обличчя а інші зникають, однак

згадані вони ще єсть, але їхніх обличь не можна згадати.

Це єдиний відомий інаводкорфіліс від лікарів постійно залишає

Bowdenová táhla.

Dodávají se na metry. Vnitřní kabel je ve dvou druzích.

- 1./ Silný kabel /A/ pro náhon ukazatele vlnových přepinačů.
- 2./ Tenký kabel /B/ pro náhon ukazatele stupnice.

Před proříznutím vnitřního kabelu je nutno jej v místě řezu pocínovati za použití pasty bez kyseliny a řez vésti pak středem pocínovaného místa. Tím zamezíme ztrátu pnutím kabelu.

Výměna cívek.

- 1./ Odpojíme spoje.
- 2./ Svírací jazýčky pro upevnění cívek na chassis poněkud ohneme.
- 3./ Vyjmeme cívku ve svislé poloze ze chassis.
- 4./ Zasadíme novou cívku.
- 5./ Svírací jazýčky přitlačíme páčkou.
- 6./ Přiletujeme opět spoje. Jsou-li jazýčky ulomeny, připevníme cívky svírací deštičkou.

Vyobrazení vlnového přepinače a přepinače kvality ve schema zapojení.

Vypinače jsou kresleny v pohledu z místa obsluhujícího, přičemž přijimač stojí normálně svisle. Spinací elementy jsou číslovány, rovněž v pohledu z místa obsluhujícího. V první spinaci části je udána poloha západkové deštičky. U různých částí je označena vnější hrana statorové deštičky 90° vlevo od kuličky. Rotory jsou kresleny v krajní levé poloze, vyplývá to rovněž ze šipek, kreslených kolem otvorů v rotoru. Kroužek znamená dotykové pero, tečka pak volné místo na statoru. Vnější skupina kruhů znázorňuje dotyková pera na straně západkové deštičky, vnitřní skupina kruhů pak dotyková pera na straně od západkové deštičky odvrácené. Rotorové dotyky jsou znázorněny obloučky a radiálními linkami, které jsou plné na straně západkové deštičky a čárkovány na straně od deštičky odvrácené. Spinací části se vyměnují v celku /viz O2-listy/.

Opravy vypinačů.

- 1./ Vlnový přepinač do polohy "krátké vlny" a přepinač kvality do polohy "vypnuto".
- 2./ Podložku v ploché osičce přepinače kvality povoliti /l šroubek/.

- 30 -

- 3./ Prodlužovací kus vysunouti ve směru síťového vypinače.
- 4./ Přerušiti spoje k poškozenému statoru. Jednotlivé součástky přepinače kvality jsou nyní snadno vyměnitelné. U vlnového přepinače je kromě toho nutno:
- 5./ Odpojiti zemicí pera od konců plochého hřídele.
- 6./ Plochý hřídel posunouti dozadu.
- 7./ Nyní možno bez námahy odejmouti stator s rotorem.

Poznámka.

Při demontáži je třeba dát pozor na původní polohu rotorů, statoru a západkového zařízení, aby při montáži tyto součástky přišly do téže polohy a nikoliv snad o 180° otočené.

Síťový vypinač.

- 1./ Odejmouti knoflík.
- 2./ Podložku v dlouhém, plochém hřídeli přepinače kvality uvolnit /1 šroubek/.
- 3./ Upevňovací třmen s aretací a síťovým vypinačem odpojiti od chassis /2 šroubky/.
- 4./ Spoje rozpojiti.
- 5./ Odejmouti třmínek s osičky a vyměniti síťový vypinač. Síťový vypinač po zamontování musí být tak seřízen, aby v první poloze západkové deštičky byl vypnut, v druhé poloze však již dával dobrý dotyk. K tomu učelu má upevňovací třmen 2 úzké výřezy a k upěvnění vypinače je použito čepů se šestihrannou hlavou.

Reprodukтор typ 9602.

Dříve nežli přikročíme k opravě reproduktoru, je třeba se dobře přesvědčiti, zda chyba skutečně v něm vězí /zapojiti zkusmo jiný reproduktor, po případě jiný výstupní transformátor. Drnčení a resonance mohou nastati z těchto příčin.

- 1./ Uvolněné části ve skříni.
- 2./ Příliš tuhé spoje.
- 3./ Příliš volné spoje.

Při opravě nutno dbát těchto směrnic:

- 1./ Pracovní místo musí být úplně čisté.
- 2./ Přední a zadní deska nesmí se za žádných okolností odmontovati od magnetu.

- 31 -

3./ Příčina závady:

- A. Znečištění vzduchové mezery.
- B. Zdeformovaná neb zadrhnutá cívka.

4./ Ihned po opravě nutno opatřiti reproduktor opět chránicím povlakem.

Ke středění konusu je zapotřebí 4 kalibrovaných vložek. /Obr.13/

Při výměně ochranného koše neb středění tyčinky použijeme středícího kalibru dle obr.13. Při pohybu konusem nesmíme slyšet žádného praskotu.

Tepelná pojistka.

Síťový transformátor jest jištěn tepelnou pojistkou. Je-li probitá nutno ji vyměnit, předtím ovšem třeba najítí příčinu závady a odstranit ji /zkrat, chybné nastavení síťového přepinače atd./.

Bezpečnostní dotyk.

Tento dotyk nutno vždy opatrně nasaditi na hroty a zatlačiti teprve tehdy, máme-li jistotu, že hroty jsou přesně před otvory dotykového bloku, jinak by se mohla pera dotykového bloku zdeformovati.

Ladicí mechanismus.

Při všech opravách na některé z částí tohoto mechanismu záleží na tom, aby byl pokud možno co nejmenší počet šroubů a matic uvolněn. Uvolníme-li jen to nejnuttnejší, je možno pak součástku opět zamontovati přesně do původní polohy a zaručiti jí stejné mechanické namáhání, ježto ostatní části mechanismu podržely svou původní polohu. Při provádění oprav je nutno být seznámen s funkcí mechanismu, proto připojujeme popis mechanické části ladícího mechanismu.

Stlačením tlačítka A /obr.11/ se zmáčkne i tlačítka B a tím, že okrouhlý výčnělek C zapadne do čtyřhranného otvoru D třmenu E, se i zachytí. Třmen E je vlivem C nejprve tlačen dopředu a pak spadne na C zpět. Následkem toho přijde pero tlačítkového dotyku pro tiché ladění F během pohybu tlačítka dolů ve styk s vačkou G. Při výměně pera F nutno dbát, aby tento postup byl zachován. Stlačením tlačítka B pohybuje se směrem dolů i pod ním se nacházející perový prst, leč jen tak daleko, jak mu to dovolí hradicí kolíček H, který zapadá do rýhy selektorového kotouče. Kogněž výčnělek třmene J pohybuje třmenem J, na němž jsou upevněny vačky a, b, následkem čehož se dostane do dotyku s vačkou b bud pero 3 nebo 4 /viz též A-listy a schema zapojení/.

Otáčením motoru se pohybuje kotouč M /viz obr.12/ doleva, čímž skupina per N je uvedena do zkratu a současně se dostane M do záběru s O. Ozubené kolečko P na hřídeli kotouče O zabere s ozubeným kolečkem Q. Mezi Q a hřídelem R je tlaková spojka pomocí pera S, takže se začně otáčeti rovněž i hlavní hřídel se selektorovými kotouči a konečně působením soukolí U a V i otočný kondensátor.

Zapadne-li hradicí kolík H do vývrtu selektorového kotouče, zablokuje ho. Selektorové kotouče jsou přímo spojeny s otočným kondensátorem, a to tlakovou spojkou /pero W/ na hlavním hřídeli. Jelikož spojka S dříve povolí než spojka W, působí ozubené kolečko Q jako brzda, až se motor, který mezitím byl následkem hlubšího posunu kolíčku H vypnut, uplně zastaví.

Chceme-li nařídit některé tlačítko na určitý vysilač, stlačíme je dolů a vyčkáme, až kolíček H zapadne do vývrtu v kotouči a takto zadrží motor. Pak stlačíme P pomocí ladícího knoflíku doleva a tímto ~~way~~^{radió} způsobem nařídíme žádaný vysilač.

Ozubené kolečko P zabere s ozubeným kolečkem X a hlavní hřídel se selektorovými kotouči /a tím též i kondensátor/ se otáčí spolu. Kotouč, zablokovaný kolíčkem H, se neotáčí. Otáčíme-li přes maximum nebo minimum kondensátoru, tře se ozubené kolo X o asbestový kotouč Y a tím se zabrání přetočení nebo poškození mechanismu.

Výměna selektorového kotouče nebo olejové plotny.

- 1./ Uvolniti obě spojkové části Z /obr.12/ a odejmouti je současně se spojkového hřídele.
- 2./ Odejmouti plášt se skupiny per r /obr.11/ /1 čep/.
- 3./ Tyč, obalenou gumou, vyjmouti. K tomu účelu odšroubujeme obě matice na vnější straně a matice na vnitřní straně zašroubujeme úplně dovnitř. Pak vyjmeme opatrně tyč. Pozor, aby všechna tlačítka neodskočila !
- 4./ Odstraníme všechna tlačítka.
- 5./ Odstraníme 3 čepy, jimiž tlačítková soustava je vpředu upevněna na chassis, pootočíme tím celým, až jsou šrouby a matice přístupny zprava.
- 6./ Vytáhneme oba horní čepy /ve výrezích/ a odstraníme matice z táhel /dole/.
- 7./ Odejmeme pravou plotnu.
- 8./ Vyjmeme hlavní hřídel s kotouči.
- 9./ Nasadíme kruhový otvor kombinaček u c a pomocí klíče pro kondensátorové matice odšroubujeme matici d.
- 10./ Odejmeme tlakovou plotničku s perem.
- 11./ Dřívkem vytlačíme válcový kolíček a pak odejmeme část se závitem.
- 12./ Železný kruh, který máme nyní odstraniti, leží tak, že malá vyvýšenina jest obrácena k selektorovým kotoučům.
- 13./ Nyní lze pohodlně vyměnit poškozený selektorový kotouč nebo olejovou plotnu. Připomínáme, že na hřídeli je celkem osm selektorových kotoučů K a devět olejových plotniček e.
- 14./ Jakmile matici d znovu našroubujeme, je třeba kotouče natočiti do té polohy, aby kruhové vývrty byly v jedné přímce, všechny hradicí kolíčky musí zasahovati do třetí rýhy zleva u příslušného kotouče.
- 15./ Nasadíme opět pravou postranní plotnu. Před našroubováním matic na spodních táhlech však napřed upevníme celek na chassis tak, aby obě postranní plotny po našroubování matic byly přesně rovnoběžny a v poloze svislé na přední straně chassis.
- 16./ Při utažení obou šroubů v zářezových otvorech na horní straně pravé postranní desky třeba dáti pozor, aby levý vnější hradicí kolík zapadal stejně hluboko do rýhy jako pravý.

17./ Po nasazení tlačítek namontujeme spojkový hřídel, jeden ze čtyř šroubů však neutáhneme docela.

18./ Zmáčkneme jedno z tlačítek, kotouč se otáčí, až kolíček zapadne do jeho vývrtu, pak natočíme otočný kondensátor do jeho střední polohy /90°/ a utáhneme poslední šroub spojky.

Poznámka.

U tlačítka 1 a 10 je možno si vypomoci ohnutím pásků /obr.11/. Jest to nutné pouze tehdy, neuzavře-li se po zmáčknutí tlačítka 10 kontakt b - 3.

Výměna třmenu s hradicím kolíčkem nebo dvojitého pera m na třmenu.

1./ Odejmouti tlačítka /viz též nahoře/.

2./ Polohu třmenu, na němž jsou všechny třmínky, vyznačiti na vnitřní straně postranních ploten.

3./ Uvolniti 4 čepy v zářezových otvorech.

4./ Vyjmouti příslušný třmen nebo máme-li vyměňovati pero, oba třmínky /dále vyjmouti pero/.

5./ Náhradní součástku zamontovati.

6./ Ježto nebylo žádnou maticí nebo šroubem zbytečně otáčeno, lze velmi snadno znova nasaditi vyměněný třmen tím, že jej postavíme do jedné přímky s ostatními.

7./ Při nasazování třmenu třeba dbátí označení na vnitřní straně postranních ploten, kromě toho musí hradicí kolíčky zasahovati stejně hluboko do rýh vpravo i vlevo, všechny kotouče musí mít stejnou polohu a být v téže rýze /třetí zleva/.

Kombinovaná výměna magnetových cívek motoru a základních ploten.

1./ Uvolniti tři čepy se šestihrannou hlavou.

2./ Spoje k motoru rozpojiti.

3./ Příslušnou část vyměniti.

4./ Připojiti opět spoje.

5./ Kotvu vystřediti za chodu motoru a současně nasaditi/náhradní/ hřídel s gumovou spojkou.

6./ Zamontovati motor.

Důležité!

Nedotýkati se prsty kroužku gumové spojky. S osičkou zacházeti velmi opatrně a nedopustiti, aby se dostal olej na frikční ustrojí.

Výměna soukolí U, X a Q.

- 1./ Uvolnitи pravý krajní stavěcí šroubek od spojek Z.
- 2./ Odejmoutím páčky s drátěným perem od velikého ozubeného kola odpojiti otočný kondensátor.
- 3./ Odejmouti celý motor a ozubená kola /3 čepy/.
- 4./ Vyjmouti čtyři dlouhé čepy.
- 5./ Vyměnitи ozubená kola. Napětí per se provisorně nastaví a po skončené přestavbě ihned seřídí, aby ozubená kola brzdila při úplně vytočeném nebo zataženém kondensátoru. Napětí per nesmí však být tak veliké, aby ozubená kola již pouhým zasunutím hradicího kolíčku do selektorového kotouče brzdila,

753 A.Seznam náhradních součástí a nástrojů.

Při objednávkách nutno udati:

- 1./ Objednací číslo.
- 2./ Pojmenování.
- 3./ Typové číslo přístroje = 753 A, 753 A-14,

Vyobr. Pol.	O z n a č e n í	Objednací číslo
14 1	Skřín	28.859.238
14 2	Ozdobné plátno	06.601.140
14 2	Ozdobné plátno /jen pro 753 A-14/	06.601.160
14 3	Knoflík tonové clony a hlasitosti zvuku /barva 038/	23.611.230
14 4	Stavěcí šroub	07.854.050
14 5	Ozdobné okénko pro tlačítka /barva 038/	23.666.984
14 6	Kombinovaný třmen se zeleným sklem	25.874.190
14 7	Kombinovaný philitový kryt	23.611.085
14 8	Skleněná deska tohoto krytu	28.285.153
14 9	Kombinovaný třmen se žlutým sklem	25.874.180
14 10	Ladicí knoflík /barva 038/	23.611.721
14 11	Knoflík vlnového přepinače /barva 038/..	23.611.610
14 12	Ozdobný třmen	28.899.011
14 13	Znak	28.713.271
14 14	Ozdobné okénko /barva 038/	23.666.921
14 14	Jmenná stupnice /všeobecná/	A1.890.440X/
14 14	Jmenná stupnice pro Norsko	A1.891.170X/
14 14	Jmenná stupnice pro Švédsko	A1.891.180X/
14 14	Jmenná stupnice pro Československo	A1.890.640X/
15 15	Zdířka pro drát. náhon	28.146.912
15 16	Ploché pero pro zadní stěnu	28.752.072
15 17	Lampová čepička	28.838.741
15 18	Lampová čepička pro L 5	28.839.730
15 19	Lampová objimka	25.161.921
15 20	Deštička se zdírkami	28.874.520
15 21	Přepinač pro hudbu-řeč	28.651.911
15 22	Velká isolační deska	07.027.130
15 23	Malá isolační deska	28.453.960
15 24	Drát. zdířka k upevnění chassis	28.146.401
15 25	Gumová podložka	28.725.372
15 26	Knoflík přepinače selektivity /barva 038/	23.611.621
15 26	Gumová průchodka	25.655.460
15 27	Deštička s kolíčky	28.875.050
15 28	Vnější posuvný kabel	08.009.790
15 29	Klín se šestihrannou hlavou	07.834.080
15 30	Sametová stuha /na metry/	06.602.760
15 31	Vypinač reproduktoru	28.652.020
15 32	Pero pro zadní stěnu /hořejší/	28.750.040

x/ Při výměně jmenné stupnice dveře vždy z toho, abyste objednal totéž číslo, které je uvedeno na stupnicici.

Vyobr. Pol.	O z n a č e n í .	Objednací číslo
	Zadní stěna	28.404.314
	Bezpečnostní dotyk	28.839.510
	Philitový kryt /barva III/	23.660.592
	Isolační deštička a =	28.713.240
	Dotykové pero	28.753.031
	Dvojité dotykové pero	Části bez-pečnostní
	Cyl. šroub 3 x 20	ho dotyku. 28.753.021
7	Brzdy pro ozdobné okénka /barva 038/ ..	07.803.200
7	Plstěnná zátka brzdy	23.660.271
7	Lampová objimka pro ladící kříž	28.478.932
7	Zrcadlo	28.226.100
7	Napinadlo	28.340.850
7	Napínací pero	28.936.893
7	Cepička	28.731.070
7	Objimka osvětlovací žárovky	28.257.560
7	Ukazovatel vlnových rozsahů	28.839.600
9	Pero k upevnění stupnice	28.827.550
9	Tlačící pero	28.752.873
9	Skleněný ukazatel	28.731.170
17	Sítový vypinač	28.120.000
17	Zapojuvací jednotka 2 B	08.529.570
17	Zapojuvací jednotka 1 B	28.651.741
17	Uzemnovací pero za plochou osu vlnového a selektivního přepinače	28.651.723
17	Zapojuvací jednotka 3	28.753.292
17	Zapojuvací jednotka 2	28.651.700
17	Zapojuvací jednotka 1	28.651.760
17	Gumová průchodka 4 x 1	28.651.781
17	Isolační pásek	25.655.690
17	Spojovací pásek	28.682.080
17	Dvojitý spojovací pásek	28.032.862
17	Gumová průchodka	28.032.842
18	Osa pro tónovou clonu a regulaci síly zvuku	25.655.570
18	Svorka k upevnění otočného kondensátoru	28.000.820
18	Objimka návěstní lampy	28.071.970
7	B Vroubkovaný šroubek pro běžec	08.515.211
7	H Vroubkovaný šroubek pro ladící kříž ..	07.743.050
7	N Vroubkovaný šroubek pro ukazatel	07.744.060
11	B Tlačítka	07.742.010
11	E Třmen se čtyřhrannými otvory	28.073.357
11	F Dotykové pero pro vypinač němého ladění	28.085.772
11	I Třmen s uzavíracím kolíčkem H	28.753.421
11	K Kotouč voliče	25.874.120
11	L Kombinovaná ložisková deštička s vypínačem pro němé ladění	23.684.545
12	M Obsluhovací kužel na ose motoru	28.876.340
12	N Kombinovaný vypinač pro němé ladění ...	28.903.241
12	O Kombinované kolo pro frikci a ozubené kolečko	28.894.423
12	Q Levé ozubené kolečko	28.874.160
12	Pravé ozubené kolečko	28.939.251
12	Pero mezi ozubená kolečka	28.939.230
12	S Tlačící pero třecí spojky	28.730.822
		28.731.182

753 A.

Vyobr.	Pol.	O z n a č e n í	Objednací číslo
12	T	Převodová kladka Philite	23.996.904
12	U	Kombinované ozubené kolečko	28.898.861
12	V	Kombinovaná velká ozubená kolečka	28.890.862
12	X	Silné ozubené kolečko	28.939.241
11	Z	Ohybná osa spojky	28.827.730
11	b	Dotykový kolíček patřící ke g	28.038.390
11	e	Olejová deštička mezi volicí kotouče ..	28.480.401
11	f	Tážné pero	89.312.110
11	g	Isolační deštička k obsluze perové skupiny r	28.684.773
11	h	Ocelové pero pod klapku	28.753.430
11	k	Bronzové pero pod klapku	28.753.256
11	l	Podložka pod klapku na pera h a k	07.013.020
11	m	Dvojité ploché pero	28.753.245
12	n	Fibrová podložka /malá/	28.453.792
11	o	Speciální šroub, otočný bod pro I	28.647.281
11	p	Ocelové pero pod l. a 10. klapku	28.753.264
11	q	Gumový kabel pro tažnou tyč /nahore/...	28.119.581
11	r	Kombinovaná skupina per	28.895.440
11	s	Cyl. kolíček přes osu a závitnici	07.913.120
11	t	Kombinovaný třmen pro vedení klapek ..	25.874.130
11	u	Deštička pod pero klapek	28.286.562
11	v	Tlačící pero pod klapky	28.731.192
11	w	Bronzové pero pod ozdobnou čepičku	28.040.974
12	x	Kombinovaný stator s cívkou	25.874.140
12	ij	Fibrový kotouč /velký/	28.453.782
12	z	Kombinovaná ložisková deštička	25.874.150
		Ustřední díl regulace rychlosti	25.874.200
		Koule pro třmen	89.205.800
<u>Součásti reproduktoru.</u>			
		Chassis	28.255.330
		Lemovací kroužek	25.870.750
		Papírový kroužek	28.445.390
		Difusor	23.666.562
		Středicí kalibr	09.991.530
<u>N á s t r o j e.</u>			
1		Service oscilátor	GM 2880 F
6		Universální měřicí přístroj	GM 4256
		KARTOMATIK	GM 7629
		Aperiodický zesilovač	GM 2404
		Isolovaný vyrovnávací klíč	M 646.565
		Isolovaný šroubovák	M 656.382
8	R	Hřeben	M 656.348
8	S	Tlačítka	09.992.550
		15° kalibr	09.992.440
		Tmel	02.771.340
		Vyrovnávací transformátor	09.992.220
		Zkoušeč okruhu	09.991.590
		Pomocná část pro náhon stupnice	09.992.540

K o n d e n s á t o r y .

O d p o r y .

Značka	Hodnota	Obj. číslo	Značka	Hodnota	Obj. číslo
C 1	28 uF	28.182.540	R 1	0.8 m.ohmu	28.773.990
C 2	32 uF	28.182.400	R 2	320 ohmu	28.770.200
C 3	11-490 uuF		R 3	64 "	28.770.130
C 4	11-490 uuF	28.212.300	R 4	250 "	28.770.190
C 5	11-490 uuF		R 5	32 "	28.773.550
C 6/C14	3D uuF	viz cívky	R 6	10 "	28.773.500
C 15	200 uuF	28.212.080	R 7	0.8 m.ohmu	28.773.990
C 16	200 uuF	28.212.080	R 8	25000 ohmu	28.770.390
C 17	80 uuF	28.206.260	R 9	40000 "	28.770.410
C 18	100 uuF	28.206.270	R 10	5000 "	28.771.000
C 19	0,1 uF	28.199.090	R 11	200 "	28.770.180
C 20	50000 uuF	28.199.060	R 12	50000 "	28.770.420
C 21	100 uuF	28.206.270	R 14	8m.ohmu - 2x4m.ohmu	28.771.260
C 22	0,1 uF	28.199.090	R 15	0,3m. " + 0,3m. "	49.470.500X/
C 23	0,1 uF	28.199.090	R 16	3200 ohmu	28.770.300
C 24	8 uF	8054	R 17	320 "	28.770.200
C 25	50 uuF	28.206.240	R 18	50000 "	28.771.070
C 26	4200 uuF	49.080.650	R 19	32 "	28.773.550
C 27	400 uuF	28.195.180	R 20	0,125 m.ohmu	28.770.460
C 29	85 uuF		R 21	0,1 m. "	28.770.450
C 30	97 uuF	viz cívky	R 22+	0,07 m.ohmu+	
C 32	0,1 uF	28.199.090	R 52	0,38 m. "	49.470.520
C 33	103 uuF		R 23	4 m.ohmy	28.771.260
C 34	103 uuF	viz cívky	R 24	1,6 m.ohmu	28.771.220
C 35	20 uuF	28.206.370	R 25	4 m.ohmy	28.771.260
C 36	50 uuF	28.206.240	R 26	1,25 m.ohmu	28.770.560
C 37	50000 uuF	28.199.060	R 27	0,8 m.ohmu	28.770.540
C 38	500 uuF	28.190.200	R 28	1,6 m. "	28.770.570
C 39	50000 uuF	28.199.060	R 29	1000 ohmu	28.773.700
C 40	0,1 uF	28.199.090	R 30	320 "	28.770.200
C 41	10000 uuF	28.198.990		400 "	28.770.210
C 42	400 uuF	28.190.190	R 31	25000 "	28.771.040
C 43	2 uuF	28.205.880	R 32	32000 "	28.771.050
C 44	64 uuF	28.206.250	R 33	0,1 m.ohmu	28.770.450
C 45	250 uuF	28.190.170	R 34	100 ohmu	28.773.600
C 46	50 uF	28.182.321	R 36	0,4 m.ohmy	28.770.510
C 47	400 uuF	28.190.190	R 37	800 ohmu	28.770.240
C 48	40 uuF	28.206.230	R 39	16000 ohmu	28.770.370
C 49	0,32uF = 2x0,16 uF	28.199.870	R 43	2000 "	28.770.280
C 50	8000 uuF	28.198.980	R 44	10ohmu - 20/2 "	28.770.730
C 51	500 uuF	28.190.200	R 50	0,32 "	28.770.500
C 52	80000 uuF	28.199.080	R 51	5000 m.ohmu	28.770.970
C 53	400 uuF	28.190.190			
C 54	2000 uuF	28.201.480			
C 56	32000 uuF serie	28.202.030			
C 61		28.202.040			
C 62	20000 uuF	28.201.650			
C 65	0,1 uF	28.199.090			
	25 uF	28.182.240			

C í v k y.

Značka	Hodnota	Obj.číslo	Značka	Hodnota	Obj.číslo
Z1			S18	0,1 ohmu	
S1	35 ohmů		S19	1 ohm	
S2	340 "	28.537.602	S20	8 ohmů	
S3	1 ohm	28.538.0411/	S21	3,5 ohmu	28.574.032
S4	1 "		S22	20 ohmů	28.573.7502/
S5	375 ohmů	28.546.081	S23	4 ohmy	
S6	3,5 ohmu		C12	30 uuF	
S7	0,1 "		C13	30 uuF	
S8	28 ohmů		C14	30 uuF	
S9	5 "		S44	1 ohm	
S10	100 "	28.574.010	S24	9 ohmů	
S11	50 "		S25	0,1 ohmu	28.574.050
C6	30 uuF		S26	7 ohmů	28.573.7002/
C7	30 uuF		C29	85 uuF	
C8	30 uuF		C30	97 ohmů	
S12	2,5 ohmu		S27	3,5 ohmu	
S13	0,1 "		S28	4 ohmy	
S14	260 ohmů		S29		28.574.060
S15	4,5 ohmu		S30	2,5 ohmu	28.573.7102/
S16	450 ohmů	28.574.020	C33	103 uuF	
S17	42 ohmů		C34	103 uuF	
C9	30 uuF		S41	1 ohm	
C10	30 uuF		S31	800 ohmů	28.537.520
C11	30 uuF		S32	1 ohm	
			S33	4 ohmy	28.220.230
			S34	8,5 ohmu	28.546.780
			S35	10 ohmů	28.587.930
			S37	950 ohmů	
			S38	950 "	viz listy 0.
			S42	15 "	
			S43	15 "	28.588.300

1/ Jen pro 753 A-29.

2/ Jen pro 753 A-32.

Hodnoty proudu a napětí.


	L1-EF8	L2-FK3	L3-EF9	L4-EAB4	L5-EF6	L6-EL3	L8-EM1	
Va	230	180	250	aI 0,5 aII 0,4 aIII 0,55	80	245	30	voltů
Vg2	1,3	70	95			255	255	voltů
Vg3,5	190	89	-	-	-	-	-	voltů
Vkatoda	1,5	1,8	2,3	0	2,7	6	0	voltů
Ia	4,2	2,6	6	-		32	0,05	mA
Ig2		3,7	2	-	1		3,1	0,16 mA
Ig3,5	0,1	4	-	-	-	-	-	mA

Ccl = 285 voltů	Ia úhrnem = 62 mA	L7 - AZ1
Vc2 = 250 "	Sítové napětí 220 voltů	L9 - 8091 D-00
Vc24 = 185 "	Primární proud - bez motoru 260 mA	L11 - 8073 D-07
	s motorem 360 mA	L12 - 8073 D-07
	Primární spotřeba = bez motoru ± 64 wattů	
	s motorem ± 73 wattky.	


Uvedené hodnoty jsou měřeny bez návěští na antenní zdířku; otočný kondenzátor nařízen na maximum, vypinač kvality reprodukce na největší šíři pásmá a přepinač vlnových rozsahů v poloze M.W. Napětí se měří mezi příslušnými body a chassis přístroje.

Při měření bylo použito měřicího přístroje GM 4256 nebo KARTOMATIKU GM 7629; voltmetry těchto přístrojů mají odporn 2000 ohmů na volt.

Shora uvedené údaje jsou střední hodnoty získané měřením na velkém počtu přijimačů, takže odchylinky jsou snadno možné. Použije-li se voltmetu s nižším vnitřním odporem, jsou naměřené hodnoty všeobecně nižší.

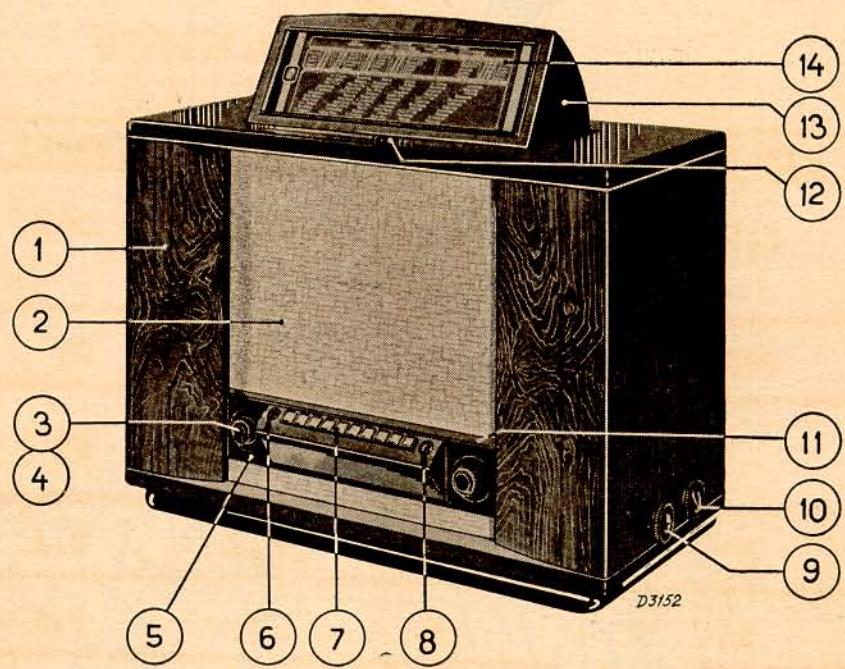


Obr. 14

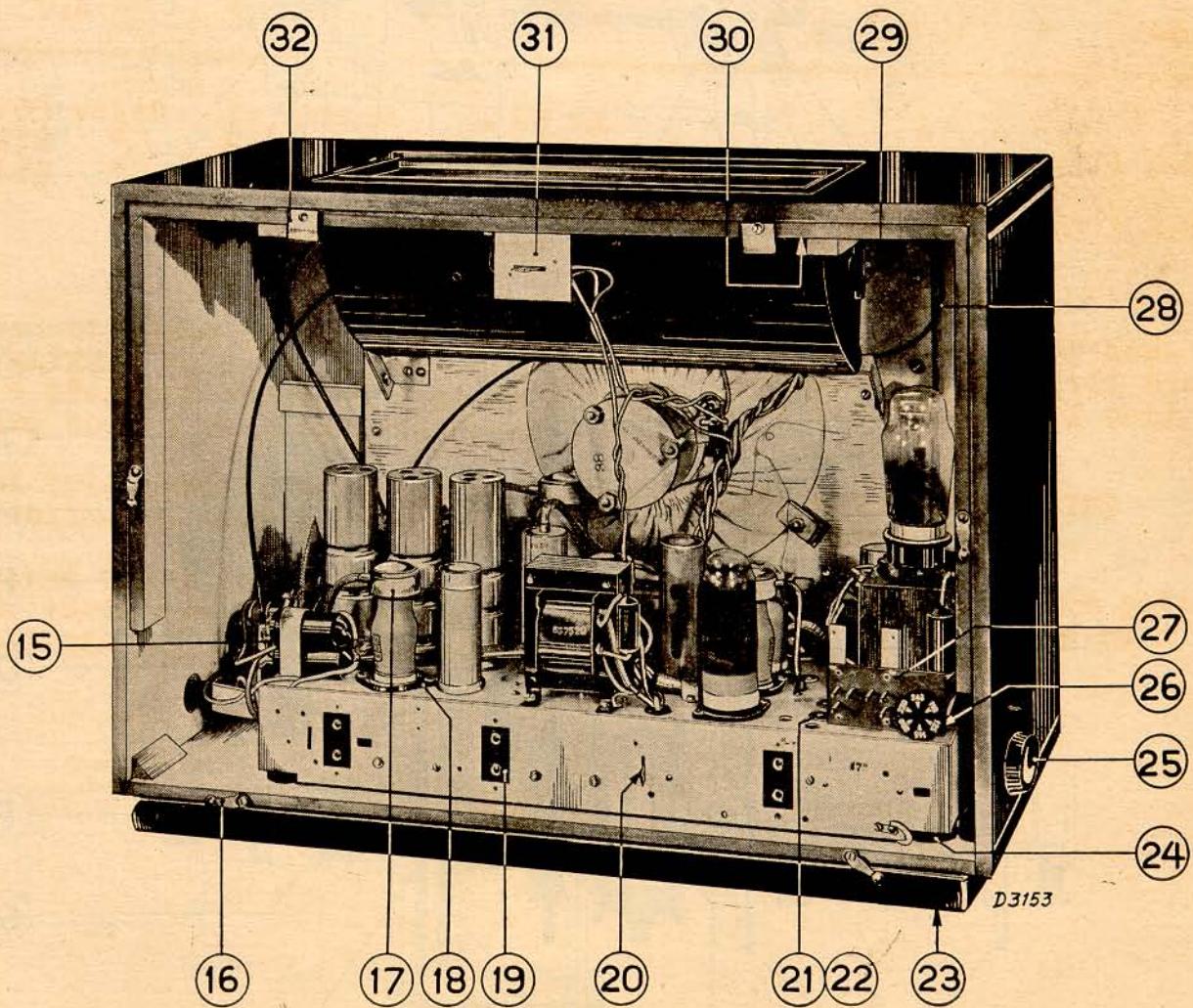


Obr. 15
www.oldradio.cz

S:	5,				30, 29,	28, 27,		42.
C:	1,	46,	2,	52, 20,	53,	50,	35,	39, 36, 40
R:		37,	19,		39, 27,	33, 29, 36,	52, 22,	34, 33, 51,

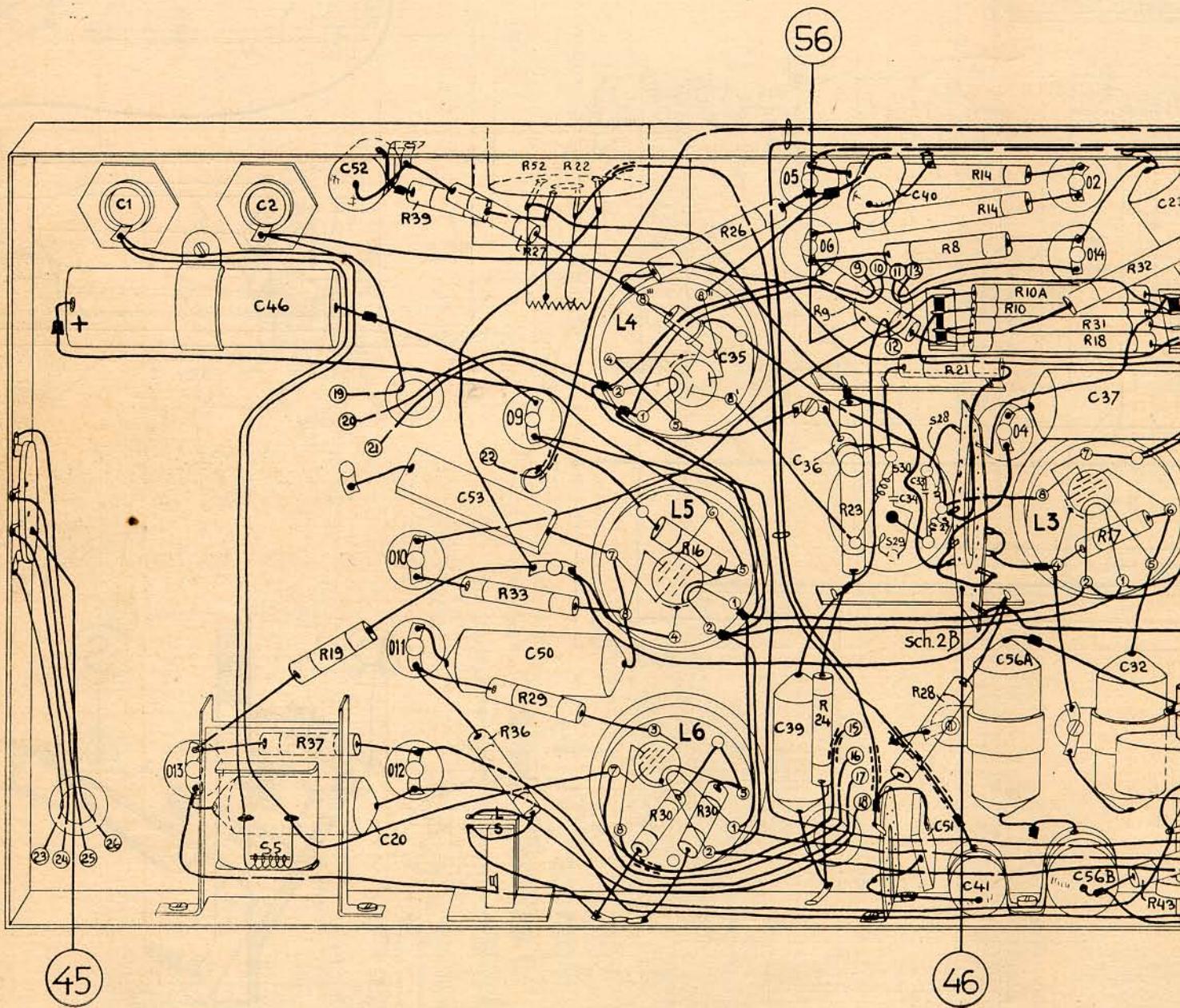


Obr. 17

1, 28, 27,	42, 43,	25, 44, 26, 24,	34,	18, 35, 19, 22, 21, 20, 23, X,	13, 16, 12, 15, 14, 17,	7, 10, 6, 8, 11, 9,
4, 33, 51, 41, 56A,	37, 56B, 32, 23,	30,	29,	38, 26, 22, 16, 24, 42, 12, 47, 25, 14, 48, 13, 15, 19, 27,	5, 45, 9, 62, 10, 11, 4,	43, 44, 6, 3, 17, 8, 7, 18,
8, 14, 28, 10,	31, 18, 32, 17, 43,	20, 34, 11,	50	12,	31	3, 5, 2, 4,

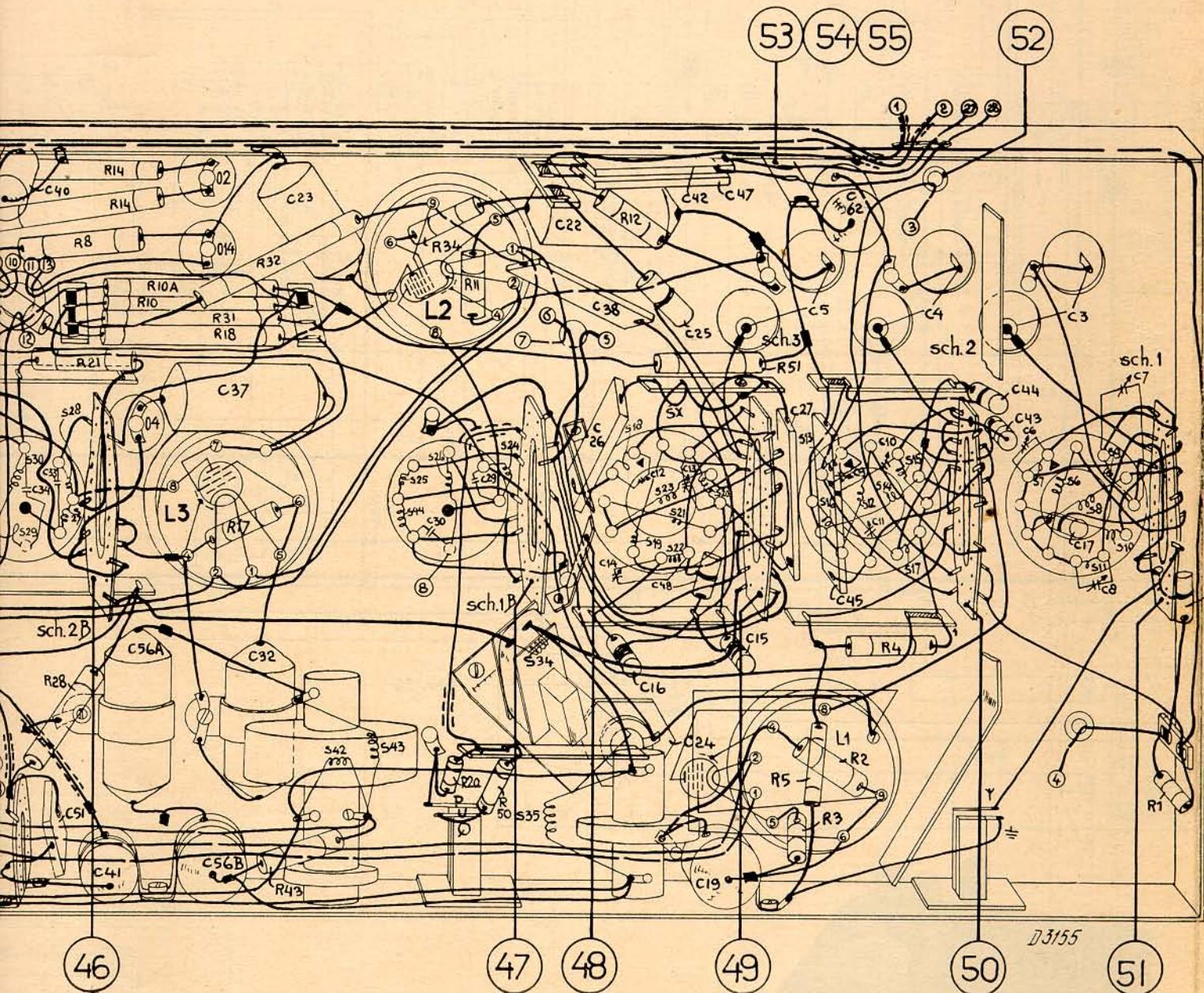


Obr. 17

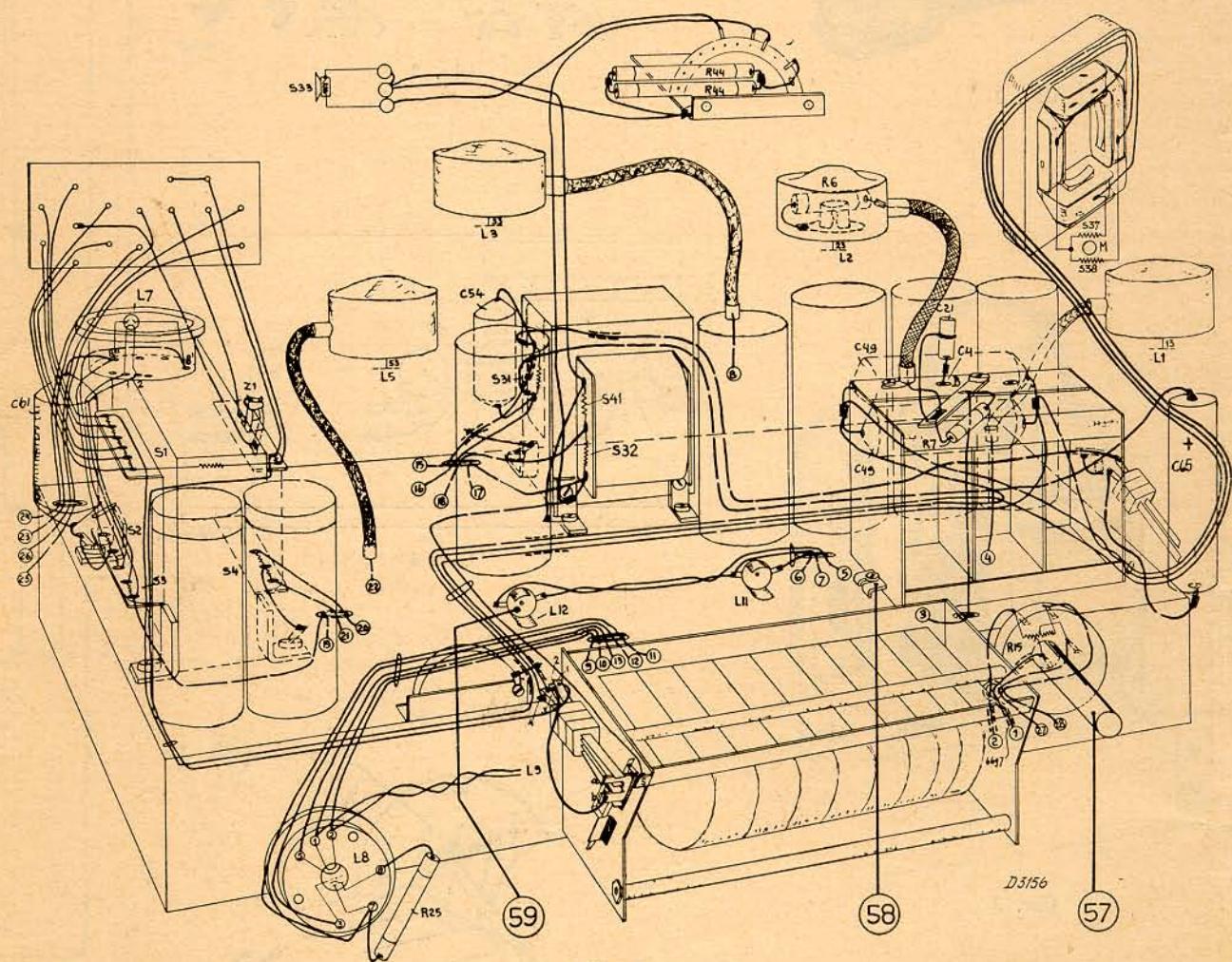


Obr. 18




S: 1,2,3,4, 37,38,6,7,8,9,10
 C: 17, 61,6.
 R:

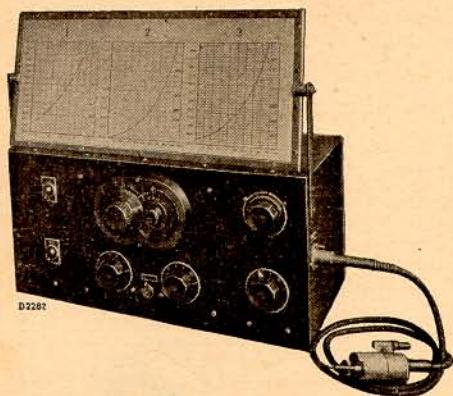


Obr. 1

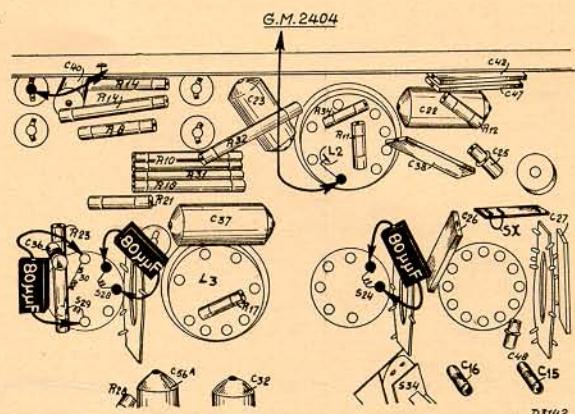

Obr. 2

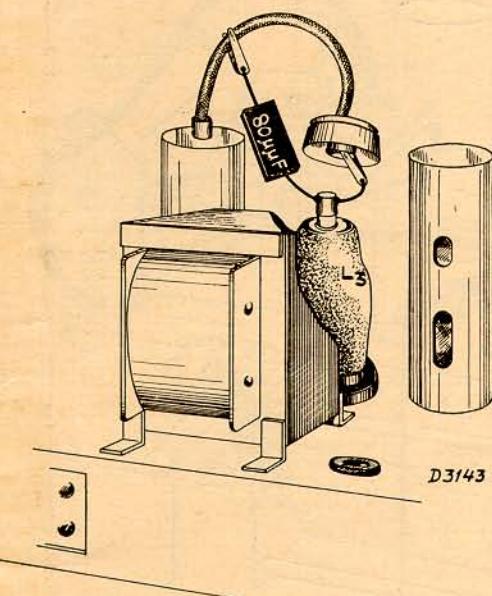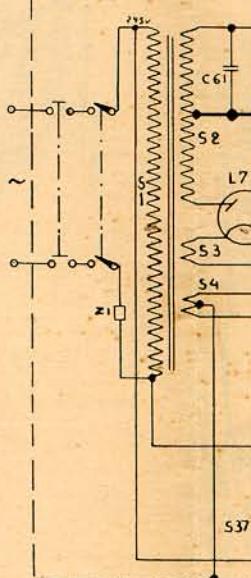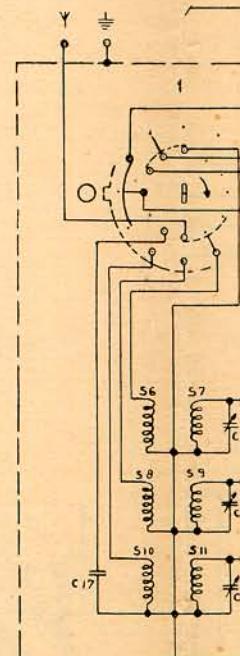


Obr. 3

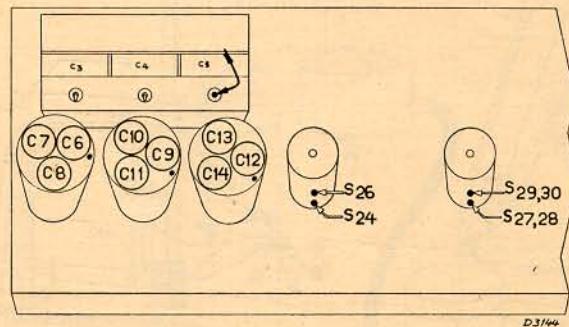

Obr. 4





Obr. 13

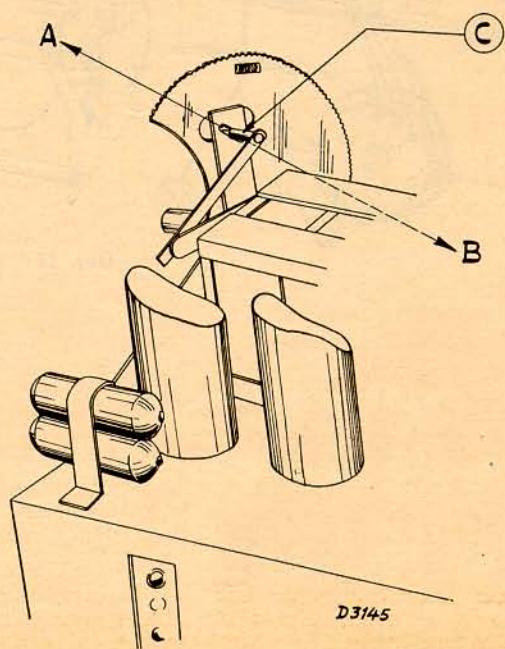


753 A-14


1,2,3,4.	37,38,4,7,8,9,10,11.	5.	12,13,14,15,16,17.	18,19,X20,21,22,23	24,25,26,44	27,28,29,30.
17.	61,6,7,8.	1,3,18,19,2.	44,45,49,62,43.	65,9,10,11,4,21,22,23,24,25.	5.	12,13,14,15,48,26,27,16,38,29.
		1,2,3.	51.	4,5,14.	31,34,12.	30,32.
				8,9,10,7,6,11.	32.	17,20,18.
						52,23,24,21,22,39,25,26.
						27.

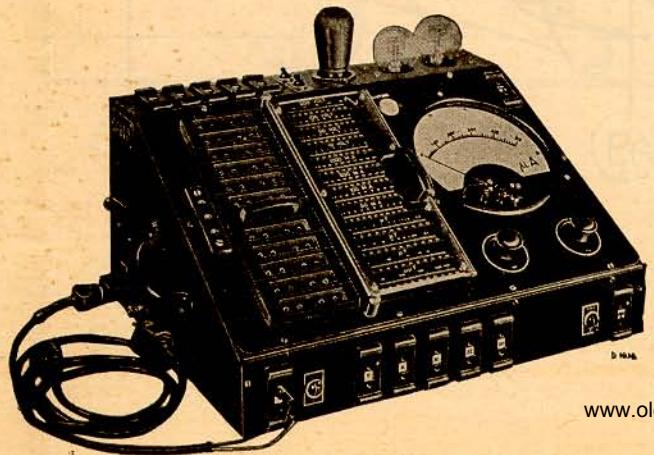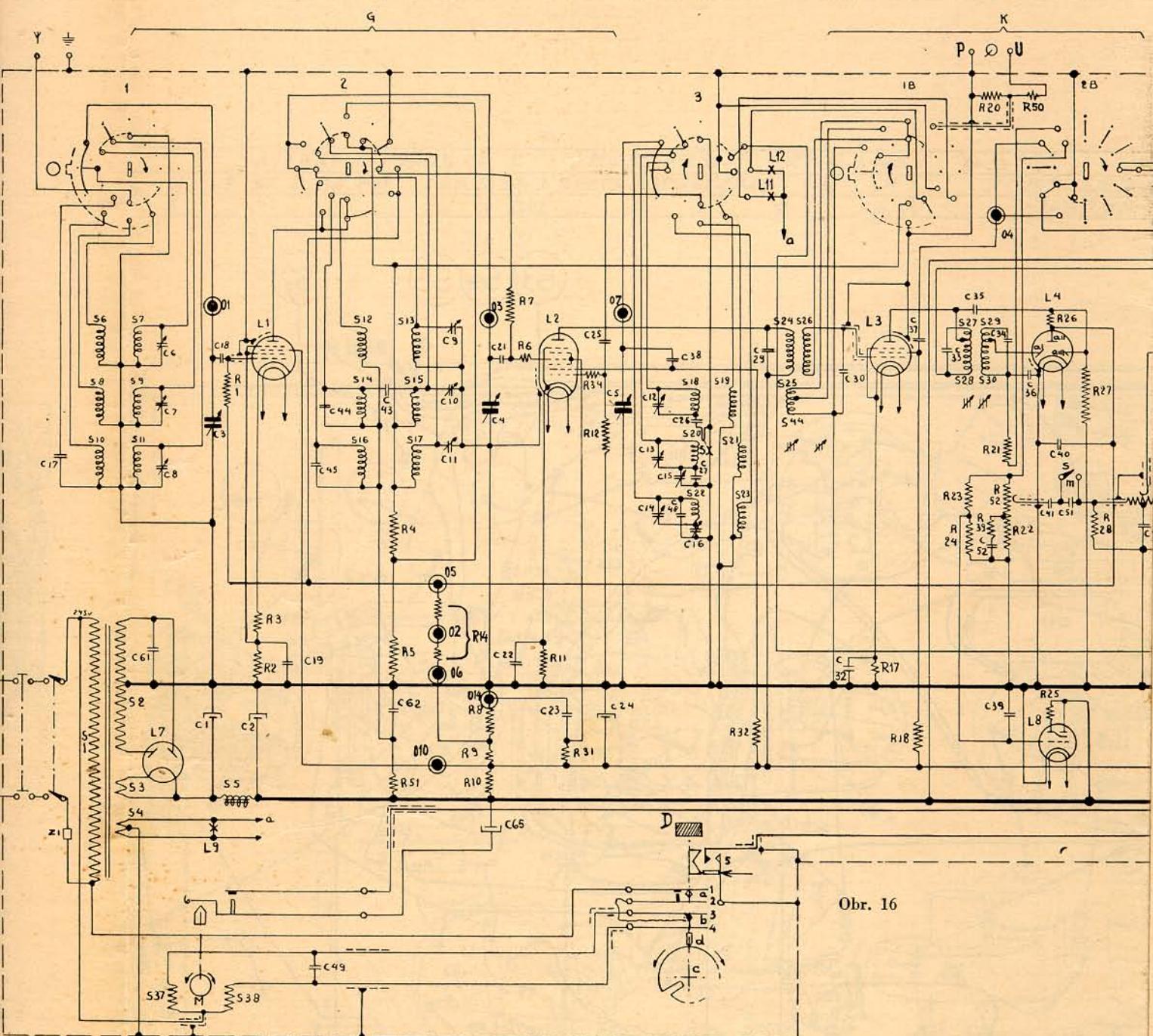


Obr. 6

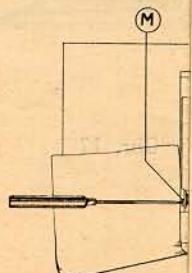


42.	34.	43.	35.	31.32.	41.33.
39.52.40.41.51.	42.47.53.46.		50.56.20.	54.	
22.39.25.26.	27.28.15.16.19.		33.43.	36.37.29.30.	44.

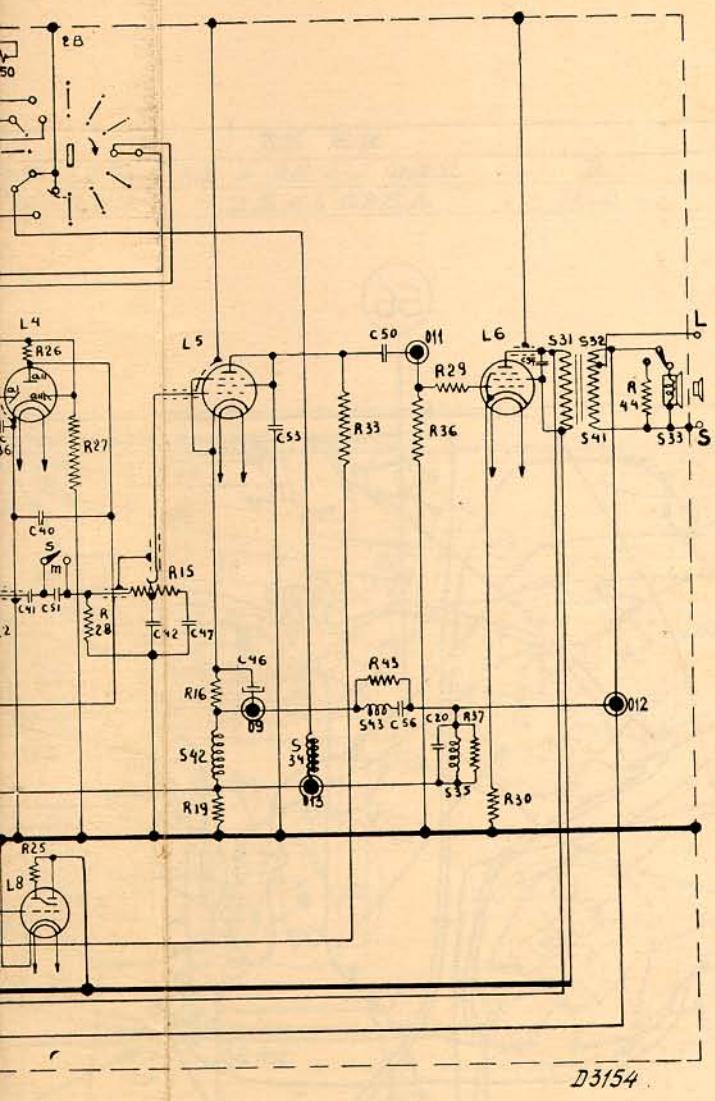


D3154

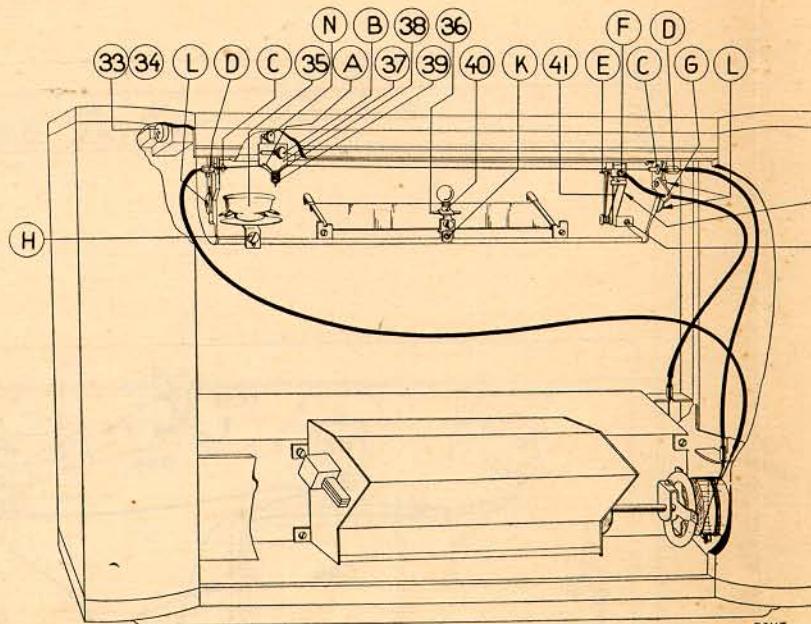

Obr. 7


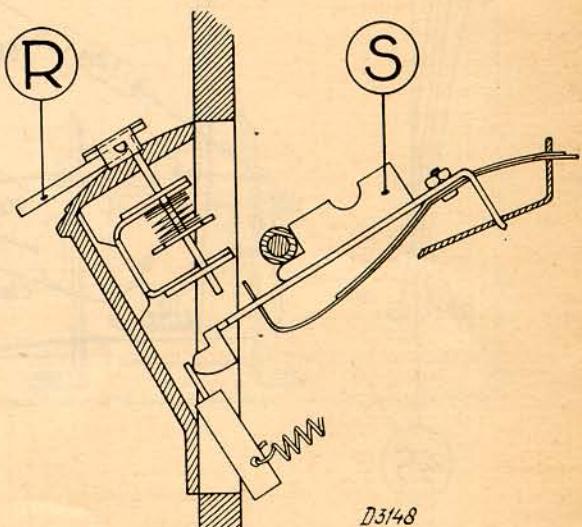


D3148

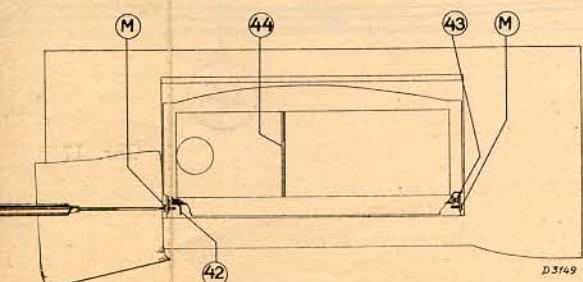


D3f49


Obr. 9

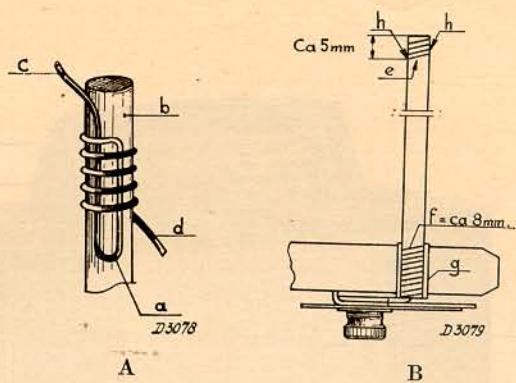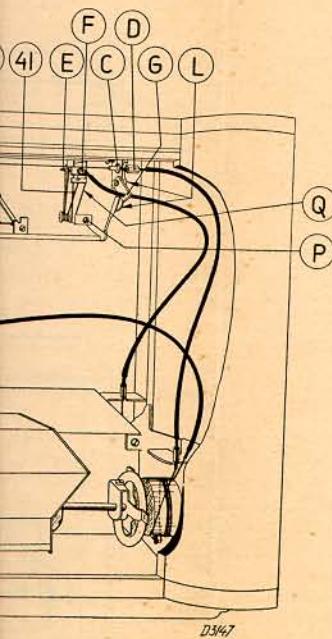

Obr. 10

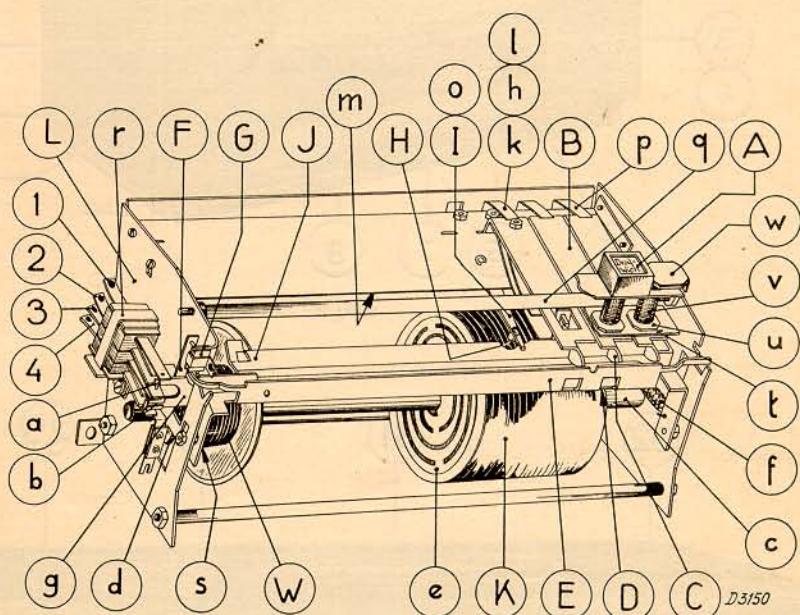

Obr. 11

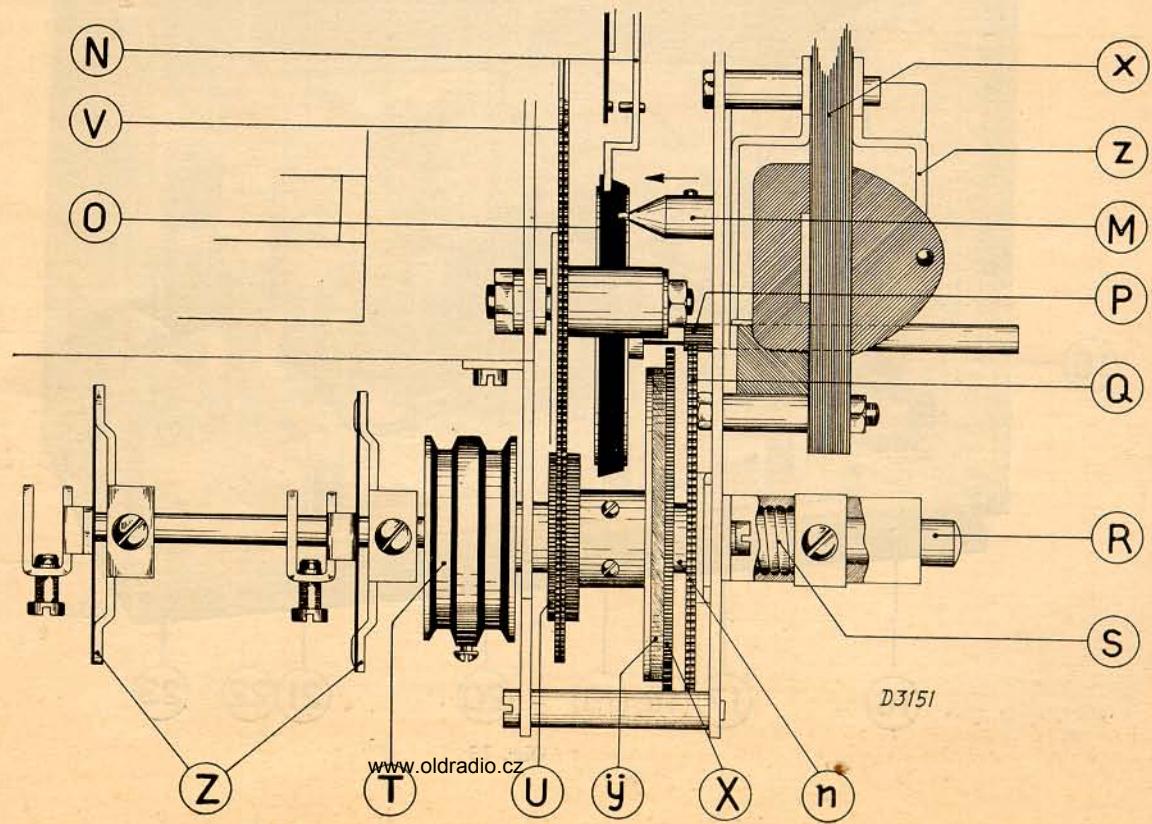

Obr. 12