

T781A

Přísně důvěrné!

Pouze pro členy  
SLUŽBY PHILIPS RADIO.

Návod na opravu hudební skříně pro reprodukci  
rozhlasu a gramofonových desek  
typy 781 A.

Provedení A 14.

Všeobecné údaje.

Přístroj 781 A, jejž lze napájeti střídavým proudem, sestává ze skříně, v níž se pod sklápěcím víkem nachází gramofonní motor a zvukovka AC 6. Až na nepatrné výjimky /viz obr.4/ je chassis totéž, jako u přijimače 753 A. Stran vyvažování, hledání vad a případné opravy poukazujeme proto na návod pro 753 A. I obsluha knoflíků je stejná jako u 753 A. Zařízení pro korekci stanic nachází se pod víkem před stupnicí. Otočením doprava potlačují se hluboké tóny. Motor je připojen k vinutí napájecího transformátoru o napětí 110 voltů.

Gramofonní motor AC 6.Udržování.

Ložiska rotoru jsou provedena se samočinným mazáním a nevyžadují proto značného udržování. Stačí, obnoví-li se jednou za 1000 provozních hodin olej; k tomuto účelu slouží otvory ložiska z fosforové bronce na jednom a otvor v litinovém kuse na druhém konci. Plstěné zátky regulátoru obrátek nesmějí vyschnouti. Místa, jež je třeba mazati, jsou vyznačena v obr.1. Doporučujeme MOBILIOIL A jako mazadlo.

Řízení obrátek.

Rozsah řízení obrátek motoru je velmi široký; lze tudíž pohyb desky podle potřeby urychliti nebo zpomaliti. V továrně nařizují se motory přesně na správnou rychlosť /78 obr. za minutu/. Ukazatel rychlosti stojí přesně na čísle 78. Tato rychlosť hodí se pro většinu novějších gramofonních desek. Kolísání sítového napětí může však způsobiti změny rychlosti motoru, což lze zjistiti pomocí stroboskopického kotouče, dodaného s každým přijimačem. Je-li třeba, mění se poloha řídicí páčky tak, aby bylo dosaženo správné rychlosti.. Poté odstraní se talíř gramofonu, uvolní se šroub regulátoru otoček, nařídí se ukazatel na číslo 78 a utáhne se opět šroub.

Spouštění motoru.

Za účelem spouštění motoru nazvedne se zvukovka a vychýlí se poněkud doprava. Tím se uvolní brzda a zapne se motor. Po dohrání desky vypne a zabrzdí se motor samočinně.

Působení a nařízení samočinné brzdy talíře.

Přibližuje-li se jehla ku středu desky, uvádí zvukovka do pohybu třecí desku A /viz obr.2/, která unáší velkou páku B a uhlovou páku C pomocí pružiny.

Páka B pohybuje se směrem k hřídeli talíře, na níž se nachází výstupek D, který při každé otočce lehce narazí na pryžovou kladíčku E, jež je připevněna k úhlové páčce D.

Následkem skluzu třecí spojky odráží se pak páka B, což se opakuje tak dlouho, až jehla dosáhne poslední rýhy uprostřed desky a náhle vychýlí uhlovou páku do dráhy výstupku D. Tento narazí na hranu úhlové páky, která se otočí a vypne spinač. Brzda a spinač pracují úplně samočinně. Selhání koncového vypinače může být vyvoláno nedostatečným třením mezi A a B. Toto tření lze zvětšiti uvolněním šroubu F v páce B. V případě, že by nastalo vypínání před úplným dohráním desky, pak je důvod buď v příliš velkém tření mezi A a B anebo v opotřebení kladíčky E. Utažením šroubu F lze tření zmenšiti. Je-li kladíčka E na některých místech opotřebována, je třeba, aby byla poněkud natočena.

Nařízení tření je velmi kritické. Nelze proto šroub F utáhnouti nebo povoliti o více nežli o  $\frac{1}{4}$  obr. Příliš velké tření může mít za následek klepání v reproduktoru a přílišné opotřebení desek.

Při seřizování kožené vložky G, nacházející se na brzdě, je třeba dbát, aby se dotyky spinače dostatečně od sebe vzdálily, než se talíř zabrzdí.

P o z n á m k a.

Ruční zastavení motoru provádí se tak, že se zvukovka vychýlí směrem ku středu desky, čímž se uvede brzdící zařízení v činnost.

Seznam součástek, určených pouze pro 781 A.

Stran ostatních součástek viz návod pro 753 A.

Součástky motoru jsou uvedeny v seznamu AC 6 .

Objednáte-li součástky, uveďte vždy typu přístroje, pojmenování i code-číslo součástky.

P o j m e n o v á n í	Code-číslo
Skříň .....	28.246.388
Víko .....	A9.000.780
Ozdobné plátno pro reproduktor .....	06.601.160
Dřevěný rám stupnice .....	28.405.412
Gumová vložka pod prknenem motoru .....	28.096.540
Sametová páška pro prkno motoru a stupnici stanic / na metry/ .....	06.602.770
Miska na jehly, levá /barva Ø8/ .....	23.990.660
Miska na jehly, pravá .....	23.648.030
Víko misky .....	28.257.981
Knoflík pro korekci stanic /barva 038/ .....	23.611.342
Prkno pro motor .....	28.405.404
Zadní stěna /horní část/ .....	28.828.441
Zadní stěna /dolní část/ .....	28.405.430
Stupnice /A-14/ .....	A1.891.660
Gumová vložka pro upevnění osy přepinače "hudba-řeč" .....	25.655.951
Šroub do dřeva pro upevnění stupnice .....	07.377.001
Ozdobný šroubek .....	28.648.011
Zásuvková deska pro zvukovku .....	28.869.190
Vzpěra víka .....	A1.344.011
Držák tlačítka .....	A1.860.301
Třmen vložky do dna .....	28.081.542
Šroub vložky do dna .....	28.646.532
Ozdobná páška .....	28.898.981
Ukazatel vlnových rozsahů .....	25.874.010
Vroubkovaná matice .....	07.742.000
Šroub s 6ti hrannou hlavou .....	07.833.060
Ukazatel .....	28.120.010
Napínací zařízení .....	28.936.930
Sítová zástrčka /A-14/ .....	08.280.400
Objímka pro osvětlovací žárovku stupnice .....	28.881.911
Ocelová struna pro korekci stanic .....	33.631.600
Vložka pro ladící mechanismus .....	28.725.470
Ozubené kolo .....	28.890.890
Aretace přepinače vlnových rozsahů .....	28.880.920
Aretace přepinače "hudba-řeč" .....	28.882.950
Kladička z philitu .....	23.681.001

	P o j m e n o v á n í	Code-číslo
Reprodukтор typ 9634	středicí kalibr .....	09.992.410
	držák konusu .....	28.256.082
	obrubka .....	28.446.750
	papírový kroužek .....	28.445.880
	konus s cívkou .....	28.220.610
	difusor .....	23.666.602

O d p o r y:

R15 uhlíkový potenciometr .....	49.470.020
R20 uhlíkový odpor 0.2 m.ohmu 2.25 W .....	28.773.930
R22 uhlíkový potenciometr .....	49.470.040
R54 uhlíkový odpor 0.32 m.ohmu 0.5 W .....	28.770.500

K o n d e n s á t o r y:

C41 blokový kondensátor 1250 uuF 400 V .....	28.198.900
C63 blokový kondensátor 10.000 uuF 400 V .....	28.198.990

C í v k y:

S46 cívka proti hučení .....	28.538.321
------------------------------	------------

P o z n á m k a:

Typa 781 A vyrábí se ve 2 provedeních a sice buď s magnetickou anebo s krystalovou zvukovkou. V tomto posledním případě změní se seznam součástek takto:

Odpadnou tyto součástky:


R20 odpor 0.2 m.ohmu 2.25 W .....	28.773.930
R54 odpor 0.32m.ohmu 0.5 W .....	28.770.500
C63 kondensátor 10.000 uuF 400 V .....	28.198.990

Přidají se tyto součástky:

R20 odpor 50.000 ohmu 0.5 W .....	28.770.420
R60 odpor 0.8 m.ohmu 0.25 W .....	28.773.990
C76 slíдовý kondensátor 640 uuF 400 V .....	28.190.210
C81 slíдовý kondensátor 4000 uuF 400 V .....	28.194.030


C81 je zapojen mezi zdiřkami zástrčky zvukovky.  
R60 a C76 jsou řazeny paralelně a v serii s neuzemněnou zdiřkou zvukovky.

781 A

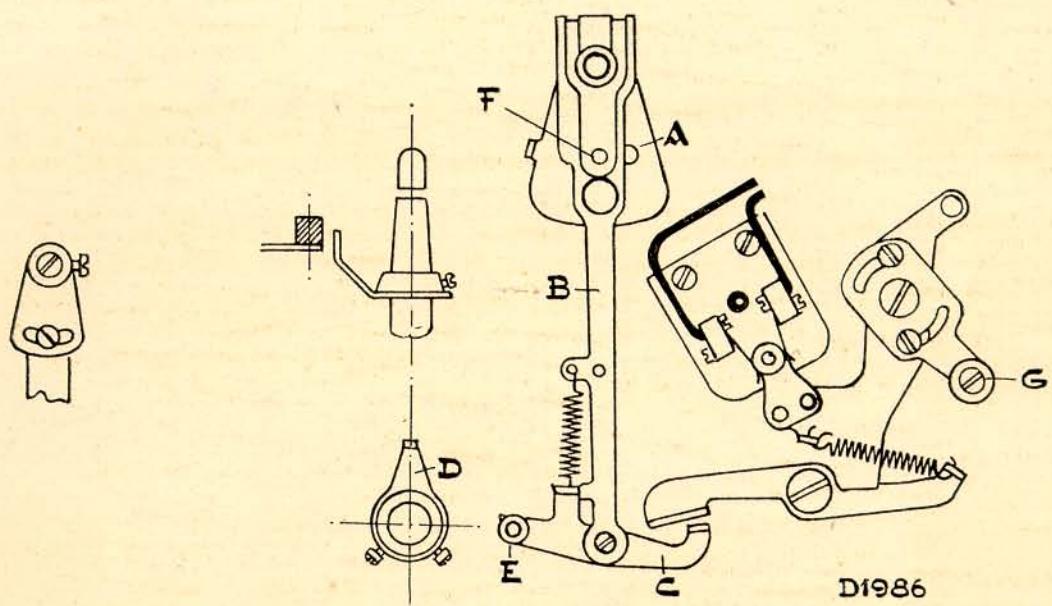

2

D1986

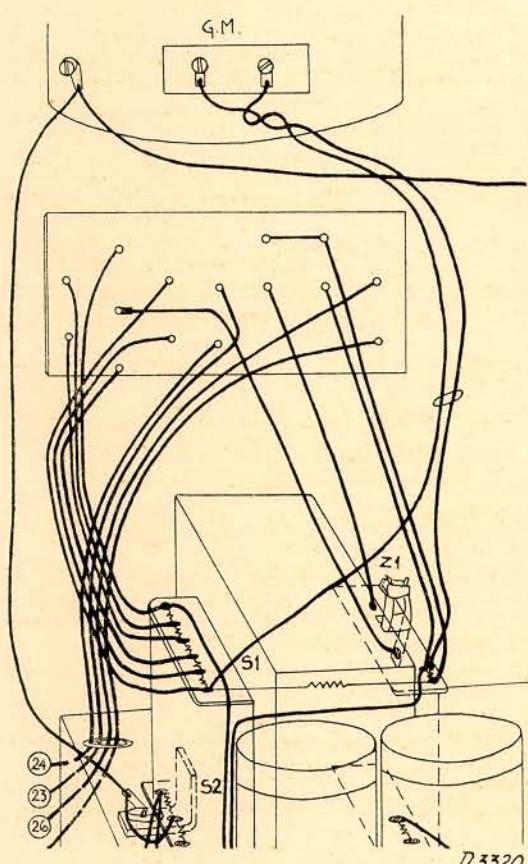

3

4

