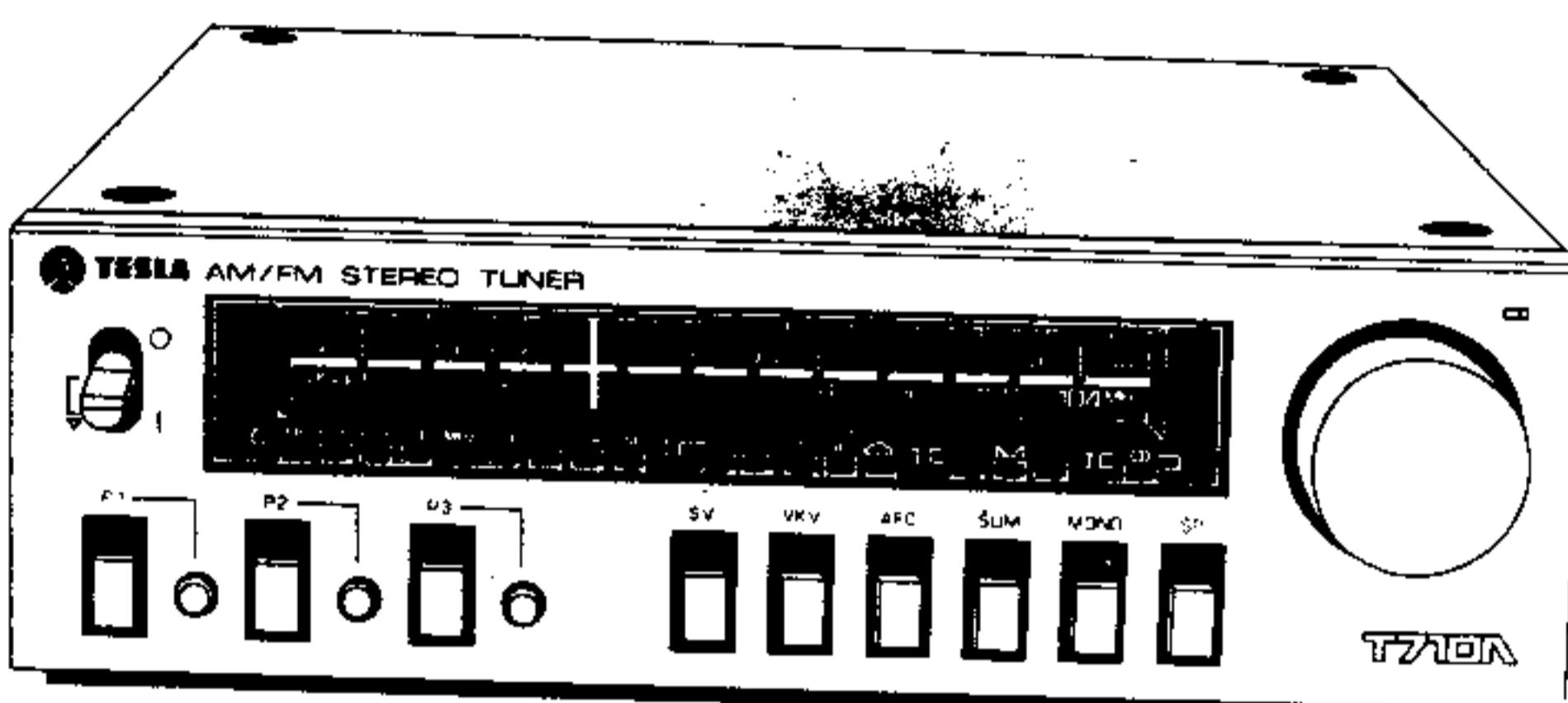


MINIATURNÍ STEREOFONNÍ REPRODUKČNÍ SOUTRAVA

STEREOFONNÍ BUDICÍ PŘIJÍMAČ TESLA T710A

Vyrábí TESLA BRATISLAVA k. p. od roku 1983



Obr. 1. Přijímač T710A

VŠEOBECNĚ

Budicí přijímač je součástí soupravy stereofonních reprodukčních přístrojů malých rozměrů, kterou doplňuje kazetový magnetofon TESLA M710A, zesilovač TESLA Z710A a dvě skříně s reproduktory 1PF 067 76, a je určen k příjmu na obou pásmech velmi krátkých vln a na středních vlnách.

Vybavení přístroje pro vkv: Samočinné zapnutí rozsahu se světelnou indikací - dvě anténní přípojky pro oba druhy anténních svodů - vyjmíatelná vstupní část osazená novými typy tranzistorů - ladění soustavou osmi varikapů - samočinné potlačení mezipásma ovládané integrovaným obvodem - tři mikrospínače se světelnou indikací k elektronickému zapnutí jedné ze tří stanic, předvolitelných pomocí osmibodového světelného indikátoru na laděného kmitočtu - senzorový spínač plynulého ladění na ladícím knoflíku - světelný indikátor vyladění a síly pole - integrovaný mf zesilovač s párem keramických pásmových propustí - samočinné vypínání afc během ladění - integrovaný stereofonní dekodér - světelný indikátor stereofonního provozu - elektronické zapínání afc, potlačení šumu a nuceného monofonního provozu mikrospínači se světelnou indikací - potlačení zbytků pilotního signálu.

Vybavení přístroje pro sv: Elektronické zapnutí rozsahu mikrospínačem se světelnou indikací - přípojka pro vnější anténu a uzemnění - vestavěná směrovatelná feritová anténa - ladění soustavou tří varikapů - integrovaný mf zesilovač s páry keramických a laděných pásmových propustí - velmi účinné samočinné řízení citlivosti - elektronické zapínání širšího pásma mikrospínačem se světelnou indikací - pětibodový světelný indikátor síly pole.

Další vybavení přístroje: Setrvačníkové plynulé ladění jedním knoflíkem na obou rozsazích - osvětlená ladící stupnice s průhledem z dýmového umaplexu - čtyři desky s plošnými spoji propojené přívodními zásuvkami k usnadnění oprav - oddělené přípojky pro zesilovač a magnetofon - integrovaná stabilizace ladícího i napájecího napětí - síťový vypínač s polohovou indikací stavu - samonosný rám uzavřený horním a spodním plechovým krytem - přední část z hliníku v eloxované matové úpravě a stejně provedené ovládací prvky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zařazení reprodukční soupravy

ČSN 36 7303; tabulka 1, skupina 2

STEREOFONNÍ BUDICÍ PŘIJÍMAČ

Měření a zkoušení

podle ČSN 36 7090, ČSN 36 7091, ČSN 36 7303

Kmitočtové rozsahy

vkv 65,5 - 104,5 MHz (mezipásma 73,5 - 87 MHz potlačeno)
sv 510 - 1610 kHz

Anténní impedance na vkv

75 Ω (asymetrický vstup)
300 Ω (symetrický vstup)

Koefficient odrazu

≤ 0,3

Vysokofrekvenční citlivost

vkv ≤ 5 μV (absolutní citlivost; výstupní napětí sníženo o 3 dB)
 ≤ 2 μV (monofonní signál, odstup -26 dB)
 ≤ 15 μV (stereofonní signál, odstup -26 dB)

sv 60 μV
(měřeno pro odstup -20 dB na výstupu R)

Práh stereofonního příjmu

≤ 15 μV

Práh potlačení šumu na vkv

asi 7 μV

Mezifrekvence

10,7 MHz pro vkv
455 kHz pro sv

Interferenční poměr pro zrcadlový kmitočet

vkv 70 dB (signál odpovídá absolutní citlivosti)
sv ≥ 45 dB

Interferenční poměr pro mezifrekvenční signál

vkv 75 dB (signál odpovídá absolutní citlivosti)
sv 50 dB

Vysokofrekvenční selektivita

vkv 44 dB pro rozladení ± 300 kHz (signál odpovídá absolutní citlivosti)
sv ≥ 40 dB pro rozladení ± 9 kHz

Vysokofrekvenční kmitočtová charakteristika

vkv 40 - 14 000 Hz
sv 50 - 2800 Hz (úzké pásmo)
 50 - 3000 Hz (široké pásmo)

Vysokofrekvenční zkreslení

vkv mono ≤ 1,5 %
 stereo ≤ 1,5 %

sv $\leq 4 \%$

Vysokofrekvenční odstup cizích napětí

vkv	50 dB
sv	50 dB

Odstup signálu od šumu na vkv

mono	60 dB
stereo	56 dB

Přeslechy mezi kanály na vkv

36 dB

Potlačení zbytků pilotního signálu na vkv

19 kHz	50 dB
38 kHz	≥ 50 dB

Samočinné vyrovnávání citlivosti na sv

60 dB

Výstupní napětí

vkv	R	$\geq 0,5$ V
	∞	asi 0,5 V
sv	R	$\geq 0,3$ V
	∞	asi 0,3 V

Odchylka zesílení na obou kanálech (vkv stereo)

≤ 2 dB

Osvětlovací žárovka stupnice

ž1 12 V/1,2 W; bajonet

Napájení

ze sítě 220 V/50 Hz

Jištění tavnými pojistkami

P01	T0,25 A/250 V	osvětlovací žárovka
P02	T0,125 A/250 V	síťové napájení
P03	T0,8 A/250 V	napájecí napětí
MPO1	T0,08 A/250 V	ladící napětí

Příkon

15 W

Rozměry a hmotnost

240 x 70 x 200 3,6 kg

POPIS ZAPOJENÍ

Pro větší přehlednost je přijímač rozdělen na následující samostatné funkční celky, jejichž značení je jednotné ve všech oddílech tohoto návodu i na všech deskách přijímače:

- A** - vstupní část pro vkv
- B** - laděné obvody pro sv
- C** - vstupní a mezifrekvenční část pro sv
- C1** - mezifrekvenční část pro vkv
- E** - stereofonní dekodér
- F** - nízkofrekvenční pásmové propusti

F1 - výstupní část
M - stabilizátor ladícího napětí
N - stabilizátor napájecího napětí
S1 - indikátor síly pole
S2 - indikátor vyladění pro vkv
U - část ladění a předvolby
V - indikátor naladěného kmitočtu pro vkv
X - část funkčních přepínačů
X1 - část přepínání šířky pásma pro sv
- periferní obvody

Ze shodnosti značení součástí v jednotlivých celcích vyplývá způsob rozlišování, např. AT3, C1C1, XR15 apod.

Při studiu popisu sledujte schéma zapojení přijímače v příloze, které je z technických důvodů vytištěno na dvou listech.

PŘÍJEM VELMI KRÁTKÝCH VLN

Po zapnutí se přijímač automaticky zapíná na příjem vkv. Signály z dipólové antény se přivádějí podle druhu anténního svodu na vstupní část prostřednictvím asymetrické zásuvky (75Ω) nebo na symetrickou zásuvku (300Ω) propojenou se vstupní částí symetrikačním členem L1, L2.

A - vstupní část pro vkv

Vstupní vývody 1, 2 jsou induktivně vázány s prvním laděným obvodem tvořeným členy L3, C35 a varikapy D1, D2. Vazba s řídící elektrodou G_1 tranzistoru T1 je upravena odbočkou na indukčnosti.

Použitý tranzistor je typu MOSFET (řízený polem) se dvěma řídícími elektrodami; ve standardním zapojení se společným emitorem (elektroda S) se jím dosahuje velké zesílení při malém šumu, zesílení lze ve velkém rozsahu regulovat zaváděním kladného proměnného napětí na druhou řídící elektrodu G_2 , přičemž parazitní jevy jsou téměř potlačeny a také ztráty tlumením lze díky velké vstupní a výstupní impedanci zanedbat.

Pracovní bod stupně je stabilizován Zenerovou diodou D11. Ve výstupním obvodu (elektroda D) je volně vázán laděný primární obvod L5, C11, D3, D4 v frekvenci propusti, jejíž sekundární laděný obvod (L6, C13, D5, D6) zprostředuje vazbu s první řídící elektrodou tranzistoru T2. Je to stejný typ MOSFET zapojený jako multiplikativní směšovač. V jeho vstupním obvodu je zařazen také pevně naladěný mezifrekvenční odládovač L7, C14.

Na druhou řídící elektrodu směšovače se zavádí přes kapacitu C27 signál z oscilátoru osazeného tranzistorem T3 s laděným obvodem L8, D7, D8.

Na výstupu směšovače je jednak mf pásmová propust, tvořená obvody L9, C16 a L10, C18, C19, jednak obvod vnitřní regulace zesílení sestávající ze špičkového detektoru D9, D10, který usměrňuje část mf signálu, a stejnosměrného zesilovače T5. Při propojení vývodů 3 a 4 vstupní části se mění zesílení tranzistoru T1 v závislosti na velikosti zpracovávaného signálu.

Čtyři vf obvody se ladí proměnným kladným napětím, zaváděným z části U na jednotlivé dvojice varikapů (vývody 15 a 16) přes emitorový sledovač T4, který vhodně proudově odlehčuje zdroj a zároveň ladící napětí teplotně kompenzuje. Souběh laděných obvodů se dolaďuje nastavitelnými odpory P1 - P4.

U - část ladění a předvolby

Přijímač je vybaven třemi elektronicky spínanými předvolbami. Po zapnutí nebo i po přepnutí ze středovlnného rozsahu se automaticky zapíná předvolba P1.

Elektronický přepínač předvoleb a plynulého ladění tvoří unipolární integrovaný obvod I01, na jehož vstupních vývodech 9, 10, 11 jsou zapojeny mikrospínače TL1, TL2, TL3 předvoleb P1, P2, P3. Na vstupní vývod 12 je zapojen ladící knoflík RL, upravený jako senzor pro přepnutí na plynulé ladění.

Ladicí napětí U_{Lm} se přivádí z části M přes výhybku z tranzistorů T1 - T4, která je vodivá podle toho, který vlnový rozsah je zapnut elektronickým spínačem v části X.

Při přepnutí na vkv (nebo při pouhém zapnutí přijímače) otevří kladné napětí tranzistor T4 a tím uzavírá T3. Tranzistor T2 je vodivý a ladící napětí jím přichází do vývodu 1 integrovaného obvodu. Po zapnutí některé předvolby se toto napětí objeví na výstupním vývodu 6, 5 nebo 4 integrovaného obvodu (po zapnutí senzoru RL na vývodu 3, kde je navíc dioda D5 oddělující obvod pro plynulé ladění na sv) a dostává se na potenciometr předvolby R13, R16 nebo R19 (nebo přes doteky zásuvky Z12 na potenciometr R4 plynulého ladění). Průběh ladění zapojeným potenciometrem se upravuje nastavovacími odpory R28, R50 (do obvodu se zapojují spínacím tranzistorem T6 otevřaným kladným napětím z části X). Diody D2, D3, D4 a D7 slouží k oddělení jednotlivých obvodů, dioda D1 upravuje tepelnou kompenzaci. Napětí z otevřeného kanálu také vytváří na příslušném členu (R30, C7 až R33, C10) impuls, který prostřednictvím umlčovacího obvodu v části F1 potlačí rušivé zvuky při přepínání. Napětí z otevřeného předvolbového kanálu otevře rovněž spínací tranzistor T8, T9 nebo T10, čímž se rozsvítí dioda D9, D10 nebo D11 indikující zapnutou předvolbu.

Při přepnutí na sv otevří kladné napětí tranzistor T1 a tím uzavírá T2. Tranzistor T3 je vodivý a ladící napětí jím prochází jen na ladící potenciometr R4. Průběh ladění se upravuje nastavovacími odpory R25, R48 (do obvodu se zapojují spínacím tranzistorem T5 otevřaným opět kladným napětím z části X). Proměnné ladící napětí se zavádí do části B.

Na rozsahu vkv je nezbytná ještě úprava ladicího napětí, jíž se docílí vynechání mezipásma 73,5 - 87 MHz při ladění. Za tím účelem se napětí přivádí přes dvojici tranzistorů T12, T7, která impedančně přizpůsobuje (emitorový sledovač) následující integrovaný obvod I02 (vývod 1). V jeho struktuře je Schmittův klopný obvod se stejnosměrným zesilovačem, který pracuje ve dvou režimech: Je-li na vstupu malé napětí, je obvod vodivý a na výstupu (vývod 2) je plné napětí; stoupne-li napětí asi na 2,4 V, obvod se uzavře. Na výstupu obvodu je další ss zesilovač T11, který upravuje vhodnou úroveň ladicího napětí. Požadovaná poloha přepnutí (vnitřní hraniční body pásem) se nastavuje prvky R35, R44. Proměnné ladící napětí U_L se pak zavádí do vývodu 16 vstupní části; jeho maximální hodnota U_{Lm} přímo ze stabilizátoru M do vývodu 15.

V - indikátor na laděnýho kmitočtu pro vkv

Indikátor slouží k orientaci při nastavování předvoleb na obou pásmech, proto se skládá ze dvou shodných částí. K buzení se používá ladící napětí z běžců ladicích prvků, přizpůsobené dvojici tranzistorů UT12, UT7 (vývod Ind) a zaváděné na napěťové převodníky T13, T11 (T14, T12), které upravují úroveň budicího napětí pro řadu spínacích tranzistorů. Tranzistory T1 - T4 (T6 - T9) se pak při přeladování postupně otvírají a zapínají světelné diody D7 - D10 pro pásmo 66 - 73 MHz (D11 - D14 pro 88 - 104 MHz). Diody D1 - D3 (D4 - D6) uzavírají obvod v případě nevodivých tranzistorů a prvek T5 (T10) stabilizuje proud procházející obvodem. Prvkem R14 (R17) se nastavuje rozsvícení počáteční diody a prvkem R9 (R11) svit všech čtyř diod.

C1 - mezifrekvenční část pro vkv

Mezifrekvenční signál z výstupu vstupní části A (vývod 13) se dostává přes přepínací spojku MB1 na dvoustupňový zesilovač osazený tranzistory T1, T2, jejichž vzájemná vazba (a šířka přenášeného pásmá) je upravena keramickými pásmovými propustmi F1, F2. Prvkem R24 se nastavuje optimální úroveň signálu pro následující integrovaný obvod I01, v němž se signál dále zesiluje, demoduluje a zabezpečuje se řada pomocných činností.

Na vstupu obvodu (vývod 18) je zapojen osmistupňový diferenciální omezovací zesilovač, jehož funkce je podmíněna částmi R17, C10, C11 doplňujícími stejnosměrnou vazbu zesilovače (vývody 16, 17). Na výstupu zesilovače (8, 11) je laděný obvod L1, C24, R25 koincidenčního detektoru, v němž se signál demoduluje. Do obvodu se zavádí také signál fázově posunutý (9, 10). V závislosti na fázové změně při kmitočtové modulaci signálu vznikají šířkově modulované impulsy, jejichž integrací vzniká nízkofrekvenční signál odvozený z modulace, ss napětí dané mírou rozladení signálu a řídící signál pro zesilovač AFC. Na výstupu (7) je tedy za tlumicím odporem zapojen indikátor vyladění pro vkv - část S2 - a za přepínací spojkou MB2 a oddělovacím kondenzátorem C19 se odvádí nf signál

přes oprošťovací filtr, nastavený na 114 kHz, do stereofonního dekodéru - část E. Zbytky nf signálu v řídícím napětí pro indikátor filtruje kondenzátor C14 (vývod 4). Výstupní proud ze zesilovače AFC (5) se vede do stabilizátoru M, kde ovlivňuje hodnotu ladicího napětí v závislosti na rozladení. Činnost AFC se přitom automaticky vypíná při běžném ladění přijímače, tj. při větších změnách ladicího napětí; změny napětí U_L se za tím účelem zavádějí přes kondenzátor C9 do vývodu 2. Doba vypnutí je přitom dána časovou konstantou dílů R18, C12 zapojených do vývodu 3; potom se zase činnost obnoví, pokud ladění už ustalo. Do vývodu 2 je také zapojen elektronický spínač AFC (část X), jímž lze celý obvod samočinného dolaďování vyřadit trvale. Napětí na vývodu 14 stoupá s rostoucím signálem a je využito jednak k buzení indikátoru síly pole (S1), jednak k přepínání na monofonní provoz při slabém signálu (provádí se v části E); práh stereo se přitom nastavuje prvkem R16. A konečně na vývodu 15, kde má napětí opačný průběh než na 14, je zapojen obvod pro potlačení šumu mezi stanicemi při ladění i při poklesu signálu. Umlčení, uskutečněné v části F1, nasazuje plynule díky časové konstantě prvků R20, C16 a jeho práh se nastavuje prvkem R19. Dioda D1 odděluje obvod přepínání předvoleb. Obvod je v činnosti, pokud není vyřazen zkratem elektronického spínače ŠUM v části X.

E - stereofonní dekodér

Signál z mf zesilovače se zavádí přes oddělovací kondenzátor C1 na vstup (vývod 2) integrovaného obvodu IO1, v jehož struktuře je zapojen stereofonní dekodér pracující na principu časového multiplexu přičemž pomocná nosná vlna 38 kHz je odvozena z kmitočtu vnitřního oscilátoru a držena v synchronizaci zpětnovazebním obvodem porovnávajícím fáze obou kmitočtů (fázový závěs, PLL). Základem obvodu je oscilátor, jehož přesný kmitočet 19 kHz se nastavuje prvkem R1 (signál se přitom měří na vývodu 10). Po dekódování je levý nf signál na vývodu 4 a pravý na vývodu 5. Symetrie výstupního obvodu, a tím i optimální přeslechy, se nastavují prvkem R3. Z mf zesilovače C1 se po úpravě ve stejnosměrném zesilovači z členů T2, T1 zavádí řídící napětí do vývodu 8, čímž se ovlivňuje zapínání monofonního provozu, není-li signál dostatečně silný. Zkratováním tohoto obvodu pomocí elektronického spínače (část X) lze zavést monofonní provoz trvale. Také při nepřítomnosti pilotního signálu se přenáší jen monofonní signál; jeho přítomnost indikuje světelná dioda D1 zapojená do vývodu 6 (LED). Protože signály s kmitočtem vyšším než zpracovávaný multiplexní signál (nad 53 kHz) by mohly pronikat dekodérem a rušit přenos, je na vstupu zařazena dolnafrekvenční propust C1L3, C1C8, C1C23.

F - nízkofrekvenční pásmové propusti

Signál z levého (pravého) kanálu přichází na pásmovou propust z členů C3, L1, C5, C7 (C4, L2, C6, C8) ve tvaru článku Π a dále na aktivní filtr tvořený tranzistorem T1 (T2) a členy zapojenými mezi jeho kolektorem a bází. Oba obvody slouží k potlačení zbytků pilotního signálu a jeho harmonických, které by mohly nevhodně ovlivňovat např. magnetofonový záznam. Oba signály se pak zavádějí do části F1.

S2 - indikátor vyladění pro vkv

Signál z demodulačního obvodu části C1, který odpovídá rozladení přijímače, se zavádí na napěťový převodník (tranzistory T1, T2, T3) upravující průběh signálu pro následující spinací tranzistory. V případě naladění na nižší kmitočet, než je přijímaný signál, se otvírá tranzistor T4 a svítí dioda D4; při naladění na vyšší kmitočet je vodivý tranzistor T5 a svítí D6. Přesné naladění znamená indikaci střední světelné diody D5 prostřednictvím tranzistoru T6. Práh rozsvícení krajních diod se nastavuje prvky R4, R3.

Druhý signál z mf části C1, který odpovídá velikosti přijímaného signálu (a také se proto používá k buzení indikátoru síly pole), se zavádí na napěťový převodník osazený tranzistory T8, T9, T10. Je-li přijímaný signál malý, otvírá převodník prostřednictvím diod D1, D2 tranzistory T4, T5 a obě krajní diody svítí. Práh tohoto stavu se nastavuje prvkem R15.

S1 - indikátor síly pole

Indikuje velikost přijímaného signálu na obou rozsazích, a má proto dva převodníky. Řídící napětí z mf části C1 se zpracovává v převodníku T1, T4; řídící napětí z mf části C upravuje převodník T2, T3 a pak teprve převodník T1, T4. Následující řada spinacích tranzistorů T5 - T9 rozsvěcí postupně řadu diod D7 - D11 podle velikosti budicího ss napětí. Diody D3 - D6 uzavírají obvod v případě nevodivých tranzistorů a prvek T10 stabilizuje proud procházející obvodem. Prvkem R2 (R4) se nastavuje rozsvícení první diody a prvkem R11 (R14) svít všech pěti diod.

PŘÍJEM STŘEDNÍCH VLN

Po zapnutí přijímače je třeba jej přepnout mikrospínačem SV na rozsah středních vln.

B - laděné obvody pro am

Vysokofrekvenční signály se přivádějí buď z anténní zásuvky přes oddělovací členy R1, L1 indukční vazbou na vstupní laděný obvod nebo se ve vinutí tohoto obvodu, které tvoří současně feritovou anténu, přímo indukuje. Obvod tvoří členy L2, L2', C1 a dvojice varikapů D1, D2. Součástí vstupního obvodu je i sériový mf odládovač C9, L6.

Oscilátorový obvod tvoří členy L5, L5', C4, C5 a kapacitně oddělený varikap D3.

C - vstupní a mezifrekvenční část pro am

Oba laděné obvody jsou induktivně vázány s integrovaným obvodem IO1, který ve své struktuře obsahuje řízený vf zesilovač, multiplikativní směšovač, oscilátor, mf zesilovač, obvody avc a účinný stabilizátor napájecího napětí. Vzhledem k tomu, že vf zesilovač je souměrný, zavádí se signál ze vstupního obvodu přes symetrický stupeň T1 do vývodů 1 a 2. Oscilátorové obvody jsou vázány s vývody 4, 5, 6.

Mf signál z výstupu směšovače (vývod 15) přichází jednak na stupeň T2, odkud se po detekci a zesílení (pracovní bod tranzistoru se nastavuje prvkem R5) zavádí do vývodu 3, tj. k řízení vf zesilovače, jednak na jednoobvodovou pásmovou propust L1, C34, L2 naladěnou na mezifrekvenci. Šířka přenášeného pásma je přesně určena následujícími keramickými pásmovými propustmi F1, F2, z nichž druhá se vyřazuje elektronickým spínačem ŠP v části X1 při přepnutí na široké pásmo. Signál se dále zpracovává ve čtyřstupňovém mf zesilovači (vstup na vývodu 12 - výstup na 7) a po průchodu další propustí L3, L4, C18 se demoduluje a zesiluje ve stupni T3. Stejnosměrná složka demodulovaného signálu se zavádí z emitoru do vývodu 9 na vstup zesilovače avc, z něhož se řídí první tři stupně mf zesilovače a také (vývod 10) indikátor síly pole S1. Uvedená kombinovaná regulace zesílení zaručuje zpracování značně velikého rozsahu vstupních napětí, přičemž se zesílení řídí již od velmi slabých signálů.

Velikost demodulovaného napětí se upravuje prvkem R14 tak, aby se shodovala s velikostí demodulovaného napětí při příjmu vkv. Signál se dále oprošťuje od parazitních složek v aktivní dolnofrekvenční propusti, osazené tranzistorem T4, a zavádí do části F1.

X1 - část přepínání šířky pásma pro sv

Základem této části je bistabilní sklopný obvod (T2, T3), jehož klidový stav po zapnutí přijímače je zabezpečen členem R6, C1; ten otevře napěťovým impulsem tranzistor T3 přičemž tranzistor T2 je uzavřen a plné napětí na jeho kolektoru uzavírá přes diodu CD2 obvod pásmové propusti CF2. Při stisknutí mikrospínače TL1 (ŠP) se vývod překlopí, dioda CD2 se uzavře a plné napětí na kolektoru T3 zkratuje propust prostřednictvím diody CD1. Toto napětí přes spinaci tranzistor T1 také rozsvítí indikátor D3.

POMOCNÉ OBVODY

X - část funkčních přepínačů

Přepínání vlnových rozsahů obstarává bistabilní klopný obvod T3, T6, jehož počáteční stav

po zapnutí přijímače je určen napěťovým impulsem z členu R5, C1 v bázovém obvodu tranzistoru T3; tranzistor se tím otevře a napětí na kolektoru uzavřeného tranzistoru T6 otevře dvojici T5, T4 a zavede tak napájecí napětí z bodu Z14/2 do bodu Z14/3, tj. do všech částí pro příjem vkv - to znamená, že po zapnutí se přijímač automaticky zapíná na příjem vkv. Při stisknutí mikrospínače TL1 (SV) se obvod překlopí, uzavře se tranzistor T3, otevře se dvojice T2, T1 a napájecí napětí z bodu Z14/2 se zavede do bodu Z14/1, tj. do všech částí pro příjem sv. Podle zvoleného rozsahu přepne toto napájecí napětí také tranzistory UT1 - UT6 a rozsvítí indikační diodu D8 nebo D7.

Obvod AFC na vkv se zapíná nebo vypíná klopným obvodem T8, T10. V jeho základním stavu (určeném členem R14, C2) je tranzistor T10 uzavřen a kladné napětí na jeho kolektoru otvírá spínací tranzistor T9, který tak zkratuje vývod 2 integrovaného obvodu C1I01 a vyřazuje samočinné doladování. Stisknutím mikrospínače TL3 (AFC) se obvod překlopí, zkrat se přeruší a spínací tranzistor T7 rozsvítí indikační diodu D9.

Obvod potlačení šumu při ladění na vkv se ovládá klopným obvodem T12, T14. V základním stavu je obvod vývodu 15 integrovaného obvodu C1I01 zkratován tranzistorem T13. Po překlopení obvodu mikrospínačem TL4 (ŠUM) se zkrat přeruší a tranzistor T11 rozsvítí diodu D10.

Obvod nuceného monofonního provozu na vkv se ovládá klopným obvodem T16, T18. V základním stavu je tranzistor T16 otevřen a spínací tranzistory T15, T17 uzavřeny. Po překlopení obvodu mikrospínačem TL5 (MONO) zkratuje tranzistor T17 ovládací obvod, spojený s vývodem 8 integrovaného obvodu EI01, a tranzistor T15 rozsvítí diodu D11.

F1 - výstupní část

Při příjmu vkv se levý demodulovaný signál zavádí na zesilovací stupeň T1 a pravý signál na zesilovací stupeň T3; při příjmu sv se demodulovaný signál zavádí na dvojici emitorových sledovačů T2, T4 - vhodné bázové předpětí je odvozeno z napájecího napětí pro příslušnou část, proto je otevřena vždy jen ta dvojice tranzistorů, která odpovídá zapnutému rozsahu.

Zesílené signály jsou pak vedeny přes oddělovací členy do výstupní zásuvky R a přes odpory R1, R2 (tvořící spolu se vstupními odpory v magnetofonu dělič napětí) do zásuvky $\frac{OD}{OD}$.

Souběžně k oběma vedením je zapojen ještě umlčovací obvod z tranzistorů T5, T6, které reagují na kladné impulsy zavedené do jejich bázi. Délku a tvar impulsů upravuje budicí obvod z tranzistorů T7 - T9 (časovou konstantu umlčení určuje člen R27, C11), na jehož vstup (Δ) se zavádějí řídicí impulsy: Z části U (umlčení při přepínání předvoleb a plynulého ladění), z části C1 (potlačení šumu při ladění mezi stanicemi) a z obou větví napájecího napětí přes oddělovací členy R21, C7 a R22, C8 (umlčení při přepínání vlnových rozsahů).

Napájení ze sítě

Síťové napětí se přivádí přes doteky spínače ① a tavnou pojistku P02 na primární vinutí L1 síťového transformátoru.

Ze sekundárního vinutí L2 se napájí část M.

Ze sekundárního vinutí L3 se napájí přes tavnou pojistku P01 osvětlovací žárovka Ž1.

Ze sekundárního vinutí L4 se napájí přes pojistku P03 část N.

M - stabilizátor ladícího napětí

Střídavé napětí jištěné tavnou pojistikou MP01 se usměrňuje diodami D1 - D4 a po filtraci se zavádí na stabilizační soustavu D10, T2, která je zdrojem referenčního napětí pro hlavní stabilizátor - lineární monolitický integrovaný obvod I01 (vstupní vývody 7, 8). Tento obvod obsahuje ve své struktuře tepelně kompenzovaný vnitřní zdroj referenčního napětí, diferenciální zesilovač regulační odchylky, obvod omezování proudu a výkonový tranzistor; z jeho emitoru (6) se odebírá stabilizované ladící napětí U_{Lm} , jehož velikost ovlivňuje tyto obvody:

Celková hodnota napětí se nastavuje prvkem R7 zapojeným do vstupu zesilovače odchylky (2). Kondenzátor C6 kompenzuje zesilovač kmitočtově.

Nastavovací odpor R9 určuje nejmenší hodnotu napětí na rozsahu vkv. Při přepnutí přijímače

na rozsah sv se spinacim tranzistorem T1 tento prvek zkratuje.

Z vývodu 5 integrovaného obvodu C1I01 se zavádí řídící proud ze zesilovače AFC do druhého vstupu zesilovače odchylky (3). Vzniklé napětí, jehož největší amplitudu omezují diody D5, D6, se sčítá s vnitřním referenčním napětím (4) a ovlivňuje ladící napětí v závislosti na rozladění přijímače.

Ladicí napětí je tepelně kompenzováno diodami D7 - D9.

Obvod je chráněn samočinným omezováním proudu, které začne pracovat když napětí na odporu R5 (vývody 1, 10) dosáhne 0,65 V.

Ladicí napětí se dále upravuje v části U a používá se pak k ladění na obou rozsazích (části A a B).

N - stabilizátor napájecího napětí

Střídavé napětí se usměrňuje diodami D1 - D4 a po filtraci se stabilizuje integrovaným obvodem I01 (vstup 7, 8). Vzhledem k většimu odběru proudu je použit vnější výkonový tranzistor T4 s chladičem, pro nějž je vlastně stabilizované napětí z vývodu 6 napětí referenční. Z emitoru se pak odebírá stabilizované napětí, jehož hodnota 18 V se nastavuje prvkem R6, zapojeným opět společně s kmitočtovou kompenzací C2 do vstupu diferenciálního zesilovače. V obvodu proudového omezovače (vývody 1, -0) jsou zapojeny odpory R8, R9 a R11. Napětím 18 V se napájejí části S1, X, XI a druhý stabilizační obvod.

Základem tohoto obvodu je vnitřní referenční napětí integrovaného obvodu (vývod 4), zaváděné do série tranzistorů T3, T2 a T1 s chladičem. Získaným napětím, jehož velikost se nastavuje prvkem R2 na 15 V, se napájejí zbývající části přijímače buď přímo (část F1) nebo přes elektronický přepínač vlnových rozsahů.

SLAĐOVÁNÍ A MĚŘENÍ

Sláđování přijímačů vyšší jakosti je vždy poměrně složité a vyžaduje použití speciálních přístrojů. Při opravách však často stačí doladit nebo seřídit rozladěnou nebo vyměněnou část a zkontrolovat dosažené hodnoty.

Před sláđováním stáhněte ladící knoflík z hřídele, vyšroubujte naspodu dva šrouby přední masky, odejměte ji a vysuňte obě bočnice. Odejměte horní a spodní víko skříně po vyšroubování dvou šroubů a odstranění dvou plomb vzadu. Vyšroubujte čtyři šrouby horní desky, vykloňte ji a podepřete příslušnou podpěrou nebo postavte zesilovač na bok tak, aby obě desky i přípojky byly přístupné (viz obr. 2).

NAPÁJECÍ ČÁST

Měřicí přístroje

- a) Střídavý voltmetr
- b) Stejnosměrný elektronický voltmetr
- c) Stejnosměrný miliampérmetr

Stabilizátor napájecího napětí

Po zapnutí přijímače zkontrolujte střídavé napětí 21,5 V na vinutí L4 síťového transformátoru, přičemž na kondenzátoru NC7 má být stejnosměrné napětí 26 V. Potom naříďte prvkem NR6 napětí 18 V na kolektoru tranzistoru NT1 a prvkem NR2 napětí 15 V na emitoru téhož tranzistoru. Napětí na vývodech 2 a 4 integrovaného obvodu MI01 má být 7,2 V. Po přepnutí na středovlnný rozsah se uvedená napětí nesmějí změnit.

Stabilizátor ladícího napětí

Po zapnutí přijímače (rozsah VKV) zkontrolujte také střídavé napětí 27,5 V na vinutí L2

síťového transformátoru, přičemž na kondenzátoru MC2 má být stejnosměrné napětí 34 V. Pak napište prvkem MR7 napětí 27 V na vývodu 1 integrovaného obvodu I01. Napětí na vývodech 2 a 3 téhož obvodu mají být 7,2 V.

Provozní napětí a proudy

Kontrolujeme při nespolehlivé funkci některé části přijímače podle následujících tabulek.

C - vstupní a mezifrekvenční část pro sv

Tranzistor	U_E	U_B	U_C
T1	0,2 V	0,95 V	8,9 V
T2	11,1 V	10,2 V	0,2 V
T3	0,5 V	1,1 V	13,5 V
T4	0,0 V	0,6 V	3,0 V

Integrovaný obvod	1	2	3	4	5	6	7	8
	2 V	2 V	0,17 V	1,9 V	1,9 V	13,5 V	0,0 V	0,0 V
	I01	9	10	11	12	13	14	15
	0,35 V	0,3 V	1,6 V	1,6 V	1,6 V	11,1 V	11,1 V	11,1 V

C33 13,5 V

C1 - mezifrekvenční část pro vkv

Tranzistor	U_E	U_B	U_C
T1	3,1 V	3,8 V	13,4 V
T2	3,3 V	4,2 V	3,5 V

I01/5 7,1 V
I01/12 13,5 V
I01/15 3,0 V
R4/R11 14,8 V

E - stereofonní dekodér

Integrovaný obvod	2	3	4	5	14
	I01	2,9 V	4,5 V	11,3 V	11,3 V
					3 V

T2/C 0,6 V
C11 13,6 V

Celkový odběr napájecího proudu 10 - 15 mA a při rozsvíceném indikátoru CO 30 - 35 mA.

F - nízkofrekvenční pásmové propusti

T1/B, T2/B 0,6 V
T1/C, T2/C 3,7 V

Celkový odběr napájecího proudu 1,2 - 1,5 mA.

F1 - výstupní část

Tranzistor	U_E	U_B	U_C	Stav
T1, T3	4,9 V	5,5 V	10,0 V	VKV
	2,2 V	0,0 V	11,3 V	SV
T2, T4	1,4 V	0,0 V	10,0 V	VKV
	4,5 V	5,0 V	11,3 V	SV
T7	-	-	0,57 V	-
	-	-	0,06 V	umlčení
T8	-	0,57 V	0,02 V	-
	-	0,06 V	0,66 V	umlčení
T9	0,02 V	-	-	-
	0,66 V	-	-	umlčení

U - část ledění a předvolby

T2/C, 63/C, T7/C	27,0 V		
I01/1	27,0 V		
I02/2	0,0 V	73,5 MHz	
I02/2	3,5 V	87 MHz	

X - část funkčních přepínačů

Tranzistor	U_E	U_B	U_C	Stav
T1	0,0 V	-	15,0 V	VKV
	15,0 V	-	15,0 V	SV
T4	15,0 V	-	15,0 V	VKV
	0,0 V	-	15,0 V	SV
T3	-	-	0,1 V	VKV
	-	-	17,2 V	SV
T6	-	-	17,2 V	VKV
	-	-	0,1 V	SV
T8	-	-	0,1 V	-
	-	-	14,6 V	AFC
T10	-	-	14,6 V	-
	-	-	0,1 V	AFC
T12	-	-	0,1 V	-
	-	-	14,6 V	ŠUM
T14	-	-	14,6 V	-
	-	-	0,1 V	ŠUM
T16	-	-	0,1 V	-
	-	-	14,6 V	MONO
T18	-	-	14,6 V	-
	-	-	0,1 V	MONO

Napětí na klopných obvodech přepínačů AFC, ŠUM, MONO a ŠP nesmějí být ovlivněna volbou vlnového rozsahu.

Z14	1	2	3	5
Z24	4	1	2	3
VKV	0,0 V	15,0 V	15,0 V	18,0 V
SV	15,0 V	15,0 V	0,0 V	18,0 V

X1 - část přepínání šířky pásmo pro sv

T2/C	15,5 V	-
T3/C	0,1 V	
T2/C	0,1 V	ŠP
T3/C	13,9 V	
R3/R7	18,0 V	

Povolená napětí a proudy na vinutích síťového transformátoru

L1	~ 220 V	0,1 A
L2	~ 27,5 V	0,06 A
L3	~ 12,0 V	0,2 A
L4	~ 21,5 V	0,7 A

ČÁST PRO PŘÍJEM VKV

Měřicí přístroje

- a) Rozmítací pro 10,7 MHz rozladitelný v rozsahu ± 1 MHz. Stupňovitá i plynulá regulace výstupního napětí. Výstupní impedance 75Ω .
- b) Osciloskop.
- c) Značkovací generátor k rozmítaci.
- d) Zkušební vysílač signálu 10,7 MHz rozladitelný v rozsahu ± 1 MHz. Regulace výstupního napětí cejchovaným děličem v rozsahu $10 \mu\text{V} - 50 \text{ mV}$. Výstupní impedance 75Ω . Možnost využití jako značkovací generátor k rozmítaci. Vypínatelná modulace 1 kHz se zdvihem 40 kHz a 19 kHz se zdvihem 4,5 kHz. Přepinatelný společný výstup s rozmítacem.
- e) Zkušební vysílač pro vkv (65,5 – 104,5 MHz). Regulace výstupního napětí cejchovaným děličem v rozsahu $0,25 \mu\text{V} - 0,5 \text{ mV}/75 \Omega$ nebo $0,5 \mu\text{V} - 1 \text{ mV}/300 \Omega$. Modulace kmitočtem 1 kHz se zdvihem 40 kHz a kmitočtem 19 kHz se zdvihem 4,5 kHz.
- f) Nízkofrekvenční generátor (1 – 114 kHz), výstupní signál 500 mV, výstupní odporník menší než $5 \text{ k}\Omega$.
- g) Nízkofrekvenční milivoltmetr se základní citlivostí 1 mV, ochranou proti přetížení a s vypínatelnými zádržemi pro 19 a 38 kHz při útlumu alespoň 30 dB. Dva přístroje nebo jeden přepinatelný.
- h) Generátor zakódovaného stereofonního signálu.
- i) Precízny měřič kmitočtu (čítač).
- j) Stejnosměrný elektronický voltmetr.
- k) Stejnosměrný miliampérmetr.


Mezifrekvenční zesilovač

Zkontrolujte napájecí napětí částí C1, E a F. Rozpojte přepínací spojky MB1 a MB2 a připojte vstup osciloskopu přes oddělovací kondenzátor na vývod MB2 spojený s odporem C1R21. Naříďte výstupní signál z rozmítacího na $0,5 \text{ mV}$ a připojte jeho výstup na vývod MB1 spojený s C1R2. Spínač ŠUM

není zapnut. Naříďte jádrem cívky C1L1 kmitočtového demodulátoru souměrnou křivku podle obr. 3. Střed křivky odpovídá rezonanci propustí C1F1, C1F2. Při rozložování na jednu i druhou stranu se musí křivka na příslušnou stranu zkreslovat.

Výstupní napětí

Nahradte osciloskop nf milivoltmetrem a nahradte rozmítač zkušebním vysílačem signálu 10,7 MHz s výstupním napětím 5 mV, modulací 1 kHz, zdvih 40 kHz. Doloďte generátor na největší výstupní napětí a jemným laděním cívky C1L1 doloďte největší výchylku milivoltmetru. Výstupní napětí má být větší než 165 mV.

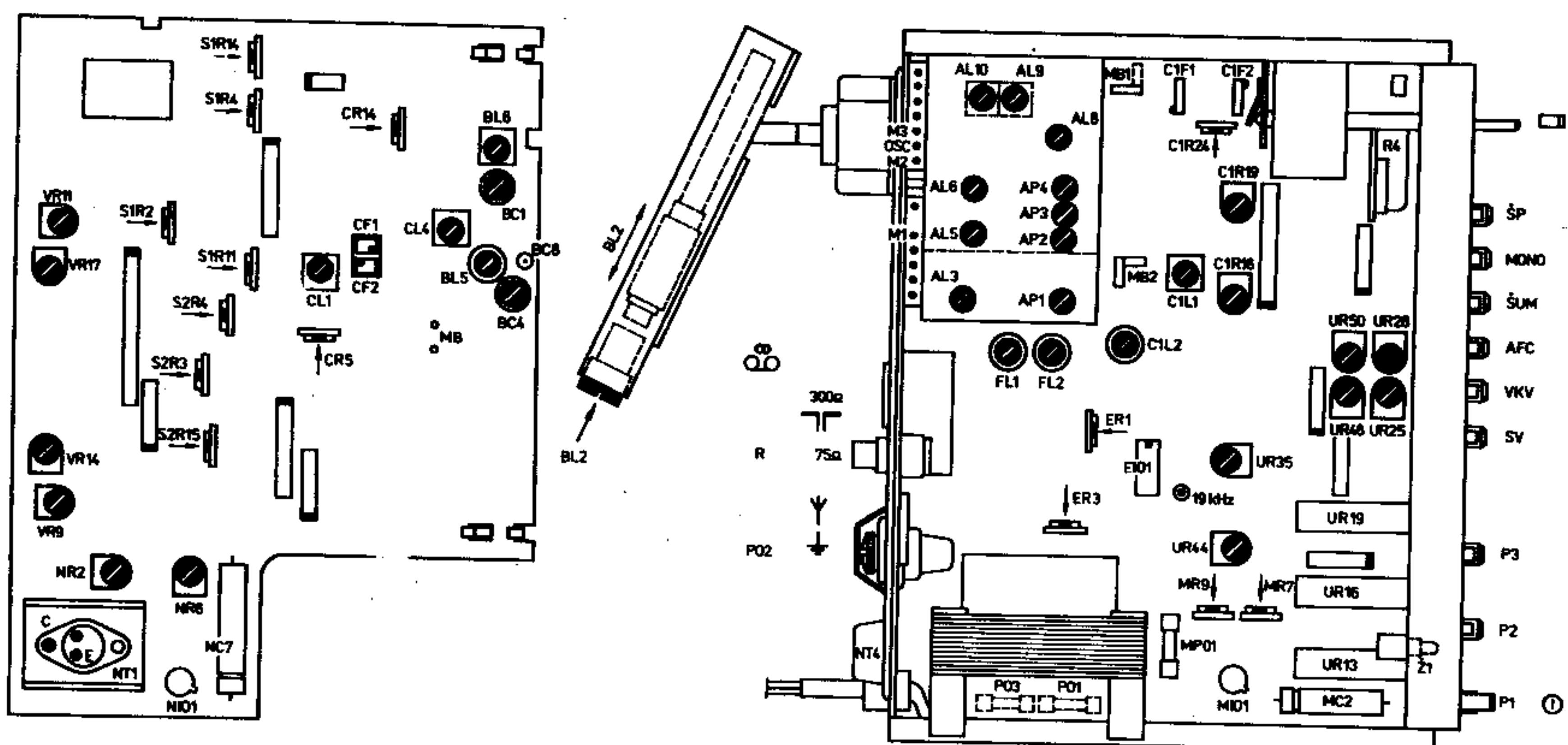

Obr. 2. Sladovací prvky

Samočinné potlačení šumu

Zkušební vysílač a milivoltmetr zůstávají zapojeny. Zapněte spínač ŠUM a snižte úroveň signálu na $250 \mu\text{V}$. Nařídte nastavovací odpor C1R19 tak, aby výstupní napětí kleslo na nulu, a potom jím otáčejte v opačném směru, až signál znova naskočí.

Mezifrekvenční propust vstupní části

Zasuňte přepínací spojku MB1. Připojte osciloskop přes kondenzátor do bodu MB2 a rozmitač po připojení do bodu M2 doloďte na rezonanci keramických pásmových propustí. Nařídte jádry cívek AL9, AL10 souměrnou křivku na osciloskopu.

Absolutní citlivost

Připojte nf milivoltmetr do bodu MB2, na vstup přijímače připojte zkušební vysílač s výstupním signálem 87 MHz, modulace 1 kHz, zdvih 40 kHz, napětí 1 mV a nalaďte přijímač na zavedený signál. Poznamenejte si údaj milivoltmetru, snižte budící napětí na $1,5 \mu\text{V}$ a nařídte prvkem C1R24 výstupní napětí o 3 dB nižší než byl původní stav.

Nízkofrekvenční pásmové průvody

Připojte nf milivoltmetry do výstupní zásuvky R a zavedte z nf generátoru přes oddělovací kondenzátor signál 19 kHz/200 mV na kondenzátor FC1 a jádrem cívky FL1 nařídte největší výchylku milivoltmetru na výstupu levého kanálu. Obdobně zavedte signál na FC2 a nařídte největší výchylku milivoltmetru jádrem cívky FL2 pravého kanálu.

Při stejném zapojení přístrojů zkонтrolujte, zda kmitočtová charakteristika v rozsahu 30 - 14 000 Hz nepřekračuje pásmo ± 1 dB a zda je na kmitočtech 19 kHz a 38 kHz signál potlačen alespoň o 25 dB. Nakonec ještě zkонтrolujte, zda je zisk této části na 1 kHz větší než 10 dB; při vstupním signálu 200 mV má být výstupní napětí alespoň 700 mV.

Stereofonní dekodér

Oba milivoltmetry zůstávají zapojeny. Připojte nf výstup stereofonního generátoru na rozpojenou spojku MB2 a na vývod 19 kHz integrovaného obvodu EI01 připojte čítač. Vypněte pilotní signál a naříďte signál z generátoru na 1 kHz/200 mV. Nastavte prvkem ER1 na čítači kmitočet 19 kHz ± 10 Hz. Potom zapněte pilotní signál a indikátor **OO** se rozsvítí; při zapnutí mikrospínače MONO zhasne a při vypnutí se opět rozsvítí.

Odpojte stereofonní generátor a zapněte místo něho nf generátor naladěný na 114 kHz s úrovní signálu 200 - 300 mV. Naříďte jádrem cívky C1L2 nejmenší výchylku výstupních měřičů. Odpojte nf generátor a zapojte spojku MB2 na své místo.

Souběh ladění vstupní části se stupnicí


Vstupní část pro vkv se dodává již z výroby předladěná, takže stačí nastavit její souběh se stupnicí podle následující tabulky. Sladění všech prvků vstupní části, které je nutné po výměně některého důležitého dílu, popisujeme podrobně v závěru této kapitoly.

Oba milivoltmetry zůstávají zapojeny. Stupnicový ukazovatel se má krýt s nulovou značkou na levém okraji stupnice, je-li ladění přijímače nařízeno na levý doraz.

Postup	Zkušební vysílač		Sladovaný přijímač		Výchylka výstupního měřiče
	připojení	signál*	stupnicový ukazovatel	sladovací prvek	
1	na přípojku pro dipól	104,5 MHz	na pravý doraz	MR9	max.
2 6		87,0 MHz	na značku 87	UR28	
3 7		87,0 MHz	na značku 73,5	UR35	překlopení
4 8		73,5 MHz		UR44	max.
5 9		65,5 MHz	na levý doraz	UR50	

* Kmitočtová modulace 1 kHz, zdvih 40 kHz, signál 50 mV na impedanci 300Ω .

Při přeladování z kmitočtu 73,5 MHz na 87 MHz musí nastat skoková změna napětí U_L z asi 7 až 8,5 V na asi 11 až 12 V; jinak má být průběh ladicího napětí plynulý v celém rozsahu. Jedna ze tří předvoleb se zapne příslušným mikrospínačem a ladí se příslušným knoflíkem po jeho povytažení. Přitom se rozsvítí příslušná indikační dioda. Největší dolní mezní kmitočty obou pásem u předvoleb mohou být 65,6 MHz a 87,5 MHz.

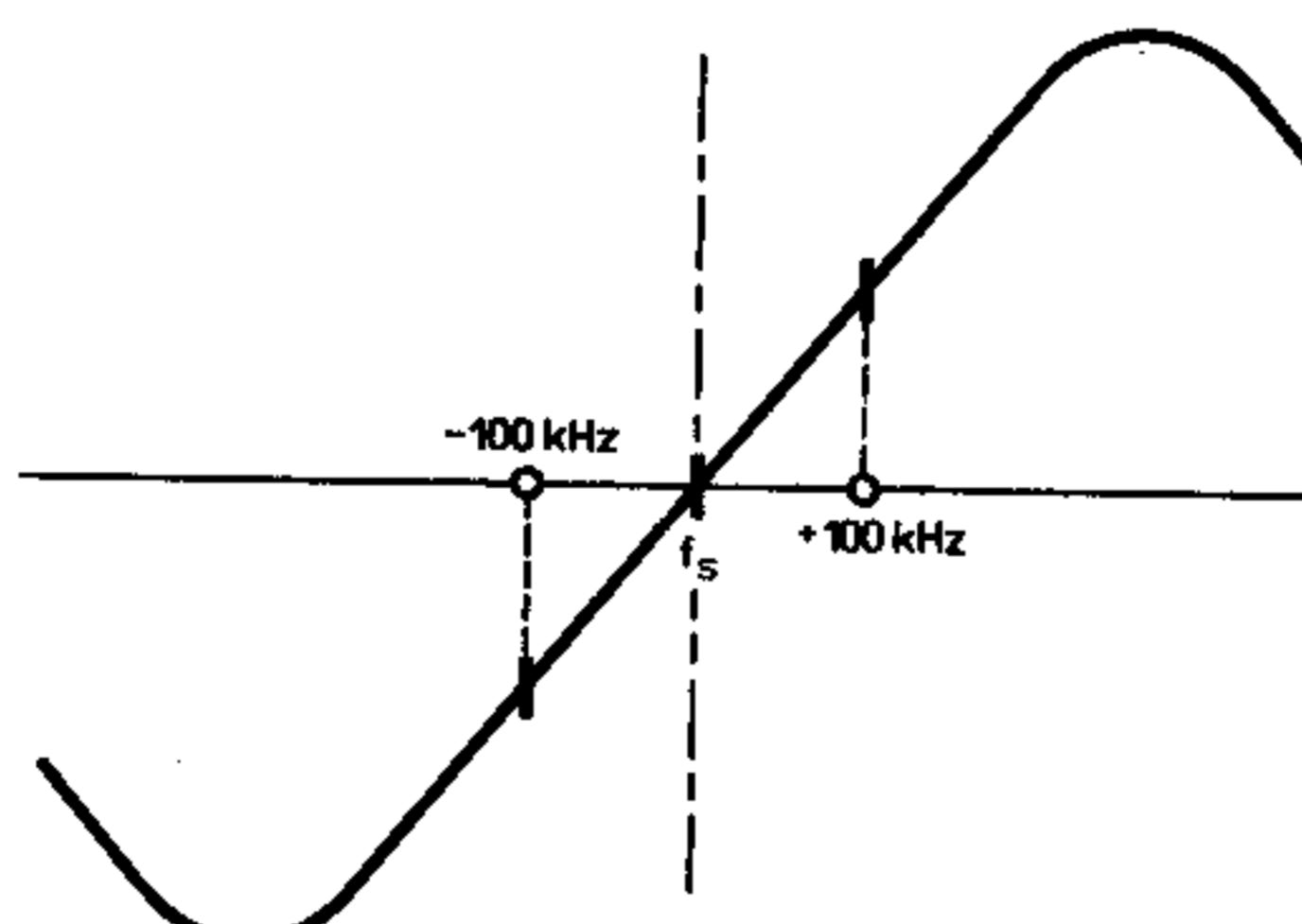

f_s ODPOVÍDÁ REZONANČNÍMU KMITOČTU PROPUSTÍ C1F1, C1F2

Obr. 3. Křivka kmitočtového detektora

Při přepínání předvoleb nebo plynulého ladění (dotečem ladícího knoflíku) musí zaniknout šum asi na 0,5 až 1 s. Totéž platí pro přepínání vlnových rozsahů.

Při zapnutí přijímače se musí přednostně zapnout vkv a předvolba P1 včetně rozsvícení odpovídajících indikátorů. Přitom se na vývodu 6 integrovaného obvodu UI01 má naměřit napětí asi 25 V, které se po zapnutí jiné předvolby zmenší asi na 0,6 V.

Samočinné doložování

Oba milivoltmetry zůstávají zapojeny. Zavedte ze zkušebního vysílače na vstup přijímače signál 99 MHz, modulace 1 kHz, zdvih 40 kHz, úroveň odpovídající absolutní citlivosti a nalaďte přijímač na největší výchylku milivoltmetrů. Zvětšte úroveň signálu na 50 μ V a změřte ss voltmetrem napětí na vývodu 5 integrovaného obvodu C1I01. Potom zapněte spínač AFC, vyčkejte 5 až 6 s, až se uvede automatika do činnosti, a ověřte si, že se napětí na vývodu 3 nezměnilo. Pokud by bylo odlišné, je třeba je na tuto hodnotu nastavit jádrem cívky C1L1.

Přepněte modulaci signálu na 19 kHz, zdvih 4,5 kHz, úroveň 50 μ V. Žádný mikrospínač není zapnut, takže indikátor ∞ svítí. Rozladěte přijímač tak, až indikátor zhasne; po zapnutí spínače AFC se musí opět rozsvítit.

Přeslechy mezi kanály

Připojte milivoltmetr přes zádržce pro 19 a 38 kHz na výstup R pro levý kanál. Připojte výstup stereofonního generátoru na vstup přijímače a zavedte signál 99 MHz s modulací 1 kHz jen v levém kanálu a s úrovni signálu 0,5 mV/75 Ω (nebo 1 mV/300 Ω). Změřte výstupní napětí a přepněte modulaci na pravý kanál; potom nastavte prvkem ER3 nejmenší výchylku milivoltmetru na levém kanálu. Odstup mezi oběma signály má být větší než 30 dB.

Připojte milivoltmetr do pravého kanálu a zkontrolujte obdobně přeslech z levého kanálu. Případné rozdíly mezi oběma přeslechy vyrovnejte jemným nařízením prvku ER3.

Nakonec zapněte modulaci L = P s celkovým zdvihem 75 kHz a změřte obě výstupní napětí; nesmějí se lišit o více než 3 dB a kanály nesmějí být přehozené (levý kanál je vyveden na zděři 3 a pravý na 5).

Práh šumu

Připojte opět oba milivoltmetry bez zádrží na výstupy obou kanálů (R). Ze zkušebního vysílače zavedte signál 99 MHz a nalaďte na něj přijímač plynulým laděním. Zapněte spínač ŠUM; při úrovni signálu asi 1 μ V klesne výstupní signál na nulu. Nyní postupně zvyšujte velikost signálu, až při úrovni 3,5 μ V/75 Ω (nebo 7 μ V/300 Ω) se na výstupních voltmetrech objeví skokem plné napětí. Je-li prahová úroveň jiná, opravte ji prvkem C1R19.

Práh stereofonního příjmu

Zapojení přístrojů se nemění. Přepněte modulaci na 19 kHz, zdvih 4,5 kHz. Spínač ŠUM je vypnut. Při postupném zvyšování úrovně signálu od 1 μ V se asi při hodnotě 7,5 μ V/75 Ω (nebo 15 μ V/300 Ω) rozsvítí indikátor ∞ . Prahovou úroveň můžete opravit prvkem C1R16.

Zvyšte úroveň signálu na 50 μ V a zapněte spínač MONO; indikátor musí zhasnout.

Výstupní napětí

Zapojení přístrojů se nemění. Signál 99 MHz ze zkušebního vysílače je modulován 1 kHz, zdvih 40 kHz, úroveň 50 μ V; výstupní signály na obou milivoltmetrech mají být větší než 0,5 V. Zkontrolujte ještě absolutní citlivost přijímače tak, že budete plynule zmenšovat vstupní signál, až výstupní napětí poklesne o 3 dB; velikost vstupního signálu má být menší než 2,5 μ V/75 Ω (nebo 5 μ V/300 Ω).

Přepojte oba nf milivoltmetry na výstup pro magnetofon a zapojte na vstup stereofonní generátor. Při jeho signálu s úrovni 50 μ V a s modulací L = P, zdvih 40 kHz, má být výstupní signál alespoň 0,5 V na obou kanálech.

Indikátor vyladění

Připojte ss elektronický voltmetr na vývod 4 zásuvky Z22 a naříďte běžec nastavitelného odporu S2R15 na levý doraz (zem). Ze zkušebního vysílače zavedte na vstup přijímače signál 100 MHz s modulací 1 kHz, zdvih 40 kHz, úroveň 1 mV. Naladte přijímač na zavedený signál a stiskněte spínač AFC.


Rozlădte přijímač doleva tak, aby voltmetr ukazoval -0,3 V, a naříďte prvkem S2R4 rozsvícení levé diody indikátoru.

Rozlădte přijímač doprava, až dosáhnete napětí +0,3 V, a naříďte prvkem S2R3 rozsvícení pravé diody. Oba uvedené postupy zopakujte.

Naladte přijímač na zavedený signál, takže svítí střední dioda. Snižte úroveň signálu na 5 μ V a naříďte prvkem S2R15 rozsvícení obou krajních diod. Voltmetr odpojte.

Indikátor síly pole (pro oba rozsahy)

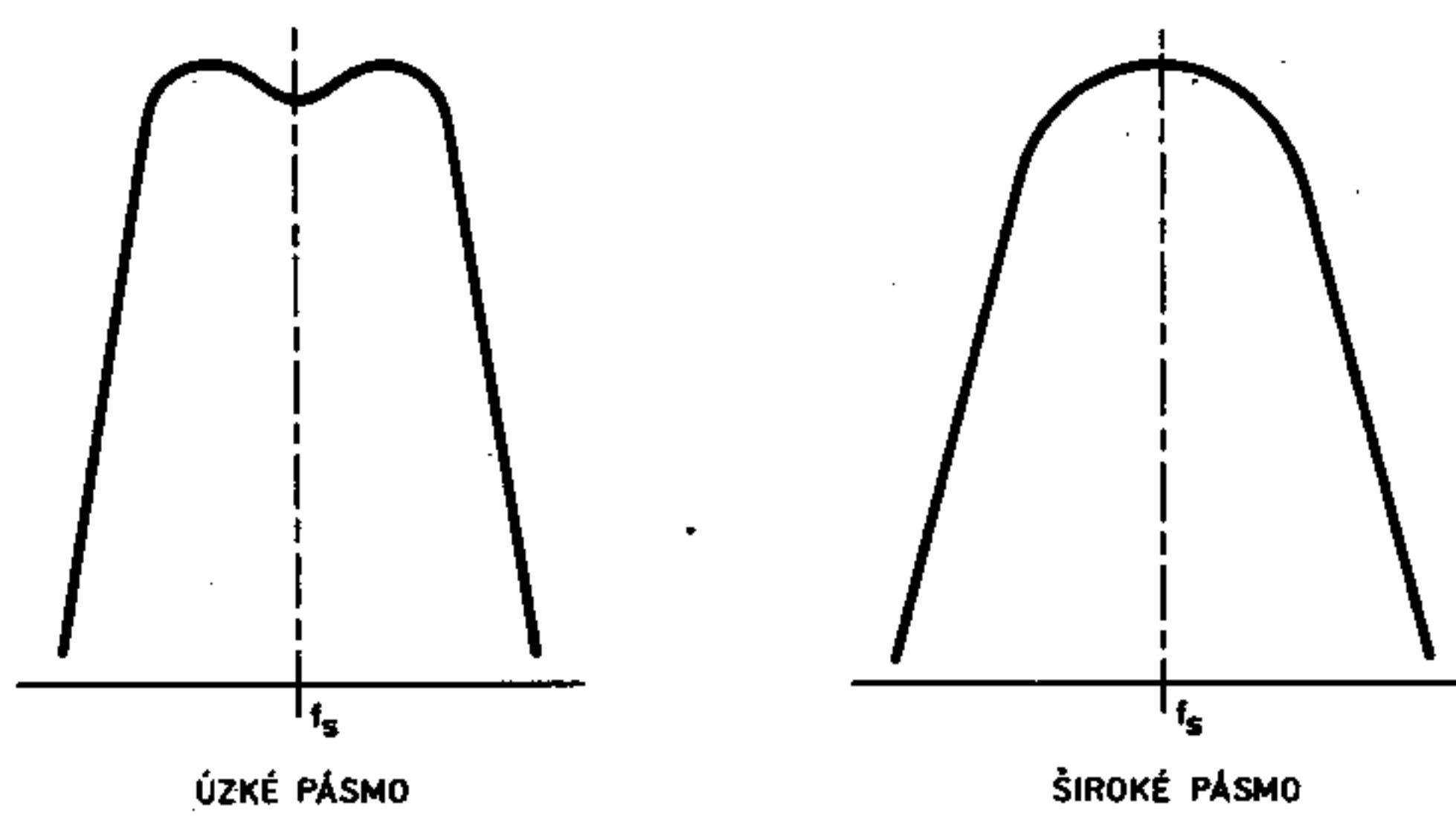Naříďte běžec prvku S1R11 do středu dráhy a běžec S1R14 do levé krajní polohy (kolektor S1T3 zkratován). Ze zkušebního vysílače zavedte na vstup přijímače signál 100 MHz s modulací 1 kHz, zdvih 40 kHz, úroveň 3 μ V. Naladte přijímač na zavedený signál a naříďte prvkem S1R2 rozsvícení první diody.



f_s ODPOVÍDÁ REZONANČNÍMU KMITOČTU PROPUSTÍ CF1, CF2

Obr. 4. Mezifrekvenční křivky pro sv

Zvětšte úroveň signálu na 1 mV a naříďte prvkem S1R11 rozsvícení všech zbývajících čtyř diod. Oba postupy zopakujte.

Naříďte běžec prvku S1R14 do střední polohy, přepněte přijímač na střední vlny a ze zkušebního vysílače zavedte na vstup pro sv signál 1,5 MHz, amplitudově modulovaný kmitočtem 1 kHz na 30 %, úroveň 30 μ V. Naladte přijímač na zavedený signál a naříďte prvkem S1R4 rozsvícení první diody a po zvětšení úrovně signálu na 1 mV naříďte prvkem S1R14 rozsvícení všech diod. Také toto nastavení zopakujte a odpojte všechny přístroje.

Indikátor naladěného kmitočtu

Naříďte běžec prvku VR9 do levé a VR11 do pravé krajní polohy. Přijímač je přepnut na vkv.

Naladte přijímač na kmitočet 66 MHz a naříďte prvkem VR14 rozsvícení první diody.

Naladte přijímač na 72 MHz a prvkem VR9 naříďte rozsvícení čtvrté diody. Nastavení obou prvků zopakujte.

Při naladění přijímače na 88 MHz naříďte prvkem VR17 rozsvícení páté diody a při kmitočtu 100 MHz naříďte prvkem VR11 rozsvícení osmé diody. Postup zopakujte.

ČÁST PRO PŘÍJEM SV

Měřicí přístroje

- a) Rozmítáč pro 455 kHz s osciloskopem.
- b) Zkušební vysílač pro sv s umělou anténou.
- c) Nízkofrekvenční milivoltmetr s rozsahem 0,01 - 1 V.
- d) Stejnosměrný elektronický voltmetr s rozsahem 0 - 30 V.

Mezifrekvenční zesilovač

Nařídte prvky CR5 a CR14 do střední polohy a jádro cívky BL6 (mf odladovač) vyšroubuje do horní polohy.

Připojte rozmítáč, naladěný na 455 kHz, přes umělou anténu na vstup přijímače a osciloskop rozmítáče do výstupní zásuvky R. Nařídte ladění přijímače na pravý doraz a stiskněte mikrospínače SV a ŠP. Dolaďte rozmítáč přesně na rezonanci keramických propustí CF1, CF2 a při dostatečném vstupním signálu nařídte jádrem cívky CL4 největší výšku křivky. Při vypnutém spínači ŠP dolaďte jádrem cívky CL1 tak, abyste dosáhli obou tvaru křivky podle obr. 4.

Potom nařídte jádrem cívky BL6 nejmenší velikost křivky na obrazovce.

Nakonec přeladěte přijímač na 600 kHz a zkontrolujte tvar křivky, případně ji poopravte.

Samočinné řízení citlivosti

Připojte nf milivoltmetr do výstupní zásuvky R a zavedte ze zkušebního vysílače přes umělou anténu na vstup přijímače signál 550 kHz/50 mV modulovaný kmitočtem 1 kHz na 30 %. Nařídte běžec prvku CR5 do střední polohy a potom jím otáčejte až do okamžiku, kdy stoupající výstupní napětí začne klesat. Tím je avc nastavené.

Vstup a oscilátor

Stupnicový ukazovatel se má krýt s nulovou značkou na levém okraji stupnice, je-li ladění nařízeno na levý doraz. Připojte ss elektronický voltmetr souběžně ke kondenzátoru BC8. Nalaďte přijímač na pravý doraz a prvkem MR7 nařídte na voltmetru 27 V. Podobně při ladění na levém dorazu nařídte prvkem UR48 napětí 1 V. Postup zopakujte a potom sladujte oscilátorové a vstupní obvody podle následující tabulky.

Postup	Zkušební vysílač		Sladovaný přijímač		Výchylka výstupního měřidla
	připojení	signál ⁿ	stupnicový ukazovatel	sladovací prvek	
1	přes umělou anténu na anténní přípojkou	550 kHz	na značku 550	BL5, BL2 ^{mm}	max.
2		1500 kHz	na značku 1500	BC4, BC1	
3		1000 kHz	na značku 1000	UR25	

ⁿ Amplitudová modulace 1 kHz/30 %.

^{mm} Nf milivoltmetr připojen do výstupní zásuvky R.

^{mm} Ladi se posouváním cívky po feritové tyči, tj. držák antény je při sladování otevřen a dolaďovací jádro vytočeno od spodního dorazu asi o dva závity. Po sladování zajistěte cívku molitanovým páskem, držák uzavřete a je-li třeba, dolaďte ještě obvod dolaďovacím jádrem.

Po sladění zkontrolujte hraniční kmitočty, případně je opravte prvky BL5 nebo BC4 na 510 a 1610 kHz.

Výstupní napětí


Zapojení přístrojů se nemění. Signál 550 kHz je modulován kmitočtem 1 kHz na 30 %. Nařídte prvkem CR14 výstupní napětí 0,3 V.

Zajištění sladovacích prvků

Jádra všech sladovaných cívek zajistěte voskem a nastavovací odpory nitrolakem tak, aby se

neznečistila odporová dráha.

VSTUPNÍ ČÁST PRO VKV 1PN 051 29

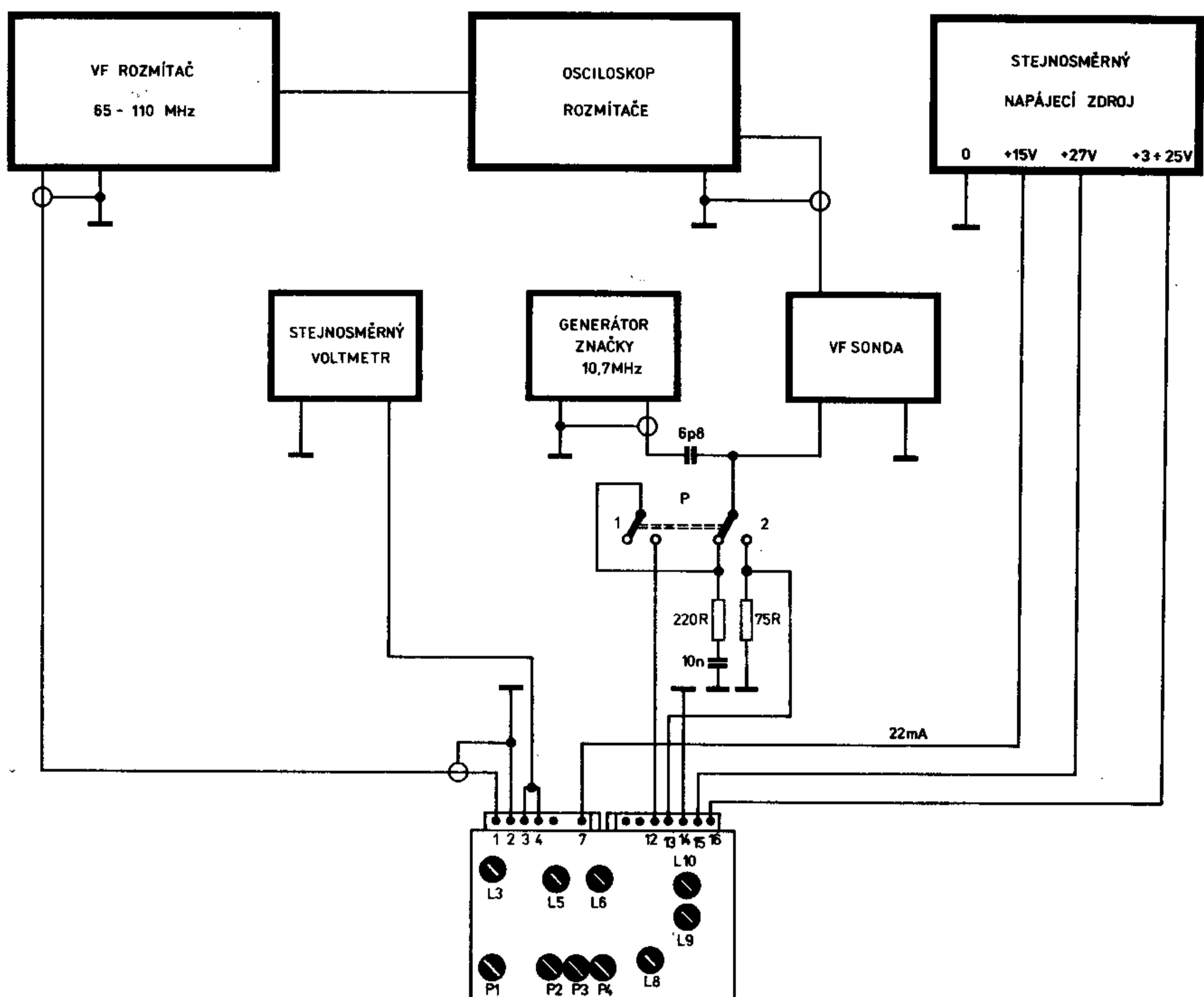

Obr. 5. Zapojení vstupní části pro vkv při předladování

Vstupní část se jako náhradní díl dodává vždy předladěná, takže stačí po zasunutí do přijímače dokončit souběh jejího ladění se stupnicí (viz str. 16). Pro případ většího zásahu do vstupní části, a tedy i jejího rozladění, uvádíme postup předladění tak, jak se provádí při výrobě.

Pracoviště je sestaveno podle obr. 5. K dosažení správných výsledků je třeba, aby kapacita rozpojeného spínače P byla zanedbatelná ve srovnání s rezonanční kapacitou 56 pF na vývodu 13 a montážní kapacita vývodu 12 se má blížit odpovídající kapacitě přívodu v přijímači. Z generátoru značky se zavádí přes oddělovací kondenzátor signál 10,7 MHz/100 mV, jímž se vytváří zázněj s oscilátorovým signálem, zobrazovaný jako značka na rezonančních křivkách. Stejnospěrný elektronický voltmetr má mít impedanci 10 MΩ.

Vstupní část má při předladování nasazeny oba kryty a její nastavovací odpory P1 - P4 můžno natočit na levý doraz. Odběr napájecího proudu má být 18 - 26 mA.


Vstup a oscilátor

1. Přepněte přepínač P do polohy 1, nastavte ladící napětí na 25 V (vývod 16), naladěte rozmitač na 104,5 MHz; velikostí a zdvihem signálu upravte na stínítku osciloskopu zřetelnou rezonanční křivku vf obvodů. Jádrem cívky L8 posuňte záznějovou značku na značku 104,5 MHz (viz obr.6).


2. Naladěte vrchol křivky na značku jádrem cívky L5 a potom naladěte jádry cívek L5 a L6 co nejvyšší křivku při současném zmenšování vstupního signálu (obr. 7). Při rozložování cívky L6 se má křivka souměrně převalovat podle záznějové značky (obr. 8).
3. Nařídte ladící napětí na 3 V a naladěte rozmítáč na 65,5 MHz; upravte velikost signálu tak, aby rezonanční křivka byla opět zřetelná. Nastavovacím odporem P4 posuňte záznějovou značku na značku 65,5 MHz (obr. 6).
4. Naladěte vrchol křivky na značku a co nejvyšší křivku prvky P2 a P3 za současného zmenšování vstupního signálu (obr. 7). Při otáčení běžce prvku P3 kolem správné polohy se má křivka opět souměrně převalovat podle obr. 8.

Souběh


Při postupném přeladování rozmítáče a odpovídající plynulé změně ladícího napětí nesmí záznějová značka v pásmech 66,5 - 73 MHz a 87 - 104,5 MHz klesnout o více než 2 dB pod vrchol křivky (obr. 9). V případě většího nescuběhu opravte naladění na kmitočtu 96 MHz podle odst. 2 anebo na kmitočtu 69 MHz podle odst. 4.

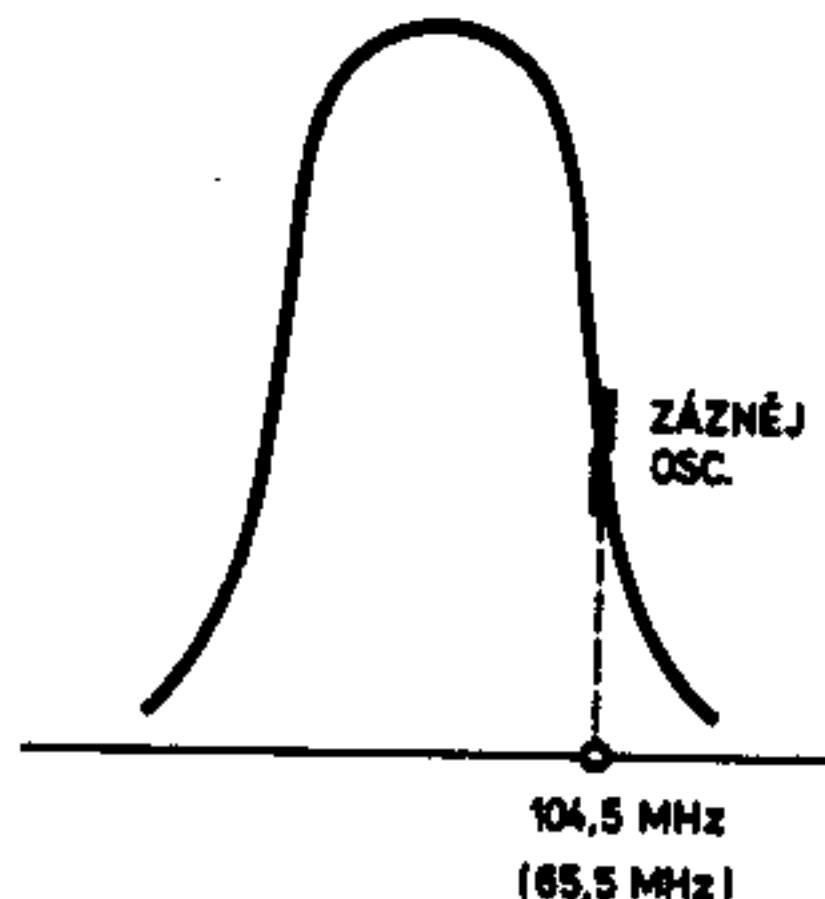


OBR. 6

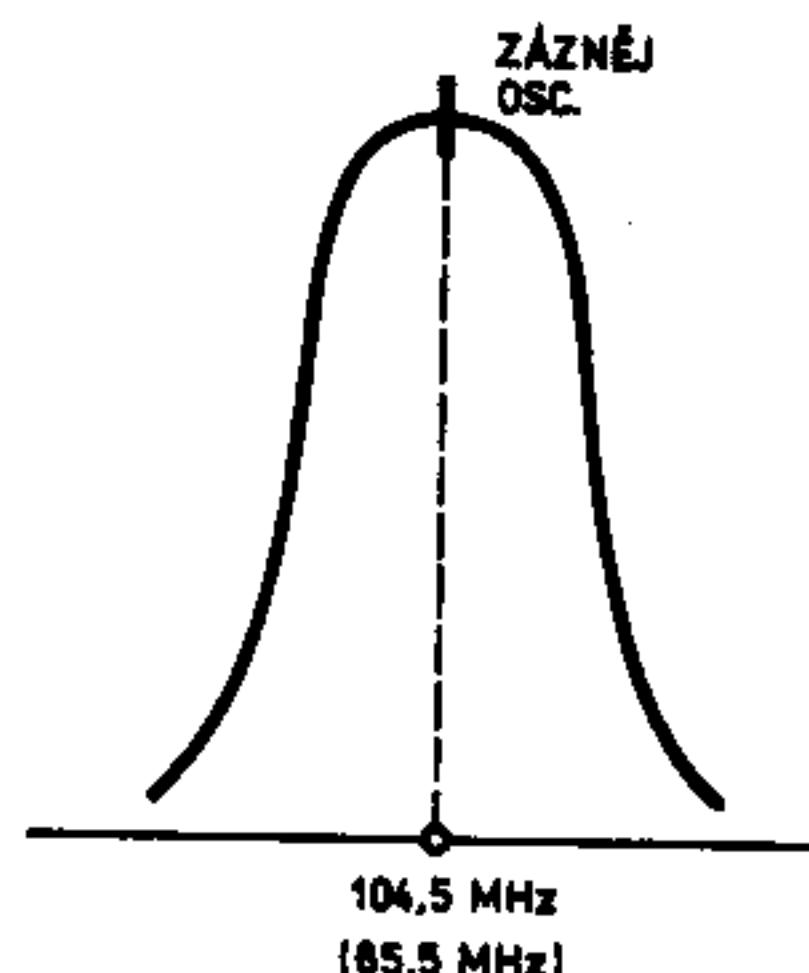


OBR. 7

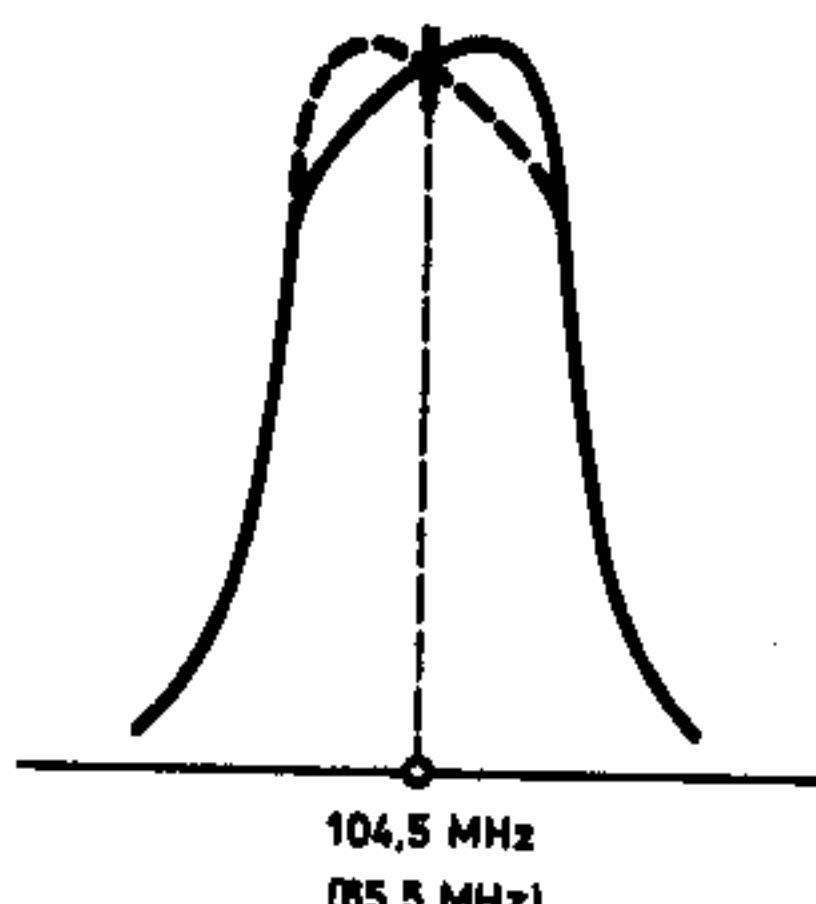

OBR. 8

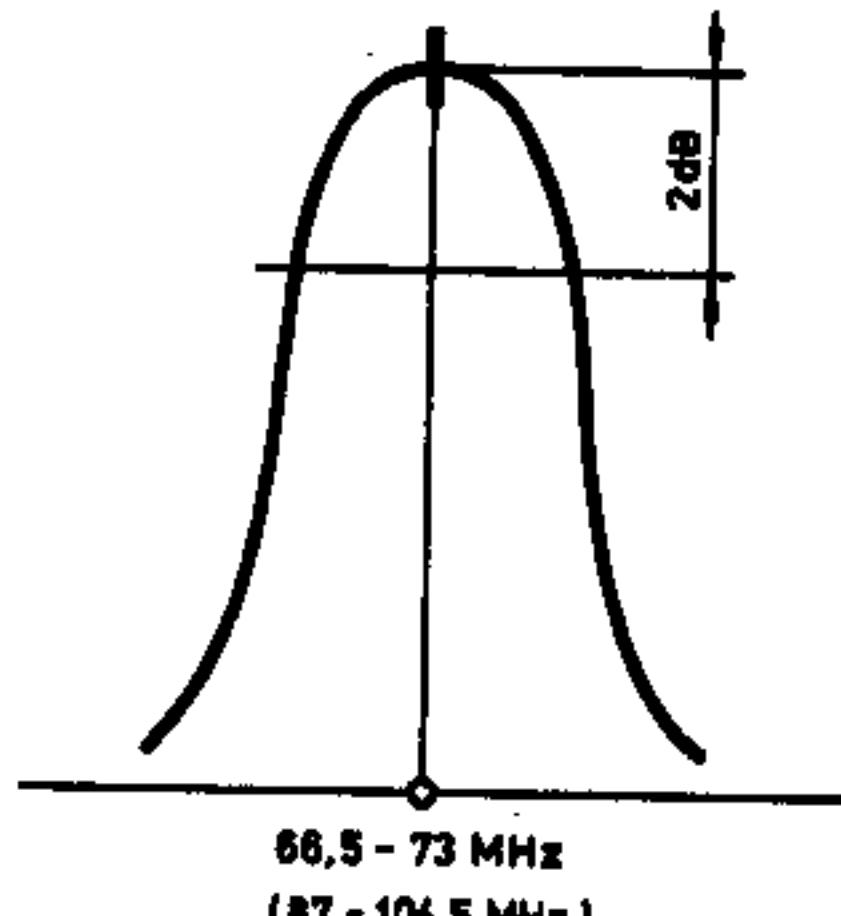

OBR. 9

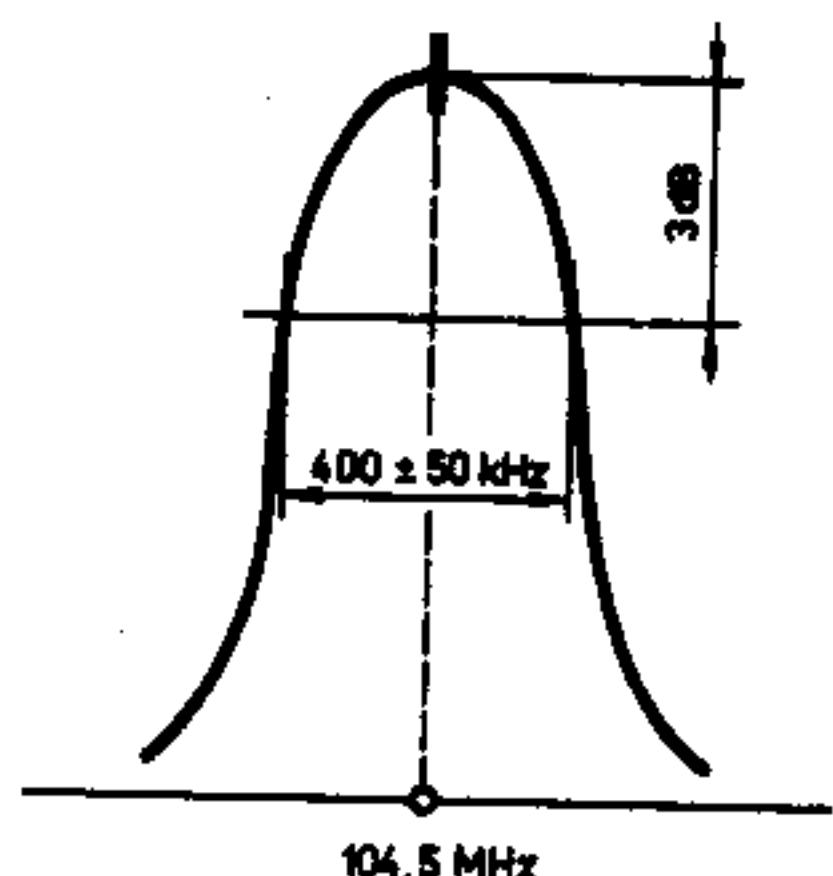

OBR. 10

Mf pásmová propust

Přepněte přepínač P do polohy 2, nalaďte rozmítáč na 104,5 MHz a vstupní část ladicím napětím na zavedený signál, takže se na obrazovce objeví křivka se záznějovou značkou. Upravte jádry cívek L9 a L10 křivku souměrně kolem značky, přičemž toleranční pole šířky pásma má odpovídat obr. 10.

Samočinné řízení citlivosti

Zvyšujte postupně úroveň signálu z 0,16 mV na 100 mV; tvar křivky a její velikost se přitom nemá měnit a napětí měřené ss voltmetrem se má zmenšovat asi ze 6,5 na 2 V.

Výkonový zisk

Kontroluje se v obou pásmech. Při signálu 0,16 mV z rozmítáče a citlivosti osciloskopu se sondou asi 15 mV na celou výšku stínítka odpovídá nejmenšímu zisku křivka s amplitudou 8 mV.

POKYNY K OPRAVÁM

Otvírání skříně

Stáhněte ladící knoflík z hřídele, vyšroubujte naspodu dva šrouby přední masky, odejměte ji a vysuňte potom dopředu i obě bočnice. Odejměte horní a spodní víko skříně po vyšroubování dvou šroubů a odstranění dvou plomb vzadu. Horní deska s plošnými spoji je upevněna čtyřmi šrouby; lze ji vyklopit a podepřít ve svislé poloze podpěrou z příslušenství. Přijímač lze též postavit na bok, takže jsou pak obě desky přístupné z obou stran.

Části přijímače

Horní desku lze vyvleknout ze závěsu v základní poloze nadzvihnutím její zadní části a vymout po vysunutí šesti zásuvek a odpájení šestnácti přívodů z této desky.

Spodní deska s plošnými spoji je upevněna čtyřmi šrouby a propojena s ostatními částmi šesti zásuvkami a dále jedenácti připájenými přívody. Před vyjmutím je třeba stáhnout tři knoflíky předvolby, případně i plastické prodlužovací hřídele nasazené na hřidelích potenciometrů.

Propojovací zásuvky jsou jedno až desetipólové s výstupkem, který spolu s otvorem v desce umožnuje zasunutí jen jediným způsobem.

Deska s mikrospínači je upevněna třemi šrouby zepředu na nosníku ovládacích prvků a propojena sedmi zásuvkami, dvěma dalšími přívody a dotykovým pérem k ladícímu knoflíku. Před vyjmutím je třeba stáhnout tři knoflíky předvolby z prodlužovacích hřidelů. Pod deskou je vložena oddělovací podložka s nalepenými distančními sloupky.

Mikrospínač je připájen na desku dvěma vývody pevných dotelek. Hmatník spolu s nosníkem, na nějž je upevněn přihnutím dvou jazyčků, lze odejmout opatrným vyhnutím obou delších stěn pouzdra nožem nebo ostrým šroubovákem. Pod nosníkem jsou složeny dva pružné doteky, jejichž zubovité výřezy do sebe zapadají (viz obr. 11). Při správné funkci je zdvih hmatníku 1 mm.


Deska s indikátory je upevněna dvěma šrouby ze zadu na nosníku ovládacích prvků a propojena třemi zásuvkami. Zapojení světelých diod a kóty jejich přesného rozmístění jsou na obr. 14 a 15.

Soustava anténních zásuvek a symetrikačního členu pro vkv je upevněna na zadní stěně dvěma šrouby; po jejich vyšroubování lze stínici kryt soustavy odejmout pouhým sesunutím.

Vstupní část pro vkv je vyjmíatelná; svými dvěma zásuvkami na boku je zasunuta do třinácti kolíků ve spodní desce a zajištěna na protějším boku plastickou příchytkou, díl 86. Čtrnáctý kolík je kódovací a je zasunut do vývodu 6. Deska vstupní části je přístupná z obou stran po odnětí obou krytů, které jsou vždy ve dvou bodech připájeny. Všechny sládovací body jsou přístupné otvory v horním krytu, všechny přípojné i měrné body jsou vyvedeny na doteky zásuvek. Cívky jsou přilepeny k základní desce solakrylem a jádra cívek jsou zajištěna pásky polyuretanu.

Feritová anténa je umístěna mimo přijímač ve krytu s kulovým kloubem, který umožňuje volné směrování antény. Po uvolnění dvou šroubů ložisek kloubu lze anténu odejmout, vyšroubovat dola-

ďovací jádro a kryt rozevřít po opatrném nadzvednutí švu. Feritová tyč je v držáku posunuta na doraz k přepážce u jádra a cívka je na ní zajištěna molitanovým páskem. Přívody cívky je třeba vést kloubem v izolační trubičce.

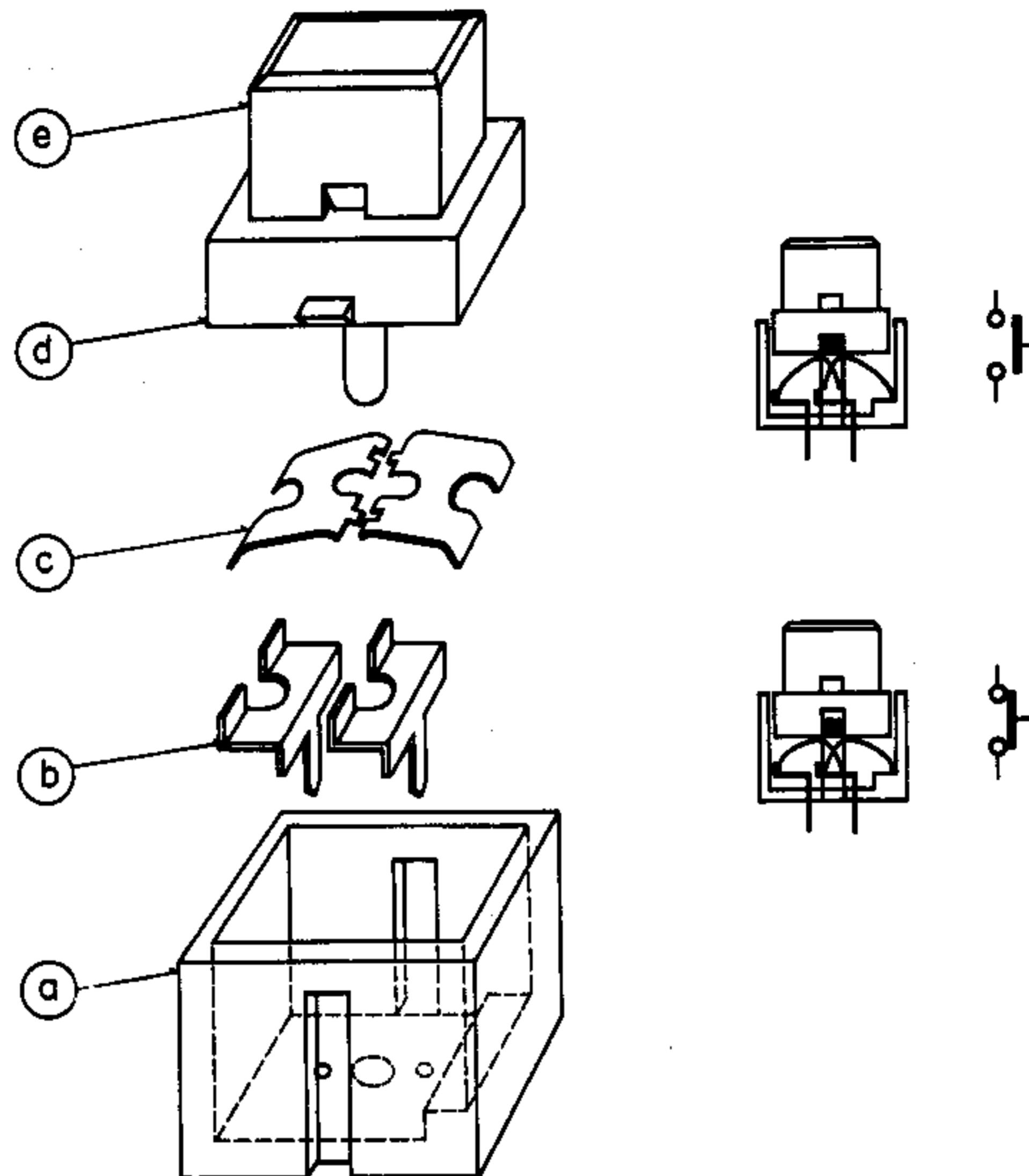

Obr. 11. Části a funkce mikrospínače (a - pouzdro, b - pevné dotecky, c - pružné dotecky, d - nosník hmatníku, e - hmatník, díl 45)

Potenciometry předvolby jsou připájeny na spodní desce vždy v pěti bodech. Na hřídelích potenciometrů jsou příčné zářezy, jejichž nepatrným rozvřením nebo stisknutím lze upravit pevnost nasazení plastických prodlužovacích hřídelů, díl 40; na ně se volně nasadí knoflíky předvolby (ještě před upevněním přední masky). Celý průběh ladění potenciometru od dorazu k dorazu se obsáhne 25-násobným otočením knoflíku.

Potenciometr ladění je vybaven vestavěným převodem 1 : 3. Náhonový buben na jeho hřídeli je třeba stáhnout, aby se zpřístupnil jeden ze dvou upevňovacích šroubů. Potenciometry s neplynulým průběhem nebo chrastěním je nutno vyměnit.

Ladicí náhon

Vyšroubujte dva šrouby po stranách potištěného krytu stupnice a odejměte postupně tento kryt, stupnici a po odklonění ladícího ukazovatele i stínítko s polyamidovým vodicím vlascem. Distanční sloupky šroubů jsou na nosníku upevněny tepelným rozlemováním.

Odstrihněte asi 760 mm náhonového motouzu, Ø 0,5 mm, na jeden konec uvažte náhonovou pružinu a na druhém konci upravte očko podle obr. 12. Motouz je navinut na jednom vybrání ladícího hřídele jednou; na druhém dvakrát a proti posunutí zaklesnut za kolík náhonového bubnu. Ukazovatel je na náhonovém motouzu navlečen tak, aby se kryl s nulou vlevo na stupnici, je-li ladění nařízeno na levý doraz. Uzlíky na motouzu a ukazovatel zajistěte nitroemailem. K udržení plynulého chodu ladění je třeba časem namazat ložiska ladícího hřídele tukem K3. Konce vodicího vlasce jsou spojeny stisknutím dutého nýtu.

Plovodičové prvky

Tranzistory KF910 ve vstupní části pro vkv jsou typu MOS řízené polem, a je proto nutno dodržovat obvyklé předpisy pro ochranu těchto součástí před zničením elektrickými impulsy nebo výboji statické elektřiny. Totéž platí pro integrovaný obvod MAS560.

Přijímač se ladí na vkv prostřednictvím osmice varikapů KB109G a na sv trojici 3KB113. Skupina vybíraných varikapů má shodné vlastnosti v poměrně úzkých tolerancích.


Tranzistory KC148B z částí X a X1 mají mít proudový zesilovací činitel h_{21e} v rozmezí 250 ~ 500.

Na vývody tranzistorů typu KF navlékněte před připájením distanční podložky, díl 92, které vymezují nejmenší přípustnou délku těchto vývodů.

Tranzistory KD333 mohou pracovat jen s příslušným chlazením (díl 91 nebo 50). Tranzistor NT4 je navíc galvanicky oddělen díly 65, 66 a chráněn proti vnějšímu skratu krytem, díl 64.

Integrované obvody se vyjímají tak, že se postupně odpájejí jednotlivé vývody za současného zdvihání obvodu od desky. Pro práci je výhodná miniaturní páječka (nikoliv pistolová) a odsávačka cínu. Pájejte co nejkratší dobu s přestávkami pro ochlazení. Je výhodné přezkoušet nový obvod pomocí čtrnácti, šestnácti nebo osmnáctipólové zásuvky, kterou dočasně zapojíte do přístroje, a tak se vyhnete zbytečnému pájení obvodů. Integrovaný obvod MH1ST1 má být stíněn krytem, díl 75.

Keramické pásmové propusti CF1, CF2 musí mít shodný rezonanční kmitočet; znamená to použít buď páár SPF 455-9a, SPF 455-A6a nebo páár SPF 455-9b, SPF 455-A6b. Dvojice se před připájením nasune do podložky, díl 93, aby se dodržela přípustná délka jejich vývodů. Také keramické pásmové propusti CIF1, CIF2 musí mít shodný rezonanční kmitočet.

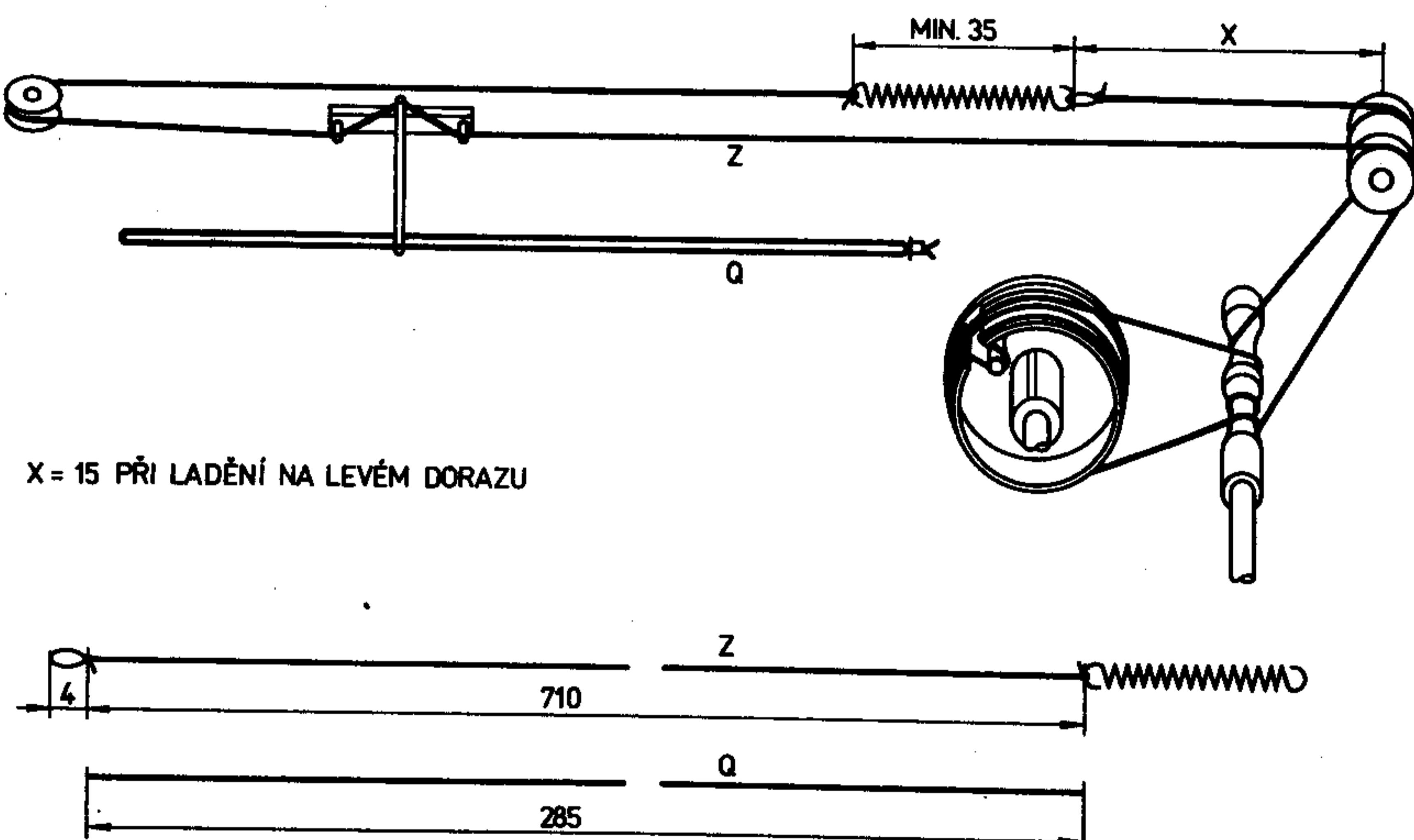

Obr. 12. Rozměry a provedení ladícího náhonu

NÁHRADNÍ DÍLY

Mechanické části (bez obr.)

Díl	Název	Objednací číslo	Poznámky
1	přední maska sestavená	1PF 816 07	
2	bočnice přední masky	1PA 697 05	
3	vložka do otvoru pro mikrospínače	1PA 127 86	
4	vložka pro knoflík ladění	1PA 391 08	
5	průhled stupnice	1PA 201 22	
6	kryt přijímače horní	1PF 800 62	
7	kryt spodní	1PF 800 64	
8	plomba krytu	1PA 425 15	
9	gumová nožička	6AA 229 04	
10	nosník ovládacích prvků	1PA 998 68	
11	síťový vypínač	1PK 055 20	①
12	spodní kryt vypínače	1PA 249 97	
13	nástavec na táhlu vypínače	1PA 697 01	
14	páka vypínače	1PA 185 26	
15	držák páky	1PA 697 00	
16	osvětlovací žárovka 12 V/1,2 W; Ba 7s	225 2113	ž1
17	objímka žárovky	1PF 817 11	
18	držák objímky	1PA 998 67	
19	kryt stupnice potištěný	1PF 627 16	
20	stupnice	1PF 154 30	
21	distanční sloupek stupnice	1PA 098 60	
22	stínítko stupnice	1PF 694 35	
23	vodicí polyamidový vlasec Ø 0,25	TPD 30-065-64	Q
24	náhonová kladka	1PA 670 74	
25	čep kladky	1PA 002 14	
26	čep dvojice kladek	1PA 002 13	
27	náhonový motouz, typ 77 311 708	429 206 0	Z
28	náhonová pružina	1PA 786 25	
29	ukazovatel ladění	1PA 167 19	
30	náhonový buben	1PA 202 24	
31	upevnovací péro bubnu	1PA 023 00	
32	hřídel ladění	1PA 708 36	
33	nosník hřídele	1PA 679 54	
34	ložisko hřídele	1PA 589 40	
35	setrvačník	1PA 882 18	
36	dotykové péro k hřídeli	1PA 782 18	
37	ladící knoflík	1PF 243 95	RL
38	dotykové péro ke knoflíku	1PA 780 43	
39	knoflík předvolby	1PF 242 59	
40	prodlužovací hřídel předvolby	1PA 708 35	
41	deská s mikrospínači sestavená	1PK 054 35	obr. 15
42	deská s plošnými spoji	1PB 002 95	
43	oddělovací podložka desky	1PA 697 10	
44	mikrospínač UTL1, UTL2, UTL3, XTL1, XTL2, XTL3, XTL4, XTL5, X1TL1	3FK 573 00	obr. 11

45	hmatník mikrospínače	1PA 446 04	
46	deska s indikátory sestavená	1PK 054 33	obr. 14
47	deska s plošnými spoji	1PB 002 92	
48	boční stěna přijímače levá	1PF 654 12	
49	boční stěna pravá	1PF 654 13	
50	zadní stěna holá	1PF 118 05	
51	feritová anténa sestavená	1PN 404 17	
52	feritová tyč	205 535 301 001	
53	dolaďovací jádro antény	205 535 304 703	
54	horní ložisko kloubu antény	1PA 589 38	
55	dolní ložisko	1PA 589 39	
56	soustava anténních zásuvek pro vkv	1PK 054 19	
57	antenní zásuvka pro vkv (75 Ω)	6AF 282 09 ^m	
58	antenní zásuvka pro vkv (300 Ω)	6AF 280 24	
59	antenní zásuvka pro sv	6AF 280 22	
60	pětipolová stíněná zásuvka	6AF 282 14	
61	tavná pojistka T0,125 A/250 V	ČSN 35 4733	P02
62	pouzdro pojistky	4/250 Remos I	
63	chránič pouzdra	1PA 679 61	
64	kryt tranzistoru NT4	1PA 251 33	
65	slídová podložka tranzistoru	1PA 413 42	
66	izolační průchodka tranzistoru	1PA 900 16	
67	vývodka síťové šňůry	1PA 697 08	
68	síťová šňůra	1PF 616 00	
69	kryt síťového transformátoru	1PA 252 08	
70	tavná pojistka T0,25 A/250 V	ČSN 35 4733	P01
71	tavná pojistka T0,8 A/250 V	ČSN 35 4733	P03
72	spodní deska sestavená	1PN 290 56	obr. 17
73	deska s plošnými spoji holá	1PB 002 97	
74	přepínací spojka	1PA 493 07	MB1, MB2
75	stínící plech pro UI02	1PA 633 28	
76	tavná pojistka T0,08 A/250 V	ČSN 35 4733	MPO1
77	držák pojistky	7AA 654 12	
78	zástrčka s kolíky pro díl A	1PF 816 04	1-7
79	zástrčka s kolíky pro díl A	1PF 816 05	10-16
80	vstupní část pro vkv (díl A)	1PN 051 29	obr. 13
81	deska s plošnými spoji holá	1PB 002 82	
82	zásuvka pro díl A	1PF 280 68	1-7
83	zásuvka pro díl A	1PF 280 67	10-16
84	dotyk do zásuvky	WA 475 09	
85	kódovací kolík	1PA 255 63	
86	příchytku vstupní části	1PA 697 23	
87	horní deska sestavená	1PN 290 55	obr. 16
88	deska s plošnými spoji holá	1PB 002 93	
89	závěs horní desky	1PA 249 95	
90	podpěra horní desky	1PA 633 24	v příslušenství
91	chladič tranzistoru NT1	1PA 633 25	
92	podložka tranzistoru KF	1PA 255 40	
93	podložka propustí CF1, CF2	1PA 249 96	
94	přepínací spojka MB1, MB2	1PF 280 82	

* Příslušná zástrčka je výrobek z NDR

95	zásuvka Z11, Z12, Z15, Z24	1PF 280 41	
96	zásuvka Z13	1PF 280 58	
97	zásuvka Z14	1PF 280 81	
98	zásuvka Z16	1PF 280 51	
99	zásuvka Z21	1PF 280 44	
100	zásuvka Z22	1PF 280 63	
101	zásuvka Z23, Z26	1PF 280 42	
102	zásuvka Z25	1PF 280 40	
103	dotykové pero zásuvky	WA 475 08	
104	dotykový kolík v desce	WA 459 41	
105	jádro cívky AL3, AL5, AL6, AL8	205 531 304 650	
106	jádro cívky AL9, AL10	205 533 304 656	M2,8 x 05 x 8
107	jádro cívky BL5	205 525 304 501	M3,5 x 0,5 x 12
108	jádro cívky BL6, CL1, CL4	205 525 304 503	
109	jádro cívky C1L1	205 533 304 503	
110	jádro cívky C1L2, FL1, FL2	205 512 304 651	M4 x 0,5 x 12
111	třípramený propojovací kabel se zásuvkami	1PF 897 09	v příslušenství

Elektrické části

Díl	Název	Objednací číslo	Poznámky
	<u>A - vstupní část pro vkv</u>		
T1	tranzistor MOS řízený polem	KF910	
T2	tranzistor MOS řízený polem	KF910	
T3	křemíkový tranzistor	KF125	
T4	křemíkový tranzistor	KC147	
T5	křemíkový tranzistor	KC148	
D1			
D2			
D3			
D4	osmice varikapů	8KB109G	
D5			
D6			
D7			
D8			
D9	křemíková dioda	KA206	
D10	křemíková dioda	KA206	
D11	Zenerova dioda	KZ140	
	<u>B - laděné obvody pro sv</u>		
D1			
D2	trojice varikapů	3KB113	
D3			
	<u>C - vstupní a mezifrekvenční část pro sv</u>		
T1	křemíkový tranzistor	KF124C	
T2	křemíkový tranzistor	KC308C	
T3	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T4	křemíkový tranzistor	KC149	bílý
D1	křemíková dioda	KA261	
D2	křemíková dioda	KA261	
I01	integrovaná vstupní a mf část	A244D	

F1	keramická pásmová propust; 455 kHz	SPF 455-9a*	
F2	keramická pásmová propust; 455 kHz	SPF 455-A6a*	
T1	C1 - mezifrekvenční část pro vkv křemíkový tranzistor	KF125	
T2	křemíkový tranzistor	KF125	
D1	křemíková dioda	KA261	
I01	integrovaná mf část s detektorem	A225D	
F1	keramická pásmová propust; 10,7 MHz	SPF 10,7-U200**	
F2	keramická pásmová propust; 10,7 MHz	SPF 10,7-U200**	
T1	E - stereofonní dekodér křemíkový tranzistor	KC148	
T2	křemíkový tranzistor	KC148	
D1	světelná dioda zelená	VQA24	
I01	integrovaný stereofonní dekodér	A290D	
T1	F - nízkofrekvenční pásmové propusti křemíkový tranzistor	KC148	
T2	křemíkový tranzistor	KC148	
T1	F1 - výstupní část křemíkový tranzistor	KC149	bílý
T2	křemíkový tranzistor	KC149	bílý
T3	křemíkový tranzistor	KC149	bílý
T4	křemíkový tranzistor	KC149	bílý
T5	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T6	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T7	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T8	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T9	křemíkový tranzistor	KC307	
T1	M - stabilizátor ladícího napětí křemíkový tranzistor	KC148	
T2	křemíkový tranzistor	KC148	
D1	křemíková dioda	KY130/300	
D2	křemíková dioda	KY130/300	
D3	křemíková dioda	KY130/300	
D4	křemíková dioda	KY130/300	
D5	křemíková dioda	KA261	
D6	křemíková dioda	KA261	
D7	křemíková dioda	KA261	
D8	křemíková dioda	KA261	
D9	křemíková dioda	KA261	
D10	integrovaný stabilizátor napětí	MAA550A	
I01	integrovaný stabilizátor napětí	MAA723H	
T1	N - stabilizátor napájecího napětí křemíkový tranzistor	KD333	
T2	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T3	křemíkový tranzistor	KC148	modrý

* Lze použít také dvojici propustí s označením na konci písmeny b.

** Vybíraná dvojice se shodnou rezonancí.

T4	křemíkový tranzistor	KD333	
D1	křemíková dioda	KY132/150	
D2	křemíková dioda	KY132/150	
D3	křemíková dioda	KY132/150	
D4	křemíková dioda	KY132/150	
IO1	integrovaný stabilizátor napětí	MAA723H	
	<u>S1 - indikátor síly pole</u>		
T1	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T2	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T3	křemíkový tranzistor	KC308B	
T4	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T5	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T6	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T7	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T8	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T9	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T10	křemíkový tranzistor	KF507	
D1	křemíková dioda	KA261	
D2	křemíková dioda	KA261	
D3	křemíková dioda	KA261	
D4	křemíková dioda	KA261	
D5	křemíková dioda	KA261	
D6	křemíková dioda	KA261	
D7	světelná dioda zelená	VQA24	
D8	světelná dioda zelená	VQA24	
D9	světelná dioda zelená	VQA24	
D10	světelná dioda zelená	VQA24	
D11	světelná dioda zelená	VQA24	
	<u>S2 - indikátor vyladění pro vkv</u>		
T1	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T2	křemíkový tranzistor	KC308B	
T3	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T4	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T5	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T6	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T8	křemíkový tranzistor	KC308B	
T9	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T10	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
D1	křemíková dioda	KA261	
D2	křemíková dioda	KA261	
D3	křemíková dioda	KA261	
D4	světelná dioda červená	VQA14	
D5	světelná dioda zelená	VQA24	
D6	světelná dioda červená	VQA14	
D7	křemíková dioda	KA261	
	<u>U - část ladění a předvolby</u>		
T1	křemíkový tranzistor	KC147	
T2	křemíkový tranzistor	KC147	
T3	křemíkový tranzistor	KC147	
T4	křemíkový tranzistor	KC147	

T5	křemíkový tranzistor	KC148	
T6	křemíkový tranzistor	KC148	
T7	křemíkový tranzistor	KC147	
T8	křemíkový tranzistor	KC148	
T9	křemíkový tranzistor	KC148	
T10	křemíkový tranzistor	KC148	
T11	křemíkový tranzistor	KC147	
T12	křemíkový tranzistor	KC307A	
D1	křemíková dioda	KA261	
D2	křemíková dioda	KA261	
D3	křemíková dioda	KA261	
D4	křemíková dioda	KA261	
D5	křemíková dioda	KA261	
D6	křemíková dioda	KA261	
D7	křemíková dioda	KA261	
D8	Zenerova dioda	KZ260/5V1	
D9	světelná dioda červená	VQA14	
D10	světelná dioda červená	VQA14	
D11	světelná dioda červená	VQA14	
D13	křemíková dioda	KA261	
D14	křemíková dioda	KA261	
D15	křemíková dioda	KA261	
I01	integrovaný bezkontaktní přepínač	MAS560	
I02	integrovaný bezkontaktní spínač	MH1ST1	
	<u>V - indikátor naladěného kmitočtu pro vkv</u>		
T1	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T2	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T3	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T4	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T5	křemíkový tranzistor	KF507	
T6	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T7	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T8	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T9	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T10	křemíkový tranzistor	KF507	
T11	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T12	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T13	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T14	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
D1	křemíková dioda	KA261	
D2	křemíková dioda	KA261	
D3	křemíková dioda	KA261	
D4	křemíková dioda	KA261	
D5	křemíková dioda	KA261	
D6	křemíková dioda	KA261	
D7	světelná dioda zelená	VQA24	
D8	světelná dioda zelená	VQA24	
D9	světelná dioda zelená	VQA24	
D10	světelná dioda zelená	VQA24	
D11	světelná dioda zelená	VQA24	
D12	světelná dioda zelená	VQA24	

D13	světelná dioda zelená	VQA24	
D14	světelná dioda zelená	VQA24	
	<u>X - část funkčních přepínačů</u>		
T1	křemíkový tranzistor	KF507	
T2	křemíkový tranzistor	KC148	
T3	křemíkový tranzistor	KC148B*	šedý
T4	křemíkový tranzistor	KF507	
T5	křemíkový tranzistor	KC148	
T6	křemíkový tranzistor	KC148B*	šedý
T7	křemíkový tranzistor	KC148	
T8	křemíkový tranzistor	KC148B*	šedý
T9	křemíkový tranzistor	KC148	
T10	křemíkový tranzistor	KC148B*	šedý
T11	křemíkový tranzistor	KC148	
T12	křemíkový tranzistor	KC148B*	šedý
T13	křemíkový tranzistor	KC148	
T14	křemíkový tranzistor	KC148B*	šedý
T15	křemíkový tranzistor	KC148	
T16	křemíkový tranzistor	KC148B*	šedý
T17	křemíkový tranzistor	KC148	
T18	křemíkový tranzistor	KC148B*	šedý
D1	křemíková dioda	KA261	
D2	křemíková dioda	KA261	
D3	křemíková dioda	KA261	
D4	křemíková dioda	KA261	
D5	křemíková dioda	KA261	
D6	křemíková dioda	KA261	
D7	světelná dioda červená	VQA14	
D8	světelná dioda červená	VQA14	
D9	světelná dioda červená	VQA14	
D10	světelná dioda červená	VQA14	
D11	světelná dioda červená	VQA14	
	<u>X1 - část přepínání šířky pásmo pro sv</u>		
T1	křemíkový tranzistor	KC148	modrý
T2	křemíkový tranzistor	KC148B*	šedý
T3	křemíkový tranzistor	KC148B*	šedý
D1	křemíková dioda	KA261	
D2	křemíková dioda	KA261	
D3	světelná dioda červená	VQA14	

L	Cívka	Objednací číslo	Poznámky
	<u>A - vstupní část pro vkv</u>		
1	tlumivka	1PK 587 07	
2	vstupní; vkv	1PF 600 71	
3			
4	tlumivka	1PK 614 16	
5	vf pásmová propust; primár	1PF 600 70	
6	vf pásmová propust; sekundár	1PF 600 69	

* Vybiraný typ s hodnotou $h_{21e} = 250 - 500$

7	mf odládovač; 10,7 MHz	1PK 614 16	
8	oscilátor	1PF 600 68	
9	mf pásmová propust; 10,7 MHz	1PK 587 94	
10		1PK 587 93	1PN 657 05
	<u>B - laděné obvody pro sv</u>		
1	anténní tlumivka	1PF 607 22	
2	vstupní; sv	1PK 633 50	
3			
4			
5	oscilátor	1PK 590 38	
6	mf odládovač; 455 kHz	1PK 852 46	
	<u>C - vstupní a mezifrekvenční část pro sv</u>		
1	mf pásmová propust; 455 kHz	1PK 590 36	
2			
3	mf pásmová propust; 455 kHz	1PK 590 36	
4			
	<u>C1 - mezifrekvenční část pro vkv</u>		
1	laděný obvod; 10,7 MHz	1PK 587 96	
2	laděný obvod; 114 kHz	1PK 587 97	
3	tlumivka	1PN 652 01	
4	tlumivka	1PN 652 01	
	<u>F - nízkofrekvenční pásmové propusti</u>		
1	laděný obvod; 19 kHz	1PK 588 06	
2	laděný obvod; 19 kHz	1PK 588 06	
	<u>Periferní obvody</u>		
1	symetrizační člen; vkv	1PF 607 28	
2			
3			
4	sítový transformátor	9WN 668 02	

C	Kondenzátor	Hodnota	Objednací číslo	Poznámky
	<u>A - vstupní část pro vkv</u>			
1	keramický	1000 pF +50 -20 %	TK 744 1n0S	
2	keramický	1000 pF +50 -20 %	TK 744 1n0S	
3	keramický	1000 pF +50 -20 %	TK 744 1n0S	
4	elektrolytický	2 µF +100 -10 %	TE 005 2µ0	
5	keramický	1000 pF +50 -20 %	TK 744 1n0S	
6	keramický	1000 pF +50 -20 %	TK 744 1n0S	
7	keramický	1000 pF +50 -20 %	TK 744 1n0S	
8	keramický	1000 pF +50 -20 %	TK 744 1n0S	
9	keramický	1000 pF +50 -20 %	TK 744 1n0S	
10	keramický	1000 pF +50 -20 %	TK 744 1n0S	

11	keramický	2,2 pF \pm 0,5 %	TK 656 2p2D
12	keramický	1000 pF +50 -20 %	TK 744 1nOS
13	keramický	3,3 pF \pm 0,5 %	TK 656 3p3D
14	keramický	150 pF \pm 5 %	TK 794 150pJ
15	keramický	10 000 pF +80 -20 %	TK 782 10nZ
16	keramický	56 pF \pm 5 %	TK 754 56pJ
17	keramický	10 000 pF +50 -20 %	TK 744 10nS
18	keramický	68 pF \pm 5 %	TK 754 68pJ
19	keramický	470 pF \pm 10 %	TK 784 470pK
20	keramický	10 000 pF +50 -20 %	TK 744 10nS
21	keramický	1000 pF +50 -20 %	TK 744 1nOS
22	keramický	1,5 pF \pm 0,5 %	TK 656 1p5D
23	keramický	1000 pF +50 -20 %	TK 744 1nOS
24	keramický	10 000 pF +50 -20 %	TK 744 10nS
25	keramický	10 pF \pm 5 %	TK 754 10pJ
26	keramický	39 pF \pm 10 %	TK 774 39pK
27	keramický	1000 pF +50 -20 %	TK 724 1nOS
28	keramický	15 pF \pm 10 %	TK 696 15pK
29	keramický	100 pF \pm 10 %	TK 754 100pK
30	elektrolytický	0,5 μ F +100 -10 %	TE 988 500n PVC
31	keramický	33 000 pF +80 -20 %	TK 783 33nZ
32	keramický	1000 pF +50 -20 %	TK 744 1nOS
33	keramický	1000 pF +50 -20 %	TK 744 1nOS
34	keramický	10 000 pF +50 -20 %	TK 744 10nS
35	keramický	5,6 pF \pm 0,5 %	TK 754 5p6D

B - laděné obvody pro sv

1	dolahovací	20 pF	B7 1CS N750 5-20
3	keramický	0,1 μ F \pm 20 %	TK 783 100n
4	dolahovací	20 pF	B7 1CS N750 5-20
5	keramický	10 pF \pm 10 %	TK 696 10pK
6	slídový	330 pF \pm 2 %	WK 714 13 330pG
7	keramický	0,1 μ F \pm 20 %	TK 783 100n
8	elektrolytický	0,5 μ F +100 -10 %	TE 988 500n PVC
9	svitkový	470 pF \pm 5 %	TC 281 470pJ

C - vstupní a mezifrekvenční část pro sv

1	keramický	22 000 pF +80 -20 %	TK 782 22nZ
2	keramický	100 pF +50 -20 %	TK 774 100pS
3	keramický	68 000 pF +80 -20 %	TK 782 68nZ
4	keramický	33 pF \pm 10 %	TK 754 33pK
6	keramický	22 000 pF +80 -20 %	TK 782 22nZ
7	keramický	22 000 pF +80 -20 %	TK 782 22nZ
8	elektrolytický	10 μ F +100 -10 %	TE 984 10 μ PVC
9	keramický	0,1 μ F +80 -20 %	TK 782 100nZ
10	keramický	0,1 μ F +80 -20 %	TK 782 100nZ
11	keramický	0,1 μ F +80 -20 %	TK 782 100nZ
12	keramický	0,1 μ F +80 -20 %	TK 782 100nZ
13	keramický	22 000 pF +80 -20 %	TK 782 22nZ
14	keramický	100 pF +50 -20 %	TK 774 100pS
15	elektrolytický	5 μ F +100 -10 %	TE 984 5 μ PVC
16	keramický	22 000 pF +80 -20 %	TK 782 22nZ
17	keramický	10 000 pF +80 -20 %	TK 782 10nZ

18	svitkový	1000 pF \pm 5 %	TGL 51 55 1000/5/63
19	keramický	0,1 μ F +80 -20 %	TK 782 100nZ
20	keramický	22 000 pF +80 -20 %	TK 782 22nZ
21	keramický	0,1 μ F +80 -20 %	TK 782 100nZ
22	keramický	0,1 μ F +80 -20 %	TK 782 100nZ
23	elektrolytický	5 μ F +100 -10 %	TE 984 5 μ PVC
24	keramický	10 000 pF +80 -20 %	TK 782 10nZ
25	keramický	2200 pF +50 -20 %	TK 744 2n2S
26	elektrolytický	0,5 μ F +100 -10 %	TE 988 500n PVC
27	keramický	2200 pF +50 -20 %	TK 744 2n2S
28	keramický	4700 pF +50 -20 %	TK 744 4n7S
29	keramický	1000 pF +50 -20 %	TK 744 1n0S
30	elektrolytický	10 μ F +100 -10 %	TE 984 10 μ PVC
31	keramický	2200 pF +50 -20 %	TK 744 2n2S
32	keramický	10 000 pF +80 -20 %	TK 782 10nZ
33	keramický	20 μ F +100 -10 %	TE 005 20 μ
34	svitkový	1000 pF \pm 5 %	TGL 51 55 1000/5/63
<u>C1 - mezifrekvenční část pro vkv</u>			
1	keramický	10 000 pF \pm 20 %	TK 724 10nM
2	keramický	1000 pF \pm 20 %	TK 724 1n0M
3	keramický	47 000 pF +80 -20 %	TK 783 47nZ
4	keramický	47 000 pF +80 -20 %	TK 783 47nZ
5	keramický	47 000 pF +80 -20 %	TK 783 47nZ
6	keramický	47 000 pF +80 -20 %	TK 783 47nZ
7	keramický	47 000 pF +80 -20 %	TK 783 47nZ
8	svitkový	1000 pF \pm 20 %	TC 281 1n0
9	svitkový	0,15 μ F +80 -20 %	TK 782 150nZ
10	keramický	22 000 pF +80 -20 %	TK 783 22nZ
11	keramický	22 000 pF +80 -20 %	TK 783 22nZ
12	elektrolytický	10 μ F +100 -10 %	TE 984 10 μ
14	elektrolytický	10 μ F +100 -10 %	TE 984 10 μ
15	elektrolytický	50 μ F +100 -10 %	TE 981 50 μ
16	elektrolytický	2 μ F +100 -10 %	TE 986 2 μ
17	keramický	33 pF \pm 5 %	TK 754 33pJ
18	keramický	33 pF \pm 5 %	TK 754 33pJ
19	elektrolytický	2 μ F +100 -10 %	TE 005 2 μ
20	elektrolytický	100 μ F +100 -10 %	TE 984 100 μ
21	elektrolytický	10 μ F +100 -10 %	TE 984 10 μ
22	elektrolytický	10 μ F +100 -10 %	TE 003 10 μ
23	svitkový	390 pF \pm 5 %	TC 281 390 pJ
24	svitkový	470 pF \pm 5 %	TC 281 470pJ
<u>E - stereofonní dekodér</u>			
1	elektrolytický	2 μ F +100 -10 %	TE 986 2 μ
2	svitkový	470 pF \pm 10 %	TC 281 470pK
3	keramický	1000 pF \pm 20 %	TK 724 1n0M
4	svitkový	47 000 pF \pm 20 %	TC 235 47nM
5	elektrolytický	2 μ F +100 -10 %	TE 005 2 μ 0
6	svitkový	0,47 μ F \pm 20 %	TC 180 470nM
7	svitkový	0,22 μ F \pm 20 %	TC 180 220nM
8	svitkový	15 000 pF \pm 20 %	TC 235 15nM
9	svitkový	0,22 μ F \pm 20 %	TC 180 220nM

10	svitkový	15 000 pF \pm 20 %	TC 235 15nM
11	elektrolytický	50 μ F +100 -10 %	TE 004 50 μ
12	keramický	0,15 μ F +80 -20 %	TK 782 150nZ
<u>F - nízkofrekvenční pásmové propusti</u>			
1	elektrolytický	10 μ F +100 -10 %	TE 984 10 μ
2	elektrolytický	10 μ F +100 -10 %	TE 984 10 μ
3	svitkový	2200 pF \pm 5 %	TC 281 2n2J
4	svitkový	2200 pF \pm 5 %	TC 281 2n2J
5	svitkový	8200 pF \pm 5 %	TC 281 8n2J
6	svitkový	8200 pF \pm 5 %	TC 281 8n2J
7	svitkový	2200 pF \pm 5 %	TC 281 2n2J
8	svitkový	2200 pF \pm 5 %	TC 281 2n2J
9	svitkový	1000 pF \pm 5 %	TC 281 1n0J
10	svitkový	1000 pF \pm 5 %	TC 281 1n0J
11	svitkový	270 pF \pm 5 %	TC 281 270pJ
12	svitkový	270 pF \pm 5 %	TC 281 270pJ
13	svitkový	270 pF \pm 5 %	TC 281 270pJ
14	svitkový	270 pF \pm 5 %	TC 281 270pJ
15	elektrolytický	2 μ F +100 -10 %	TE 986 2 μ
16	elektrolytický	50 μ F +100 -10 %	TE 986 50 μ
17	elektrolytický	2 μ F +100 -10 %	TE 986 2 μ
<u>F1 - výstupní část</u>			
2	elektrolytický	10 μ F +100 -10 %	TE 003 10 μ
5	elektrolytický	10 μ F +100 -10 %	TE 003 10 μ
7	keramický	10 000 pF \pm 20 %	TK 783 10nZ
8	keramický	10 000 pF \pm 20 %	TK 783 10nZ
9	elektrolytický	2 μ F +100 -10 %	TE 005 2 μ
10	elektrolytický	2 μ F +100 -10 %	TE 005 2 μ
11	elektrolytický	10 μ F +100 -10 %	TE 005 10 μ
12	elektrolytický	5 μ F +100 -10 %	TE 004 5 μ
13	elektrolytický	5 μ F +100 -10 %	TE 004 5 μ
<u>M - stabilizátor ladícího napětí</u>			
1	keramický	22 000 pF +80 -20 %	TK 783 22nZ
2	elektrolytický	200 μ F +100 -10 %	TE 988 200 μ
3	keramický	10 000 pF +50 -20 %	TK 745 10nS
4	elektrolytický	10 μ F +100 -10 %	TE 005 10 μ
5	keramický	10 000 pF +50 -20 %	TK 745 10nS
6	keramický	1500 pF +50 -20 %	TK 744 1n5S
7	keramický	2200 pF +50 -20 %	TK 744 2n2S
<u>N - stabilizátor napájecího napětí</u>			
1	elektrolytický	50 μ F +100 -10 %	TE 986 50 μ
2	keramický	1500 pF \pm 20 %	TK 724 1n5M
3	keramický	10 000 pF \pm 20 %	TK 745 10n
4	elektrolytický	20 μ F +100 -10 %	TE 004 20 μ
5	keramický	10 000 pF \pm 20 %	TK 745 10n
7	elektrolytický	1000 μ F +100 -10 %	TE 676 1m0 PVC
8	keramický	22 000 pF +80 -20 %	TK 782 22nZ
9	keramický	22 000 pF +80 -20 %	TK 782 22nZ

	<u>S1 - indikátor síly pole</u>		
1	elektrolytický	0,5 μF +100 -10 %	TE 988 500n PVC
	<u>S2 - indikátor vyladění pro vkv</u>		
1	elektrolytický	5 μF +100 -10 %	TE 004 5 μ
2	elektrolytický	10 μF +100 -10 %	TE 003 10 μ
	<u>U - část ladění a předvolby</u>		
1	keramický	560 pF \pm 20 %	TK 794 560pM
2	keramický	560 pF \pm 20 %	TK 794 560pM
3	keramický	560 pF \pm 20 %	TK 794 560pM
4	keramický	560 pF \pm 20 %	TK 794 560pM
5	elektrolytický	20 μF +100 -10 %	TE 005 20 μ
6	keramický	0,1 μF +80 -20 %	TK 783 100nZ
7	keramický	10 000 pF +80 -20 %	TK 783 10nZ
8	keramický	10 000 pF +80 -20 %	TK 783 10nZ
9	keramický	10 000 pF +80 -20 %	TK 783 10nZ
10	keramický	10 000 pF +80 -20 %	TK 783 10nZ
11	elektrolytický	20 μF +100 -10 %	TE 004 20 μ
12	elektrolytický	0,5 μF +100 -10 %	TE 988 500n
	<u>X - část funkčních přepínačů</u>		
1	keramický	47 000 pF +80 -20 %	TK 783 47nZ
2	keramický	47 000 pF +80 -20 %	TK 783 47nZ
3	keramický	47 000 pF +80 -20 %	TK 783 47nZ
4	keramický	47 000 pF +80 -20 %	TK 783 47nZ
5	keramický	47 000 pF +80 -20 %	TK 783 47nZ
6	keramický	47 000 pF +80 -20 %	TK 783 47nZ
7	keramický	47 000 pF +80 -20 %	TK 783 47nZ
8	keramický	47 000 pF +80 -20 %	TK 783 47nZ
9	keramický	47 000 pF +80 -20 %	TK 783 47nZ
10	keramický	47 000 pF +80 -20 %	TK 783 47nZ
	<u>X1 - část přepínání šířky pásmo pro sv</u>		
1	keramický	47 000 pF +80 -20 %	TK 783 47nZ
2	keramický	47 000 pF +80 -20 %	TK 783 47nZ
3	keramický	47 000 pF +80 -20 %	TK 783 47nZ
	<u>A - vstupní část pro vkv</u>		
1	vrstvový	0,1 M Ω \pm 10 %	TR 212 100KK
2	vrstvový	0,27 M Ω \pm 5 %	TR 212 270KJ
3	vrstvový	0,68 M Ω \pm 5 %	TR 212 680KJ
4	vrstvový	0,39 M Ω \pm 5 %	TR 212 390KJ
5	vrstvový	0,33 M Ω \pm 5 %	TR 212 330KJ
6	vrstvový	68 Ω \pm 10 %	TR 212 68RK
7	vrstvový	3900 Ω \pm 10 %	TR 212 3K9K
8	vrstvový	1000 Ω \pm 10 %	TR 212 1KOK
9	vrstvový	1000 Ω \pm 10 %	TR 212 1KOK
10	vrstvový	22 Ω \pm 10 %	TR 212 22RK
11	vrstvový	0,1 M Ω \pm 10 %	TR 212 100KK
12	vrstvový	100 Ω \pm 10 %	TR 212 100RK

13	vrstvový	0,1 MΩ ± 10 %	TR 212 100KK
14	vrstvový	0,1 MΩ ± 10 %	TR 212 100KK
15	vrstvový	18 000 Ω ± 5 %	TR 212 18KJ
16	vrstvový	8200 Ω ± 5 %	TR 212 8K2J
17	vrstvový	82 Ω ± 10 %	TR 212 82RK
18	vrstvový	330 Ω ± 10 %	TR 212 330RK
19	vrstvový	56 Ω ± 10 %	TR 212 56RK
20	vrstvový	22 Ω ± 10 %	TR 212 22RK
21	vrstvový	1 MΩ ± 20 %	TR 212 1MO
22	vrstvový	220 Ω ± 10 %	TR 212 220RK
23	vrstvový	1500 Ω ± 5 %	TR 212 1K5K
24	vrstvový	8200 Ω ± 5 %	TR 212 8K2J
25	vrstvový	15 000 Ω ± 5 %	TR 212 15KJ
26	vrstvový	56 000 Ω ± 10 %	TR 212 56KK
27	vrstvový	56 000 Ω ± 10 %	TR 212 56KK
28	vrstvový	56 Ω ± 10 %	TR 212 56RK
29	vrstvový	1000 Ω ± 10 %	TR 212 1KOK
30	vrstvový	10 000 Ω ± 10 %	TR 212 10KK
P1	nastavitelný	0,47 MΩ lin.	TP 009 470K
P2	nastavitelný	0,47 MΩ lin.	TP 009 470K
P3	nastavitelný	0,47 MΩ lin.	TP 009 470K
P4	nastavitelný	0,47 MΩ lin.	TP 009 470K
	<u>B - laděné obvody pro sv</u>		
1	vrstvový	470 Ω ± 10 %	TR 212 470RK
2	vrstvový	0,1 MΩ ± 10 %	TR 212 100KK
3	vrstvový	0,1 MΩ ± 10 %	TR 212 100KK
4	vrstvový	10 000Ω ± 10 %	TR 212 10KK
5	vrstvový	5600Ω ± 10 %	TR 212 5K6K
	<u>C - vstupní a mezifrekvenční část pro sv</u>		
1	vrstvový	0,22 MΩ ± 10 %	TR 212 220KK
3	vrstvový	470 Ω ± 10 %	TR 212 470RK
4	vrstvový	47 Ω ± 10 %	TR 212 47RK
5	nastavitelný	0,1 MΩ lin.	TP 040 100KM
6	vrstvový	1,5 MΩ ± 20 %	TR 212 1M5M
7	vrstvový	47 Ω ± 10 %	TR 212 47RK
9	vrstvový	12 000 Ω ± 10 %	TR 212 12KK
10	vrstvový	180 Ω ± 10 %	TR 212 180RK
11	vrstvový	2200 Ω ± 10 %	TR 212 2K2K
12	vrstvový	270 Ω ± 10 %	TR 212 270RK
13	vrstvový	0,1 MΩ ± 10 %	TR 212 100KK
14	nastavitelný	0,22 MΩ lin.	TP 040 220KM
15	vrstvový	2200 Ω ± 10 %	TR 212 2K2K
16	vrstvový	10 000 Ω ± 10 %	TR 212 10KK
17	vrstvový	1000 Ω ± 10 %	TR 212 1KOK
18	vrstvový	82 Ω ± 10 %	TR 212 82RK
19	vrstvový	3300 Ω ± 10 %	TR 212 3K3K
20	vrstvový	10 000 Ω lin.	TR 212 10KK
21	vrstvový	22 000 Ω ± 10 %	TR 212 22KK
22	vrstvový	39 000 Ω ± 10 %	TR 212 39KK
23	vrstvový	56 000 Ω ± 10 %	TR 212 56KK

24	vrstvový	0,1 MΩ \pm 10 %		
25	vrstvový	1200 Ω \pm 10 %	TR 212 1K2K	
26	vrstvový	0,27 MΩ \pm 10 %	TR 212 270KK	
27	vrstvový	10 000 Ω \pm 10 %	TR 212 10KK	
28	vrstvový	68 Ω \pm 10 %	TR 212 68RK	
29	vrstvový	12 000 Ω \pm 10 %	TR 212 12KK	
	<u>C1 - mezifrekvenční část pro vkv</u>			
1	vrstvový	8200 Ω \pm 10 %	TR 212 8K2K	
2	vrstvový	100 Ω \pm 10 %	TR 212 100RK	
3	vrstvový	2200 Ω \pm 10 %	TR 212 2K2K	
4	vrstvový	100 Ω \pm 10 %	TR 212 100RK	
5	vrstvový	330 Ω \pm 5 %	TR 212 330RJ	
6	vrstvový	820 Ω \pm 10 %	TR 212 820RK	
7	vrstvový	33 Ω \pm 5 %	TR 212 33RJ	
8	vrstvový	8200 Ω \pm 10 %	TR 212 8K2K	
9	vrstvový	390 Ω \pm 5 %	TR 212 390RJ	
10	vrstvový	2200 Ω \pm 10 %	TR 212 2K2K	
11	vrstvový	100 Ω \pm 10 %	TR 212 100RK	
12	vrstvový	390 Ω \pm 5 %	TR 212 390RJ	
13	vrstvový	150 Ω \pm 10 %	TR 212 150RK	
14	vrstvový	820 Ω \pm 10 %	TR 212 820RK	
15	vrstvový	150 Ω \pm 5 %	TR 212 150RJ	
16	nastavitelný	10 000 Ω lin.	TP 041 10KM	
17	vrstvový	150 Ω \pm 5 %	TR 212 150RJ	
18	vrstvový	0,1 MΩ \pm 10 %	TR 212 100KK	
19	nastavitelný	4700 Ω lin.	TP 041 4K7M	
20	vrstvový	10 000 Ω \pm 10 %	TR 212 10KK	
21	vrstvový	100 Ω \pm 10 %	TR 212 100RK	
22	vrstvový	33 Ω \pm 5 %	TR 212 33RJ	
23	vrstvový	15 000 Ω \pm 10 %	TR 212 15KK	
24	nastavitelný	330 Ω lin.	TP 008 330R	
25	vrstvový	2200 Ω \pm 10 %	TR 212 2K2K	
	<u>E - stereofonní dekodér</u>			
1	nastavitelný	6800 Ω lin.	TP 040 6K8M	
2	vrstvový	15 000 Ω \pm 5 %	TR 212 15KJ	
3	nastavitelný	10 000 Ω lin.	TP 040 10KM	
4	vrstvový	33 000 Ω \pm 10 %	TR 212 33KK	
5	vrstvový	1000 Ω \pm 5 %	TR 212 1KOJ	
6	vrstvový	3900 Ω \pm 5 %	TR 212 3K9J	
7	vrstvový	3900 Ω \pm 5 %	TR 212 3K9J	
8	vrstvový	33 000 Ω \pm 10 %	TR 212 33KK	
9	vrstvový	0,1 MΩ \pm 10 %	TR 212 100KK	
10	vrstvový	1 MΩ \pm 10 %	TR 212 1MOK	
11	vrstvový	10 000 Ω \pm 10 %	TR 212 10KK	
12	vrstvový	100 Ω \pm 10 %	TR 212 100RK	
13	vrstvový	1000 Ω \pm 10 %	TR 213 1KOK	0,25 W
	<u>F - nízkofrekvenční pásmové propusti</u>			
1	vrstvový	1800 pF \pm 5 %	TR 212 1K8J	
2	vrstvový	1800 pF \pm 5 %	TR 212 1K8J	
3	vrstvový	27 000 Ω \pm 5 %	TR 212 27KJ	

4	vrstvový	27 000 $\Omega \pm 5\%$	TR 212 27KJ	
5	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 5\%$	TR 212 10KJ	
6	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 5\%$	TR 212 10KJ	
7	vrstvový	4700 $\Omega \pm 5\%$	TR 212 4K7J	
8	vrstvový	4700 $\Omega \pm 5\%$	TR 212 4K7J	
9	vrstvový	39 000 $\Omega \pm 5\%$	TR 212 39KJ	
10	vrstvový	39 000 $\Omega \pm 5\%$	TR 212 39KJ	
11	vrstvový	0,18 M $\Omega \pm 5\%$	TR 212 180KJ	
12	vrstvový	100 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 100RK	
13	vrstvový	100 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 100RK	
14	vrstvový	0,18 M $\Omega \pm 5\%$	TR 212 180KJ	
15	vrstvový	15 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 15KK	
16	vrstvový	27 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 27RK	
17	vrstvový	27 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 27RK	
18	vrstvový	15 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 15KK	
19	vrstvový	100 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 100RK	
	<u>F1 - výstupní část</u>			
1	vrstvový	33 000 $\Omega \pm 5\%$	TR 212 33KJ	
2	vrstvový	82 000 $\Omega \pm 5\%$	TR 212 82KJ	
3	vrstvový	56 000 $\Omega \pm 5\%$	TR 212 56KJ	
4	vrstvový	18 000 $\Omega \pm 5\%$	TR 212 18KJ	
5	vrstvový	8200 $\Omega \pm 5\%$	TR 212 8K2J	
6	vrstvový	12 000 $\Omega \pm 5\%$	TR 212 12KJ	
7	vrstvový	12 000 $\Omega \pm 5\%$	TR 212 12KJ	
8	vrstvový	12 000 $\Omega \pm 5\%$	TR 212 12KJ	
10	vrstvový	82 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 82KK	
11	vrstvový	0,12 M $\Omega \pm 10\%$	TR 212 120KK	
12	vrstvový	82 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 82KK	
13	vrstvový	0,12 M $\Omega \pm 10\%$	TR 212 120KK	
15	vrstvový	12 000 $\Omega \pm 5\%$	TR 212 12KJ	
16	vrstvový	12 000 $\Omega \pm 5\%$	TR 212 12KJ	
17	vrstvový	8200 $\Omega \pm 5\%$	TR 212 8K2J	
18	vrstvový	12 000 $\Omega \pm 5\%$	TR 212 12KJ	
19	vrstvový	82 000 $\Omega \pm 5\%$	TR 212 82KK	
20	vrstvový	56 000 $\Omega \pm 5\%$	TR 212 56KJ	
21	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 10KK	
22	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 10KK	
23	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 10KK	
24	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 10KK	
25	vrstvový	0,1 M $\Omega \pm 10\%$	TR 212 100KK	
26	vrstvový	0,47 M $\Omega \pm 20\%$	TR 212 470KM	
27	vrstvový	1,5 M $\Omega \pm 20\%$	TR 212 1M5M	
28	vrstvový	0,47 M $\Omega \pm 20\%$	TR 212 470KM	
29	vrstvový	0,15 M $\Omega \pm 10\%$	TR 212 150KK	
30	vrstvový	27 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 27KK	
	<u>M - stabilizátor ladícího napětí</u>			
1	vrstvový	0,1 M $\Omega \pm 10\%$	TR 212 100KK	
2	vrstvový	5600 $\Omega \pm 5\%$	TR 151 5K6J	
3	vrstvový	47 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 47KK	
4	vrstvový	0,1 M $\Omega \pm 10\%$	TR 212 100KK	
5	vrstvový	10 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 10RK	

6	vrstvový	15 000 $\Omega \pm 5\%$	TR 151 15KJ	
7	nastavitelný	2200 Ω lin.	TP 040 2K2M	
8	vrstvový	4700 $\Omega \pm 5\%$	TR 151 4K7J	
9	nastavitelný	2200 Ω lin.	TP 040 2K2M	
10	vrstvový	1800 $\Omega \pm 5\%$	TR 212 1K8J	
	<u>N - stabilizátor napájecího napětí</u>			
1	vrstvový	5600 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 5K6K	
2	nastavitelný	3300 Ω lin.	TP 041 3K3M	
3	vrstvový	5600 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 5K6K	
4	vrstvový	1000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 1K0K	
5	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 10KK	
6	nastavitelný	2200 Ω lin.	TP 041 2K2M	
7	vrstvový	5600 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 5K6K	
8	vrstvový	2,2 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 2R2K	
9	vrstvový	2,2 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 2R2K	
11	vrstvový	2,2 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 2R2K	
	<u>S1 - indikátor síly pole</u>			
1	vrstvový	3,3 M $\Omega \pm 10\%$	TR 213 3M3K	0,25 W
2	nastavitelný	0,22 M Ω lin.	TP 040 220KM	
3	vrstvový	3,3 M $\Omega \pm 10\%$	TR 213 3M3K	0,25 W
4	nastavitelný	0,68 M Ω lin.	TP 040 680KM	
5	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 10KK	
6	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 10KK	
7	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 10KK	
8	vrstvový	33 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 33KK	
9	vrstvový	18 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 18KK	
10	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 10KK	
11	nastavitelný	47 000 Ω lin.	TP 040 47KM	
12	vrstvový	4700 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 4K7K	
13	vrstvový	1000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 1K0K	
14	nastavitelný	33 000 Ω lin.	TP 040 33KM	
15	vrstvový	6800 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 6K8K	
16	vrstvový	560 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 560RK	
17	vrstvový	47 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 47RK	
18	vrstvový	33 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 33RK	
	<u>S2 - indikátor vyladění pro vkv</u>			
1	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 10KK	
2	vrstvový	1500 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 1K5K	
3	nastavitelný	2200 Ω lin.	TP 040 2K2M	
4	nastavitelný	3300 Ω lin.	TP 040 3K3M	
5	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 10KK	
6	vrstvový	4700 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 4K7K	
7	vrstvový	6800 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 6K8K	
8	vrstvový	39 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 39KK	
9	vrstvový	1000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 1K0K	
10	termistor	3300 Ω	NR-N2-3K3	
11	vrstvový	0,22 M $\Omega \pm 10\%$	TR 212 220KK	
12	vrstvový	0,22 M $\Omega \pm 10\%$	TR 212 220KK	
13	vrstvový	82 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 82KK	
14	vrstvový	22 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 22KK	

15	nastavitelný	4700 Ω lin.	TP 040 4K7M	
16	vrstvový	18 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 18KK	
17	vrstvový	4700 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 4K7K	
18	vrstvový	680 $\Omega \pm 10\%$	TR 214 680RK	0,5 W
19	vrstvový	680 $\Omega \pm 10\%$	TR 214 680RK	0,5 W
20	vrstvový	560 $\Omega \pm 10\%$	TR 214 560RK	0,5 W
	<u>U - část ladění a předvolby</u>			
1	vrstvový	1,5 M $\Omega \pm 10\%$	TR 212 1M5K	
2	vrstvový	1,5 M $\Omega \pm 10\%$	TR 212 1M5K	
3	vrstvový	1,5 M $\Omega \pm 10\%$	TR 212 1M5K	
4	vrstvový	1,5 M $\Omega \pm 10\%$	TR 212 1M5K	
5	vrstvový	1,5 M $\Omega \pm 10\%$	TR 212 1M5K	
6	vrstvový	1,5 M $\Omega \pm 10\%$	TR 212 1M5K	
7	vrstvový	1,5 M $\Omega \pm 10\%$	TR 212 1M5K	
8	vrstvový	1,5 M $\Omega \pm 10\%$	TR 212 1M5K	
9	vrstvový	560 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 560RK	
10	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 213 10KK	0,25 W
11	vrstvový	47 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 47KK	
12	vrstvový	33 000 $\Omega \pm 5\%$	TR 151 33KJ	
13	potenciometr	0,1 M Ω lin.	1PN 692 87	předvolba
14	vrstvový	5600 $\Omega \pm 5\%$	TR 151 5K6J	
15	vrstvový	33 000 $\Omega \pm 5\%$	TR 151 33KJ	
16	potenciometr	0,1 M Ω lin.	1PN 692 87	předvolba
17	vrstvový	5600 $\Omega \pm 5\%$	TR 151 5K6J	
18	vrstvový	33 000 $\Omega \pm 5\%$	TR 151 33KJ	
19	potenciometr	0,1 M Ω lin.	1PN 692 87	předvolba
20	vrstvový	5600 $\Omega \pm 5\%$	TR 151 5K6J	
21	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 213 10KK	0,25 W
22	vrstvový	47 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 47KK	
23	vrstvový	0,1 M $\Omega \pm 5\%$	TR 151 100KJ	
24	vrstvový	27 000 $\Omega \pm 5\%$	TR 151 27KJ	
25	nastavitelný	0,1 M Ω lin.	TP 009 100K	
26	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 10KK	
27	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 10KK	
28	nastavitelný	0,1 M Ω lin.	TP 009 100K	
29	vrstvový	27 000 $\Omega \pm 5\%$	TR 151 27KJ	
30	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 10KK	
31	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 10KK	
32	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 10KK	
33	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 10KK	
34	vrstvový	4700 $\Omega \pm 5\%$	TR 151 4K7J	
35	nastavitelný	1000 Ω lin.	TP 009 1KO	
36	vrstvový	47 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 47KK	
37	vrstvový	47 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 47KK	
38	vrstvový	47 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 47KK	
39	vrstvový	220 $\Omega \pm 10\%$	TR 213 220RK	0,25 W
40	vrstvový	220 $\Omega \pm 10\%$	TR 213 220RK	0,25 W
41	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 5\%$	TR 151 10KJ	
42	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 10KK	
43	vrstvový	4700 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 4K7K	
44	nastavitelný	22 000 Ω	TP 009 22K	


45	vrstvový	1000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 1KOK	
46	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 10KK	
48	nastavitelný	2200 Ω lin.	TP 009 2K2	
49	vrstvový	4700 $\Omega \pm 5\%$	TR 151 4K7J	
50	nastavitelný	2200 Ω lin.	TP 009 2K2	
51	vrstvový	27 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 27KK	
	<u>V - indikátor nalaďeného kmitočtu pro vkv</u>			
1	vrstvový	33 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 33RK	
2	vrstvový	33 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 33RK	
3	vrstvový	47 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 47RK	
4	vrstvový	47 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 47RK	
5	vrstvový	6800 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 6K8K	
6	vrstvový	680 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 680RK	
7	vrstvový	6800 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 6K8K	
8	vrstvový	680 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 680RK	
9	nastavitelný	15 000 Ω lin.	TP 041 15KK	
10	vrstvový	1800 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 1K8K	
11	nastavitelný	22 000 Ω lin.	TP 041 22KM	
12	vrstvový	4700 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 4K7K	
13	vrstvový	1,2 M $\Omega \pm 10\%$	TR 212 1M2K	
14	nastavitelný	0,22 M Ω lin.	TP 041 220KM	
15	vrstvový	1,5 M $\Omega \pm 20\%$	TR 212 1M5M	
16	vrstvový	680 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 680RK	
17	nastavitelný	0,15 M Ω lin.	TP 041 150KM	
	<u>X - část funkčních přepínačů</u>			
1	vrstvový	82 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 82RK	
2	vrstvový	2200 $\Omega \pm 10\%$	TR 213 2K2K	0,25 W
3	vrstvový	0,12 M $\Omega \pm 5\%$	TR 212 120KJ	
4	vrstvový	3900 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 3K9K	
5	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 10KK	
6	vrstvový	82 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 82RK	
7	vrstvový	2200 $\Omega \pm 10\%$	TR 213 2K2K	0,25 W
8	vrstvový	0,12 M $\Omega \pm 5\%$	TR 212 120KJ	
9	vrstvový	3900 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 3K9K	
10	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 10KK	
11	vrstvový	2200 $\Omega \pm 10\%$	TR 213 2K2K	0,25 W
12	vrstvový	0,12 M $\Omega \pm 5\%$	TR 212 120KJ	
13	vrstvový	0,82 M $\Omega \pm 5\%$	TR 212 820KJ	
14	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 10KK	
15	vrstvový	0,12 M $\Omega \pm 5\%$	TR 212 120KJ	
16	vrstvový	0,12 M $\Omega \pm 5\%$	TR 212 120KJ	
17	vrstvový	0,82 M $\Omega \pm 5\%$	TR 212 820KJ	
18	vrstvový	5600 $\Omega \pm 5\%$	TR 212 5K6J	
19	vrstvový	2200 $\Omega \pm 10\%$	TR 213 2K2K	0,25 W
20	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 10KK	
21	vrstvový	2200 $\Omega \pm 10\%$	TR 213 2K2K	0,25 W
22	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 10KK	
23	vrstvový	0,12 M $\Omega \pm 5\%$	TR 212 120KJ	
24	vrstvový	0,82 M $\Omega \pm 5\%$	TR 212 820KJ	
25	vrstvový	0,12 M $\Omega \pm 5\%$	TR 212 120KJ	
26	vrstvový	10 000 $\Omega \pm 10\%$	TR 212 10KK	

27	vrstvový	0,12 MΩ ± 5 %	TR 212 120KJ	
28	vrstvový	0,82 MΩ ± 5 %	TR 212 820KJ	
29	vrstvový	5600 Ω ± 5 %	TR 212 5K6J	
30	vrstvový	2200 Ω ± 10 %	TR 213 2K2K	0,25 W
31	vrstvový	10 000 Ω ± 10 %	TR 212 10KK	
32	vrstvový	2200 Ω ± 10 %	TR 213 2K2K	0,25 W
33	vrstvový	0,12 MΩ ± 5 %	TR 212 120KJ	
34	vrstvový	0,82 MΩ ± 5 %	TR 212 820KJ	
35	vrstvový	0,12 MΩ ± 5 %	TR 212 120KJ	
36	vrstvový	0,12 MΩ ± 5 %	TR 212 120KJ	
37	vrstvový	0,82 MΩ ± 5 %	TR 212 820KJ	
38	vrstvový	5600 Ω ± 10 %	TR 212 5K6J	
39	vrstvový	2200 Ω ± 10 %	TR 213 2K2K	0,25 W
40	vrstvový	10 000 Ω ± 10 %	TR 212 10KK	
41	vrstvový	10 000 Ω ± 10 %	TR 212 10KK	
42	vrstvový	1000 Ω ± 10 %	TR 213 1KOK	0,25 W
43	vrstvový	1000 Ω ± 10 %	TR 213 1KOK	0,25 W
44	vrstvový	1000 Ω ± 10 %	TR 213 1KOK	0,25 W
45	vrstvový	1000 Ω ± 10 %	TR 213 1KOK	0,25 W
46	vrstvový	1000 Ω ± 10 %	TR 213 1KOK	0,25 W
	<u>X1 - část přepínání šířky pásmá pro sv</u>			
1	vrstvový	4700 Ω ± 10 %	TR 212 4K7K	
2	vrstvový	0,82 MΩ ± 10 %	TR 212 820KK	
3	vrstvový	2200 Ω ± 10 %	TR 213 2K2K	0,25 W
4	vrstvový	0,12 MΩ ± 10 %	TR 212 120KK	
5	vrstvový	5600 Ω ± 10 %	TR 212 5K6K	
6	vrstvový	10 000 Ω ± 10 %	TR 212 10KK	
7	vrstvový	0,12 MΩ ± 10 %	TR 212 120KK	
8	vrstvový	10 000 Ω ± 10 %	TR 212 10KK	
9	vrstvový	0,12 MΩ ± 10 %	TR 212 120KK	
10	vrstvový	2200 Ω ± 10 %	TR 213 2K2K	0,25 W
11	vrstvový	4700 Ω ± 10 %	TR 212 4K7K	
12	vrstvový	0,82 MΩ ± 10 %	TR 212 820KK	
13	vrstvový	1000 Ω ± 10 %	TR 213 1KOK	0,25 W
	<u>Periferní obvody</u>			
1	vrstvový	0,56 MΩ ± 20 %	TR 212 560K	
2	vrstvový	0,56 MΩ ± 20 %	TR 212 560K	
3	vrstvový	33 000 Ω ± 20 %	TR 151 33K	
4	potenciometr	0,1 MΩ lin.	P7552;4;2 Special M1	ladění


ZMĚNY BĚHEM VÝROBY


V přístrojích z počátku výroby se může stát, že nelze nastavit napětí 1 V na kondenzátoru BC8 prvkem UR48 (souvisí to s tolerancemi průběhu odporové dráhy ladícího potenciometru); v tom případě ponechte běžec prvku vytočený na doraz, kdy je odpor nejmenší.

Záznamy o dalších změnách:

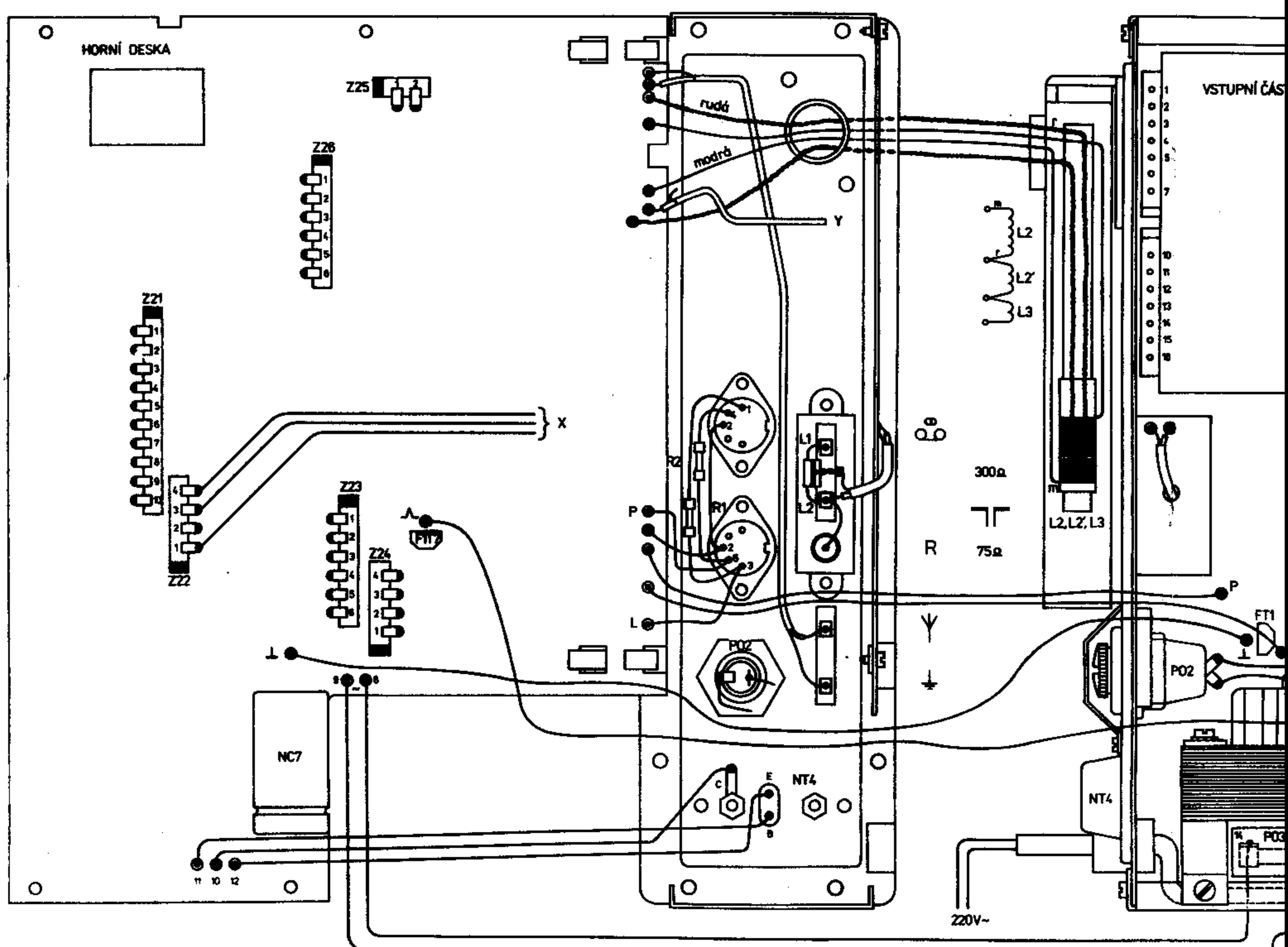


TESLA T710A

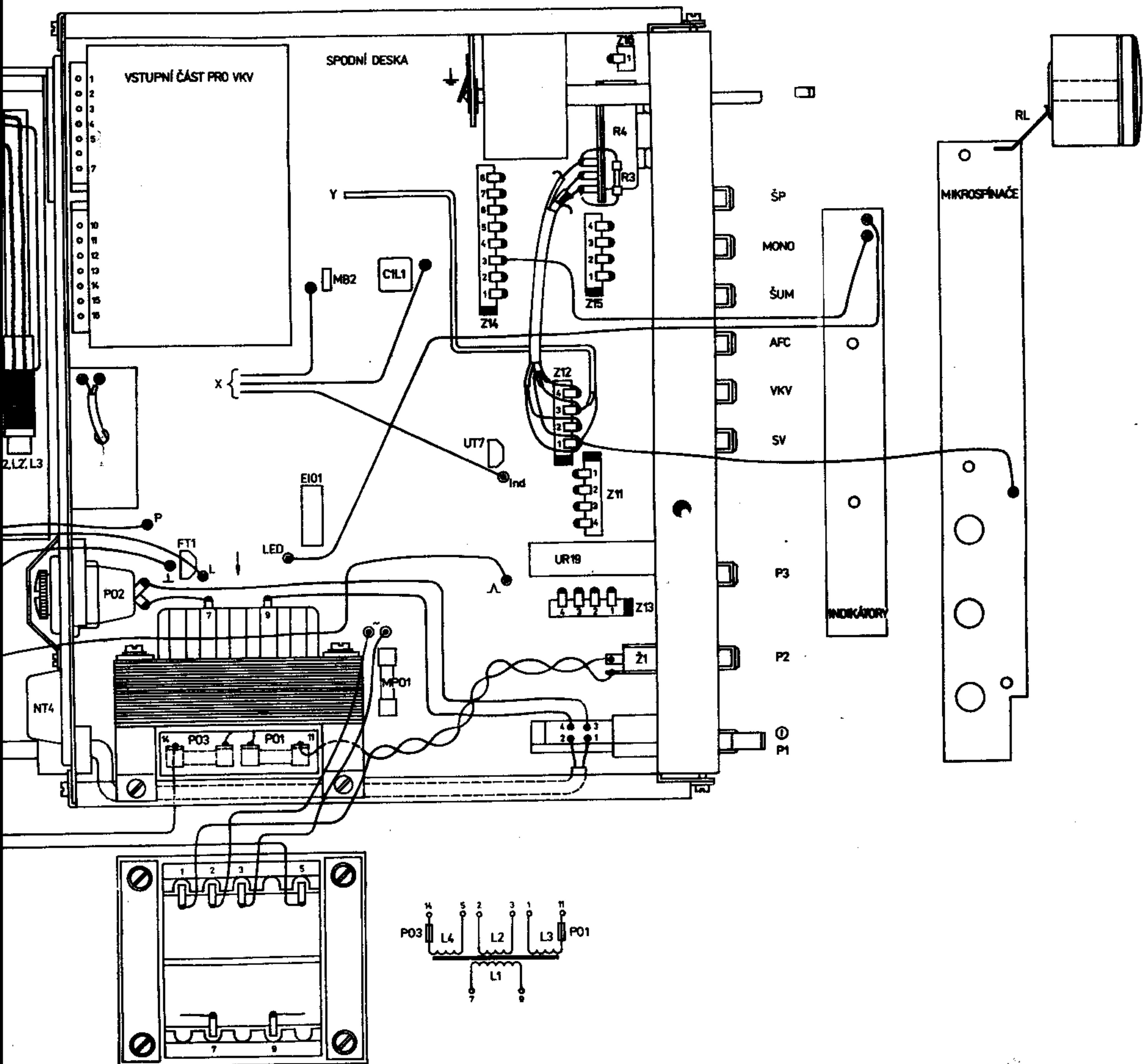


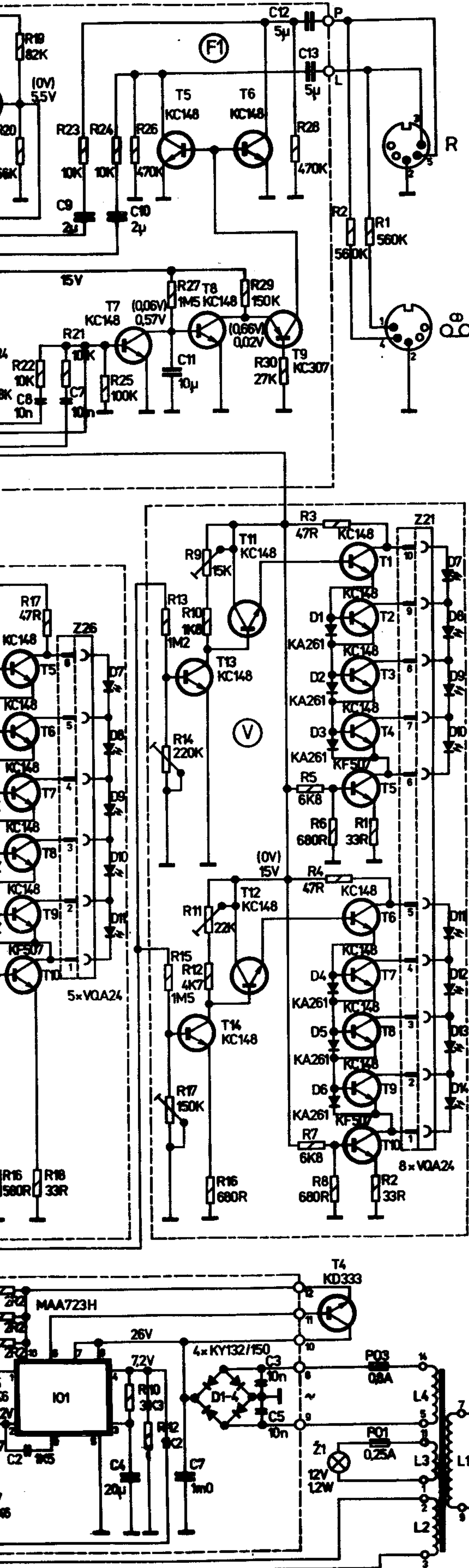



FUNKČNÍ CELKY PŘIJÍMAČE A JEJICH OZNAČENÍ


TESLA T710A

 

 


 

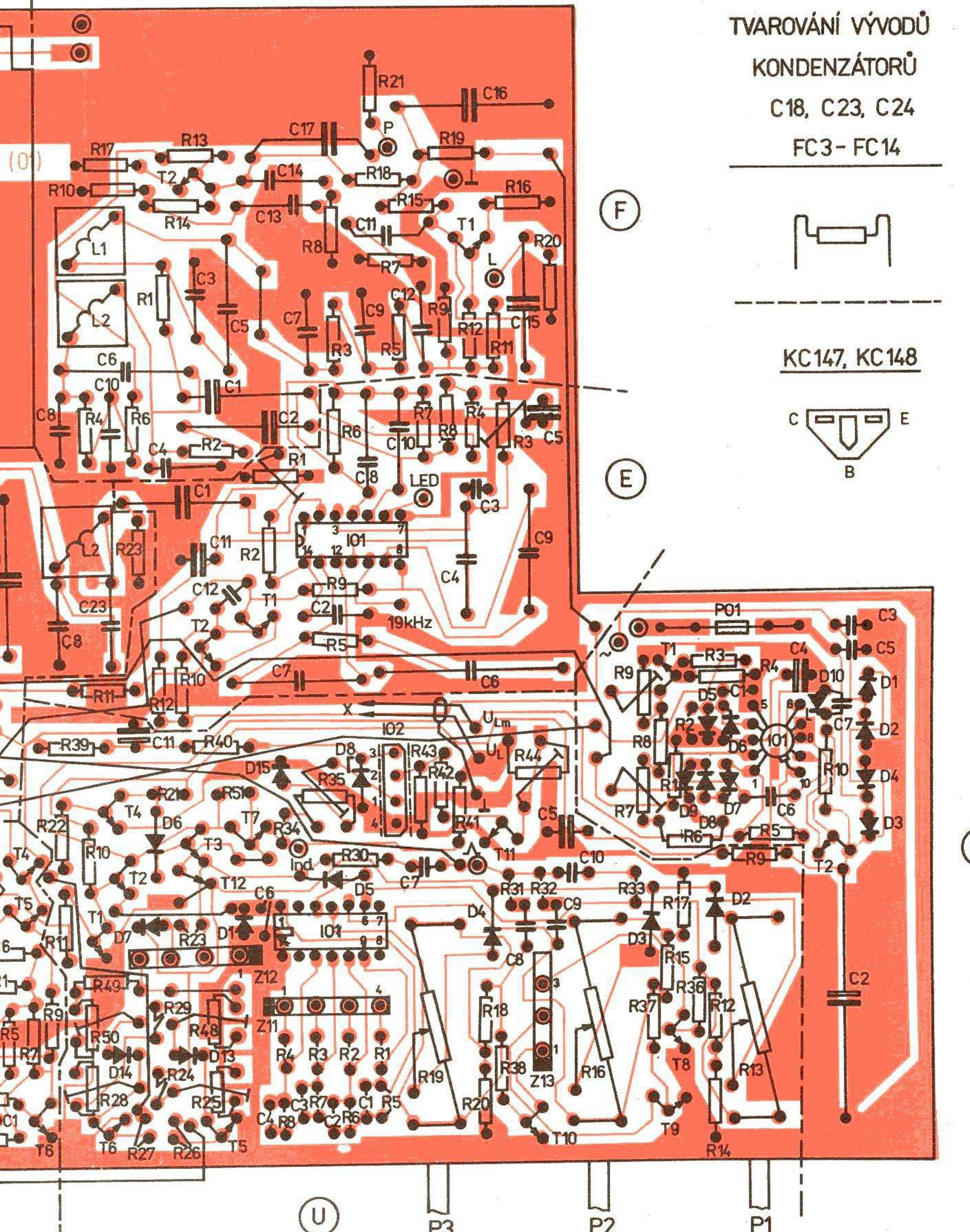


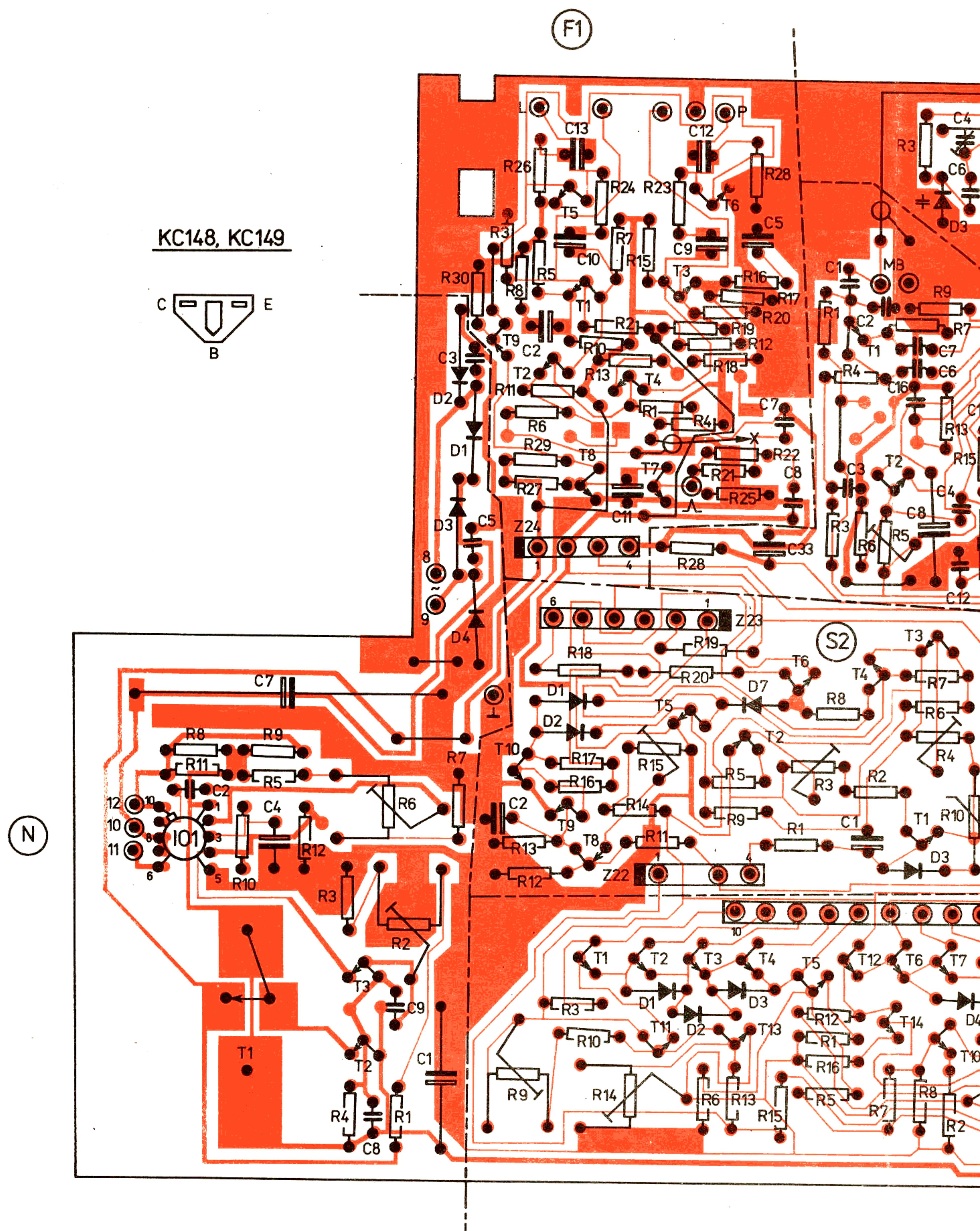


Obr. 16. Montážní zapojení horní de

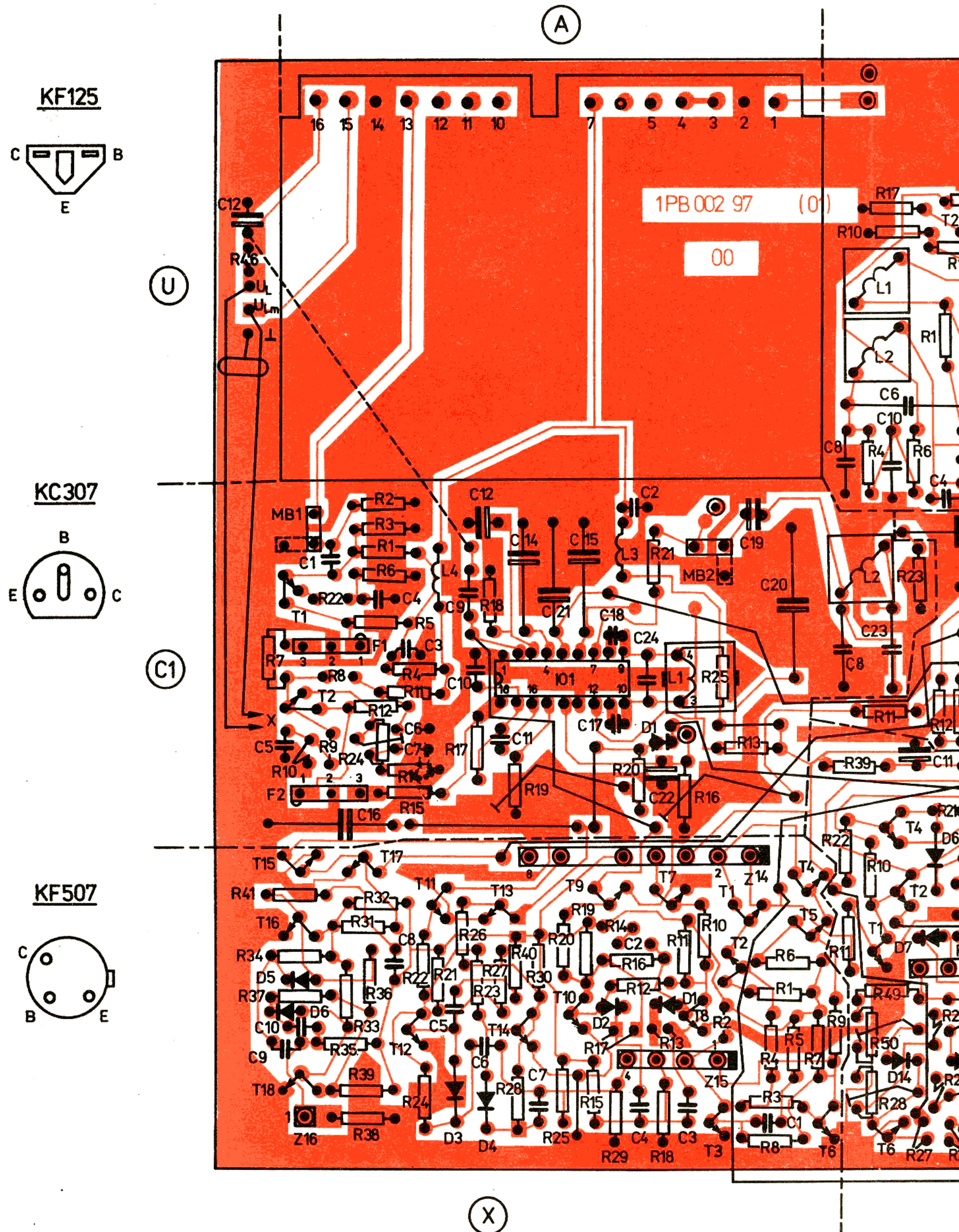


Obr. 17. Montážní zapojení s pohledem na součástky KF125, KC307, a KF507.

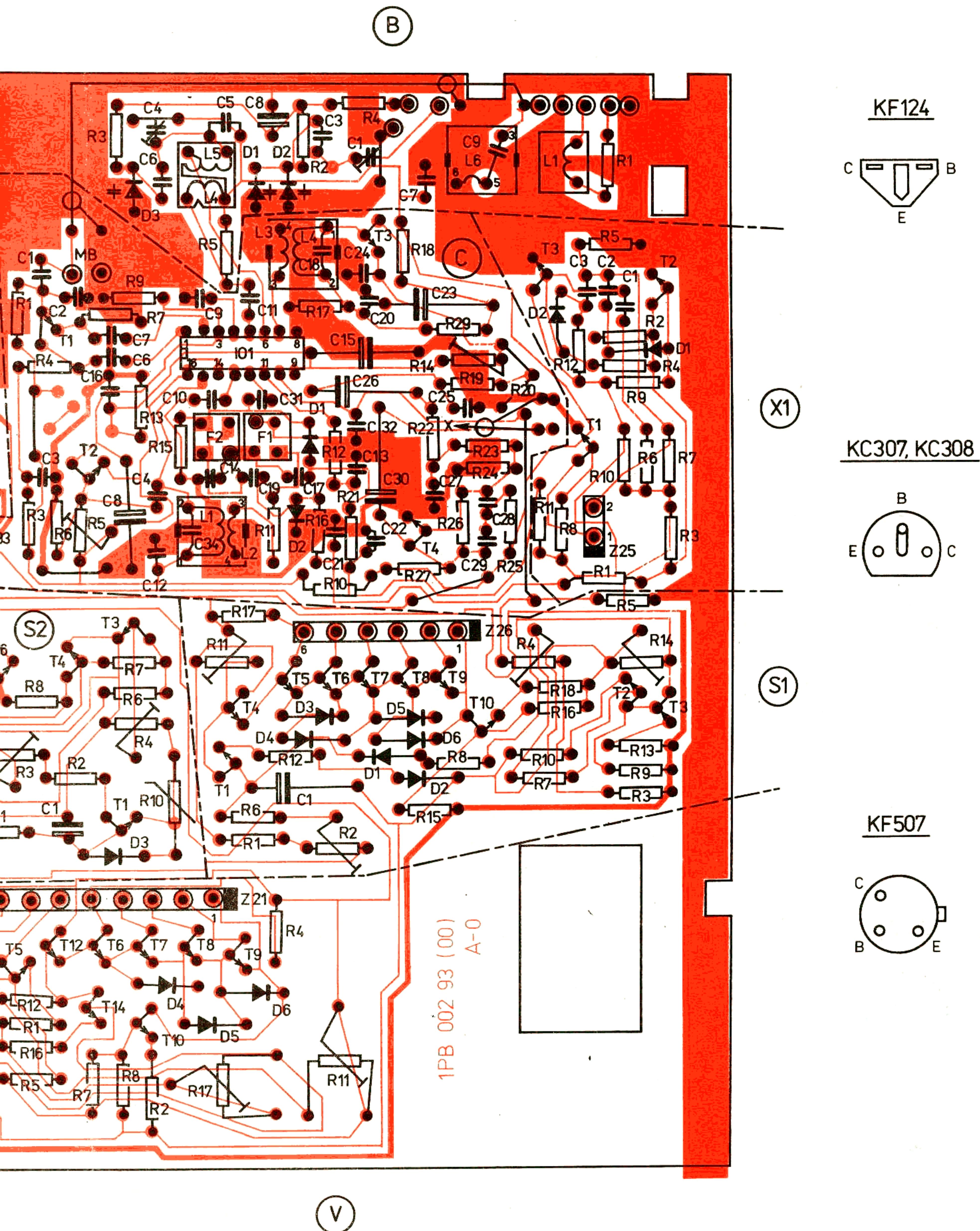


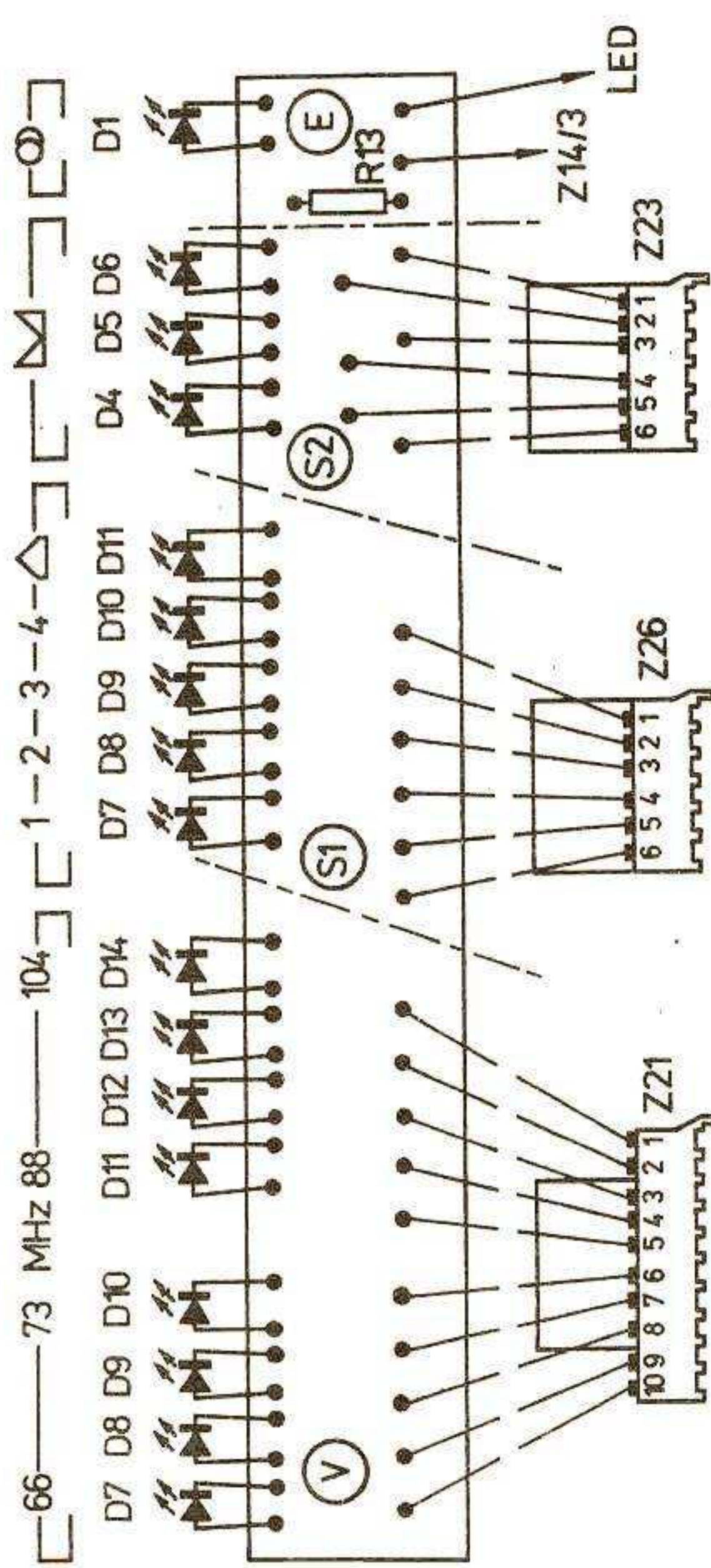

Obr. 14. Montážní zapojení desky s indikátory

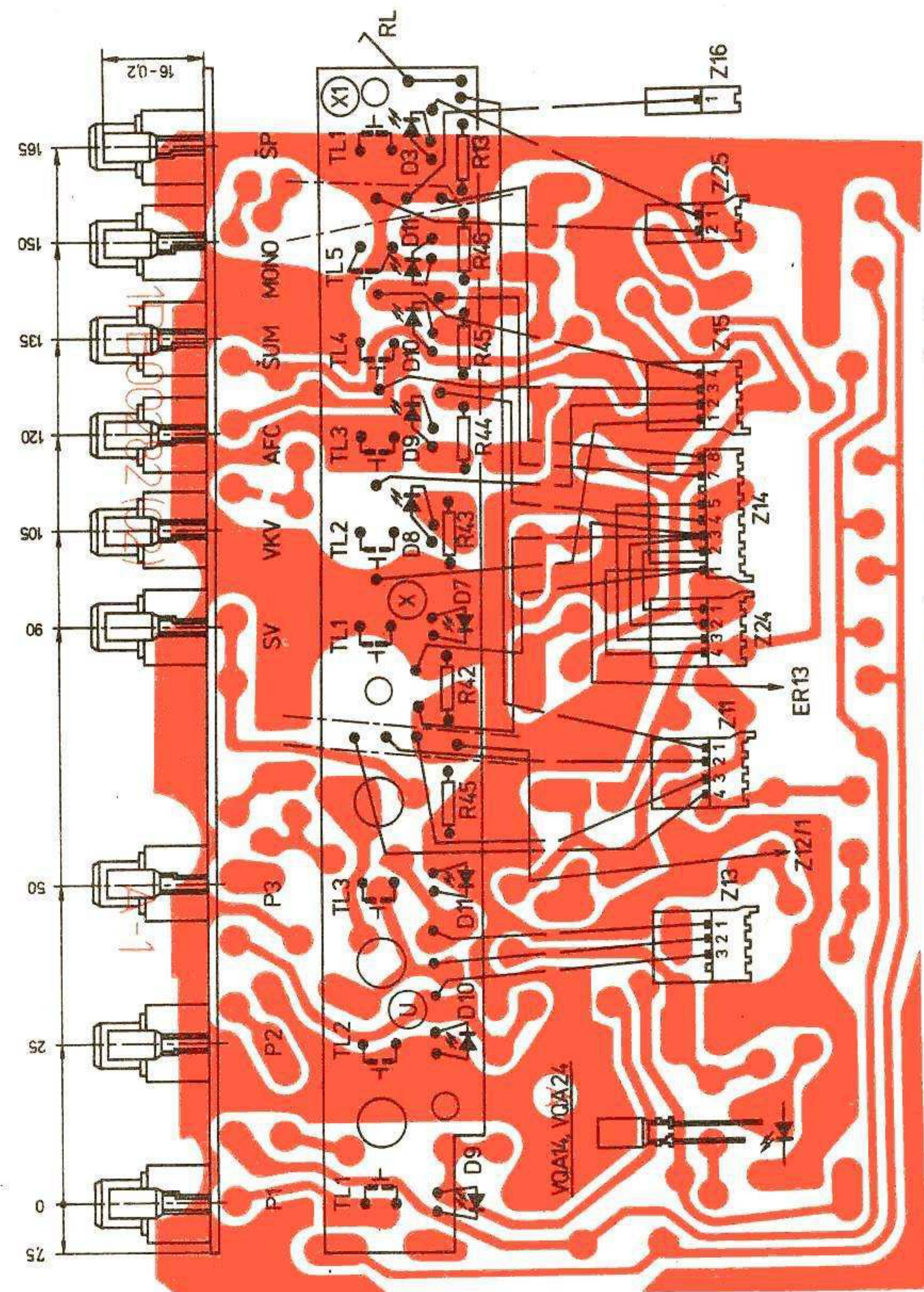

Obr. 15. Montážní zapojení desky s mikrospinaci

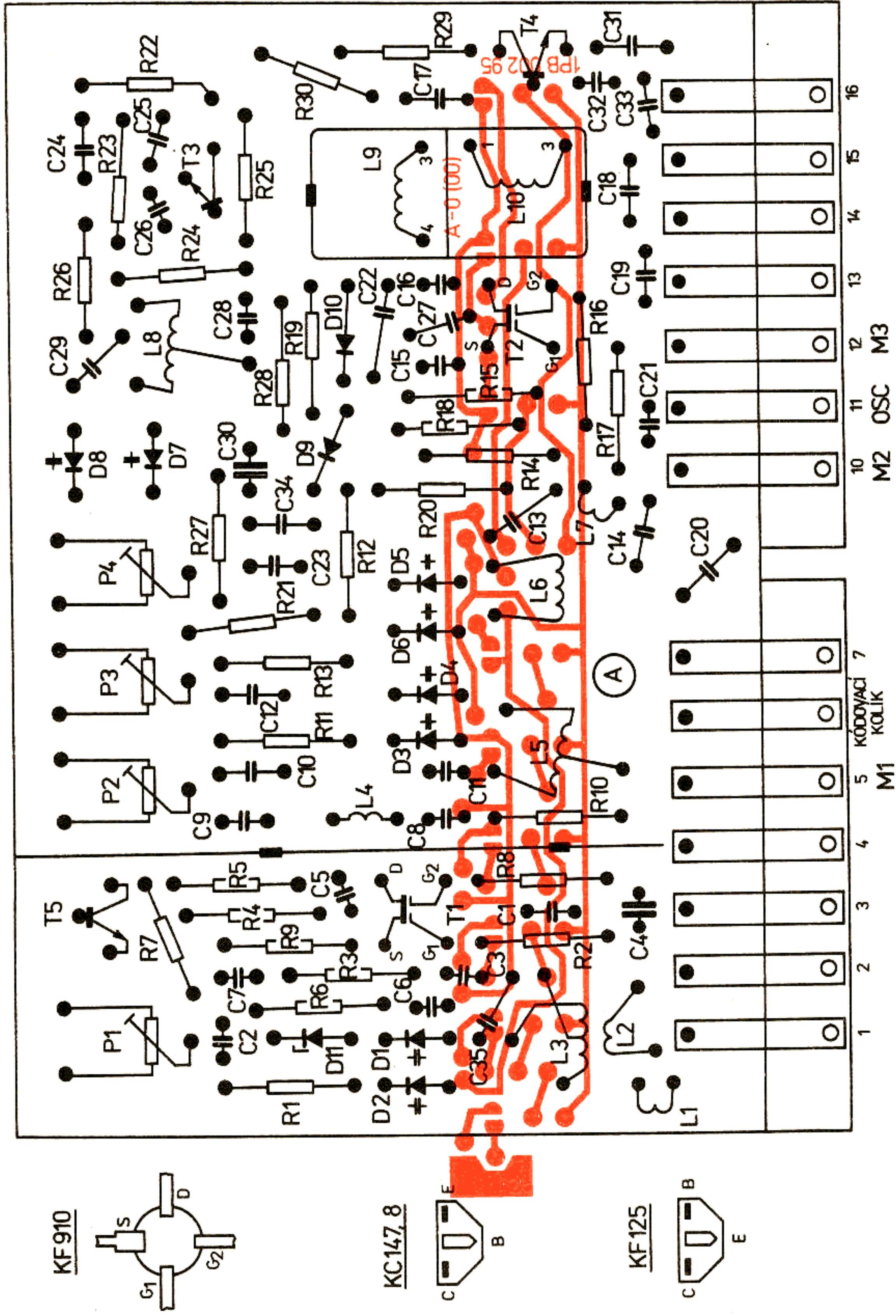

Obr. 13. Montážní zapojení vstupní části pro vkv

